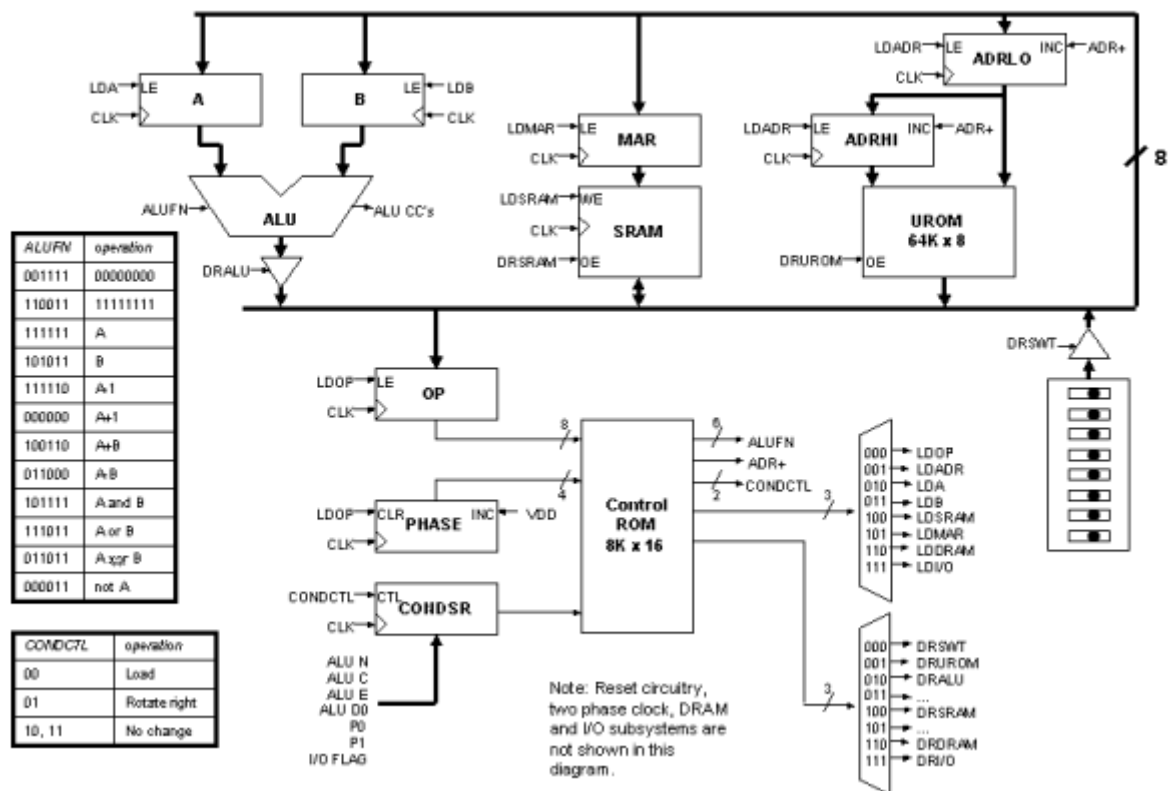


# תכנ לוגי ומבוא למחשבים

## ניר אדר



## תכן לוגי ומבוא למחשבים - מהדורה 1

החוברת נכתבה בהתאם לתוכנית הלימוד של הקורס "תכן לוגי ומבוא למחשבים" בטכניון – הגרסה הישנה של הקורס (הגרסה שלומדה עד 2003). זו איננה חוברת רשמית של הטכניון אלא חוברת פרטית שנכתבה על ידי **ניר אדר** והתבססה על ההרצאות, על ספרי הלימוד ועל מקורות נוספים המצויינים ברשימת המקורות.

המחבר איננו אחראי לכל נזק, ישיר או עקיף, שיגרם עקב השימוש במידע המופיע בחוברת, וכן לנכונות התוכן של הנושאים המופיעים בה. עם זאת, המחבר עשה את מירב המאמצים כדי לספק את המידע המדויק והמלא ביותר.

כמו כן, המחבר איננו אחראי על שינויים שיכולו בתוכן הקורס.

### תודות

צוות הקורס:

- **ד"ר מיכאל ורנר**, תודה מיוחדת על שעות של הסברים וכן על הערות על החוברת עצמה.
- **ליאור קהתי**, מתרגל שללא שעות הקבלה הרבות בהן עזר לי – חוברת זו לא היתה קיימת.
- **פרופסור רן גינוסר** – על ביקורת וקריאה מעמיקה של חוברת זו.

סטודנטים בקורס:

- **עומר סלע**, **איל רוטמן** שתרמו, העירו והוסיפו לחוברת זו.

ניר אדר  
יוני 2003

## רשימת מקורות

1. "רישומי הרצאות של מיכאל ורנר", חורף 2002, ניר אדר
2. "רישומי הרצאות תכן לוגי", חורף 1999, מאת המכון לקידום החירש בישראל
3. "רישומי תרגולים של ליאור קהתי", חורף 2002, ניר אדר
4. Ward & Halstead, "Computation Structures", MIT Press
5. "שאלות ותשובות בנושא pipeline", אוניברסיטת MIT  
<http://6004.lcs.mit.edu/currentsemester/tutprobs/pipeline.htm>
6. "שאלות ותשובות בנושא מכונות מתוכנתות", אוניברסיטת MIT  
<http://6004.lcs.mit.edu/currentsemester/tutprobs/progmach.htm>
7. "שאלות ותשובות בנושא מטא-סטביליות", אוניברסיטת MIT  
<http://6004.lcs.mit.edu/currentsemester/tutprobs/synchronization.htm>
8. "Basic DRAM operation", מאת Tom's Hardware  
<http://www.tomshardware.com/mainboard/98q4/981024/ram-01.html>

## הקדמה

### ייצוג מספרים בבסיסים שונים

#### ייצוג מספרים

ייצוג מספרים בבסיס  $m$  נעשה ע"י הספרות  $0..(m-1)$ , כשהבסיס גדול מ-10 משתמשים באותיות ABC... הערך המספרי הוא:

$$\sum_{i=0}^{n-1} d_i b^i = (d_{n-1} \dots d_0)_b$$

#### מעבר מבסיס לבסיס

##### **שיטה 1: סכום וכפל**

השיטה מומלצת כשבסיס המטרה הוא 10.

$$\left( \sum_{i=0}^{n-1} d_i b^i \right)_c$$

החישוב הוא בבסיס  $c$ .  
דוגמא:

$$100 = 0 \cdot 2^0 + 0 \cdot 2^1 + 1 \cdot 2^2 = 4$$

##### **שיטה 2: שיטת החלוקה**

השיטה מומלצת כשבסיס המקור הוא 10.

$$\left( \dots \right)_c \leftarrow (d_{n-1} \dots d_0)$$

מחלקים את מחרוזת הייצוג בערך של בסיס המטרה המיוצג לפי בסיס המקור. השארית תהווה את ספרותיה של התוצאה.  
דוגמא:

נעביר את המספר העשרוני 167 לבסיס אוקטלי:

$167_{10}$	=	$247_8$
20		7
2		47
0		247
0		247

0 הוא השלם אחרי חילוק ב8

#### מעבר מבסיס לבסיס כאשר אחד הוא חזקה של השני:

$$726_8 = 111\ 010\ 110_2$$

כל סיפרה בבסיס 8 הפכה ל-3 ספרות בבסיס 2. אם נרצה לעבור מבסיס 2 ל-8 פשוט נקבץ את הספרות.

## מספרים בעלי סימן

שיטת המשלים ל-2:

השיטה : הופכים את הביטים ומחברים 1

2Comp(x)

return (1Comp(x)+1)

טווח :

$$-(2^{n-1}) \dots (2^{n-1} - 1)$$

דוגמא :

$$4=0100$$

$$-4=1011+1=1100$$

חיבור וחיסור :

7 +	0111 +
-6 =	1010 =
1	≠0001

התעלמנו מה-carry בחיבור.

-7 +	1001 +
-7 =	1001 =
2	≠0010

גלישה – כאשר מצפים לתוצאה מסימן כלשהו ומקבלים תוצאה מסימן הפוך.

אלגוריתם הבנת מספר :

1. אם הביט השמאלי הוא 0, זהו מספר חיובי.

2. אם הביט השמאלי הוא 1, חסר 1 מהמספר, הפוך את הביטים וזכור שהוא שלילי.

## מושגי יסוד

### הפשטה (Abstraction)

הסתרת פרטי מימוש שאינם הכרחיים לניתוח פעולת המערכת.

### משטר (Discipline)

מערכת חוקים המונהגים כדי לפשט את התכן ותקפים ברמת הפשטה מסוימת.

### מתח תקף (Valid Voltage)


תחום מתח המוגדר כמייצג מצב לוגי (0,1). התחום מוגדר בנפרד עבור הכניסות ועבור היציאות.

### תחום אסור (Forbidden Zone)

התחום בין מתחי הכניסה התקפים. אינו מייצג מצב ולאות מותר להימצא בו רק בזמנים מעבר קצרים.
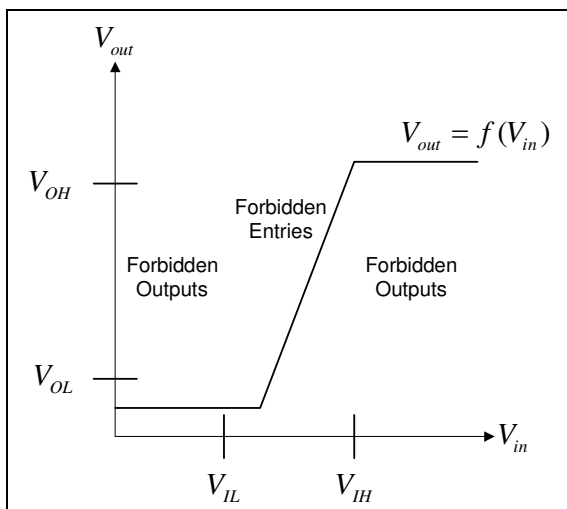
### שולי רעש (Noise Margin)


התחום שהוא מתח תקף בכניסה אך איננו מתח תקף ביציאה. תחום זה נועד להבטיח פעולה תקינה בנוכחות רעשים. רעש הוא שינוי באות החשמלי במעבר בחוטים המקשרים בין הכניסות אל היציאות.



עבור כל רכיב חשמלי מוגדרת 4 רמות המתחים הבאות:

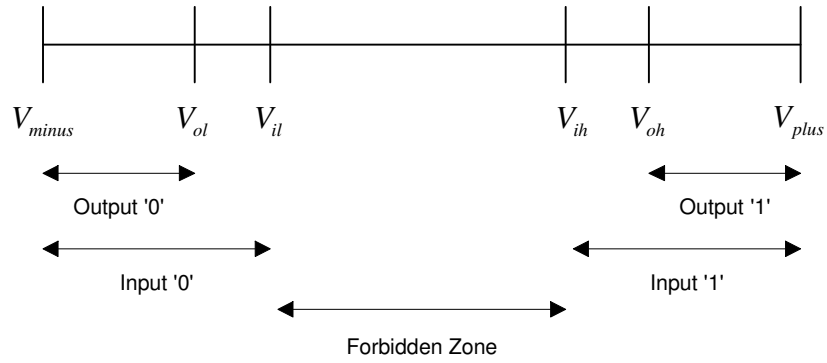- $V_{il}$  - מתח הכניסה המקסימלי שחייב להיות מתורגם ל-0 לוגי.
- $V_{ol}$  - מתח היציאה המקסימלי המותר לצורך ייצוג 0 לוגי.
- $V_{ih}$  - מתח הכניסה המינימלי שחייב להתירגם ל-1 לוגי.
- $V_{oh}$  - מתח הכניסה המינימלי המותר לייצוג 1 לוגי.





שולי רעש הוא פרמטר הקובע את הרעש המרבי שניתן לסבול בכניסת שער מסוים תוך כדי שמירה על יציאתו במצב תקף. הבעיה ששולי רעש באים לפתור היא המקרה בו בתחילה המתח היה תקף אבל בסיום מסלולו לא. לכן נגדיר שולי רעש, תחום שהאות בו עדיין תקף, אך לא נשלח אותות חדשים בתחום זה.

$NM_H = V_{OH} - V_{IH}$  : "1" עבור היציאה גבוהה, עבור היציאה ב-"1"  
 $NM_L = V_{IL} - V_{OL}$  : "0" עבור היציאה נמוכה, עבור היציאה ב-"0"  
 $NM = \text{Min}(NM_L, NM_H)$  : בצורה הבאה,

- קביעת  $V_{ILmax}, V_{IHmin}$  והתחום האסור נהוג לחפש באופיין השער (גרף מתח היציאה כפונקציה של מתח הכניסה) את שתי הנקודות המקיימות  $\left| \frac{dVout}{dVin} \right| = 1$  או את שתי הנקודות הראשונות מחוץ לתחום  $\left| \frac{dVout}{dVin} \right| > 1$ . נקודות אלו יתנו את  $(V_{IHmin}, V_{OLmax}), (V_{ILmax}, V_{OHmin})$ .

• מתקיים:

$$V_{IHmin} \leq V_{IH} \leq V_{OH} \leq V_{DD}$$

$$0 \leq V_{OL} \leq V_{IL} \leq V_{ILmax}$$

(כאשר  $V_{DD}$  מתח מקסימלי באופיין).

- ככל ש  $NM_H, NM_L$  קרובים יותר, נקבל  $NM$  טובים יותר לשער.

## זמנים

זמן עלייה: כמה זמן לוקח לאות לעלות מ'0 ל'1 לוגי. מוגדר כזמן שלוקח לעבור מ10% מהמתח המייצג 1 לוגי ל90% מהמתח המייצג 1 לוגי. מסומן ב  $t_r$ .

זמן ירידה: כמה זמן לוקח לרדת מ'1 לוגי ל'0 לוגי. מוגדר כזמן שלוקח לעבור מ90% מהמתח המייצג 1 לוגי ל10% מהמתח המייצג 1 לוגי. מסומן ב  $t_f$ .


$tp_{LH}$ : זמן המעבר בין שינוי כניסה לשינוי יציאה. מוגדר כזמן שלוקח מהרגע שהכניסה ב50% מערכה החדש עד הרגע שהיציאה ב50% מערכה החדש (1 לוגי).  
 $tp_{HL}$ : זמן המעבר בין שינוי כניסה לשינוי יציאה. מוגדר כזמן שלוקח מהרגע שהכניסה ב50% מערכה החדש עד הרגע שהיציאה ב50% מערכה החדש (0 לוגי).  
 $tp_{LH}$ ,  $tp_{HL}$  נקראים גם  $tpd$  (Time Propagation Delay).

אם יש לנו מספר רכיבים, מחברים את  $tpd$  של הרכיבים השונים.

$t_{cd}$  - Contamination Delay: זמן בו היציאות עדיין נשארות בערך הקודם שלהן לאחר שהשתנה המבוא. בדרך כלל מניחים  $t_{cd}=0$ .

$t_s$  -  $T_{setup}$ : הכניסות לרכיב צריכות להיות חוקיות לפחות  $t_s$  לפני עליית השעון.

 $t_h$  -  $T_{hold}$ : הכניסות לרכיב צריכות להישאר חוקיות לפחות  $t_h$  לאחר עליית השעון.



## משטר סטטי (Static Discipline)

מעגלים צריכים לקיים משטר סטטי, האומר כי כאשר מתחי הכניסות תקפים, ההתקן הלוגי יפיק (לאחר התייצבות בזמן  $T_{pd}$ ) מתחי יציאה תקפים.

## התקן צירופים (Combinational Device)

- כניסות ויציאות דיסקרטיות ומקבלים ערכים של 0 או 1.
- פונקציות לוגיות מגדירות יציאות (בעזרת טבלת אמת).
- קיימים זמני שיהוי.
- אין חוגים בחיבורי הרכיבים. (חוג: מעגל בין יציאה של רכיב לכניסה של אותו רכיב).

## מערכת צירופית

- כל התקן צירופי הוא גם מערכת צירופית.
  - חיבורים בין מספר התקנים צירופיים על ידי החוקים הבאים:
    1. מותר לחבר מוצא של התקן אחד למבוא אחד או יותר של התקנים אחרים.
    2. אין לחבר מוצאים של רכיבים.
    3. כל מסלול במערכת העובר ממבוא למוצא עובר דרך כל נקודה רק פעם אחת.
- בפועל מעגלים צירופיים לא מעשיים.

## חוברת הרכיבים, משפחות לוגיות

חוברת רכיבים מכילה דפי נתונים עבור רכיבים שונים. את הרכיבים מחלקים למספר "משפחות לוגיות" הנבדלות בטכנולוגיה בעזרתן הן מיוצרות. המשפחות העיקריות איתן עובדים בתכן לוגי הן CMOS וTTL. באופן כללי רכיבי הCMOS חסכוניים יותר מבחינת צריכת זרם, אולם הם איטיים יותר מרכיבי TTL. בד"כ יחידות צירופיות יורכבו על ידי TTL ואילו יחידות עתירות זיכרון ימומשו בדרך כלל על ידי CMOS. עבור כל משפחה יתכן ותהיינה קיימות מספר תת משפחות.

## Fan-Out

Fan-Out מוגדר כמספר המקסימלי של כניסות לוגיות שניתן לחבר ליציאת שער לוגי אחד.


השערים הינם רכיבים פיסיקליים ולכן הם צורכים זרם בכניסתם, והם מוגבלים בכמות הזרם שהם מסוגלים לדחוף ביציאתם.

על מנת שמעגל יתפקד בביטחון, יש להקפיד על כך שסכום הזרמים הנכנסים לכניסות השערים  $g_1, g_2, \dots, g_n$  יהיה קטן מזרם היציאה שיכול השער  $g_0$  לספק.

כלומר, יש לבדוק כי התנאי הבא מתקיים:

$$I_0(g_0)_{\min} \geq \sum_{k=1}^n I_i(k)_{\max}$$

 יש לבדוק תנאי זה הן עבור מוצא  $g_0$  ב'1' לוגי והן עבור מוצא  $g_0$  ב'0' לוגי.



## סימונים בדפי נתונים


$$I_{IL} = I_{\text{input}}, \max['0'] \quad I_{OL} = I_{\text{output}}, \min['0']$$

$$I_{IH} = I_{\text{input}}, \max['1'] \quad I_{OH} = I_{\text{output}}, \min['1']$$

## התקן עקיבה מתוזמן (Clocked Sequential Device)

- כניסה אחת או יותר, עם ערכים דיסקרטיים.
- כניסת שעות הקובעת מתי מתבצעים מעברי המצבים.
- יציאה אחת או יותר, עם ערכים דיסקרטיים.
- מספר סופי של מצבים דיסקרטיים  $S_1, \dots, S_k$ .
- קריטריון למצב הבא, עבור כל מצב נוכחי וכל צירוף כניסות.
- הגדרת יציאות, עבור כל מצב נוכחי וכל צירוף כניסות.
- מפרט זימוני כניסות, הכולל לפחות את  $T_{hold}, T_{setup}$ .
- מפרט זימוני יציאות, הכולל חסם עליון לזמן הדרוש ליציאות להתייצב אחרי מעבר מצב ( $T_{pd}$ ) וחסם תחתון לזמן שהיציאות נשארות תקפות לאחר מעבר מצב ( $T_{cd}$ ).

### Set-Reset Latch

 


רכיב זה הוא רכיב זיכרון. Latch הוא רכיב שהכניסות רשאיות להשתנות בכל עת ושהיציאות מושפעות מיידית מהכניסות.

### טבלת עירור עבור Set-Reset Latch

R	S	y(t+1)
0	0	y(t)
0	1	1
1	0	0
1	1	?


### D Flip Flop

 

כאשר השעון עולה, Q מקבל את הערך של D, ונשאר קבוע עד העלייה הבאה. הרכיב מעביר את הנתון הנכנס אל היציאה.
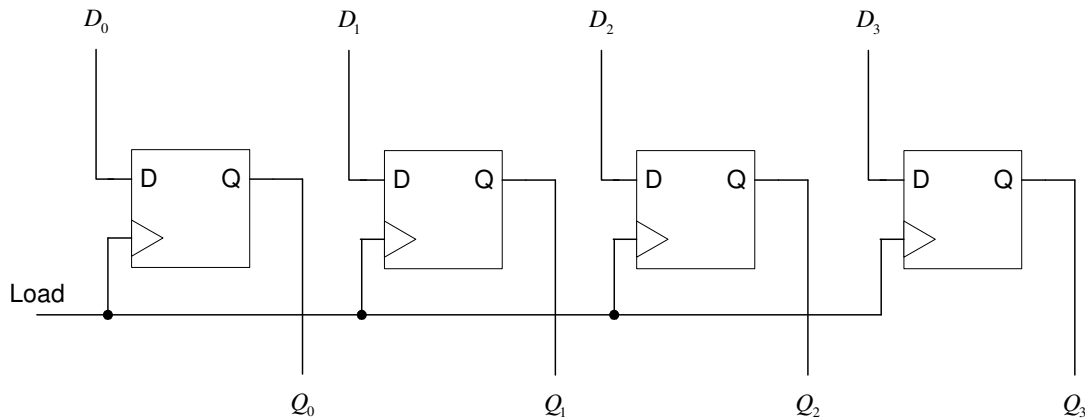
## רגיסטרים

ניתן לממש בעזרת D-Flip Flop אוגרים (רגיסטרים) המאפשרים קריאה וכתובה בזמנית. נביט במימוש הבא:  
בכל פולס שעון, סידרה של ארבעה ערכים  $D_0, D_1, D_2, D_3$  נכנסים אל הרכיבים.



## המשטר הדינמי (The Dynamic Discipline)


- המעגל יורכב מהתקני עקיבה מתוזמנים ומהתקני צירופים בלבד.
- המעגל יהיה נקי מחוגי צירופים: בכל מסלול סגור צריך להיכלל לפחות רגיסטר אחד.
- השעון המוזן להתקנים המתוזמנים וקובע את מעברי המצבים, יהיה בעל זמן מחזור מספיק ארוך כדי לאפשר לכל הכניסות להתייצב ולקיים את דרישות  $T_{setup}$  לפני מעבר המצב הבא.
- בכל יתר הכניסות להתקנים המתוזמנים יסופקו רמות לוגיות תקפות ויציבות לתקופת זמן סביב מעבר המצב, בהתאם למפרט זימון הכניסות להתקנים.

## מעגל עקיבה מתוזמן

מערכת עקיבה זוהי מערכת צירופית שהוספנו לה זיכרון. ערכי הפלט תלויים בערכי הקלט וכן בתוכן הזיכרון של המערכת.
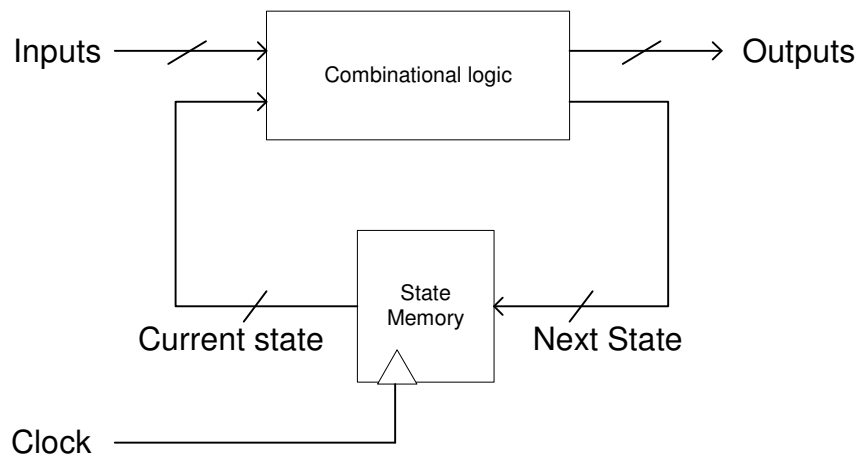
## דוגמא להמחשה

נתונים שני מנעולים.  
האחד הוא מנעול צירופי: צירוף מסוים של מספרים פותח אותו.  
סוג המנעול השני הוא מנעול קומבינציה. חייבם לשמור על סדר מסוים של המספרים על מנת שהמנעול יפתח.  
סוגי היסטוריה למערכת, במקרה שיש 3 ספרות לצופן:  
מצב A - מצב התחלתי, לא הופיע עדיין אף מספר נכון.  
מצב B - נצפתה הספרה הראשונה הנכונה.  
מצב C - הופיעה כבר הספרה השניה בצופן.



תנאים לפעילות תקינה של המעגל

- א. מחזור השעון מקיים את התנאי :  $CLOCK\ CYCLE \equiv T > T_{PC-Q} + T_{pd} + T_{setup}$
- ב. כניסות תקפות ויציבות סביב שפת השעון הפעילה, כדי להבטיח כניסות יציבות לרגיסטר.  $(T_s, T_{pd})$ .
- ג.  $T_{cd} > T_h$  סביב החוג גדול מ  $T_h$  של הרגיסטר.  $T_{cd} > T_h$ .

במקרה הכללי של מעגלים מורכבים יותר, התנאים צריכים להתקיים עבור כל חוג ובין כל שני רגיסטרים במעגל.

כמן כן ידוע כי  $T_{cd}$  הוא הזמן המינימלי בו המוצא שומר על ערכו הקודם אחרי  $clk$  ואילו  $T_{pd}$  זהו הזמן המקסימלי בו המוצא שומר על ערכו הקודם אחרי  $clk$ , ולכן לא יכול להתקיים אף פעם כי  $T_{cd} > T_{pd}$ .

$f_{max}$

זהו תדר השעון המקסימלי המותר כך שהמערכת תתפקד נכון. נפרק את המערכת לשני חלקים : זיכרון ולוגיקה צירופית. מעבר אקטיבי של השעון גורם לזיכרון לשנות מצב, שינוי המצב "עובר" דרך הלוגיקה וחוזר לכניסות הזיכרון (ככניסות למצב הבא). מכאן שיש זמן מינימלי שיש לחכות בין שני מעברים אקטיביים עוקבים.

מחשבים מהו  $T_{min}$  - זמן המחזור המינימלי כך שהמערכת תתפקד נכון.  $T_{min}$  שלושה חלקים :

- א. זמן ההשהיה של הזיכרון מהמעבר האקטיבי עד להתייצבות יציאותיו.  $(T_{pd})$
- ב. זמן ההתפשטות של המצב החדש דרך הלוגיקה עד לכניסות הזיכרון.
- ג. זמן Setup של הזיכרון.

כלומר מתחילים ממצב התחלתי נתון, כעת מתקבל מעבר אקטיבי של השעון, ושואלים מתי ניתן לתת את המעבר האקטיבי הבא. על מנת למצוא את  $T_{min}$  יש לבצע את התהליך הנ"ל לכל המצבים של המערכים, אם כי בד"כ ניתן לראות מהם המצבים ההתחלתיים שיתנו  $T_{min}$  גדול ולבדוק רק אותם. נסכם:

$$T_{cyc} \geq T_{pd}(clk \rightarrow Q) + T_{pd}(CL) + T_{setup}(MEM)$$

$$\cdot f_{max} = \frac{1}{T_{min}} \cdot f_{max}$$

לאחר שחישבנו את  $T_{min}$ , נוכל למצוא את  $f_{max}$ .


### Clock skew

המשטר הדינמי מסוג SGT (synchronous globally timed) מחייב הזנת שעון יחיד בזמנית לכל הרכיבים המתוזמנים במעגל. אבל, במקרים רבים נתקלים בקושי בשל מגבלות פיסיקליות, והשעון מגיע בהפרשי זמן שונים לחלקים שונים במעגל. הפרש הזמן המקסימלי נקרא עיוות שעון (Clock skew). בדרך כלל נרצה לחשב מהו skew המקסימלי המותר במעגל. נבדוק את כל המסלולים בין הFF השונים, ונראה שאנו עומדים בדרישות  $T_{hold}$  שלהם.

על מנת לקיים את המשטר הדינמי, נדרוש:  $\sum T_{cd} > T_h + skew$ . טעות נפוצה כאשר בודקים מהו skew היא לפספס מסלולים בעלי skew נמוך יותר מהמסלולים אותם בדקנו. בסופו של דבר נבחר את skew המינימלי מבין המסלולים השונים שנמצא.
 
### PAL - Programmed Array Logic

ניתן לייצג פונקציה לוגית בעזרת שני מישורים: מישור AND ומישור OR.



$$y = ac + bcd$$


ברכיבי PAL כל יציאה היא שער OR שכניסותיו הן מספר מכפלות (כלומר מוצא שערי AND) הניתנות לתכנות. חלק מרכיבי הPAL מכילים Flip Flops פנימיים שדוגמים את יציאות הOR ואז ניתן לממש בעזרתן לא רק פונקציות צירופיות אלא גם מכונות מצבים.

## תכנן pipeline
 
### שאלה:

$$f(x) = 243 \cdot x$$

נדרש לבנות את המערכת המחשבת את הפונקציה :  
לצורך כך יש להשתמש ברכיב הצירופי הבא :



$$T_{PD} = 50ns$$

### סעיף א':


נדרש לממש את הפונקציה כמערכת צירופית.  
יש לחשב את זמן המחזור המינימלי בו ניתן להפעיל את המערכת.

### פתרון:

$$f(x) = 243 \cdot x = 3^5 \cdot x$$

נשים לב לעובדה הבאה :

המערכת הצירופית :

 

### חישוב זמן המחזור המינימלי:

זמן המחזור נקבע ע"פ השהיית המערכת הצירופית הכוללת :

$$T \geq 5 \cdot 50ns = 250ns$$

## מדדים נוספים של המערכת :

נרצה להיות מסוגלים למדוד את ביצועי המערכת על פי היחס ביצועים מול עלות. את העלות ניתן למדוד על פי מספר הרכיבים/המעגלים במערכת. נראה כרגע מספר מושגים בעזרתם נמדוד את יעילות המערכת.

### **– Throughput – ספיקה**

מספר החישובים שהמערכת מבצעת ליחידת זמן (שניות בד"כ)

לדוגמא : במערכת הנתונה הספיקה המקסימלית תהיה :

$$\text{Throughput} = \frac{1}{T_{CYCLE}} = \frac{1}{250ns} = 4MHz = 4 \cdot 10^6 \frac{calc}{sec}$$

### **– Latency – שיהוי החישוב (כמיסות)**

הזמן שלוקח למערכת להשלים את החישוב מרגע קבלת נתון בכניסה. במערכת צירופית הכמיסות היא  $T_{pd}$ . במערכת צירופית השיהוי והכמיסות זהים. בדרך כלל נאמר שלמערכת ביצועים טובים אם הכמיסות נמוכה.

לדוגמא : במערכת הנתונה השיהוי הינו  $T_{MIN} = 250ns$

### סעיף ב' :

נדרש לבנות מערכת מצונרת המבצעת את אותו החישוב ע"י שימוש ברכיב הצירופי הנ"ל ובנוסף ברכיב זיכרון מסוג D-FF(7474) (שנלמד בתרגול הקודם).

להזכירכם : מתוך דפי הנתונים של D-FF(7474) :

$$T_{SETUP} = 20ns$$

$$T_{HOLD} = 5ns$$


$$T_{PD} = \max\{T_{PLH}, T_{PHL}\} = 40ns$$

יש לחשב עבור המערכת את זמן המחזור המינימלי בו ניתן להפעילה, את השיהוי ואת ספיקת המערכת.

## הגדרות וכללים

- צינור מדרגה K (K-pipeline) זהו מעגל ללא חוגים הבנוי מלוגיקה צרופית ורגיסטרים כך שכל מסלול מכניסה ליציאה עובר דרך K רגיסטרים בדיוק.
- יש למקם רגיסטר בכניסת המערכת או ביציאתה (לצורך סינכרון עם מערכות אחרות). נהוג למקם את הרגיסטר ביציאה מהמערכת.
- נסמן את מיקומם של הרגיסטרים ב:

פתרון:

 

חישוב זמן המחזור:

יש לחפש את המסלול האיטי ביותר בין כל שני רגיסטרים.



$$T \geq \max_{i=1}^{k-1} \{ T_{PD}(FF_i) + T_{PD}(CL_i) + T_{SETUP}(FF_{i+1}) \}$$

בדוגמא שלנו נקבל כי זמן המחזור המינימלי הוא:

$$T_{min} = 40ns + 50ns + 20ns = 110ns$$

חישוב ה- Throughput:

Throughput מקסימלי מתקבל עבור זמן מחזור מינימלי והוא:

$$Throughput = \frac{1}{T_{min}} = \frac{1}{110ns} = 9.09Mhz \cong 9 \cdot 10^6 \frac{calc}{sec}$$

חישוב ה- Latency:

במערכת מצונרת השיהוי נקבע ע"פ זמן המחזור ודרגת הצינור.

בדוגמא שלנו נקבל:

$$Latency = K \cdot T_{min} = 5 \cdot 110ns = 550ns$$

השוואה בין שתי השיטות לבניית המעגל:

Latency	Throughput	מס' הרגיסטרים	מס' הרכיבים הצירופיים	
250ns	4MHz	0	5	מערכת לא מצונרת
550ns	9.09MHz	5	5	מערכת מצונרת

### סעיף ג':

נניח כי נתוני הכניסה,  $x$ , מגיעים בקצב די נמוך כך שהשימוש בצינור שבנינו הוא לא כל כך מוצדק, היות והוא צרכן גדול של רכיבים, ולכן הוא מאוד יקר. כמוכן, המערכת הצירופית הטהורה (סעיף א') משתמשת ב-5 רכיבי MB3, ולכן גם היא מערכת די יקרה.


יש לתכנן מערכת חדשה, זולה יותר, שתבצע את החישוב בעזרת רכיב MB3 בודד. יש לחשב עבור המערכת את זמן המחזור המינימלי בו ניתן להפעילה, את השיהוי ואת ספיקת המערכת.

### פתרון:

לצורך תכנון המערכת נשתמש פרט לרכיב MB3 ברגיסטר D-FF(7474) ובנוסף בבורר (Selector 2→1).

$$T_{PD}=15ns$$


נתוני תזמון עבור הבורר :

 

אופן פעולת המערכת :

- במחזור ראשון  $S=0$  והערך  $x$  נבחר בבורר.
- בארבעת המחזורים הבאים  $S=1$  וערך התוצאה הקודם מועבר במערכת.
- לאחר חמישה מחזורי שעון הערך במוצא הוא  $243x$ .
- ע"י קביעת  $S=0$  מוכנס למערכת ערך  $x$  הבא.

 הערה: בשלב זה לא נתעמק בבניית הבקר שמייצר את האות S.



חישוב זמן המחזור המינימלי:

$$T_{\min} = T_{PD}(D\text{-FF}) + T_{PD}(\text{Sel}) + T_{PD}(\text{MB3}) + T_{\text{SETUP}}(D\text{-FF}) = 40\text{ns} + 15\text{ns} + 50\text{ns} + 20\text{ns} = 125\text{ns}$$

חישוב ה-Latency:

יש לשים לב כי חישוב אחד מושלם רק לאחר חמישה מחזורי שעון ולכן:

$$Latency = 5 \cdot T_{\min} = 5 \cdot 125\text{ns} = 625\text{ns}$$

חישוב ה-Throughput:

יש לשים לב כי זו אינה מערכת מצונרת ע"פ הגדרתה ולכן ה-Throughput אינו

$$\text{נקבע ע"פ } \frac{1}{T_{\min}}$$

כיוון שחייבים לחכות משך זמן של Latency בין כל שתי תוצאות חישוב נקבל:


$$Throughput = \frac{1}{Latency} = 1.6\text{MHz} = 1.6 \cdot 10^6 \frac{\text{calc}}{\text{sec}}$$

השוואה בין שלוש השיטות לבניית המעגל:

Latency	Throughput	מס' הרגיסטרים	מס' הרכיבים הצירופיים	
250ns	4MHz	0	5	מערכת לא מצונרת
550ns	9.09MHz	5	5	מערכת מצונרת
625ns	1.6MHz	1	1(MB3)+1(Sel)	מערכת דמוי-מצונרת


## סיכום

### מערכת לא מצונרת

 

$$\begin{aligned} i &= 0, \dots, k-1 \\ \text{Latency} &= \sum_i T_{pi} \\ \text{Throughput} &= \frac{1}{\text{Latency}} \end{aligned}$$

### מערכת מצונרת

 

$$\begin{aligned} i &= 0, \dots, k-1 \\ T_{cl} &\geq T_{pi_{\max}} \\ \text{Latency} &= K \cdot T_{cl} \\ \text{Throughput} &= \frac{1}{T_{cl}} \end{aligned}$$


## כללים לבניית צינורות

- כלל 1: בצינור  $k$ , ניתן להוסיף רגיסטר בכל יציאה, ולקבל צינור  $k+1$  בעל אותה פונקציה (ולהיפך).
- כלל 2: בצינור  $k$ , בו יש מעגל צירופי  $E$ , ניתן לבטל רגיסטר בכל יציאה של  $E$  ולהוסיף רגיסטר בכל כניסה של  $E$ , ולהישאר עם צינור  $k$  בעל אותה פונקציה (ולהיפך).

## דוגמאות לתרגילים בצינורות
 
### תרגיל 1


נתון המעגל הצירופי הבא, המורכב מ-6 יחידות לוגיות. בשרטוט, על כל יחידה רשום ה- $t_{pd}$  שלה. עבור כל אחד מהיחידות הוא 0.



- מהו ה-latency ומהו ה-throughput של המערכת הני"ל?
- מקם מספר מינימלי של רגיסטרים אידיאליים על מנת לקבל throughput מקסימלי.
- מהו ה-latency ומהו ה-throughput של המערכת המצוננת?
 
### תשובה


- ה-latency הוא המסלול הארוך ביותר בין X ל- $C(X)$ :  $1 + 30 + 20 + 2 = 53$ . ה-throughput עבור מערכת צירופית הוא  $\frac{1}{\text{latency}}$  והוא  $\frac{1}{53}$ .
- נשתמש בארבעה רגיסטרים (1 ביציאה):



- ה-throughput הוא  $1/(\text{max pipeline stage delay}) = 1/30$ . ה-Latency:  $(1/\text{throughput}) * (\text{number of pipeline stages}) = 30 * 3 = 90$ .
 
### תרגיל 2

נתונה המערכת הבאה, המקבלת אות  $X$  ומצפינה אותו :



נניח בשאלות הבאות שכל הרגיסטרים איתם אנו מתעסקים הם רגיסטרים אידיאליים.

- א. מהו Latency של המערכת?
- ב. אם נרצה לשפר את throughput של המערכת, מהו המספר המינימלי של רגיסטרים שנצטרך להוסיף?
- ג. אם אנו צריכים להוסיף בדיוק חמישה רגיסטרים, מהו throughput המקסימלי שנוכל לקבל?
- ד. אם אנו יכולים להוסיף רגיסטרים כרצוננו, מהו throughput המקסימלי שנוכל להשיג?
- ה. אם אנו יכולים להוסיף רגיסטרים כרצוננו, מהו latency המינימלי שנוכל להשיג?

### תשובה


- א. latency הוא המסלול הארוך ביותר בין  $X$  ל  $C(X)$  :  $2+3+4=9$
- ב. מספר הרגיסטרים המינימלי שנצטרך להוסיף הוא 3. לפי הכללים שהגדרנו לבניית צינורות, אנו צריכים להוסיף רגיסטר אחד ביציאה. כמו כן, אנו צריכים שבכל אחד מהמסלולים אל היציאה יהיה אותו מספר רגיסטרים, לכן נוסיף עוד רגיסטר בכל אחד מהמעברים בין הרכיבים עם השהיה 3 לרכיב בעל השהיה 4 - כלומר שני רגיסטרים, סך הכל הוספנו 3 רגיסטרים.
- ג. throughput הטוב ביותר שנוכל להשיג הוא  $1/5$ . נציב 3 רגיסטרים ביציאה, ועוד שני רגיסטרים בין הרכיבים בעלי השהיה 3 לרכיב בעל השהיה 4. נשים לב שאם נמקם את הרגיסטרים בצורה שקל יותר לראות: 4 רגיסטרים בין המודולים עם השהיה 2 ל3 ועוד רגיסטר אחד ביציאה, נקבל throughput גרוע יותר -  $1/7$ .
- ד. throughput הטוב ביותר שנוכל להשיג אם אנו יכולים להוסיף רגיסטרים כרצוננו, הוא  $1/4$ , וזאת על ידי בידוד הרגיסטרים ככה שהשלב הארוך ביותר לוקח זמן 4, ולכן throughput יהיה  $1/4$ .
- ה. latency המינימלי שנוכל להשיג הוא 9. איננו יכולים אף פעם להקטין את latency על ידי הוספת pipelines, בדרך כלל כשאנו מוסיפים צינורות latency רק עולה.

## זיכרון סטטי (Random Access Memory–Static RAM)

ישנם מספר סוגי זיכרון בהם אנו משתמשים.  
ROM - Read Only Memory זהו זיכרון קבוע. לאחר שקבעו את הנתונים שבו, הנתונים קבועים, ונשארים ללא צורך במתח.  
RAM - Random Access Memory זהו זיכרון לקריאה ולכתיבה.  
Hard Disk זהו זיכרון לקריאה וכתיבה לטווח ארוך יותר מהRAM. הוא איטי יותר מהRAM.

אנו נתייחס לשני סוגים של RAM : SRAM ו-DRAM.  
SRAM - Static RAM - אם נכתוב מידע לזיכרון ונבדוק את הזיכרון אחרי תקופה, האות יישאר שם ויישאר תקף.  
DRAM - Dynamic Ram - זיכרון יותר זול מהSRAM, יותר מהיר ממנו ויכול להכיל יותר מידע. החיסרון של DRAM הוא שלאחר תקופה, עקב פריקת הקבלים מהם בנוי ה-DRAM, המידע על ה-DRAM מפסיק להיות תקף.

### תיאור זיכרון SRAM

 

כאשר אין  $\overline{CS}$  קווי ה-DATA I/O עוברים למצב HIGH Z.

לדוגמא: רכיב HM6116 של חברת HITACHI. זהו RAM המכיל 2048 מילים בנות 8 סיביות כל אחת.

### תאור הפינים של הרכיב:

A0-A10 : אחד עשר קווי כתובת למיעון אחת מ-2048 המילים בזיכרון.

I/O1-I/O8 : שמונת קוי הנתונים לקריאה/כתיבה.


$\overline{OE}$ ,  $\overline{WE}$ ,  $\overline{CS}$  : שלושה קווי בקרה הקובעים את אופן פעולת הרכיב.

$\overline{CS}$  : קו בקרה Chip Select. כאשר מאולץ על הקו "גבוה", היציאות עוברות למצב High-Z וצריכת הזרם של הרכיב יורדת. לצורך עבודה יש לאלץ "נמוך".

$\overline{WE}$  (WRITE ENABLED) : כאשר "גבוה" תבוצע קריאה. כאשר "נמוך" תבוצע כתיבה.

$\overline{OE}$  (OUTPUT ENABLED) : כאשר "גבוה" לא מאפשרת יציאת נתונים על קו I/O.

 
כאשר  $\overline{OE}$  ב-0 מתאפשר OUTPUT. כשהוא ב-1 הוא מוציא Hi-Z ומישהו אחר יכול להוציא OUTPUT לקו.




כאשר ה-En ב1, הרכיב מתפקד כחוט רגיל.  
כאשר ה-En של הרכיב ב0, היציאה שלו מנותקת, כלומר הרכיב איננו כותב כל ערך  
לוגי על היציאה.  
המצב בו היציאה איננה 0 ואיננה 1 נקרא "High-Z".

היתרון של רכיבים כאלו הוא שניתן לחבר יחד יציאות של מספר רכיבים כאלו,  
בתנאי שלכל היותר רק רכיב אחד יורשה לכתוב על היציאה המשותפת.  
היציאה המשותפת קרויה BUS (עורק).

## מימושים אפשריים ל-SRAM

 


### 1. מוט זיכרון:

 

אם  $m \ll 2^m$  למפענח (Decoder) יהיו  $2^m$  מינטרמים (ללא צימצום) לדוגמא:  $m = 20, n = 8 \Leftrightarrow (1MB) \Leftarrow 2^{20}$  מינטרמים  $\Leftarrow$  המון לוגיקה.

### 2. מבנה ריבועי:

 


$m = j + k$  ישנם  $2^j + 2^k$  מינטרמים במפענח. לדוגמא:  $m = 20, n = 8$  אם  $j = k = 10 \Leftarrow$  יהיו  $2 \cdot 2^{10}$  מינטרמים.  $2^{20} \gg 2^{11}$

## תרגיל

נתון רכיב SRAM מסוג HM6116/P-2. מעוניינים לבצע הצפנה של 2048 הבתים ב-SRAM זה. המפתחות עבור ההצפנה נמצאים ב-SRAM מסוג HM6116/P-3. הלוגיקה עבור ההצפנה של הבית ה- $i$  (להלן  $B_i$ ) מבוטאת באמצעות ההשמה  $B_i \leftarrow B_i \oplus b_i$ , כאשר  $b_i$  הינו הבית המתאים (בעל אותה כתובת) ב-SRAM שמכיל את המפתחות (לדוגמא, אם הנתון עבור כתובת כלשהי הוא 10101101 והמפתח המתאים לאותה כתובת הוא 11101110, אזי הנתון שייכתב הוא 01000011). עליכם לתכנן מעגל המבצע את הפעולה הנ"ל. המעגל ייגש לכל אחת מהכתובות במרחב הזיכרון של שני ה-SRAM, יקרא את הערכים הקיימים, יבצע את פעולת ההצפנה ויכתוב את התוצאה לאותה הכתובת ב-SRAM מסוג HM6116/P-2. שימו לב שפעולת הכתיבה תבוצע רק עבור ה-SRAM המוצפן, בעוד שערכי ה-SRAM המפתחות ישארו ללא שינוי.

לרשותכם, בנוסף ל-SRAMים ולבקר המעגל: שערי XOR, רגיסטרים וחוצצים. כמו כן לרשותכם מונה 16 ביט בעל קו reset, קו cnt וקו enable. (קו reset מאפס וקו cnt מקדם באחד, שניהם בעליית enable מ-0 ל-1). שרטטו את מסלול הנתונים בלבד. אין צורך לממש את מעגל הבקרה, אלא רק לציין את קווי הבקרה ולהסביר את סדר פעולתם. הניחו כי קו הבקרה  $\overline{CS}$  לשני ה-SRAMים פעיל כל הזמן (מקוצר לאדמה).

## פתרון

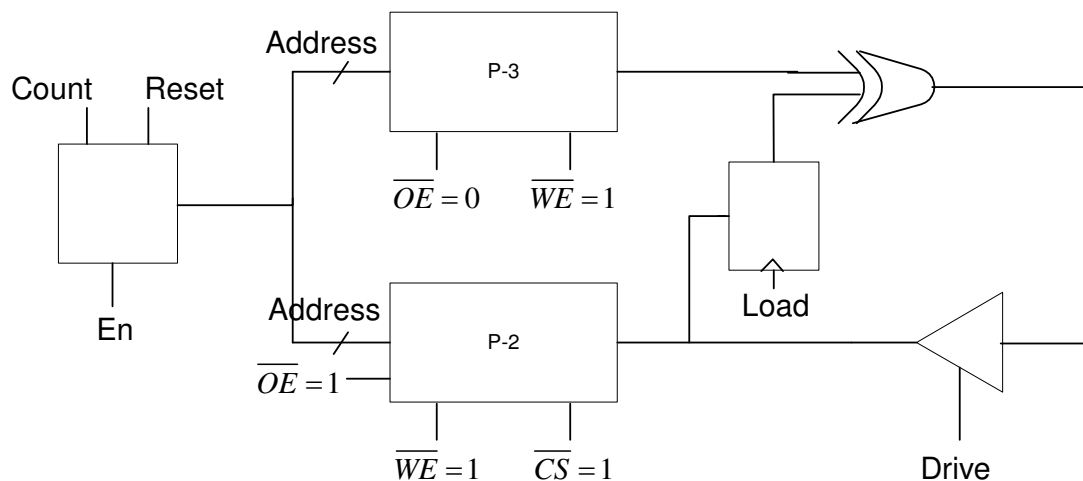

- Drive הוא En של Three-state, פשוט נתנו לו שם ייחודי.
- ה-Load מחובר לכניסת השעון של הרגיסטר. כשניתן שם 1, הרגיסטר ידגום. זהו קו בקרה עליו אנו שולטים.

## סדר הפעולות

כל מה שקשור ל-SRAM מתייחס ל-P-2. קווי הבקרה של P-3 קבועים כמתואר בשרטוט.





אנו מניחים כי בתחילה  $\overline{WE} = 1$ .

### משימות לביצוע במקביל לפעולות

- |  |   |
|--|---|
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1. להוריד <math>\overline{WE}</math></li> <li>2. להוריד Load</li> <li>3. להוריד count enable</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. להעלות count enable</li> <li>2. להוריד <math>\overline{OE}</math> (שידחוף)</li> <li>3. להעלות Load</li> <li>4. להעלות Drive</li> <li>5. להעלות <math>\overline{WE}</math></li> <li>6. להוריד Drive</li> </ol> |
|--|---|

וחוזר חלילה.


### סימונים בגרף תזמונים

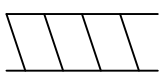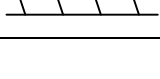1	_____	לא ידוע אם יהיה 0 או 1, אבל בהכרח יהיה מצב יציב (אחד מהם)
0	_____	
1		ערך לא תקף
0		
1	_____	Hi-Z
0	_____	
1		ערך בתהליך של שינוי
0		

## זיכרון דינמי (Random Access Memory–Dynamic RAM)

- ניתן לחלק זיכרונות RAM מחיקים (כאלה המאבדים את המידע כאשר הם מנותקים מאספקת החשמל) לזיכרונות סטטיים ודינמיים.
- זיכרון סטטי: המידע נשמר בזיכרון כל עוד הרכיב מקבל מתח.
  - זיכרון דינמי: אחרי פרק זמן מסוים, אם לא ננקוט פעולה מונעת, המידע עלול להימחק מהזיכרון.

### מבנה ועקרונות פעולה

 

### קווי בקרה

ADDR - כתובת

$\overline{W}$  - 0 לכתיבה ו1 לקריאה

Row Address Strobe -  $\overline{RAS}$

Columns Address Strobe -  $\overline{CAS}$

### גישה (קריאה/כתיבה) למידע

בירידת אות ה  $\overline{RAS}$  הרכיב דוגם את כתובת השורה. ערכם של הקבלים בשורה הנבחרת נקרא אל זיכרון השורה (שהוא זיכרון סטטי). תהליך הקריאה הרסני - קריאת הקבלים מלווה בפריקתם.

אות ה  $\overline{CAS}$  דוגם את כתובת העמודה המשתמשת לבחירת ביט מסוים (במקרה של זיכרון ברוחב ביט אחד) מתוך זיכרון השורה. ערכו של ביט זה נקרא (אם זהו מחזור קריאה) או שערך חדש נכתב לתוכו (אם זהו מחזור כתיבה).

אות ה  $\overline{WE}$  קובע אם גישה לזיכרון תהיה קריאה או כתיבה. בסוף מחזור (עליית  $\overline{RAS}$ ), תוכן זיכרון השורה נכתב חזרה לשורת הקבלים.

נשים לב כי הכתובת מחולקת לכתובת שורה ולכתובת עמודה. כמו כן איננו מספקים בו זמנית את שתי הכתובות. לכן נוכל לחסוך בהדקים - אותם הדקי כתובת משמשים הן לכתובת השורה והן לכתובת העמודה. (חסכון של

$\frac{1}{2} \log_2(\text{memory size})$  ב DRAM המקובלים כיום, מדובר ביותר מ10 הדקים).

## רענון

קבל מציאותי, כמו אלו ב-DRAM, זולג, ולכן החל מטעינתו המתח עליו יורד בהדרגה. אם לא ננקוט פעולה מונעת, המתח על הקבלים שהיו טעונים ל"1" לוגי ירד מתחת לסף המאפשר הבחנה בינם ובין אלו שמאחסנים "0" לוגי. הפתרון המתבקש הוא, אחת לפרק זמן מסוים, לרענן את תוכן הקבלים.

רענון שורה כולל הורדת השורה אל זיכרון השורה וכתיבתה חזה אל הקבלים, ובכך הם נטענים למטען מלא. נזכור שבגישה (קריאה/כתיבה) לזיכרון שורה יורדת לזיכרון השורה ונכתבת חזרה לקבלים, ובכך מרועננת אותה שורה. יש לוודא שכל השורות זוכות לרענון, ולא רק אלו שניגשו אליהן.

### שיטות רענון - סוגי מחזורי רענון

#### RAS Only Referesh (ROR)

זוהי הצורה הפשוטה ביותר לרענן את המידע הנמצא ב-DRAM. יש לספק כתובת שורה, ואז אנו מורידים את ה-RAS למשך פרק הזמן הדרוש, ושורת הזיכרון שהוגדרה על ידי הכתובת שסופקה מרועננת. סוג זה דורש שהמערכת החיצונית ל-DRAM תעקוב אחרי מספרי השורות שיש לרענן. בשיטה זו CAS גבוה לאורך כל המחזור ורק ה-RAS יורד.

#### CAS Before RAS (CBR)

CAS יורד ראשון (שונה מכל שאר מחזורי העבודה). RAS יורד למשך פרק זמן מסוים ומונה פנימי קובע איזה שורה תרוענן.

#### Self Refresh / Sleep Mode / Auto Refresh

במקרה זה משמש מתנד פנימי לקביעת מחזור הרענון, ומונה פנימי מייצר את כתובות השורות. בד"כ משמש להתקנים ניידים מבוססי סוללות. צריכת הספק במצב זה נמוכה מאוד. דיאגרמת הזמנים נראית כמחזור CBR ארוך.

## שיטות גישה לזיכרון

### קריאה מהזיכרון

#### מחזור קריאה בסיסי

1. יש לספק את כתובת השורה  $t_{ASR}$  לפני ירידת  $\overline{RAS}$  ולהחזיקו  $t_{RAH}$  אחריה.
2. על  $\overline{RAS}$  לרדת ולהישאר נמוך לפחות  $t_{RAS}$ .
3. יש לספק את כתובת העמודה  $t_{ASC}$  לפני ירידת  $\overline{CAS}$  ולהחזיקו  $t_{CAH}$  אחריה.
4. על  $\overline{WE}$  להשאר גבוה במחזור קריאה החל מ  $t_{RCS}$  לפני ירידת  $\overline{CAS}$ .
5. על  $\overline{CAS}$  לרדת ולהישאר נמוך לפחות  $t_{CAS}$ .
6. יש להוריד את  $\overline{OE}$  (אם יש כזה, ב DRAM שראינו אין) לפי דרישות התזמון לצורך קריאת הנתון.
7. הנתון מופיע ביציאה בתלות בזמנים בהם  $\overline{OE} (t_{OEA}), \overline{CAS} (t_{CAC}), \overline{RAS} (t_{RAC})$  ירדו, וזמן הספקת כתובת העמודה  $(t_{AA})$ .
8. לפני שניתן להתחיל מחזור חדש,  $\overline{RAS}, \overline{CAS}$  צריכים לשהות במצב הלא פעיל (הגבוה) זמן מסויים  $(t_{RP}, t_{CRP})$  בהתאמה).

#### Ripple Mode או Fast Page Mode (FPM)

אם ברצוננו לקרוא מספר נתונים מאותה השורה, ניתן להשאירה בזיכרון השורה ולספק רק כתובות עמודה חדשות. מתחילים כמו במחזור הקריאה הבסיסי משלבים 1 עד 7. כדי לגשת לכתובת אחרת באותה שורה, יש להעלות את  $\overline{CAS}$  למשך  $t_{CP}$  ולאחר מכן ניתן לחזור על שלבים 3 עוד 7 פעם נוספת.

#### Hyper Page Mode או Extended Data Out

אופן פעולה זה איננו ממומש ב DRAM הנלמד. EDO דומה ל FPM. ההבדל העיקרי הוא שיציאות הנתונים לא מנוטרלות (high-Z) עם עליית  $\overline{CAS}$ . נתונים ממחזור הקריאה הקודם מצויים ביציאת הנתונים במקביל לתחילת מחזור הקריאה הבא - למעשה יש פה צינור בעל שני שלבים - הספקת הכתובת ושלב הוצאת הנתונים. דבר זה מאפשר זמן מחזור קצר יותר ושיפור של כ-40% בביצועים בהשוואה ל FPM.

## כתיבה לזיכרון

צורת מחזור הכתיבה דומה למחזור הקריאה.  $\overline{WE}$  יורד במהלך המחזור למשל לפחות  $t_{WP}$ . יש לספק בכניסה נתון יציב  $t_{DS}$  לפניו  $t_{DH}$  אחרי המעבר הקובע (ירידת  $\overline{WE}$  או ירידת  $\overline{CAS}$ ).

### כתיבה מבוקרת $\overline{CAS}$

במקרה זה ירידת  $\overline{CAS}$  היא המעבר הקובע.  $\overline{WE}$  יורד לפני ירידת  $\overline{CAS}$  לפחות  $t_{WCS}$  ונשאר למטה לפחות  $t_{WCH}$  אחריה. צורת עבודה זו מתאימה, למשל, לכתיבה בFPM.

### כתיבה מבוקרת $\overline{WE}$

במקרה זה ירידת  $\overline{WE}$  היא המעבר הקובע. צורת עבודה זו מתאימה, למשל, למחזור Read-Modify-Write, בהם קוראים תוכן כתובת, וכותבים ערך חדש לתוך אותה כתובת.  $\overline{CAS}$  נשאר נמוך מגישת הקריאה לגישת הכתיבה.

### רכיב KM41C16000C-5

רכיב זה הוא רכיב זיכרון מסוג DRAM. הוא מכיל 16 מגה סיביות.

$$16 \cdot 2^{20} = 2^{24}$$


$$\log_2 2^{24} = 24$$

ישנם 24 קווי כתובת ברכיב מסוג זה.

לכן, ה-DRAM יוכל להיות ריבועי לחלוטין.

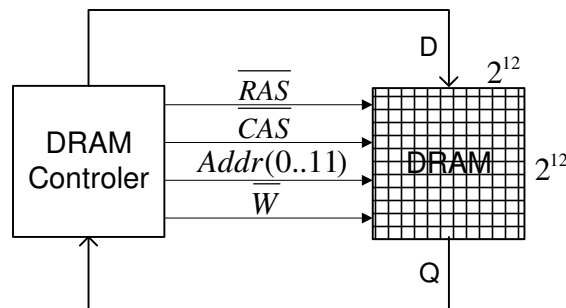
### הערה כללית

קווי בקרה הם תמיד 0 או 1, והם אינם Three-State אף פעם, וזאת מכיוון שהם אינם משותפים לרכיבים שונים.


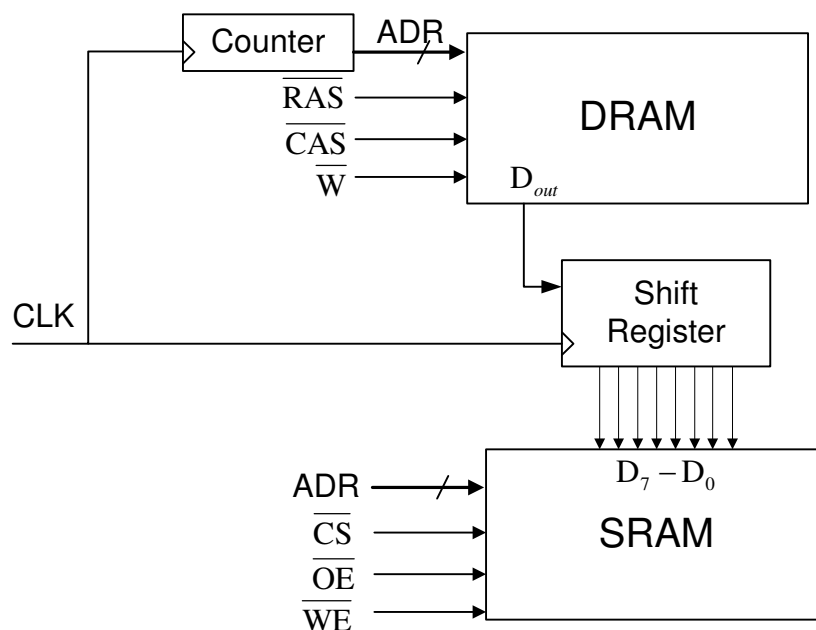
## דוגמא

המעגל הבא נועד להעתיק שורה אחת של DRAM מסוג KM41C16000C-5 לזיכרון SRAM מסוג HM6116/P-2.  
 הקווים  $\overline{RAS}$ ,  $\overline{CAS}$ ,  $\overline{W}$  ל DRAM וכן  $\overline{OE}$ ,  $\overline{CS}$ ,  $\overline{WE}$  ל SRAM מגיעים מבקר נפרד שאיננו מופיע בשרטוט.  
 הקריאה מה DRAM נועדה להתבצע ב Fast Page Mode.  
 נניח שכתובת השורה כבר ניתנה ל DRAM וכי קו ה RAS כבר מופעל.  
 אות השעון המשותף ל Counter ול Shift Register הוא בעל זמן מחזור  $T_{clk}$ . לאף אחד מהשניים אין כניסת Enable כלשהי. המונה מתקדם ואוגר ההזזה מזיז בכל עליית שעון. נתוני התזמון של המונה ושל אוגר ההזזה זהים:  
 $T_{su} = 10ns, T_{pd} = 12ns, T_h = 0, T_{cd} = 0$



א. הסבר כיצד המעגל פועל. התייחס לנקודות הבאות:

- לשם מה נדרש ה Shift Register?
- לכמה תאי זיכרון SRAM תועתק שורת DRAM אחת?

ב. תאר במדויק מתי אמור הבקר לתת את האותות הבאים, על מנת שפעולת ההעתקה תסתיים תוך הזמן הקצר ביותר האפשרי:

- $\overline{CAS}$  של DRAM.
- $\overline{WE}$  של SRAM.
- ADR של SRAM.

ג. מהו זמן המחזור המינימלי של השעון שיבטיח פעולה תקינה של המעגל, בהנחה שהבקר מסוגל לתת את כל אותו הבקרה בזמנים מדויקים כרצוננו?

ד. כמה זמן תמשך בסך הכל ההעתקה של שורת DRAM אחת?  
פתרון

א.

פעולת המעגל: ערך המונה משמש ככתובת העמודה. בכל מחזור מתקדם המונה וכך מתקדמת כתובת העמודה ונקראת סיבית חדשה מה DRAM. לאחר שמונה מחזורי שעון מכיל אוגר ההזזה ערכים של שמונה סיביות ותוכנו נכתב לתא זיכרון ב SRAM. השימוש באוגר נחוץ מכיוון שמה DRAM נקרא המידע סדרתית סיבית אחרי סיבית ול SRAM הוא נכתב במקביל - כל פעם בית שלם. כל שורת DRAM מכילה  $2^{12}$  סיביות = 4096 סיביות.

כל תא ב SRAM מכיל 8 סיביות, ולכן תוכן שורה ייכתב ל  $\frac{4096}{8} = 512$  בתים.

ב.

תנאי להורדת CAS - כתובת עמודה יציבה.

תנאי לעליית CAS - קיום תנאי Hold של Shift Register.

CAS ירד אחרי לפחות  $12ns = T_{pd\_counter} + T_{ASC} = 12ns$  מקבלת ה Clock Trigger.

CAS יעלה  $t_{hold\_register} - t_{off} = 0ns$  לפני קבלת ה trigger.

אנו רואים כי מתקיים תנאי  $t_{cp}$  מכיוון שיש הבדל של לפחות  $12ns$  בין עליית וירידת ה CAS.

זמן עליית ה  $\overline{WE}$  - לפחות  $T_{ow} + T_{pd\_reg} = 12 + 35 = 47ns$  לאחר קבלת ה Clock Trigger.

זמן ירידת ה  $\overline{WE}$  הוא  $t_{wp}$  לפני עלייתו, כלומר  $70 - 47 = 23ns$ , לפי קבלת ה Clock Trigger של המחזור השמיני.

ADR צריך להשתנות לפחות  $\max(105 - 47, 23 + 20) = 58ns$  לפני קבלת ה Clock Trigger של המחזור השמיני ולא לפני  $47ns$  אחרי קבלת אותו trigger.

ג.

התנאים שאנחנו צריכים לקיים:

1. זמן מינימלי של החזרת CAS במצב נמוך:

$$T_{clk} \geq (T_{cas} + T_{ASC}) + T_{cas} + (T_{hold} - t_{off}) = 25ns$$

2. קיום  $T_{su}$  של Shift Register:

$$T_{clk} \geq (T_{cas} + t_{ASC}) + t_{cas} + t_{su\_reg} = 12 + 13 + 10 = 35ns$$

3. תנאי יציבות כניסות ה SRAM:

$$T_{clk} \geq (T_{pd\_reg} + T_{ow}) + T_{OH} - T_{cd\_reg} = 47 + 5 - 0 = 52ns$$

ד.

ישנם 4096 ביטים בשורה ולכן תוך 4096 מחזורי שעון מסתיימת כתיבת שורה ולכן הזמן הוא  $4096 \cdot T_{clk} \approx 2130ns$ .

## בקרה

כאשר אנו מתחילים להתעסק עם מערכות ספרתיות מורכבות, אנו צריכים שליטה בסדר ובזמן של הפעולות השונות המתרחשות במערכת. נחלק את המערכת הספרתית לשני חלקים: נתיבי נתונים, בהם יתבצעו החישובים השונים ובהם יאוכסן המידע, ויחידת בקרה שתהיה אחראית לתזמן את הפעולות בנתיבי הנתונים. המשטר הדינמי מחייב אותנו לפתח שיטות של מעקב מתי אות הוא תקף, כדי למנוע מטה-סטביליות או אותות לא תקפים. היתרון שחיוב זה נותן לנו הוא האפשרות להתייחס לערכי זמן בידיים במקום להתייחס לזמן כרציף.

קצת נרצה לראות משטרים מבוססי זמן נוספים, ולראות את היתרונות והחסרונות בכל אחד מהם.

משטרים מבוססי זמן מתחלקים בשתי נקודות עיקריות:

- משטרים סינכרוניים (synchronous) מול משטרים אסינכרוניים (asynchronous).
- משטרים לוקליים (local) או גלובליים (global).

מערכות סינכרוניות מעניקות לנו צורת הסתכלות בדידה על הזמנים, המבוססת על אות שעון כללי המגיע ליחידות השונות במערכת. התוצאה היא שאירועים "מעניינים" כגון טעינת ערכים לרגיסטרים, קוראות רק בשפה הפעילה של אות השעון.

לעומתן, מערכות אסינכרוניות אינן מסתמכות על שעון. כאשר התקן מסיים פעולה, הוא שולח אות בקרה ומודיע ליחידות אליו הוא מחובר, שהפעולה הסתיימה והנתונים מוכנים.

מערכות אסינכרוניות יכולות לספק ביצועים גבוהים יותר ממערכות סינכרוניות, מכיוון שהמערכת יכולה להמשיך לבצע פעולה ברגע שהנתון מוכן, ולא רק בעליית השעון הבאה. אם זאת, מערכות אסינכרוניות יותר מסובכות לתכנון.

תזמון גלובלי מתייחס לכל המערכת כמקשה אחת.

בהינתן מערכת המסוגלת לבצע מספר פעולות, בעלת תזמון גלובלי, נניח שכל הפעולות לוקחות את אותו זמן קבוע.

תזמון לוקלי, לעומת זאת, מאפשרים למודול לסיים פעולה בזמן משתנה, ולפיכך כאשר עובדים בגישה זו מוסיפים קו בקרה כדי לציין מתי הנתונים מוכנים. למשל, במערכת בה חלק מהפעולות שרכיב מסוים מבצע לוקחות 100ns וחלק מהן לוקחות 50ns, נאמר שזמן ביצוע פעולה ברכיב הוא 100ns אם אנו עובדים בתזמון גלובלי, לעומת זאת, בתזמון לוקלי, נאמר שלעיתים זמן ביצוע הפעולה הוא 100ns ולעיתים 50ns.

בתזמון לוקלי ננצל את העובדה שחלק מהמערכת יכולה לפעול מהר יותר, כדי להשתמש בנתונים ברגע האפשרי.

נוכל כעת לסכם ולהגדיר ארבעה סוגי משטרי זמנים :

- Synchronous globally timed (SGT) systems - מערכות בהם אותות הזמן נשלחים משעון משותף יחיד. מערכות SGT נוצרות בקלות מרכיבים צירופיים ורגיסטרים, אשר לכולם מחובר שעון בודד. כאשר מתכננים מכוונות מצבים, משתמשים למעשה בשיטה זו. שיטה זו נפוצה מאוד עקב פשטות התכנון והמימוש שלה.
- Asynchronous globally timed (AGT) systems - בשיטה זו כל המערכת הינה אסינכרונית. תזמון האותות נעשה באמצעים אנלוגיים כגון קווי השהייה בשיטת "כל מקרה לגופו". שיטה זו בדרך כלל נחשבת בחירה גרועה כאשר מתכננים רכיבים, ולא קיימות מערכות גדולות המשתמשות בשיטה זו.
- Synchronous locally timed (SLT) systems - במערכות המתוכננות בשיטה זו, הרכיבים מקבלים אותות בקרה המסונכרנים עם שעון משותף. מערכות SLT מסוגלות לבצע פעולות בזמן משתנה, אולם כל פעולה לוקחת מספר קבוע של מחזורי שעון. מודולים של SLT ניתנים לחיבור ביחד בקלות ליצירת רכיבי SLT חדשים.
- Asynchronous locally timed (ALT) systems - האותות נקבעים לפי עוצמתם ולא לפי מחזור שעון. מודול של ALT יכול להתחיל לעבוד בכל רגע, ויכול להודיע על סיום הפעולה בכל רגע. ניתן להרכיב רכיבי ALT על מנת ליצור רכיבים חדשים, אולם יש צורך בתשומת לב למשכי אותות הבקרה, שלא יפרו את המשטר הדינמי.

### דרגות של סנכרון

באופן מילולי - מערכות סינכרוניות הן מערכות בהן אירועים יכולים להתרחש באותו הזמן בדיוק, ואילו במערכות אסינכרוניות לא. באופן מעשי, נגדיר מערכות סינכרוניות כמערכות שאנו יודעים על קשרים של זמן בין הפעולות השונות במערכת, ואילו במערכות אסינכרוניות איננו יודעים על כאלו. למשל, נוכל לדבר על מערכת שיש בה מספר שעונים, ולא שעון משותף אחד, ולהגיד שהיא מערכת סינכרונית. עם זאת, נוכל להרוויח מעט מהיתרונות של המערכות האסינכרוניות, על ידי כך שנוכל לתת קצב שעון מהיר יותר בקטעים שונים של המערכת. נביט כעת במספר שיטות לסנכרון את המערכת.

### Single Clock Synchronous Systems

שיטה זו היא השיטה הנוקשה ביותר. שיטה זו היא הבסיס למשטרים SLT ו SGT. **Single Clock Synchronous Systems**: במערכת כולה שעון בודד. המערכת והשעון מקיימים את העקרונות הבאים:

- המערכת מורכבת מרכיבים צירופיים ומרגיסטרים המחברים אל השעון.
- המעגל חופשי מחוגי צירופים, כלומר, כל חוג מכיל לפחות רגיסטר אחד.
- אות השעון מגיע ונמשך תקופה של  $t_{cl}$ , מגיע לכניסת השעון של כל רגיסטר במערכת.
- ה  $t_{pd}$  המצטבר של כל מסלול במערכת חייב להיות קטן ממחזור השעון.

כתוצאה ממשטר זה, כניסות הרגיסטרים יציבות בסמוך למעבר הפעיל של השעון, ולכן אנו עומדים בדרישות המשטר הדינמי. שיטה זו מטילה הגבלות כבדות על המהנדס, אך עדיין שיטה זו מומלצת מכיוון שהיא מפשטת מאוד את תכנון המעגלים.

### Multiple-Clock Systems

כפי שצינו, הרעיון של מערכות אסינכרוניות לגמרי הוא רעיון גרוע. פתרון המנצל את היתרונות של מערכת אסינכרונית עם היתרונות שנותנת לנו מערכת סינכרונית הוא הוספת מספר שעונים אסינכרוניים למערכת, שכל אחד מהם רץ באופן בלתי תלוי באחרים. שיטה זו נפוצה במערכות גדולות בהם יש מספר מודולים שפעולתם אינם תלויה אחד בשני. דוגמא יכולה להיות שני מחשבים, שלכל אחד מהם שעון גלובלי יחיד, המתקשרים ביניהם. מערכת שני המחשבים הינה מערכת בה שני שעונים שאינם מסונכרנים יחדיו. לשימוש במספר שעונים הפעולים בתדרים שונים, יש את היתרון שהוא מאפשר לנו להפריד את התזמונים של מודולים שונים, וכך להפריד בעיה גדולה למספר בעיות קטנות, שניתן לפתור כל אחת מהן בנפרד. החיסרון שנובע מהשימוש בשיטה זו היא שאנו נשארים עם מספר מודולים שאין לנו מידע לגבי קשרי הזמן ביניהם. מעבר השעון יכול לקרוא במערכת אחת לפני או אחרי שמעבר השעון במערכת שקדמה לה קרה, ויתכן מצב של מטהסטביליות. הפתרון הנפוץ לבעיה זו, היא לתת השהייה מספיקה כדי שמצב המטהסטביליות יתייצב. בפתרון זה אנו משלמים בהאטת התקשורת בין הרכיבים השונים. אם ידועים תדרי השעון של הרכיבים השונים, ניתן לתכנן ולצפות מתי עלולים להיות מצבי מטהסטביליות ולטפל במצבים אלו.


### Controlled Asynchrony

בשיטה זו, המודולים מתחילים לפעול כאשר מסופק להם אות חיצוני המורה להם להתחיל לפעול (start). בשלב זה, הרכיב מתחיל לפעול. האות יכול להפעיל גם שעון פנימי, וככה הרכיב מבצע את הפעולה באופן מסונכרן. הרכיב פועל באופן עצמאי ולא תלוי בשאר המערכת. עם השלמת הפעולה, הרכיב יכול להוציא אות שמודיע שהפעולה הושלמה, לעצור את השעון הפנימי שלו ולהמתין לאות הstart הבאה כדי לבצע חישוב נוסף.

בעיות סינכרון נמנעות במערכת כזו, וזאת בתנאי שכל מודול מוכן לקבל באופן אסינכרוני את start, ושהרכיבים המחוברים לאותו רכיב מסוגלים לקבל את finish אסינכרוני. המפתח לפתירת הבעיות הוא שלאף מודול אין שעון אסינכרוני שפועל ברגעים שהוא מחכה לכניסת אותות אסינכרוניים.
 
## מודולים ללא בקרה


לא תמיד נרצה להשתמש במבני הבקרה שתיארנו לעיל. נניח למשל שנרצה לחשב את הביטוי  $r(x) = p(g(f(x)), p(f(x), h(x)))$  כאשר נתונים לנו מודולים נפרדים המחשבים את  $p, g, f, h$ . נביט במעגל הצירופי הבא:



ביטוי זה מחשב את הביטוי הנדרש. היתרונות של מימוש כזה של הפתרון הוא שאיננו צריכים אף מבנה בקרה. אולם, פתרון כזה דורש כי המודולים השונים יהיו רכיבים צירופיים בעצמם, ובכך במידה ויש לנו מערכת המסוגלת לבצע מספר חישובים, נצטרך לבנות מודול נפרד לביצוע כל אחד מהחישובים. כמו כן, נאלצנו להשתמש בשני רכיבים מסוג  $p$  לביצוע החישוב. בנוסף לכך לא נוכל להפעיל את הביטוי על עצמו בצורה רקורסיבית. לכן נעדיף לחפש אלטרנטיבות לפתרון זה.
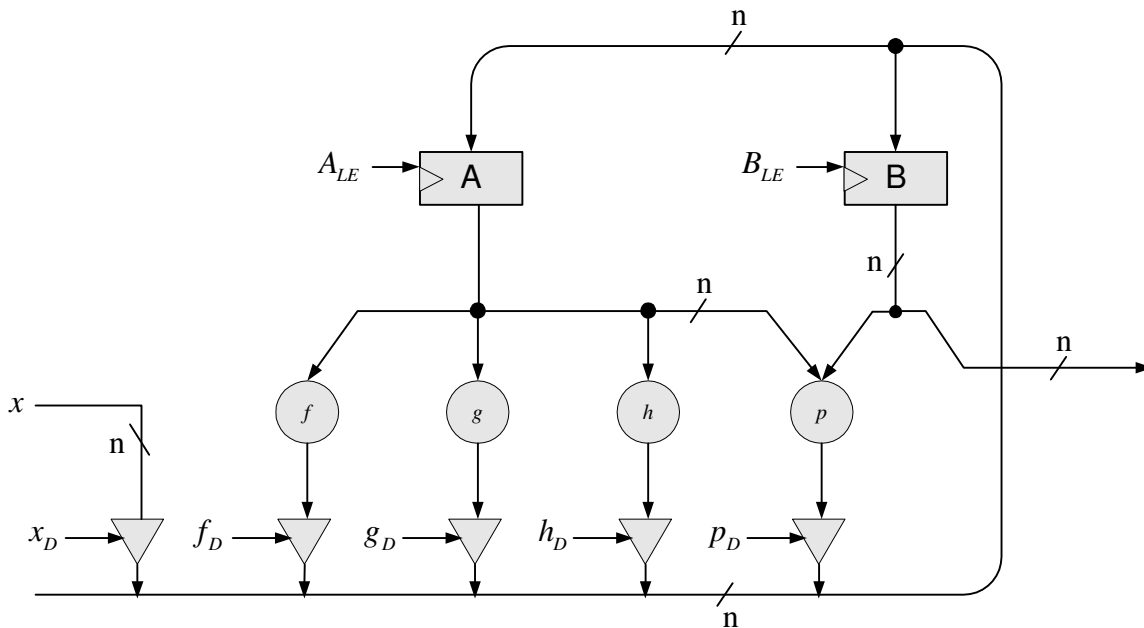
## מסלולי נתונים (Data Paths)

הפונקציונליות של המעגל הצירופי נקבעה לגמרי על ידי תכנון קווי הנתונים. רוב המערכות, בניגוד למערכות הצירופיות, מכילות קווי נתונים המסוגלים לבצע מספר פעולות שונות, בהתאם לאותות בקרה הנשלחים אליהן. נביט כרגע במימוש נוסף לפונקציה  $r(x)$ .



לעומת המערכת הקודמת, מערכת זו כן דורשת בקרה. במימוש זה אנחנו משתמשים ב-three-state bus  $x_D, f_D, g_D, h_D, p_D$  מאפשרים לנו לדאוג שבכל רגע נתון רק אחד מהאופרטור ישלח מידע אל bus, על ידי כך שבכל רגע נתון כולם High-Z למעט אחד. בעזרת הבקרה המתאימה (קביעת תדר השעון), המידע יעבור אל אחד משני הרגיסטרים, לצורך המשך החישוב. היתרונות שהשגנו בשיטה זו: כעת אנו משתמשים רק במודול אחד מכל סוג, ולא ב-2 מודולים מסוג p כפי שהיינו צריכים בפתרון הקודם. כמו כן, בעזרת הבקרה המתאימה נוכל לממש מספר פונקציות במערכת הנתונה, ולא רק את  $r(x)$ . שילמנו בכל שאנו צריכים להוסיף יחידת בקרה למערכת.

### Precedence Relations

למרות שסדרות שונות של אותו מסלול יכולות לשמש אותנו על מנת לחשב את  $r(x)$  קיימות הגבלות חזקות על הסדר שבו אירועים יכולים להתרחש. למשל, הפעולה של  $g$  איננה יכולה להתחיל לפני סיום הפעולה של  $f$ , מכיוון ש  $g$  צריכה את הפלט של  $f$  כנתון להתחלת פעולתה. כדי לבטא יחסים כגון אלו בין מודולים, נשתמש בסימונים הבאים לציון אירועים:  $f^S, f^F$ , על מנת לצייין את התחלת הפעולה של מודול  $f$  ( $f^S$ ) ואת סיום הפעולה של המודול ( $f^F$ ).


למשל, כדי לציין ש  $g$  לא יכול להתחיל עד ש  $f$  מסתיים, נשתמש בסימון הבא:  $f^F \leq g^S$ , האומר "  $f^F$  מקדים את  $g^S$  ".

סימון:  $x \leq y$  - קרה לא מאוחר יותר מ-  $y$  - "  $x$  מקדים את  $y$  ".  
 $\leq$  זוהי פעולה רפלקסיבית (מתקיים  $x \leq x$ ) וגם פעולה טרנזיטיבית ( $\alpha \leq \gamma \Leftarrow \alpha \leq \beta, \beta \leq \gamma$ ).

נסכם בטבלה את התלות של הנתונים השונים בפונקציה  $r(x)$ .

$r^S \leq f$	$f \leq g$	$g \leq p_2$
$r^S \leq h$	$f \leq p_1$	$p_1 \leq p_2$
$p_2 \leq r^F$	$h \leq p_1$	

 ניתן לבטא את נתונים אלו בגרף, בו חץ ממודול למודול יאמר שפעולת מודול אחד קדמה לאחר.




## Synchronous globally timed (SGT) Control


מבנים הנשלטים על ידי שעון גלובלי מתבססים על ההנחה שהזמן הלוקח לביצוע כל פעולה הוא קבוע המובנה אל המערכת. כאשר אנחנו מתכננים מערכות בשיטה זו, אנו צריכים לקחת את הזמן הגרוע ביותר שלוקח לכל פעולה להתבצע (worst case). בגלל שזמני ההתקן קבועים, הרצף וקשרי הזמנים בין האירועים קפואים בתכנון. בזמן התכנון המתכנן קובע את הסדר בו הוא רוצה שהפעולות יתבצעו, והמימוש מתבסס על סדר זה. מערכות SGT יותר פשוטות אך פחות גמישות ממערכות SLGT. אולם, פשוטות זו של ה-SGT מאפשרת במקרים רבים לבצע אופטימיזציה לקבלת תוצאות יותר טובות מהתוצאות של מערכות דומות שימומשו ב-SLT. הבקר במערכת מבוססת SGT יכול להיות מורכב מ-ROM ומרגיסטר בלבד, שיקבעו בכל רגע מי מהרכיבים ישדר מידע, ובאיזה סדר. בכל מחזור שעון, הרגיסטר יעביר נתונים חדשים ל-ROM וכך תבחר הפעולה הבאה לביצוע.
 
## Synchronous locally timed (SLT) Control

כפי שכבר הוזכר, החסרונות של הבקרה הגלובלי הן חוסר היכולת לנצל את העובדה למשל, שרכיבים מסוימים מהירים יותר מאחרים, וכמו כן התעלמות מהעובדה שעבור קלטים שונים הרכיבים יכולים לסיים את הפעולה שלהם בזמנים שונים. כאשר אנו מתכננים רכיב כאשר בקרת SGT מול עיננו, אנו מתייחסים לזמנים הגרועים ביותר של כל רכיב. נוכל לפתור בעיות אלו על ידי כך שלכל רכיב יהיה שעון משלו, ובנוסף נוסיף קווי בקרה שבעזרתם המודולים השונים יודיעו אחד לשני כאשר הם יסיימו את פעולתם. נדגים את מימוש בקרת SLT על הפונקציה  $r(x)$  איתה אנו עוסקים.



 בשיטות שראינו כעת, SGT ו-SLT, ישנן מספר נקודות אליהן צריך לשים לב:



אות איננו מתפשט במעגל במהירות אינסופית. במקרה הטוב (בוואקום) האות מתפשט במהירות  $c$  (מהירות האור).

$$t = \frac{l}{c}$$


במעגלים מודפסים האותות מתפשטים למעשה בחצי ממהירות האור. נתעניין ביחס בין זמן מעבר האות בין A ל-B לבין זמן מחזור השעון. בדרך כלל נרצה לדאוג שהיחס יהיה בערך  $\frac{1}{10}$ .

נקודה נוספת אליה צריך לשים לב היא שהשעון גם יוצר רעשים והפרעות העלולים להפריע לשאר האותות במערכת. בנוסף גם השעון צורך הרבה הספק (כמחצית מהכמות הכוללת).

### שיטת ALT


האותות נקבעים לפי עוצמתם ולא לפי מחזור שעון. במערכת כזו לא נרצה שיהיו Hazards (הם עלולים להיחשב כאותות).

בשיטת בקרה זו:

 


A שולח אות ל-B להתחיל בחישוב, ו-B מחזיר אות כאשר הוא מסיים. מקובל לכנות מנגנון זה בשם "לחיצת יד" – Hand shake.

זמנים עבור שיטה זו:

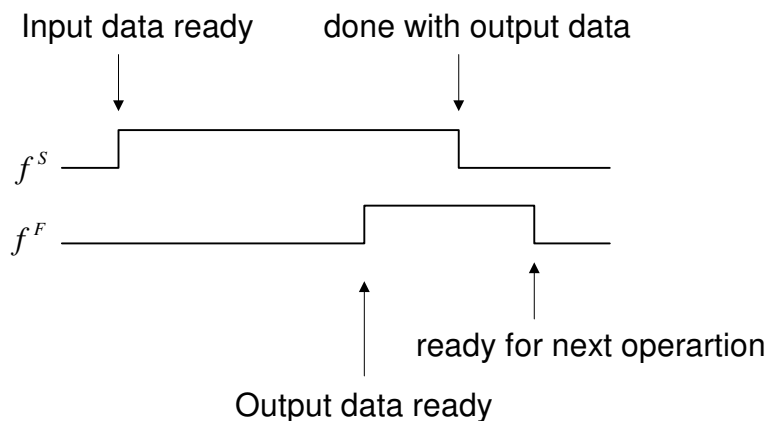


צורת פעולה זו בזבזנית למדי. עוברים 4 אותות עד להשלמת כל חישוב.

 נציג דרך שניה לבצע את החישובים :  
 העלייה או הירידה של השעון היא זו שקובעת את הפקודה. בעליה או ירידה של  
 המקור מודיעים על חישוב חדש ובירידה או עליה של הרכיב השני, הרכיב השני  
 מודיע לרכיב הראשון שהוא מוכן לחישוב נוסף.



 
### C-Element

זהו רכיב זיכרון השומר מצב כאשר הכניסות זהות.



מימוש אפשרי ל-C-Element :

 


*Sequence*

עבור רכיב זה מתקיים:

$$a^S \preceq b^S$$

$$b \preceq c$$

$$c^F \preceq a^F$$

 

b מופעל לפני c.

*Fork*


עבור רכיב זה מתקיים:

$$a^S \preceq b^S$$

$$a^S \preceq c^S$$

$$b^F \preceq a^F$$

$$c^F \preceq a^F$$

 

b ו c מופעלים יחדיו.

*Join*


עבור רכיב זה מתקיים:

$$a^S \preceq c^S$$

$$b^S \preceq c^S$$

$$c^F \preceq a^F$$


$$c^F \preceq b^F$$

 

a ו b מופעלים לפני c.


## מכונות mealy ומכונות moore - עקרון פעולה

### מכונת mealy

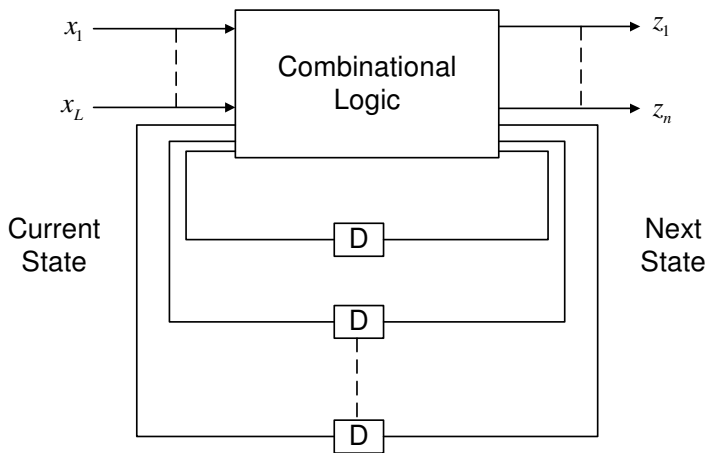

- היציאות ( $z_1, \dots, z_n$ ) הן פונקציה של הכניסות הנוכחי ושל המצב הנוכחי.
- המצב הבא הוא פונקציה של המצב הנוכחי ושל הכניסות.

### מכונת moore

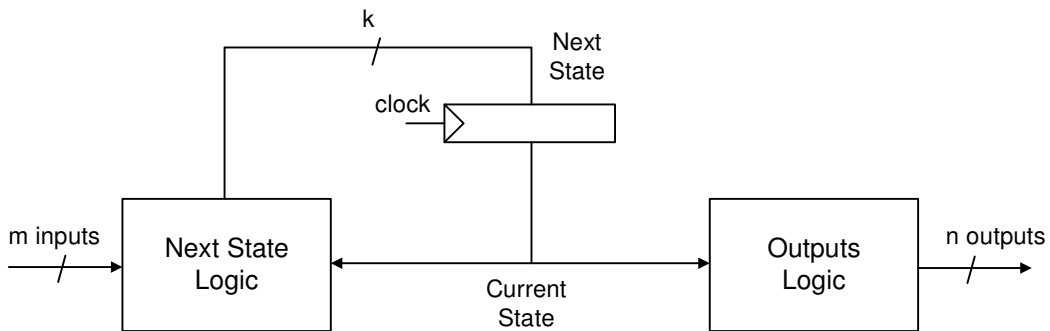

- היציאות הן פונקציה של המצב הבא בלבד.
- המצב הבא הוא פונקציה של המצב הנוכחי ושל הכניסות.
- בכל מצב, ברגע שנגיע אליו, נוכל לאמר בוודאות מה יהיו היציאות. אין הכוונה שנוכל להגיד ממש אילו ביטים יצאו החוצה, אלא שנוכל לאמר למשל: "המידע השמור ברגיסטר A במערכת יצא בשלב X".

## בקר מיקרו תכנות

הרעיון בבקר מיקרו תכנות הוא מימוש הלוגיקה הרצויה לנו על ידי טבלה בזיכרון. הפונקציות הלוגיות הדרושות ליצור את המצב הבא והתפוקות של המצב הנוכחי ממומשות על ידי טבלה.


היתרונות לשיטת מימוש זו הם :

1. נוחות תכנון.
2. נוחות עדכון.
3. מודולריות.
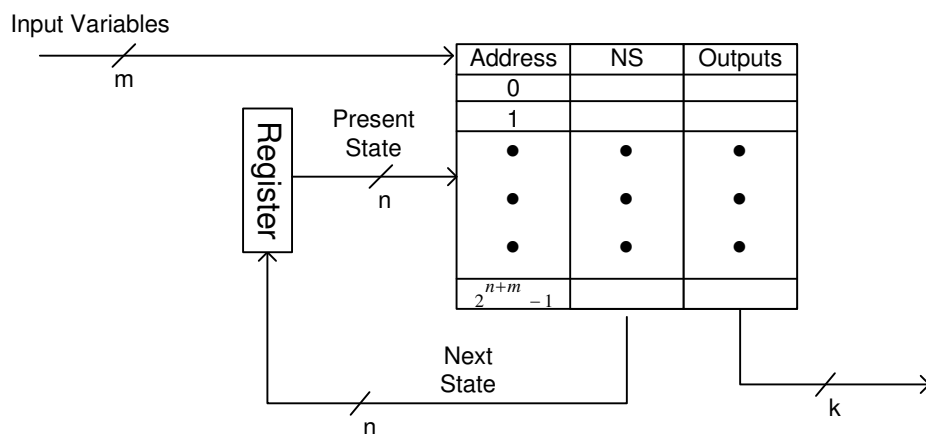
## מבנה בסיסי של בקר מיקרו תכנות

בבקר זה קיימים  $2^n$  מצבים אפשריים. לכל אחד מהם קיימים  $2^m$  שורות ב-ROM המתאימות לכל אחד מ- $2^m$  הצירופים האפשריים של  $m$  משתני הכניסה. בכל מצב יש  $k$  תפוקות המוגדרות על פי תוכן הטבלה.

מבנה זה מתאים למימוש בקר למכונת mealy היות והן המצב הבא והן התפוקות הן פונקציה של המצב הנוכחי והכניסות.



כאשר אנו ממשים FSM בעזרת ROM, אם ל-FSM יש  $n$  מצבים, אזי אנו צריכים  $\log_2 n$  רגיסטרים במכונה.

מספר הכניסות הכללי נקבע על ידי מספר הכניסות החיצוניות פלוס מספר ה-FF. (לכל FF יש כניסה). מספר היציאות הכללי נקבע על ידי מספר היציאות החיצוניות ועל ידי מספר ה-FF (סכומם).

אם שואלים מהו גודל ה-ROM הנדרש למימוש בקר, התשובה היא  $2^{m+n} \cdot (n+k)$ .

## דוגמא

יש לממש FSM בעל 9 מצבים, 4 כניסות ו-3 יציאות באמצעות ROM יחיד ורכיבי DFF. למימוש ידרשו:

- 4 רכיבי DFF ו-ROM בגודל  $2^8 \cdot 7$ .
- 4 רכיבי DFF ו-ROM בגודל  $2^7 \cdot 8$ .
- 3 רכיבי DFF ו-ROM בגודל  $2^9 \cdot 7$ .
- 3 רכיבי DFF ו-ROM בגודל  $2^7 \cdot 9$ .


## פתרון

מכיוון שיש לנו תשעה מצבים, נצטרך  $\lceil \log_2 9 \rceil = 4$  רכיבי DFF. מספר הכניסות הכולל הוא 4 פלוס 4 כניסות נוספות עבור ה-DFF, ומספר היציאות הכולל הוא 3 פלוס 4 יציאות עבור ה-DFF, ולכן נצטרך 4 רכיבי DFF ו-ROM בגודל  $2^8 \cdot 7$ .
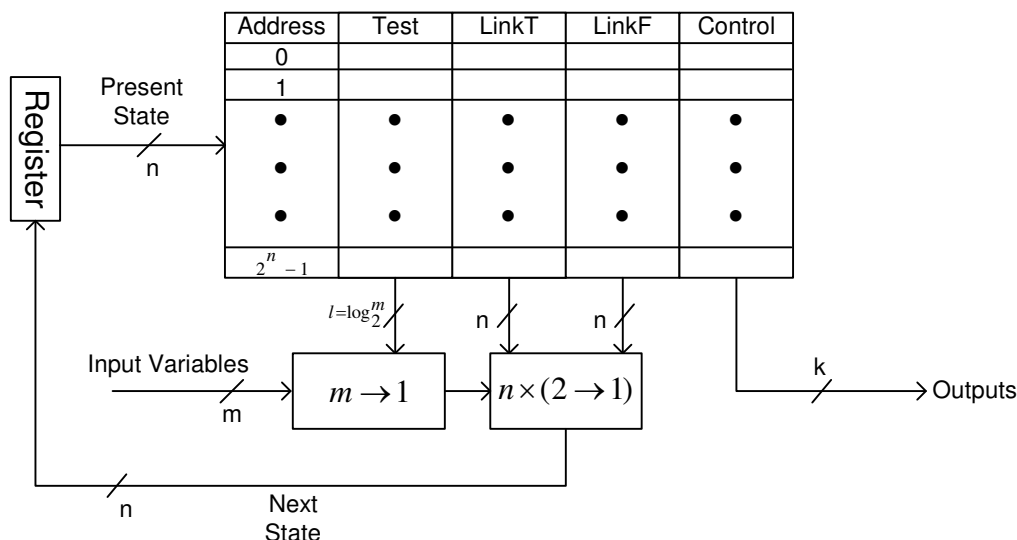
## בקר מיקרו תכנות עם שדות LinkTrue ו-LinkFalse

נרצה לחסוך בגודל ה-ROM, ולכן נציע מבנה בסיסי אלטרנטיבי לבקר מיקרו מתוכנת.

בשיטה זו נתייחס לטבלה הנמצאת בזיכרון כטבלה בעלת 4 שדות:




סכימה זו מאפשרת מעבר מכל מצב לאחד משני מצבים המוגדר על ידי שדות LinkFalse ו-LinkTrue. בכל מצב מוגדר שדה Test הקובע את אות הכניסה שייבדק במצב זה. אם הוא 1 אזי המצב הבא מוגדר על ידי LinkTrue ואם הוא 0 אז על ידי LinkFalse. תפוקות המערכת בכל מצב יהיו שדה Control. מבנה זה מתאים למימוש מכונות Moore כיוון ששדה התפוקות הוא פונקציה אך ורק של המצב הנוכחי. בעיה הקיימת במימוש זה היא ש-Test קובע רק סיגנל בודד שייבדק, ולכן אם אנחנו צריכים לקבוע את המצב הבא כפונקציה של שני סיגנלים או יותר, לא נוכל להשתמש בבקר מסוג זה.


## תקשורת במערכת ספרתית

בפרק זה נניח שיש בידינו מערכת עם  $n$  מודולים נפרדים, שכל אחד מהם מסוגל לקבל קלט ולהוציא פלט מזמן לזמן. כל output יכול לשמש כ-input של אחת מהיחידות האחרות. בפרק זה נעסוק בתקשורת בין המודולים הנפרדים השונים.

### Shared Bus

 

 
עורק משותף (Shared Bus) זוהי חבילה של קווים מוליכים אשר כל היחידות במערכת מחוברת אליה.



ראינו כבר קודם לכן בקורס bus, שהיה data bus טהור. היו בו רק קווי data bus. איתנו נתעסק כעת יהיו קווי data וגם קווי בקרה.

שיהוי חדש הקשור לbus הינו  $t_{bus}$ . שיהוי זה נוצר על ידי העורק והוא איננו הזמן שלוקח לאות לעבור אלא כמה פעמים (5-10) שהאות עובר. שיהוי זה מוסף לצורך הפשטה. בפועל מה שקורה הוא שאנו מחכים עד שהאות ידעך ולכן מתווסף שיהוי זה.

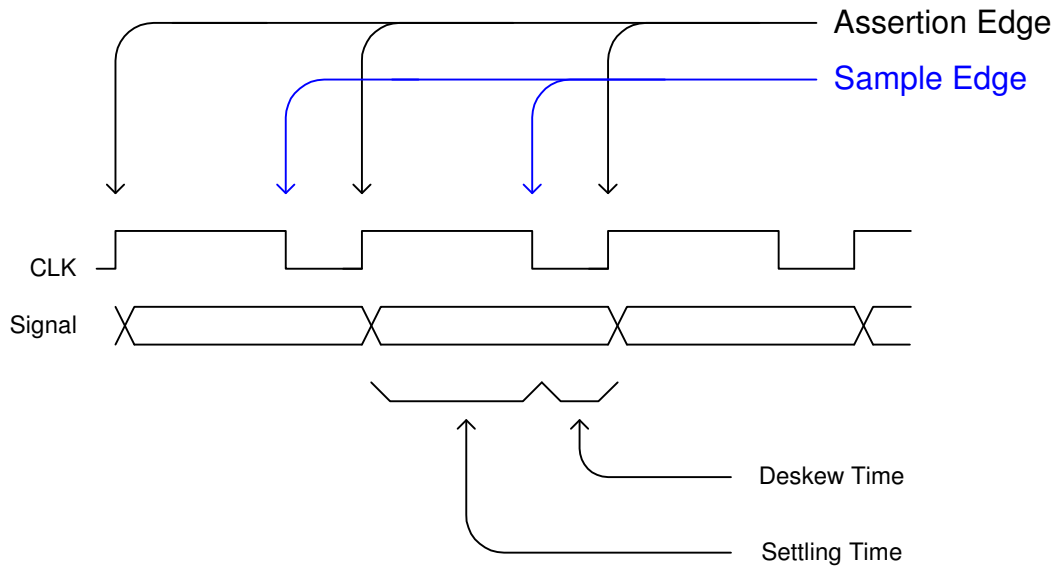$t_{bus}$  - הזמן שצריך בשביל שאות שמודול מסוים שלח לbus יהפוך לתקף ותקיף עבור שאר המודולים.




בשרטוט אנו רואים את הקשר בין מעברי השעון ומעברי האותות על עורק מתוזמן. קו bus בודד שמסומן CLK נושא את אות השעון המשותף ומופעל במחזוריות. בניגוד לשיטות התזמון שראינו עד כה, בהן רק אחת משפות השעון הייתה פעילה, במקרה זה בשתי השפות קוראים תהליכים. קווי האותות מסונכרנים עם עליית השעון החיובית. Assertion Edge מסמן את הזמנים היחידים בהן התקנים יכולים להיות מופעלים או מופסקים. קווי האותות נדגמים על ידי כל מודול עם ירידת השעון. מעבר הדגימה צריך לבוא לפחות  $t_{bus}$  אחרי Assertion Edge. Assertion Edge קורא אחרי Deskew time שמיועד לתקן שגיאות שנובעות בהבדלים בזמני השיהוי בין האותות לשעון.

### קווי bus אופייניים

הגדרות:


**MASTER** - הרכיב ששולח הוראות לרכיבים אחרים ומבקש מהם נתונים.  
**SLAVE** - הרכיב שמקבל ומבצע הוראות.

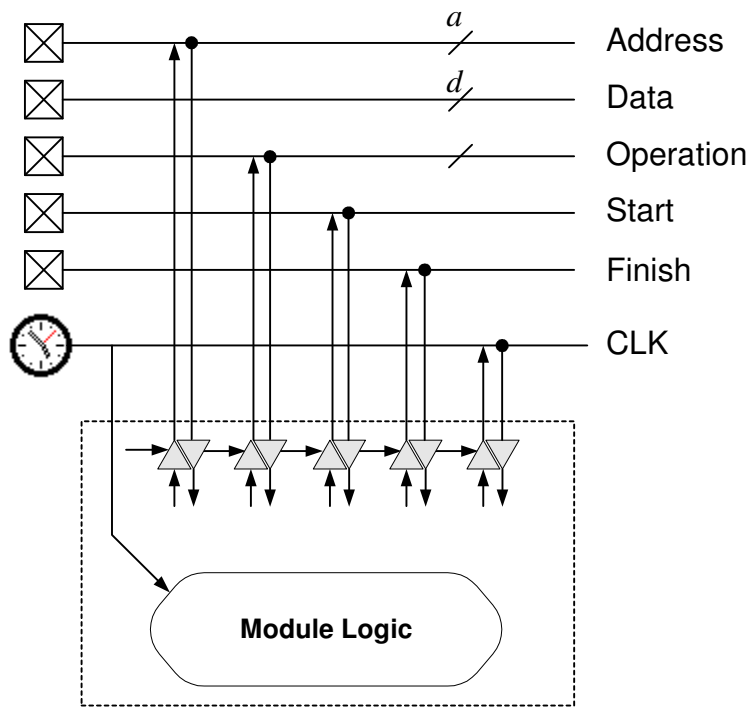נגדיר כתיבה (**WRITE**) כהוראות (נתונים) שהMASTER שולח לSLAVE.  
 נגדיר קריאה (**READ**) כנתונים העוברים מהSLAVE לMASTER.



ב-bus ישנם קווי Address -  $a$  קווים, ומכאן שמרחב הכתובות הוא  $2^a$  - מרחב המענים שאליהם יכולים להגיע הנתונים.  
 Operation - בקווים אלו מגדיר הMASTER איזו פעולה הוא רוצה - קריאה/כתיבה וכו'.  
 Start - ה-MASTER מודיע ל-SLAVE להתחיל לעבוד.  
 Finish - ה-SLAVE מודיע על סיום העבודה.  
 ב-Data ה-MASTER שם את הנתונים לכתיבה, או ה-SLAVE שם את הנתונים שהוא מחזיר.

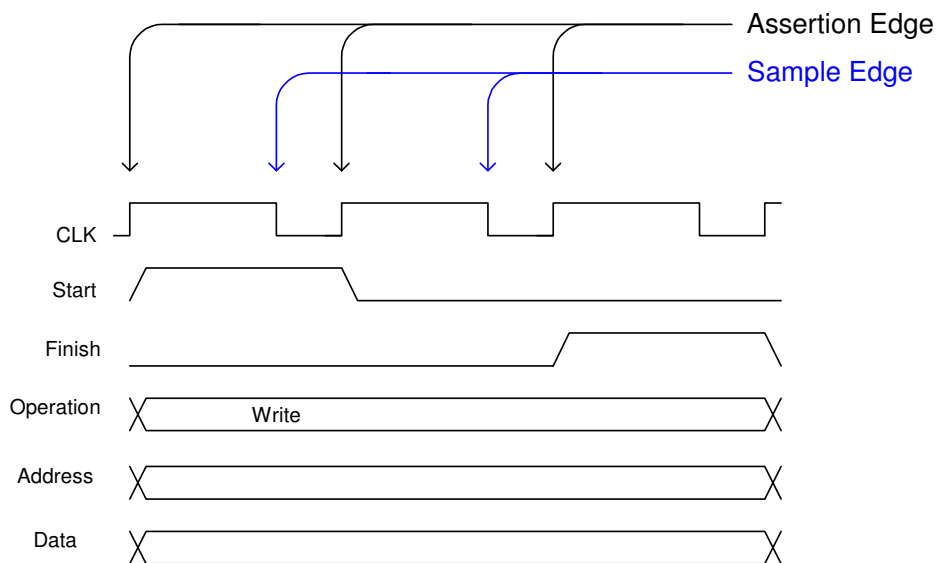ה-MASTER שולח את כל האותות בעליית השעון. עם ירידת השעון ה-SLAVES דוגמים את האות ורואים מה צרים לעשות.




**אופן פעולה**

תחילת פעולה - MASTER מעלה Start, הנחיית Operation, העלאת Address ו-Data על ה-BUS.  
 דגימה - ה-SLAVES דוגמים בירידת השעון ומי שהכתובת מתאימה לו קולט את ה-DATA.

הערות:

- ברגע ה-MASTER קיבל Finish הוא ממשיך בפעולתו.
- ה-Slave יכול להשהות את קו ה-Finish כמה שירצה, עד שיגמור את פעולתו.
- אומנם Address ו-Data נשלחים בו זמנית, אך ה-Slave קודם מזהה כתובת, לראות אם מדובר בו, ורק אז קורא את הנתונים.
- לכל Slave יש טווח כתובות משלו והכתובת המתאימה (אשר כוללת בתוכה באיזה מודול מדובר) מתקבלת רק במודול המתאים.

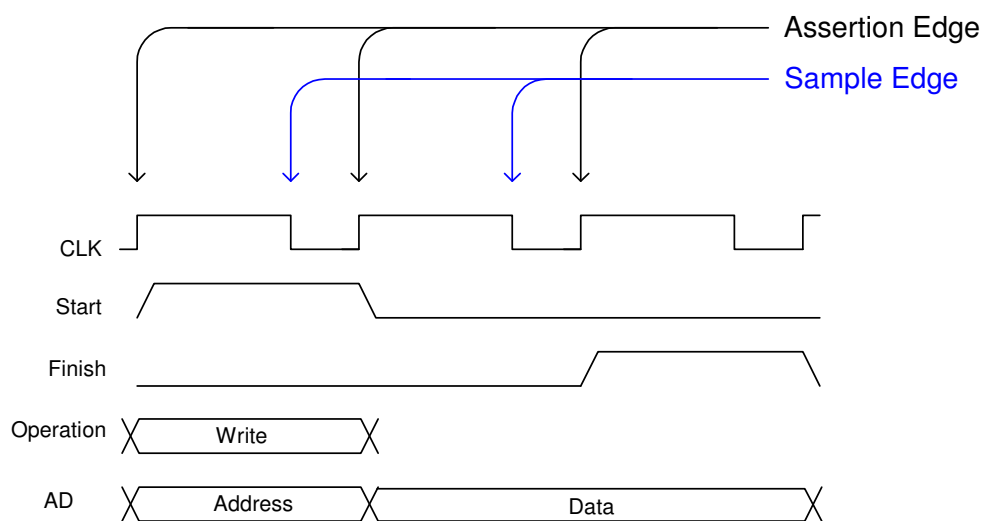ניתן להציע שיפור מסוים ל-bus שהרגע הצענו.  
 נכתוב את ה-Address וה-Data באותו הקו.  
 במחזור השעון הראשון ה-MASTER שולח כתובת, ואילו ה-SLAVE מגלה שפקודה עומדת להישלח אליו.  
 במחזור השעון השני ה-MASTER שולח את ה-DATA וה-SLAVE מקבל ועובד.



bus כזה נקרא multiplexed bus.

## Watch-Dog

בשיטה שתיארנו כעת לאופן פעולתו של ה-bus קיימות מספר בעיות. אחת מהן היא המקרה שה-MASTER שולח הוראה ל-SLAVE שלא קיים, או ל-SLAVE שהתקלקל ואיננו מסוגל לתפקד. נוצרת בעיה, כי ה-MASTER מחכה לאות Finish לפני שהוא שולח הוראות חדשות, ואות Finish איננו מגיע. Watch-Dog זוהי יחידה ששולחת את Finish במקרים כאלו על מנת למנוע מה-bus להיתקע. ה-Watch-Dog מתחיל לפעול כאשר נשלחת הוראה לאחד מהיחידות במערכת. לא נרצה שה-Watch-Dog ישלח את Finish במידה והיחידה כן תקינה, אולם החישוב של הנתונים לוקח זמן, ולכן נדרוש שהזמן עד שה-Watch-Dog ישלח את Finish יהיה ארוך יותר מזמן החישוב הארוך ביותר של כל אחד מהמודולים האחרים. הערה: ה-Watch-Dog שולח Error חזרה ל-MASTER במקרה שעבר הזמן המוקצב.

## Memory mapped I/O

במערכות מחשב מבוססות עורק משותף, נהוג לא פעם להתממשק אל התקני קלט/פלט בעזרת מיפויים במרחב הזיכרון. כתובות מסוימות במרחב הכתובות הכללי משויכות לאחד או יותר רגיסטרים פנימיים של התקן קלט פלט ממופה זיכרון. צורת הפניה לכתובות אלו זהה לפניות לזיכרון, דבר המקל על המשתמש/מתכנת. בדרך כלל מרחב הכתובות הכללי מחולק לאזורים הנבדלים בעזרת מספר מסוים של סיביות בצד ה-MSB, למשל:

0x00000000-0x000fffff	ROM
0x00100000-0x00ffffff	Unused
0x01000000-0x01ffffff	SRAM1
0x02000000-0x02ffffff	SRAM2
0x03000000-0x07ffffff	Unused
0x08000000-0x0fffffff	DRAM
0x10000000-0x1000ffff	I/O 1
0x10010000-0x100100ff	I/O 2
0x10010100-0xffffffff	Unused

פענוח הכתובת מורכב משתי פעולות:

- זיהוי אזור/התקן (מתבצע בעזרת חומרה חיצונית).
- זיהוי כתובת בתוך ההתקן (מתבצע בד"כ על ידי ההתקן עצמו).

## זמני מעברי הנתונים

כאשר אנו באים להחליט על הזמנים בהם יעברו הנתונים בין הMASTER לSLAVES, אנו יכולים לתקוף את הבעיה במספר שיטות. שם כללי לשיטות השונות הוא Memory mapped I/O.

### שיטה 1 - "אין תגובה"

יחידת הSLAVE משהה את התשובה שלה (לא שולחת אות Finish) עד שהיא מסיימת את החישוב. שיטה זו היא הפשוטה ביותר, אולם היא בזבזנית, מכיוון שכל המערכת מחכה עד לתשובה. מעט מאוד עורקים משתמשים בפועל בשיטה זו.

### שיטה 2 - "polling"


יחידת הSLAVE שולחת אות Finish, ובמקבל מחזירה אות המסמל "אין תשובה עדיין". הMASTER שואל את הSLAVE פעם בכמה מחזורים, האם החישוב כבר הסתיים. שיטה זו מחייבת את הMASTER להתעניין במה שקורה בSLAVES, גם אם אין להם בהכרח את הנתונים הדרושים. שיטה זו לכן גורמת לכמות מסוימת של תעבורה מבוזבזת.

### שיטה 3 - "מנגנון פסיקות (interrupts)"

מנגנון המאפשר לMASTER לדעת כאשר הנתונים מוכנים בSLAVES, כך שלא מתבצע משאל מיותר, אלא הMASTER קורא את הנתונים כשהם מוכנים. שיטה זו היא השיטה הממומשת במרבית העורקים.

 
## Mastership

נרצה כרגע להרחיב את המודל עליו אנו מדברים. למרות שיתכן שתהיה מערכת בה יהיה הMASTER יחיד קבוע שישלוט בכל המערכת, עורקים מודרניים מאפשרים לשליטה לעבור מרכיב לרכיב, כך שכל הרכיבים יוכלו לבקש שירותים מרכיבים אחרים. בעורקים כאלו בדרך כלל כל הרכיבים נחשבים לMASTERS פוטנציאליים. לפני כל פעולה בעורקים כאלו, קיים מנגנון שבוחר מי יהיה הMASTER עבור סידרת הפעולות הבאה ויקבל את השליטה על העורק. נוסף למערכת שלנו יחידה נוספת - "Bus Controller", שתיקבע איזה מהרכיבים יקבל בכל רגע את השליטה.



 
## Daisy Chain

בשיטה זו נוסף bus שני קווים. נוסף קו שנקרא Bus Request, שיחובר בצורה דומה לקווי הבקרה שראינו עד כה, ונוסף קו grant שיהיה "שזור" בין הרכיבים (מכאן שם השיטה). קו הgrant נכנס בכל יחידה אל  $grant_{IN}$  ויוצא דרך  $grant_{OUT}$ . בצורה זו אנו מאפשרים לכל מודול לקבוע האם להעביר את אות הgrant הלאה אל היחידות הבאות, או לעצור אותו, בהתאם לשאלה האם המודול צריך באותו זמן את הbus או לא. כאשר יחידה לא שולחת בקשה, הgrant מועבר הלאה. קו הRequest פעיל בנמוך. הסימונים בלוגיקה הם לכן 1 כשהקו מחובר לאדמה ו0 אחרת. כל יחידה מחברת את הRequest עם מתק לאדמה.



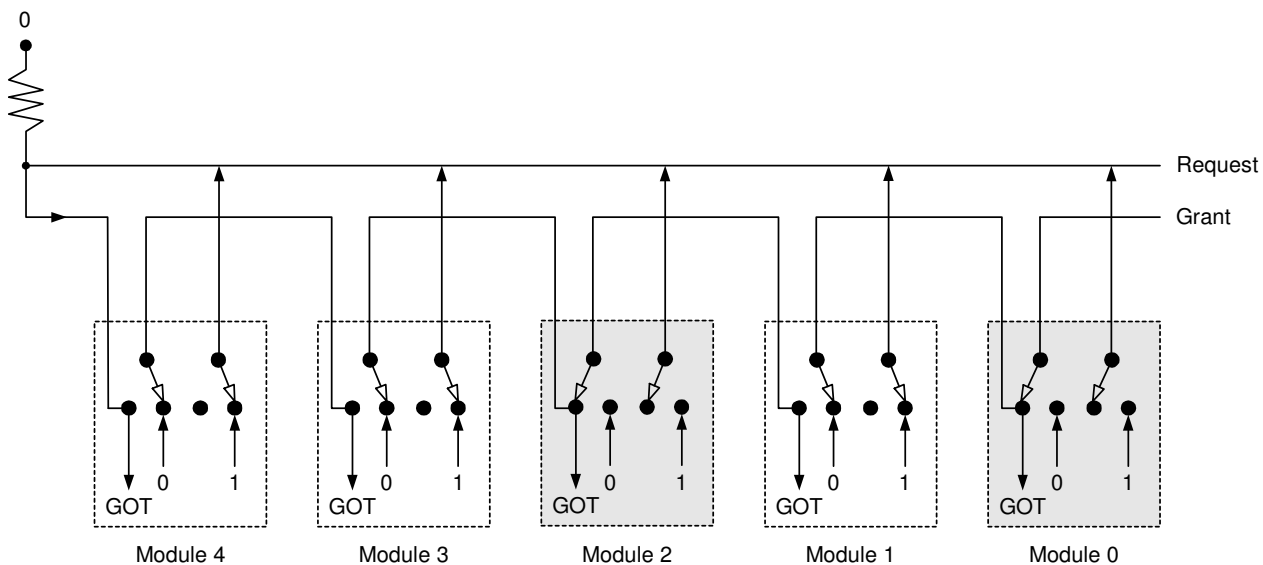ה-bus יהיה 0 רק אם אף יחידה איננה רוצה את העורק.



## Daisy Chained Bus

GOT - בעזרתו היחידה בודקת האם היא הבאה שמקבלת את הbus. בשרטוט 3 יחידות ביקשו את הbus על ידי העברת המתג ימינה.

יחידה איננה מתחילה להשתמש בbus ברגע שקיבלה הודעה שהיא הבאה בתור להיות הMASTER. היחידה עוקבת אחרי הקווים של הbus, מחכה לכך שהפעולה שמתבצעת באותו רגע תסתיים, ואז היא שולחת Got לרכיב הבא, ומתחילה לעבוד.

בשיטת Daisy Chain ליחידה השמאלית ביותר יש קדימות, והבאות אחריה יקבלו את הקו רק אחרי שהיא תסיים את פעולותיה.


3,4 מודולים יכולים לסתום את הbus אם הם מהירים (מבקשים בקשות כל הזמן).  
דוגמא לתרחיש: מודול 4 ביצע פעולה, ולאחריו 3 ביצע פעולה ומעביר למודול 1 הודעה. באותו רגע מודול 4 מבקש את העורק, ועקב עדיפותו מקבל את העורק. כדי לפתור את בעיה זו, נצמצם את יכולת כל יחידה להעביר מתגים ימינה. נאמר שיחידה יכולה לעשות request רק במחזור בו קו הrequest גבוה (0 לוגי). כך במחזור אחד, מספר רכיבים מבקשים את העורק. רק לאחר שהבקשות של כולם נענו, יהיה מחזור נוסף בו רכיבים יוכלו לבקש את העורק.

## Block Transfer


נרצה להיות מסוגלים להעביר על העורק יותר מבית אחד על ידי פקודה בודדת. נרצה לעשות זאת מכיוון שנרצה לנצל יותר טוב את ה bus. אם אנו צריכים להעביר, למשל, סידרה ארוכה של בתים, ועבור כל בית שאנו שולחים אנו צריכים חמישה מחזורי שעון, אנחנו מבזבזים זמן רב.

על מנת שנהיה מסוגלים לבצע העברה של מספר בתים, אנו צריכים מספר דברים:

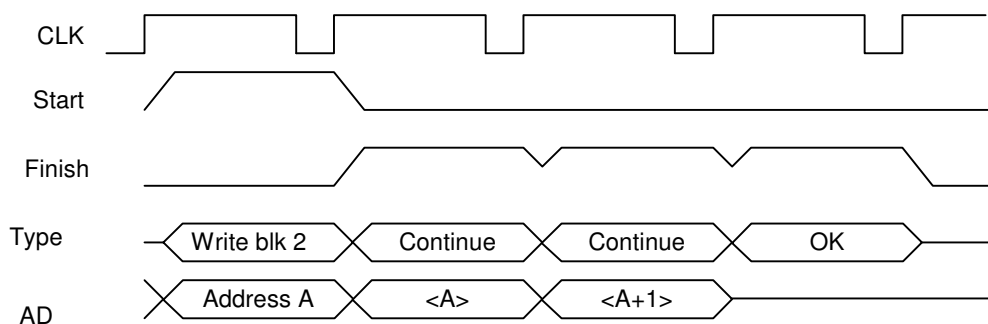1. להיות מסוגלים להעביר את כתובת ההתחלה וכתובת הסיום של הבלוק, או לחילופין להיות מסוגלים להעביר את כתובת ההתחלה ואת גודל הבלוק.
2. להוסיף פקודות לרשימת הפקודות שהיחידות מכירות: קריאה של שני בתים, ארבעה בתים, פקודה לכתובת שניים או ארבעה בתים.



### תהליך כתיבת בלוק לזיכרון

 

### תהליך קריאת בלוק מהזיכרון


פירוש הפעולות:  
S:Hold - האות עוד לא מוכן  
S:Continue - האות מוכן  
S:OK - הפעולה הצליחה  
תקשורת טורית

כאשר אנו רוצים לקשר בין מודולים הנמצאים במרחקים גדולים אחד מהשני, ייווצר מצב בו נרצה למזער את מספר הקווים העוברים בין יחידות התקשורת (עקב עלויות). נוכל לצמצם את קווי הבקרה השונים על ידי הגדרת מחרוזות נתונים שישלחו על קו בודד, שמשמעותן תהיה המשמעות של קווי הבקרה השונים - למשל, רצף אותות מיוחד עבור Start, Finish וכו'.

נוכל להגיע למצב שבידנו רק קו בודד, דרכו כל המידע עובר, ללא אף קו בקרה. כאשר אנו מעבירים מידע בתקשורת טורית, אין שיעון המתזמן את הנתונים (כי הרי אנו מעבירים רק קו בקרה אחד, ושיעון היה דורש קו בקרה נוסף).


המפתח להעברת המידע הוא שהמודולים המתקשרים ביניהם יסכימו על תדירות שיעון מסוימת ויהיו מסוגלים לייצר לעצמם אות שיעון בתדירות קרובה לתדירות המוסכמת.

 המקלט מקבל את האות וצריך להבין מה התקבל. למשל:



המקלט צריך לקבוע על סמך האות המתקבל מתי ובאיזה קצב לדגום. תהליך קביעה זה נקרא self timing. נציג פרוטוקול המשתמש בשיטה זו.

 
פרוטוקול זה הוא universal asynchronous receiver transmitter - UART. בפרוטוקול זה, כל 8 ביטים נשלחים כרצף של 10 ביטים: הביט הראשון נקרא start bit, וערכו תמיד 0. בסוף 8 הביטים נשלח ביט נוסף, שהוא תמיד 1, הנקרא stop bit.



$t_{bit}$  הוא הזמן לשליחת ביט בודד. זהו רוחב השידור.  $\frac{1}{t_{bit}}$


הביט משודר הפוך -  $d_0$  הוא ה-LSB ו- $d_7$  ה-MSB.

תאור המשדר הטורי האסינכרוני (AT)

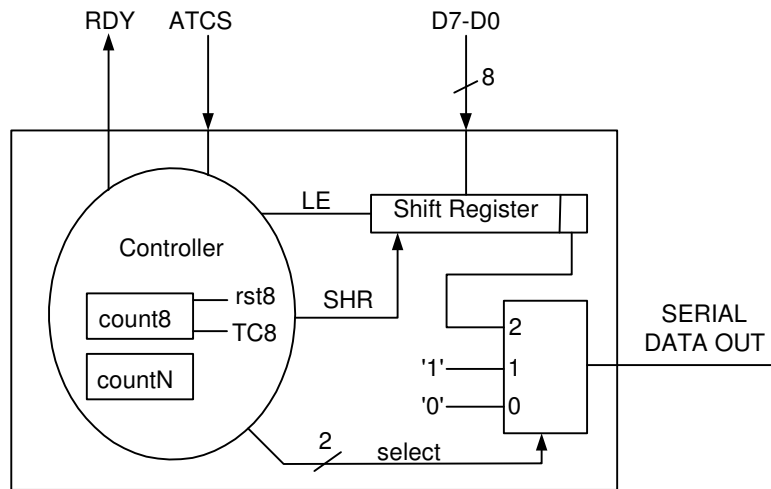


תדר הערוץ הינו תדר השעון של המערכת מחולק ב-N.

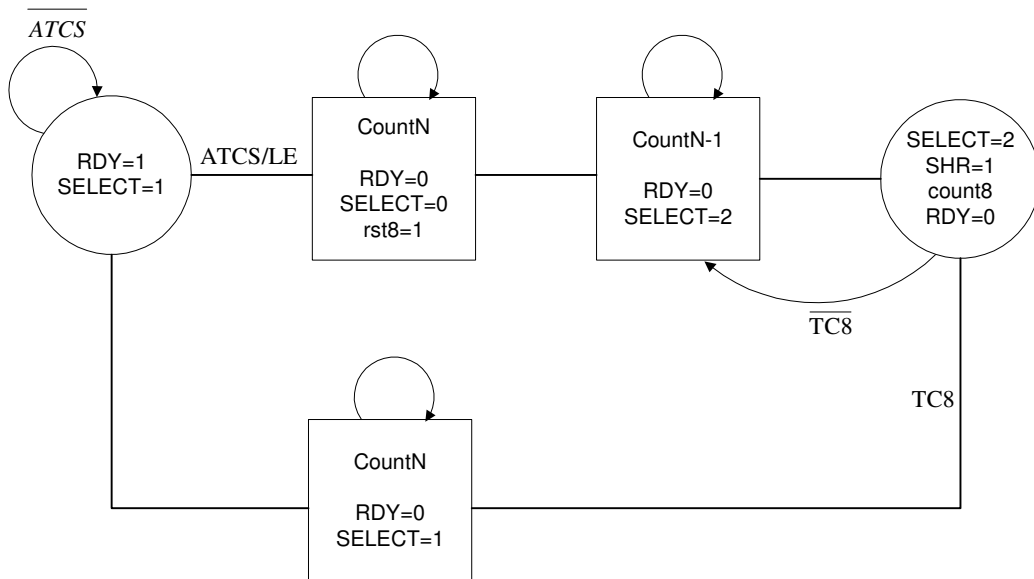
המשדר מוציא RDY=0 כאשר הוא במצב idle, ו RDY=1 כאשר הוא מוכן לשדר.



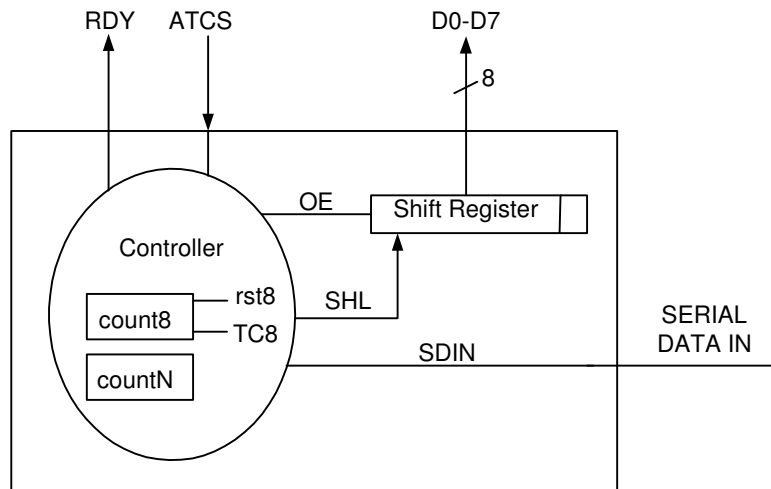
תיאור מקלט טורי אסינכרוני (AR) במערכת דומה



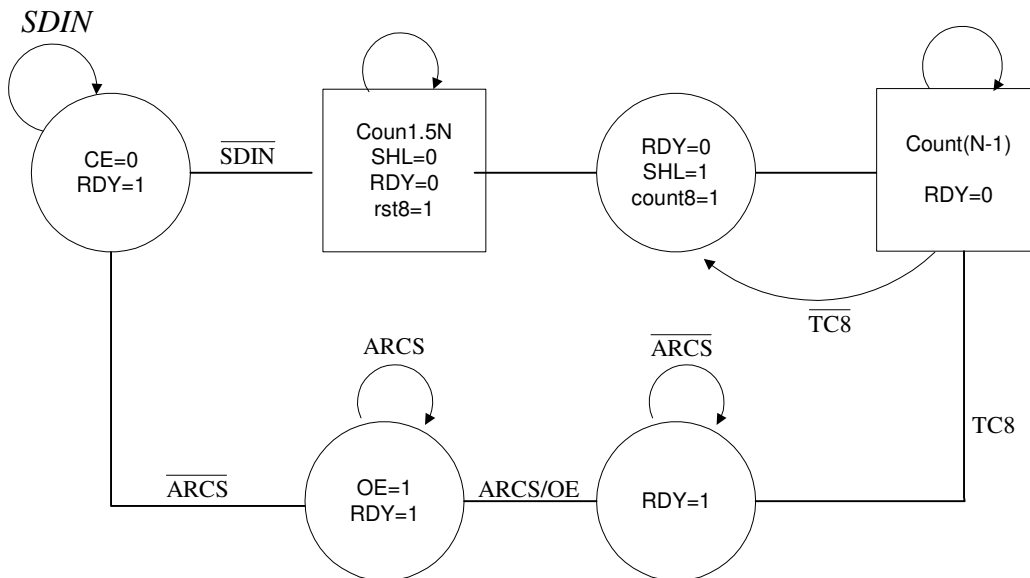
הערה: במימוש המתואר נקבל באוגר ההזזה את D0 משמאל ואת D7 מימין.  
 SDIN=0 משמע START של שידור טורי המגיע למקלט.  
 יש לחכות 1.5N כדי לדגום במרכז כל ביט שניקלט (לאחר הזמן שאנו מחכים בהתחלה, אנו ממשיכים לדגום כל IN את האות).  
 RDY=1 כאשר המקלט מוכן לקלוט מידע.  
 לאחר שנקלטו שמונה בתים, אנו מצפים לקבל 1 לסימון סוף הקלט.



## LAN - Local Area Network

 

 
נתמקד בשיטה משנות השמונים בשם Ethernet. בשיטה זו כל הרכיבים מחוברים לקו אחד. בכל רגע נתון ניתן להעביר רק הודעה אחת על הקו. מעבירים את האינפורמציה בצרורות (packets) על הקו, בצורה



איך נמנע משתי יחידות לשדר בו זמנית? כל יחידה הרוצה לשדר, בודקת לפני שהיא מתחילה לשדר שאף יחידה אחרת לא משדרת כרגע. (Carrier Sense). אם שתי יחידות מתחילות לשדר בו זמנית, הן עוצרות, ובודקות שוב את העורק אחרי זמן אקראי.

שמות נוספים לשיטה זו :  
Carrier Sense, Multiple Access, Collision Detector

## מיקרו אינטרפרטר

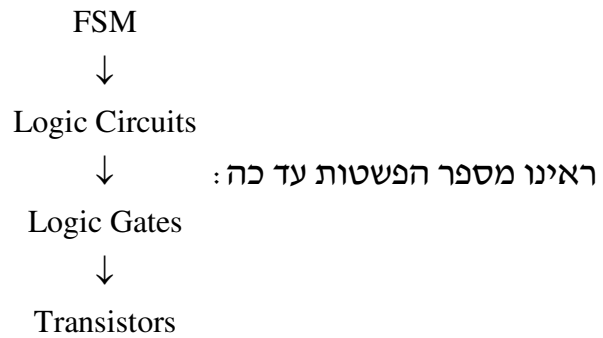

מעל לכל רמות הפשטה אלו ישנה רמת הפשטה נוספת, והיא שפות עליות.

בשפה עילית מתכנת יכול, למשל, לבצע פעולת הכפלת מטריצות. הוא מניח שקיימת מכונה ("מכונה וירטואלית") שיוודעת לבצע פעולות כגון כפל מטריצות.


נרצה להשלים את הפער בידע בין רמות ההפשטה הנמוכה לרמת ההפשטה הגבוהה.

### דרג 1 - אינטרפטציה

לוקחים כל בלוק ברמת ההפשטה הגבוהה והופכים אותו לבלוקים מקבילים ברמת ההפשטה הנמוכה יותר.


### דוגמא

נניח שנתון המעגל הבא :

 

נרצה לרדת רמת הפשטה :

נחליף כל בלוק SEL באוסף שערים המבצעים את אותה הפעולה.

 


דרד 2

עוברים מהפשטה גבוהה לנמוכה אך לא שומרים על המבנה של הרמה הגבוהה.

דוגמא

 נתרגם את אותו מעגל מהדוגמא הקודמת, בלי לשמור על המבנה שלו :




## MAYBE

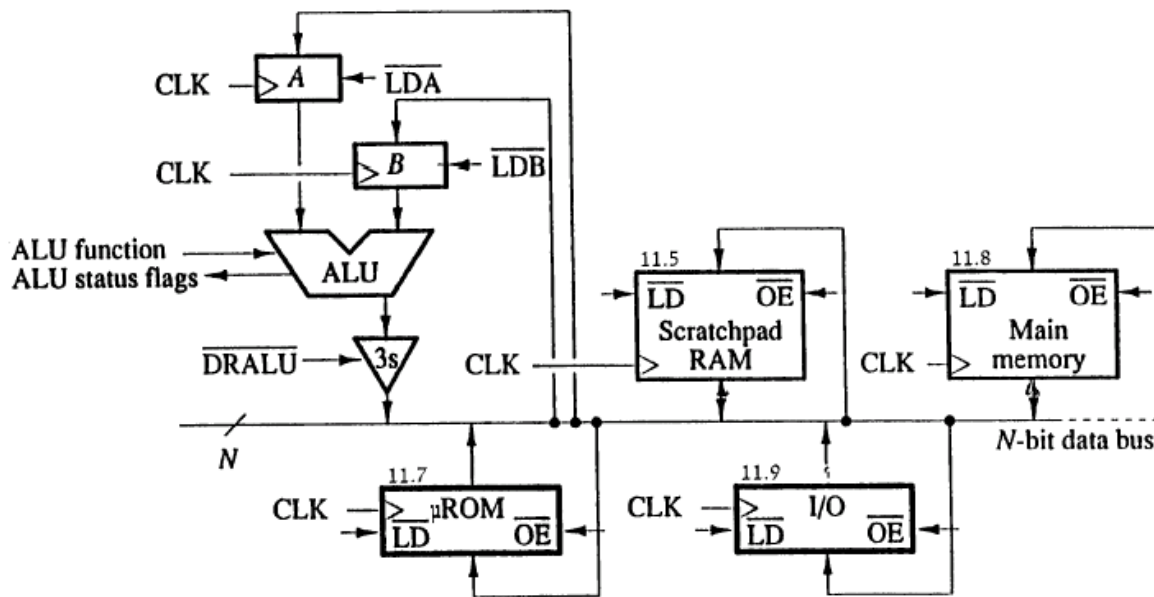
### ארכיטקטורת המיקרו אינטרפרטר

מעבד (CPU) ביחידת מחשב כללית הוא אינטרפרטר המפענח את שפת המכונה, שהיא הוראות מכונה (machine instructions) המקודדות בבינרית, האומרות כיצד תוכנית צריכה לרוץ. כדי להבין איך האינטרפרטר המפענח את שפת המכונה עובד, נתעסק עם אינטרפרטר פשוט בהרבה של שפה פרימיטיבית הנקראת מיקרוקוד. נראה כיצד מתכנתים אחר כך את האינטרפרטר של שפת המכונה בעזרת אינטרפרטר זה. כל פקודה בשפת המכונה תתורגם למספר microinstructions. אנו נעבוד בעזרת microassembler, שזוהי תוכנה הלוקחת קוד שניתן לקריאה והופכת אותו לאותות הבינריים שמפוענחים על ידי microarchitecture. נשים לב שניתן לכתוב שפות מכונה שונות שיתלבשו על אותה microarchitecture. ה microarchitecture שנתאר היא זו של מחשבי MAYBE, מכונה שתוכננה להדגים את הגישה שבה מתוכננים ארכיטקטורות דומות, אך אם זאת מעוצבת בפשטות כדי שיהיה נוח ללמוד אותה.

נביא סקירה קצרה לתהליך אותו אנו הולכים לעשות. בהמשך נסביר יותר על כל אחד מהדברים המוסברים כאן. נניח שיש לנו מחשב, וכן גם תוכנית של המשתמש הכתובה בשפת מכונה. התוכנית של המשתמש יושבת בזיכרון הראשי של המחשב (במחשב MAYBE זהו DRAM). המחשב צריך להיות מסוגל להפעיל את התוכנית הזו, כלומר המעבד צריך להיות מסוגל לקרוא את הפקודות מה DRAM ולבצע אותן. האינטרפרטר של המחשב עובר על פקודות שפת המכונה וניגש לבצע אותן אחת אחת. הפקודות בשפת מכונה אינן מתייחסות לחומרה באופן ישיר. המיקרו אינטרפרטר לוקח כל פקודה בשפת מכונה, והופך אותה ל"שפה" אותה החומרה מבינה. כל פקודה בשפת מכונה מתורגמת למיקרו פקודות. ברגע ששפת המכונה מוגדרת, והחומרה מוגדרת אז נוכל לכתוב מיקרו קוד עבור כל אחת מהפקודות בשפת המכונה, ואז המיקרו אינטרפרטר יהיה מוגדר. נוכל לקחת כל תוכנית בשפת המכונה ולהריץ אותה. יש לכתוב למעשה את מיקרו התוכנית פעם אחת. אם החומרה ושפת המכונה לא משתנות, אז המיקרו אינטרפרטר קבוע, כיוון שהמיקרו אינטרפרטר צריך לעשות תמיד בדיוק את אותו הדבר – להבין אוסף סופי (מבחינת מספר הפקודות השונות הקיימות) של פקודות. התוכנית של המיקרו אינטרפרטר תהיה שמורה בזיכרון ROM. היא איננה אמורה להשתנות. תוכנית זו נשמרת ב Microcode ROM. כל מיקרו פקודה מפוענחת לסדרה של הוראות שישלחו אל החומרה. כל מיקרו פקודה מפוענחת ל-"ננו קוד", שהן סדרת פעולות קצרה שנשלחת אל החומרה. הננו קוד נשמר על ה Control ROM.



מסלול הנתונים מורכב מעורק אחד משותף שרוחבו N סיביות. עורק זה הוא מסוג three-state, כך שכל תת מערכת מסוגלת לנתק את הרכיב המחובר אליה, ובכך להרשות לרכיבים אחרים לספק את הנתונים על העורק. נשים לב שלרוב הרכיבים במערכת יש קווי בקרה  $\overline{OE}$ . כאשר קו בקרה זה איננו פעיל, הרכיב מנותק בפועל מהעורק, ונותן לרכיבים האחרים להעלות מידע לעורק. חשוב לדאוג שבו זמנית רק רכיב אחד ישלח נתונים על העורק, על מנת למנוע מרוץ. הציור מראה מספר מערכות נפוצות לניתוח מידע המחובר לעורק. לכל יחידה מספר נוסף של קווי בקרה, הכוללים בדרך כלל את Output Enabled וכן Load Enabled, המשמש לטעינת רגיסטרים. אות שערן משותף זמין לכל הרכיבים במערכת, ומתזמן כל רגיסטר במערכת עם העורק. הכניסות של כל רגיסטר מחוברות אל העורק. כל רגיסטר שה Load Enabled שלו פעיל במעבר הפעיל של השערן יטען בנתונים המופיעים על העורק בזמן אותו מעבר שערן.

 

אחד מהחלקים החשובים בשרטוט היא ה-ALU (Arithmetic and logic unit). יחידה זו מסוגלת לבצע חישובים אריתמטיים ובוליאניים שונים על קלט של שני אופרנדים. הפונקציה שה-ALU מצבע נקבעת על ידי 6 כניסות בקרה המכונות "ALU function select". כמו כן, ה-ALU מוציא קווי מצב המדווחים על תוצאת הפעולה (האם התוצאה יצאה שלילית, אפס וכו'). יציאות אלו משתמשות בדרך כלל למשוב עבור הבקר.

הטבלה הבאה נותנת את הפונקציה המבוצעת על אופרנדים A ו-B עבור כל צירוף של כניסות הבקרה.

Control inputs				Function performed if $M = 0$ (arithmetic)	Function performed if $M = 1$ (logical)
$F_3$	$F_2$	$F_1$	$F_0$		
0	0	0	0	$A + 1 - \bar{C}$	$\bar{A}$
0	0	0	1	$(A \text{ OR } B) + 1 - \bar{C}$	$(A \text{ OR } B)$
0	0	1	0	$(A \text{ OR } \bar{B}) + 1 - \bar{C}$	$\bar{A} \text{ AND } B$
0	0	1	1	$-\bar{C}$	00000000
0	1	0	0	$A + (A \text{ AND } \bar{B}) + 1 - \bar{C}$	$(A \text{ AND } B)$
0	1	0	1	$(A \text{ OR } B) + (A \text{ AND } \bar{B}) + 1 - \bar{C}$	$\bar{B}$
0	1	1	0	$A - B - \bar{C}$	$A \text{ XOR } B$
0	1	1	1	$(A \text{ AND } \bar{B}) - \bar{C}$	$A \text{ AND } \bar{B}$
1	0	0	0	$A + (A \text{ AND } B) + 1 - \bar{C}$	$\bar{A} \text{ OR } B$
1	0	0	1	$A + B + 1 - \bar{C}$	$(A \text{ XOR } B)$
1	0	1	0	$(A \text{ OR } B) + (A \text{ AND } B) + 1 - \bar{C}$	$B$
1	0	1	1	$(A \text{ AND } B) - \bar{C}$	$A \text{ AND } B$
1	1	0	0	$A + A + 1 - \bar{C}$	11111111
1	1	0	1	$(A \text{ OR } B) + A + 1 - \bar{C}$	$A \text{ OR } \bar{B}$
1	1	1	0	$(A \text{ OR } \bar{B}) + A + 1 - \bar{C}$	$A \text{ OR } B$
1	1	1	1	$A - \bar{C}$	$A$

טבלה זו מתארת את הרכיב ALU 74181. ששת קווי הבקרה הקובעים את הפעולה מסומנים  $F_3F_2F_1F_0\bar{C}M$ . השמות היחודיים לשני קווי הבקרה האחרונים נובעים מהמשמעות המיוחדת שלהם בפענוח הפעולה. הביט  $\bar{C}$  הוא ההופכי של הcarry הנכנס לביט הנמוך ביותר בפעולות כגון חיבור. הביט M קובע את המצב (mode) הקובע האם אנחנו מבצעים פעולה אריתמטית (בה carry יש משמעות) או פעולה לוגית (בה אנו מתעלמים מהcarry). בגלל ש  $\bar{C}$  הוא ההופכי של הcarry הנכנס, שינוי  $\bar{C}$  מ 1 לביטויים אריתמטיים בדרך כלל הוא בעל האפקט של הוספת 1 לתוצאה.

הטבלה לעיל איננה כל כך שימושית כשאנו באים לתכנת בMAYBE. היא מכילה 64 פונקציות שרובן לא כל כך שימושיות. הטבלה הבאה מכילה צירופים שימושיים שונים של קווי הבקרה:

Control inputs						Output
$F_3$	$F_2$	$F_1$	$F_0$	$\overline{C}$	$M$	
0	0	1	1	1	1	00000000
1	1	0	0	1	1	11111111
1	1	1	1	1	1	$A$
1	0	1	0	1	1	$B$
1	1	1	1	1	0	$A - 1$
0	0	0	0	0	0	$A + 1$
1	0	0	1	1	0	$A + B$
0	1	1	0	0	0	$A - B$
1	0	1	1	1	1	$A \text{ AND } B$
1	1	1	0	1	1	$A \text{ OR } B$
0	1	1	0	1	1	$A \text{ XOR } B$
0	0	0	0	1	1	$\overline{A}$ (1's complement)

במחשב MAYBE, שני האופרנדים של הALU מנותבים אליו על ידי רגיסטרים (operand registers) של N ביטים כל אחד, שכל אחד מהם מיועד לאחד מהאופרנדים A ו-B.

נניח שנרצה לחבר שני מספרים בעזרת הALU. נטען את המספרים לרגיסטרים A ו-B בשני מחזורי פעולה. במחזור הראשון נפעיל את הLoad Enabled של A, ונדגום ערך לתוך הרגיסטר A. במחזור שני נפעיל את הLoad Enabled של B, ונדגום את המספר השני לתוך B. כעת שני הערכים נמצאים ברגיסטרים. במחזור הפעולה האחרון, פונקציית הALU המבוקשת חייבת להיבחר בעזרת קווי הבקרה של הALU. האות  $\overline{DRALU}$  צריך להיות פעיל כדי לגרום לתוצאה להופיע על העורק, והLoad Enable של אחד מהרגיסטרים במערכת צריך להיות פעיל כדי לשמור את התוצאה על הרגיסטר. הערה חשובה היא שהרגיסטר יכול להיות אף A או B, כך שבמחזור הבא התוצאה כבר תשב על הALU.

נשים לב כי רק לאחד הרכיבים מותר לכתוב בו זמנית על הbus, אולם אין הגבלה כמה רכיבים יקראו בו זמנית את המידע הנמצא על העורק. אם זאת, ב-MAYBE רק רכיב אחד יכול לקרוא מה-BUS בו זמנית.

## רוחב מסלול הנתונים וגודל הנתונים

למרות שבמבנה הכללי שבשרטוט, אנו מתייחסים למסלולי נתונים באורכים שונים, בדוגמא המוצגת כאן נתמקד במסלולי נתונים בעלי 8 ביטים. מכאן - העורך, ה ALU, וכניסות ויציאות הרגיסטרים הם כולם בני שמונה ביטים כל אחד. בחירה זו של שמונה ביטים היא בעיקר לצורך שיפור ביצועים. מחשבים בעלי מסלולי נתונים ברוחב 32 ביטים משתמשים לרוב במסלולים אלו לפעולות על שמונה ביטים (כגון קודי ASCII של תווים). פקודות המבצעות פעולות כאלו לרוב מתעלמות מהמידע הלא מנוצל או קובעות את הביטים הלא מנוצלים ל 0. יותר מזאת, מחשבים העובדים עם מסלול נתונים ברוחב 8 ביטים, יכולים לעבוד עם נתונים גדולים יותר. ניתן למשל לקחת רצף של פעולות ב 8 סיביות כדי לדמות, למשל, פקודה בת 32 סיביות. טיפול בגדלים שונים של פקודות הוא תהליך איטי, אלא אם כן הוא נתמך בחומר, ולכן רוב המחשבים המודרניים מעדיפים לדבוק בפקודות בגודל קבוע. בדוגמא בה נדון אנו מתעסקים עם מכונה המטפלת בפקודות 8 ביטים בלבד, אולם נוכל לדמות בעזרתה מכונות אחרות בעלות רוחב פקודה שונה. עבור מתכנת שיעבוד במכונות אלו, רוחב הפקודה האמיתי יהיה שקוף - כלומר, המתכנת במכונות שימומשו על MAYBE לא יהיה מודע לרוחב הפיסיקלי של מסלולי המידע.

### מיעון בטים


אחד האתגרים בתכנון ארכיטקטורה של מחשב הוא לתכנן את הזיכרון כך שיוכל להחזיק נתונים שונים (אותיות, מספרים, פקודות וכו'), וכן לבצע עליהם פעולות ביעילות. מחשבים רבים פותרים את הבעיה על ידי התייחסות ליחידות בנות 8 ביטים המכונות בטים. כאשר הנתונים הם גדולים מכדי להתאים לבית בודד, הם מאוכסנים במספר בטים. כאשר אנו מאכסנים משתנה בן יותר מ 8 ביטים במספר בטים בני שמונה ביטים, מתעוררת בעיה חדשה. נביט בבעיה בעזרת דוגמא. נניח שיש לנו משתנה המייצג מספר שלם חיובי, בן 16 ביטים, למשל, נניח שאנו רוצים לשמור את המספר 13283 בזיכרון. נביט במספר זה בייצוג בינרי, כאשר הוא מחולק לשני בטים:

00110011	11100011
MSB	LSB


השאלה שמתעוררת היא: אילו מהבטים ישב ראשון בזיכרון, ה MSB או ה LSB? ראשון בזיכרון משמעותו בבית בעל הכתובת הקטנה יותר. נאמר שארכיטקטורות בהן ה MSB נמצא בבית הנמוך תוכננו בשיטת "big-Endian" ונאמר כי ארכיטקטורות בהן ה LSB נמצא בבית הנמוך תוכננו בשיטה "little-Endian". אין עדיפות לאף אחד מהבחירות וישנן ארכיטקטורות הפועלות בכל אחת מהגישות. MAYBE בחרו לעבוד בשיטת little-Endian.

## תת מערכות שונות בתוך הMAYBE

### שעון המערכת

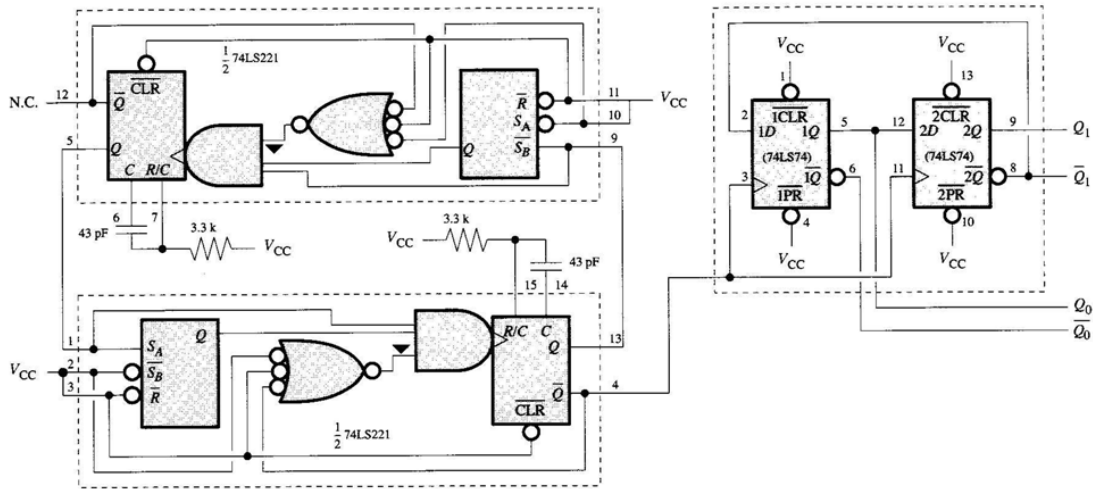


 שעון המערכת פועל בתדירות 3.7 MHz. זהו מונה Gray המייצר את  $Q_0$  ו  $Q_1$  שהם שני השעונים במערכת.  $Q_1$  מפגר אחרי  $Q_0$  ברגע מחזור.



רוב הפעולות במערכת קשורות ומתוזמנות על ידי  $Q_0$ . אנו משתמשים ב  $Q_1$  רק במקרים מיוחדים, בהם צריכים יותר משעון אחד. דוגמא לכך נראה בתהליך הכתיבה לSRAM של הMAYBE.

### מעגל הRESET

 


מעגל זה מאתחל את המחשב מיד עם הפעלתו.

נניח כי עד זמן  $t=0$  אין מתח במעגל = המתח בנקודה 2 שווה ל-0. עם הדלקת המתח תטען נקודה 2 לפי  $V(t) = 1 - e^{-\frac{t}{RC}} V_{CC}$  וה FF יזהה בכניסה D ערך '1' כאשר  $V(t) = V_{ih}$  (כלומר המתח בנקודה 2 הוא המינימלי המזוהה כ'1' בכניסה). לכן מובטח לנו אות RESET מחיבור למעגל ועד לזמן זה.

ה RESET דואג לאיפוס ה Phase, CC, וה ADR ושם 0000 ב Microcode ROM בתור opcode.
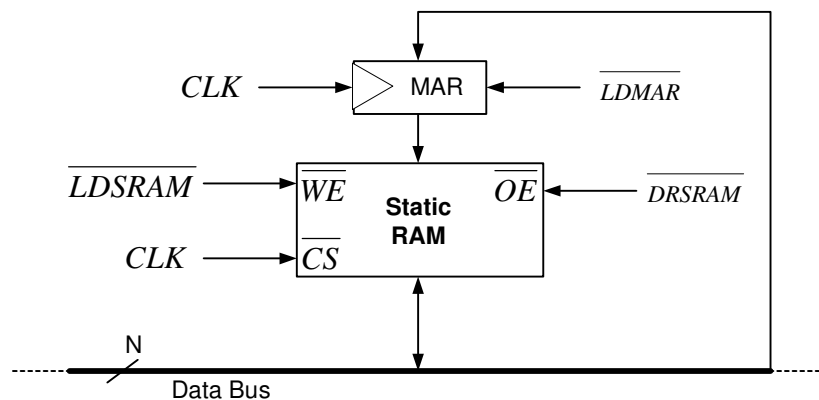
### Static RAM

בנוסף לרגיסטרים A ו B הנמצאים על ה ALU ורגיסטרים נוספים הנמצאים על מסלול הנתונים, נרצה זיכרון נוסף בו תוכל ה microprogram לשמור תוצאות חישובים ומידע מסוגים שונים. נבחר ברכיב SRAM למטרה זו.



### ה SRAM ב MAYBE

אנחנו מניחים כי רכיב ה SRAM מכיל N ביטים עבור כתובות, כאשר כל כתובת מכילה N ביטים. לכן, במקרה של ה MAYBE, קיימים 256 כתובות בנות 8 ביטים כל אחת. הרגיסטר MAR מכיל את הכתובת אליה ניגש ב SRAM. אופן פעולת ה SRAM:


**קריאה מהזיכרון:** טוענים את הכתובת המבוקשת לרגיסטר MAR. במחזור השעון הבא מורידים את ה  $\overline{OE}$  של ה SRAM, כדי להעביר ל bus את תוכן הכתובת המבוקשת.

**כתיבה לזיכרון:** טוענים את הכתובת המבוקשת לרגיסטר MAR. מורידים את  $\overline{WE}$  כדי שהנתונים יעברו מה bus אל הכתובת המבוקשת.


אנו הולכים להשתמש ב SRAM בצורה אינטנסיבית. בתוכניות שנכתוב, ה SRAM יכיל את המחסנית של התוכנית, בנוסף לנתונים של ה microprogram.

- הכתובת ל-SRAM משתנה בעליית  $Q_0$  (אם  $\overline{LDMAR}$  היה פעיל במחזור הקודם).
- ה- $\overline{CS}$  של ה-SRAM מחובר ל- $Q_0$  ולכן מתקבל  $\overline{CS}$  רק בירידת  $Q_0$  ובמחזור הקריאה אנחנו מקבלים את ה-data רק לאחר ירידת  $Q_0$ .
- נשים לב לתזמון המיוחד של  $\overline{LDSRAM}$  במחזור הכתיבה כך שהוא עולה לפני שינוי ה-DATA ומתקיים תנאי ה-HOLD.

### Read Cycle

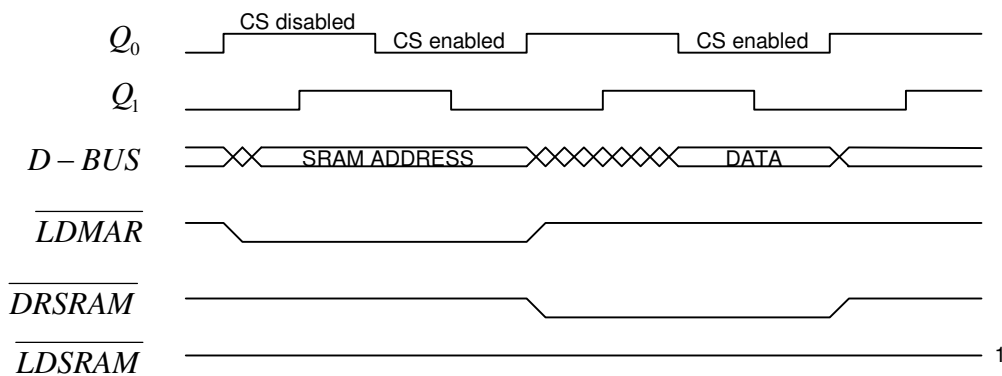

### Write Cycle

 

### Read Cycle

עם עליית השעון  $Q_0$ ,  $\overline{LDMAR}$  מתאפשר.  $\overline{LDMAR}$  פעיל ומאפשר את טעינת ה-MAR. הכתובת אל ה-MAR ניתנת דרך ה-D-BUS מרגיסטר כלשהו. בעליית השעון הבאה הכתובת השמורה ב-MAR משתנה. בירידת השעון  $\overline{CS}$  מאופשר, המידע יורד מה-MAR אל ה-SRAM, ומשם ל-BUS, מכיוון ש- $\overline{DRSRAM}$  מאופשר.  $\overline{DRSRAM}$  מאופשר כבר מעליית  $Q_0$  ולא יותר מאוחר, אף על פי כן שאין צורך בכך כי הוא "נע" ביחד עם  $Q_0$ .


## Write Cycle

המידע מגיע מה-MAR ומה-BUS. ה-MAR בוחר את הכתובת אליה המידע צריך להיכתב. לכן, השלב הראשו של הכתיבה דומה לשלב הראשון של הקריאה. בעליית  $Q_0$  הבאה, נבחר רגיסטר אחר ל-Load, ולכן  $\overline{LDMAR}$  יורד. ה-DATA יגיעו ל-BUS מהרגיסטר שייבחר. לאחר פרק זמן, יהיו ב-BUS נתונים תקפים.  $\overline{LDSRAM}$  מחובר ל- $Q_1$ , ולכן יש הפרש זמנים מסויים מרגע שהנתונים תקפים עד שנכתוב אותם. מיד בעליית  $Q_1$  ה- $\overline{CS}$  מאופשר ומתרחשת כתיבה. מדוע במחשב MAYBE,  $\overline{LDSRAM}$  מחובר עם  $Q_1$ , ולא עם  $Q_0$ ? התשובה: כדי לספק את תנאי ה-hold של ה-SRAM במחזור הכתיבה. תוכן ה-SRAM ב-MAYBE: (בהמשך נראה את המשמעות של השדות השונים המוצגים בטבלה זו).


Addr	SRAM CONTENTS
0xFF uSP	<uSP>
0xFE	<Refresh Counter>
0xFD	Temporary Registers
	⋮
Stack   v	Bottom of Stack - Element #1 (Highest u-stack Address)
	Stack element #2
	Stack element #3
	⋮
<uSP>	Top of Stack
	Stack can further grow in the direction       v
0x10	Stack Should not grow below this entry
0x0F R15	
0x0E R14	
0x13 ⋮ ⋮ 0x02	⋮ ⋮ ⋮
0x01 R1	
0x00 R0	
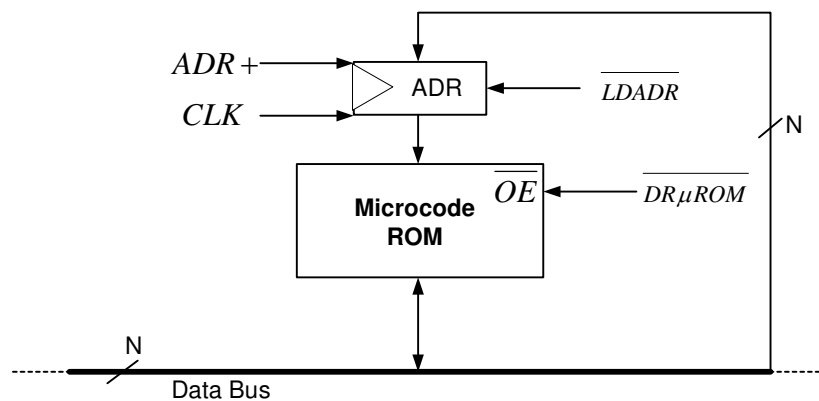
## Microcode ROM

Microcode ROM זהו זיכרון לקריאה בלבד המכיל את ה-microinstructions שמפוענחות על ידי המיקרו ארכיטקטורה. באופן בסיסי, ה-ROM יכול להיות ממומש בדומה לממשק של ה-SRAM: המערכת יכולה להכיל רגיסטר אחד לכתובת, שניתן לטעון אותו מה-bus, בנוסף ל-ROM שאליו מחובר three-state. אולם, שני סיבוכים משנים מעט את ארכיטקטורה זו. ראשית, בריצה של microprogram טיפוסית, רוב הגישות ל-ROM יהיו ברצף - בית אחרי בית בזיכרון. אנו יכולים להשתמש ב-ALU כדי להוציא רצף כתובות עוקבות, ובעזרתן כל פעם לגשת למילת הפקודה הבאה, אולם פתרון זה איטי ביותר. נפתור בעיה זו על ידי הוספת מונה בינרי, אשר יחליף את רגיסטר הכתובת בחלק מהמקרים. מונה זה יבצע הגדלה של הערך הנמצא ברגיסטר, במקרה ש- $ADR +$  פעיל.



הסיבוכ השני הוא שנרצה יותר מ-256 כתובות עבור ה-microcode שלנו. הפתרון יהיה הרחבת ADR למשל ל-16 ביטים. כדי לגשת לכתובת ב-Microcode ROM נצטרך להעביר 2 בתים עבור הכתובת. נוסף ל-Microcode ROM שני רגיסטרים,  $ADRHI$ ,  $ADRLO$ , שישמרו את הסיביות הגבוהות של הכתובת המבוקשת ואת הסיביות הנמוכות של הכתובת המבוקשת. תהליך קריאת כתובת מה-ROM: במחזור הראשון נטען את הסיביות הגבוהות אל ה-ROM. הבית ישמר ב- $ADRLO$ . במחזור השני נטען את הסיביות הנמוכות אל ה-ROM. הסיביות הגבוהות יעברו על הרגיסטר  $ADRHI$ , ואילו ב- $ADRLO$  יהיו הסיביות הנמוכות.

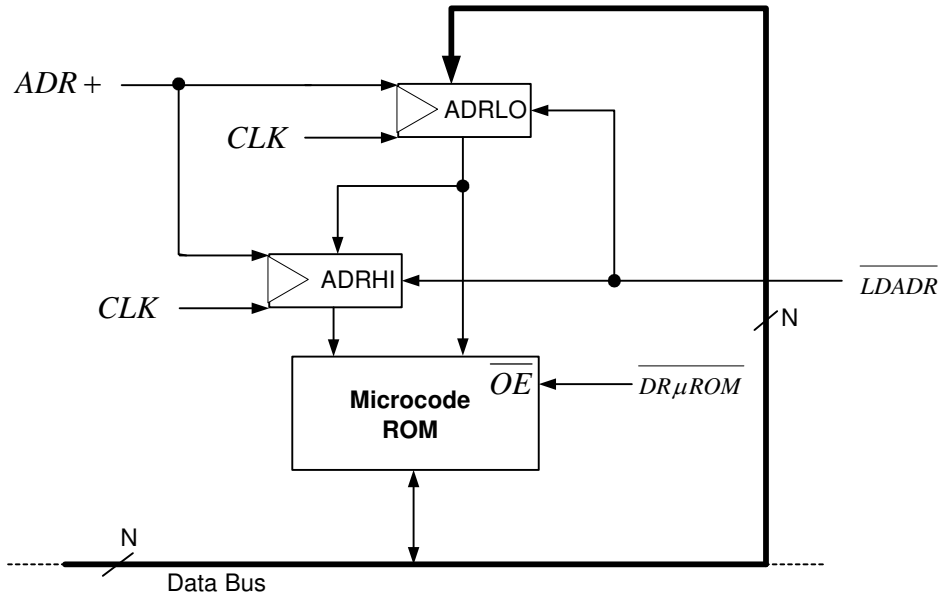

Microcode ROM with 16-bit address register


## Main Memory

נעשה שימוש ב-DRAM כזיכרון ראשי, שכן זהו רכיב זול ובעל קיבול גבוה. ל-DRAM יש מעט רגליים והוא תופס מעט שטח על הלוח, ולכן נעדיף אותו על ה-SRAM.

ישנן מספר בעיות המתעוררות כאשר אנו רוצים להשתמש ב-DRAM כזיכרון ראשי.

1. ב-DRAM יש פחות רגליים מאשר כתובות גישה. כל chip הינו מערכת זיכרון בת  $(2^n \text{ by } 1)$  bit, ולכן יש לו כניסה אחת ויציאת 3state אחת.  $\Leftarrow$  לצורך הכנסת כתובת נדרש לבצע רצף של inputs: ראשית כתיבת שורה  $\overline{RAS}$  ואחר כך כתיבת עמודה  $\overline{CAS}$ .  $\overline{WRITE}$  קובע האם תבוצע קריאה או כתיבה ל-DRAM.
2. בעיה נוספת הינה הצורך ברענון המידע. רענון שורה מתבצע על ידי הורדת  $\overline{RAS}$  (LDDRAM) שוהה למטה לפאזה אחת). ב-DRAMs רבים הרענון מתבצע על ידי בקר פנימי שבתוך ה-DRAM, אולם במחשב MAYBE העדכון נעשה על ידי ה-Microcode.

מבנה ה-DRAM ב-MAYBE:

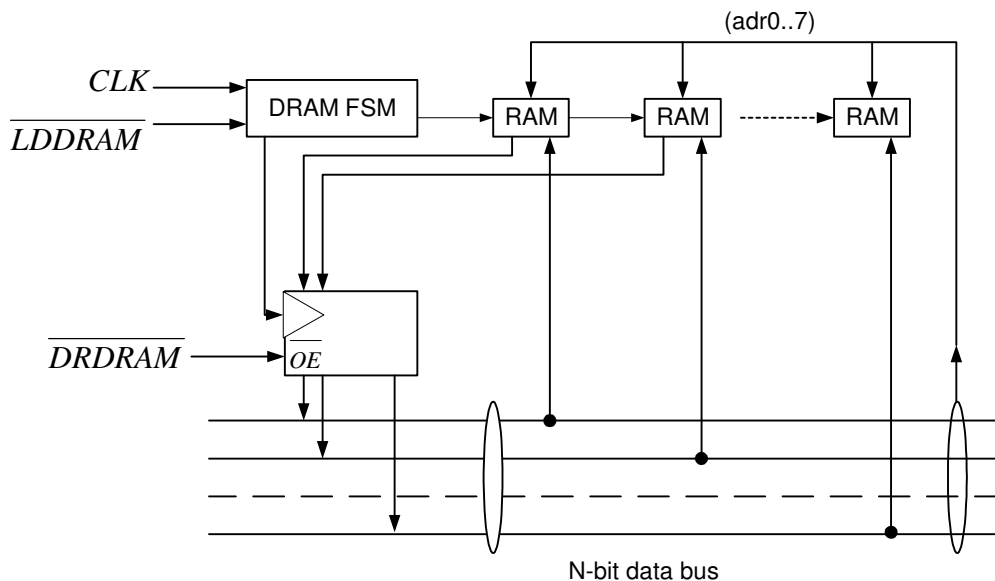


- ה-DRAM מכיל 8 יחידות RAM מסוג bit (64K by 1) וכך נוצר זיכרון בן 64Kbyte.
- לכל יחידת RAM יש 8 כניסות כתובת שמוטענות בbit 8 (Row) ואחר כך 8bit (Col) שה"כ מ8 היחידות מקבלים מילה בת 8bit. 8 היחידות נשלטות על ידי FSM מתוכנתת לביצוע הפעולות הבאות:

**Read** - כדי לקרוא ערך מ-DRAM, אנו טוענים את ערכי ADRLO, ADRHI ב2 מחזורים עוקבים, ובמחזור לאחר מכן איננו כותבים אל ה-DRAM, ועל ידי כך גורמים ל8bit של הכתובת הרצויה להיטען לתוך האוגר של ה-DRAM. הערך ניתן לשימוש במחזורים הבאים על ידי בחירת האוגר כמקור המידע כלומר קביעת DRDRAM.

**Write** - טעינת ערכים ל-ADRLO, ADRHI ו-Data ב3 מחזורים עוקבים גורמת לפעולת כתיבה. ה-Data נטען לכתובת הרצויה.

**Refresh** - כדי לרענן שורה טוענים ערך ל-ADRHI במחזור אחד ובמחזור הבא אחריו. לא קובעים LDDRAM. פעולה זו גורמת לרענון השורה שכתובתה מצויה ב-ADRHI.

### Read Cycle

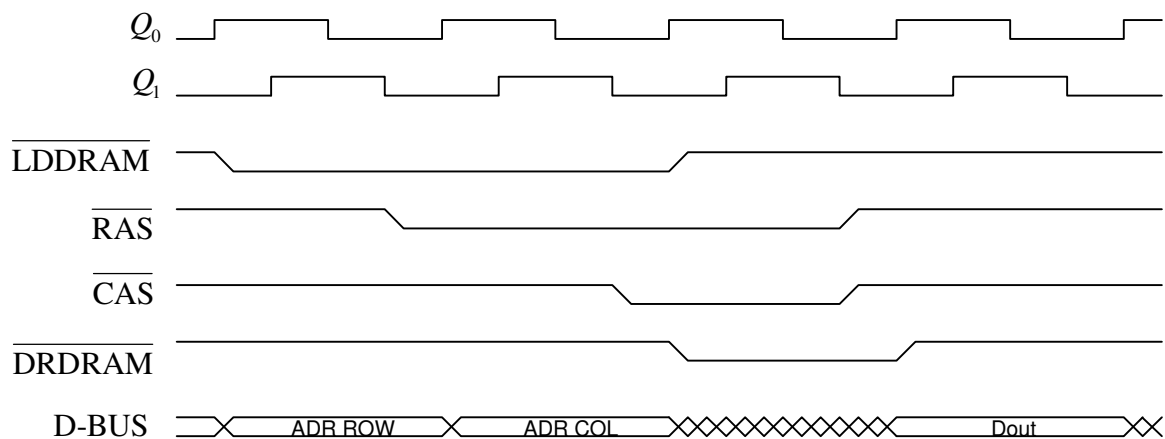

הערה: אם נרצה לכתוב את מוצא ה-DRAM ל-SRAM, יש למשוך את  $\overline{DRDRAM}$  מחזור נוסף.

### תרגיל


בעת בניית גירסה פירטית של ה-Maybe חיברו בטעות את הקווים, כך שקריאת הערך בזיכרון שהתבצעה עד כה בעליית קו CAS נעשית כעת בעליית קו RAS. כיצד ישפיע הדבר על פעולת המחשב מבחינת ביצוע קריאה מהזכרונות?

- הקריאות מה-SRAM ומה-DRAM לא תושפענה, והן תעבודנה נכון.
- רק הקריאה מה-SRAM תושפע, והיא תהיה שגויה.
- רק הקריאה מה-DRAM תושפע, והיא תהיה שגויה.
- הקריאות מה-SRAM ומה-DRAM תושפענה שתיהן, והן תהיינה שגויות.

## פתרון

ראשית נזכור כל קווי ה-CAS וה-RAS רלוונטים רק ל-DRAM, ולכן לא ייתכן כי ה-SRAM יושפע. האם ה-DRAM יושפע? כמו שניתן לראות, ה-CAS וה-RAS עולים בו זמנית, ולכן לעובדה שקריאת הערך בזיכרון שהתבצעה עד כה בעליית קו CAS נעשית כעת בעליית קו RAS לא תהיה משמעות. התשובה הנכונה: א'.

### Write Cycle

 

- בקרה ה-DRAM ממומש בעזרת רגיסטר הזזה 74LS194. נשתמש באות  $\overline{LDDRAM}$  ליצירת מחזורי קריאה, כתיבה ורענון.
1. Refresh -  $\overline{LDDRAM}$  פעיל במשך מחזור שעות אחד.
  2. Read -  $\overline{LDDRAM}$  פעיל במשך שני מחזורי שעות.
  3. Write -  $\overline{LDDRAM}$  פעיל במשך שלושה מחזורי שעות.

נשים לב שרכיב ה-74LS194 מחובר ל  $\overline{Q_1}$  ולכן יציאותיו משתנות בירידת  $Q_1$ .


### מתגים ואורות (SWITCHES)

- נרצה לאפשר ל-MAYBE לבצע פעולות Input/Output בסיסיות. לפיכך הוספו ל-MAYBE מספר רכיבים:
1. שמונה מתגים, מסומנים  $S_7 \dots S_0$  המשמשים כיחידת קלט. זהו למעשה התקן three-state המכיל 8 ביטים של מידע.
  2. באופן דומה, אנו מחברים 8 מנורות לרגיסטר B באופן כזה שכאשר המיקרו תוכנית רוצה להציג ערך על הנורות, היא מציבה את הערך ברגיסטר B, ואחרי תקופה קצרה הנורות מציגות את אותו הערך.
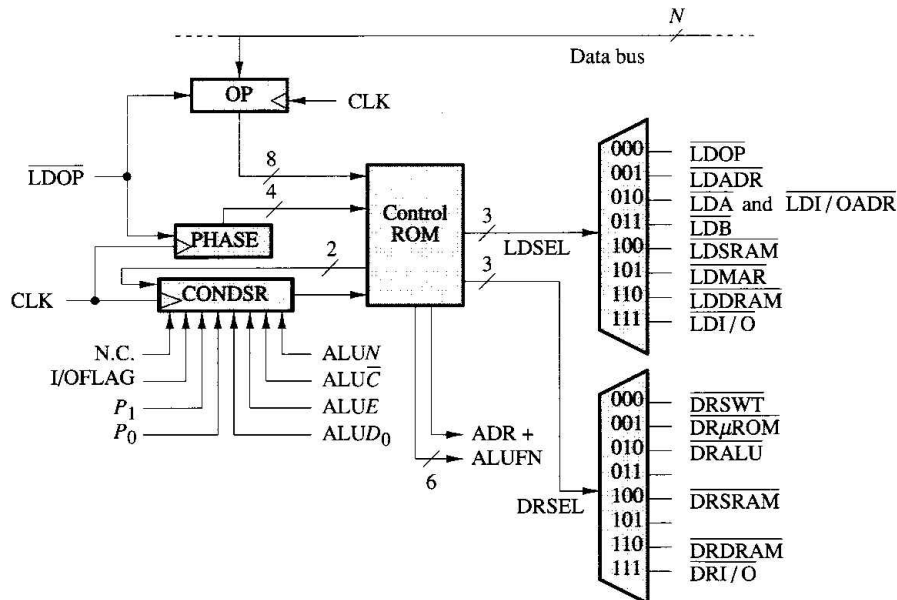
## מערכת הבקרה (Control Systems)

לב מערכת הבקרה הינו הControl ROM אשר מקבל מספר כניסות (המייצגות את מצב הרכיבים בData-Path וכן מצבים שקשורים למערכת הבקרה) ומייצר אותות יציאה Load וDrive. יציאה Load וDrive.

קווי הבקרה של הROM ( $\overline{CS}$ ,  $\overline{OE}$ ) קבועים כך שהרכיב מאפשר תמיד.



הערה: ישנם 9 קווי Load אך רק 8 יציאות LDA and LDI/OADR בעלי יציאה משותפת. דבר זה גורר את התופעה הבאה: הMAR של הUART מתבצעת כאשר טוענים את רגיסטר A, ולהפך.

בתוך הControl ROM ישנם מספר רגיסטרים, עליהם נפרט כעת. כל אחד מהם מחובר לשעון המערכת, ויכול להשתנות בכל מחזור שעון, אם מפעילים אותו. (enable)

### COND

אוגר הזזה בן 8 ביטים.

הביט הגבוה של הרגיסטר מחובר לControl ROM ולכן ניתן לבדוק את הביטים המצויים ברגיסטר על ידי ביצוע load ואח"כ מספר מחזורי rotate. דרך זו חוסכת בגודל של הROM אך דורשת יותר מחזורי שעון.

### OP

- אוגר בן 8 ביטים המקשר בין מערכת הבקרה לבין מערכת המידע (data, control).
- חיוני ביותר לפענוח הμcode.
- כניסות OP מחוברות לData Bus.
- יציאות OP מחוברות לControl ROM.

- ערכו של OP נטען פעם אחת עבור כל  $\mu\text{code}$  שמבוצעת. ערך OP נטען לפני תחילת ביצוע פקודה ה  $\mu\text{code}$  הבאה. ערכו של OP הוא קוד המתאר את הפעולה לביצוע.

### Phase

אוגר מונה בן 4 ביטים, מקודם כל מחזור שעון. מוצא Phase מחובר רק ל Control ROM. לאוגר Phase יש אות בקרה שגורם לה לאיפוס (0000).  $\overline{LDOP}$  גורם לclr של phase ולטעינת OP.

### סיכום

- לתוך Opcodes נכנס מידע מה ROM  $\mu\text{code}$  (מידע זה מציין כתובת ב Control ROM).
- ה ROM Control יפרש את ה OpCode (+ ערך Phase + ערך CC) וייתן אותות בקרה בהתאם.
- ב  $\mu\text{ROM}$  קוראים פקודות לפי הסדר, אלא אם כן הבקר ייתן כתובת ספציפית לקרוא מתוכה.

### סימונים

כדי לתאר את פעולות המכונה, ניצמד לשפה דמוית C. נשתמש בסימונים הבאים:

$$\alpha \leftarrow \beta \text{ - הנתון } \beta \text{ עובר ליעד } \alpha.$$

דוגמא: נניח כי R1 הוא רגיסטר, אזי  $R1 \leftarrow 237$  משמעותו שהייצוג הבינרי של 237 יכנס לתוך הרגיסטר.

$\langle \dots \rangle$  - התוכן של.

למשל,  $\langle R \rangle$  - התוכן של R

$$\langle R2 \rangle \leftarrow R1 \text{ - הכנס את התוכן של } R2 \text{ אל } R1.$$

$$\langle 123 \rangle \leftarrow 100 \text{ - הכנס את התוכן של כתובת 123 לכתובת 100.}$$

$$\langle B \rangle \leftarrow \langle A \rangle \text{ - הכנס את התוכן של } A \text{ לכתובת שמייצג התוכן של } B.$$

נשים לב שהביטויים בשני צדי החץ מפורשים אחרת. הביטוי בצד שמאל מציין כתובת ואילו הביטוי בצד ימין מציין ערך.

נסמן את הגודל של הנתונים שאנו מעבירים בצורה  $x^{\text{size}}$ , למשל: כל הדוגמאות הבאות יעבירו בלוק בגודל 4 בתים מכתובת 123 לכתובת 100.  $\langle 123 \rangle^4 \leftarrow 100^4, \langle 123 \rangle^4 \leftarrow 100^4$ .

## תכנות הControl ROM

כאשר אנחנו מתכנתים את הControl ROM, אנו למעשה קובעים מהם הנתונים שיהיו צרובים על הROM. קביעת הנתונים היא למעשה סוג של תכנות, אם כי תחת הגבלות כבדות, למשל שעבור כל Opcode יכולים להיות לכל היותר 16 מחזורי שעון. מכיוון שהקוד של הControl ROM הוא דרגה מתחת אפילו המיקרוקוד, נכנה את הקוד שלו בתור ננוקוד. אנחנו קובעים את תוכן הControl ROM על ידי טבלת אמת, שמגדירה עבור כל צירוף של כניסות הControl ROM פלט של 16 ביטים, בפורמט הבא:

Address increment	ALU inputs	N.C.	COND S/L	Drive select	Load select
$ADR+$	$F_3 \ F_2 \ F_1 \ F_0 \ \bar{C} \ M$	$X$	$I \ S$	$D_2 \ D_1 \ D_0$	$L_2 \ L_1 \ L_0$

### Control ROM output word

נראה למשל דוגמא לקטע מתוכן הControl ROM, שמכיל את ארבעת התאים שמתעסקים עם השלבים (phases) 0 ו1 של הopcode 1.

Opcode	Phase	COND	=	ADR+	ALU	CC	DRSEL	LDSEL	Comments
00000001	0000	0	=	0	1100 01	11	010	101	$MAR \leftarrow 11111111$
00000001	0000	1	=	0	1100 01	11	010	101	$MAR \leftarrow 11111111$
00000001	0001	0	=	0	1111 11	11	100	010	$A \leftarrow SRAM$
00000001	0001	1	=	0	1111 11	11	100	010	$A \leftarrow SRAM$

כל שורה מכילה את הinputs הנכנסים אל הcontrol ROM, ולידם את היציאות עבור כניסות אלו.

נשים לב ששתי השורות הראשונות ושתי השורות האחרונות נבדלות ביניהן רק בביט אחד בכניסות, ואילו היציאות שלהן זהות. נוכל לכתוב זאת בצורה קצרה יותר, על ידי "wild-card". שורה עם \* תסמן שעבור כל כניסה עבור אותו ביט, תצא אותה תוצאה. למשל, נוכל לכתוב את הטבלה הקודמת בצורה מקוצרת:

Opcode	Phase	COND	=	ADR+	ALU	CC	DRSEL	LDSEL	Comments
00000001	0000	*	=	0	1100 01	11	010	101	$MAR \leftarrow 11111111$
00000001	0001	*	=	0	1111 11	11	100	010	$A \leftarrow SRAM$

נרצה להגדיר פלט ברירת מחדל עבור ה-Control ROM, שיהיה למעשה ערך שימלא את כל המקומות שלא הוגדר להם תוכן מפורש. נרצה שקוד זה יגיד למפענח להפסיק לפענח את הפקודה הנוכחית ולעבור לפקודה הבאה. הנה הצעה לדרך לעשות זאת:

Opcode	Phase	COND	=	ADR+	ALU	CC	DRSEL	LDSEL	Comments
*****	****	*	==	1	1111 11	11	001	000	Opcode $\leftarrow$ $\mu$ ROM; ADR+

פירוש ה== הוא שזהו ערך default, שמוחלף אם ידוע ערך אחר לאותה שורה. שורה זו היא שורת "begin next microinstruction" טיפוסית. היא אומרת שהרגיסטר OP יטען מה-microinstruction ROM, וכן שהכתובת במicrocode ROM תגדל ב-1. (עובדה זו מצוינת על ידי ה-1 בעמודה ADR+).

### Condition Register

נביט כעת במילה הנטענת אל רגיסטר הבקרה.

$C_7$	External Communication	Push buttons	ALU output conditions bits
	$C_6$	$C_5$ $C_4$	$C_3$ $C_2$ $C_1$ $C_0$
N.C.	I/OFLAG	$P_1$ $P_0$	$D_0$ $E$ $\bar{C}$ $N$

ניתן לגשת לכל אחת מהסיביות על ידי rotate ימינה. אחרי כמה rotates, הערך המבוקש יהיה בידנו. מכיוון ש  $C_0$  מחובר אל ה-Control ROM, הוא יכול להשפיע על פענוח הפקודות הבאות, ללא צורך בrotating.

ארבעת הביטים -  $D_0, E, \bar{C}, N$  משפיעים על היציאות של ה-ALU.  $N$  הוא ביט הסימן. ביט זה הוא 1 כאשר הפלט של ה-ALU, (כשמתייחסים אליו בתור מספר שלם בן 8 ביטים בשיטת 2's complement) הוא מספר שלילי.  $D_0$  הוא אחד כאשר הפלט של ה-ALU הוא לא זוגי.  $\bar{C}$  הוא ההופכי של carry של ה-ALU.  $E$  הוא אחד, רק כאשר מילת הפלט של ה-ALU מכילה רק 1ים. ביט זה נקרא ביט השוויון, מאחר ואם משתמשים בפונקציה  $ALU(A-B-1)$  אזי הפלט שלה הוא 1ים אם ורק אם  $A$  שווה ל- $B$ .  $P_0, P_1$  הוא שני לחצנים, שהם משמשים כמקור לקלט מהמשתמש. I/OFLAG מגיע מממשק התקשורת של ה-MAYBE.  $C_7$  לא בשימוש, ואינו מחובר לשום רכיב.

### מימוש אותות ה-CC

$\bar{C}_n + 4 = \bar{C}$  של ה-ALU high  
 $E$  = ממומש על ידי AND open collector במעגל ה-ALU.  
 $N$  = הסיבית העליונה של התוצאה (MSB)  
 $D_0$  = הסיבית התחתונה של התוצאה (LSB)

## תחביר המיקרו קוד

שפת המכונה היא שפה המורכבת ממיקרו פקודות. כל מיקרו פקודה מיוצגת על ידי רצף של בתים השמורים ב-Microcode ROM. אם Microcode מתוכנת כראוי, הוא צריך לרוץ בלי קשר כיצד הוא מפוענח על ידי החומרה.

למרות ש-Microcode, זוהי שפת תכנות נמוכה (low level), היא עושה מספר הנחות והסתרות מידע למתכנת בה, על מנת להפוך את מלאכת התכנות לקלה יותר. אנו משתמשים ב-SRAM כאוסף של רגיסטרים וירטואליים הזמינים לשימוש על ידי ה-microcode, ואנחנו מניחים כי כל מיקרו פקודה לוקחת קלט מרגיסטרים אלו ומייצרת פלט לתוכם. 16 הכתובות הראשונות ב-SRAM משמשות כ-16 רגיסטרים וירטואליים הממוספרים  $0, R1, \dots, R15$ .

כל מיקרו פקודה מקודד לתוך ה-Microcode ROM כרצף של בתים. הבית הראשון בכל רצף הוא Opcode של הפקודה, שנטען לתוך ה-OP. ניתוח הבתים הבאים משתנה מפקודה אחת לאחרת, אך בדרך כלל הבתים הבאים הם שמות של רגיסטרים (כתובות ב-SRAM) או קבועים של התוכנית. למשל, נביט במיקרו פקודה add. ה-opcode של add הוא 0001010 שאחריו הבתים  $x, y, z$  המגדירים את שמות הרגיסטרים המשמשים כאופרנדי הקלט, ואחריהם רגיסטר המשמש כאופרנד פלט.

מיקרו פקודה זו מבצעת את הפעולה  $z \leftarrow \langle x \rangle + \langle y \rangle$ .

נביט בנו קוד המממש את הפקודה add.

Opcode	Phase	COND	=	ADR+	ALU	CC	DRSEL	LDSEL	Comments
00001010	0000	*	=	1	1111 11	11	001	101	$MAR \leftarrow \mu\text{ROM}; \text{ADR}+$
00001010	0001	*	=	0	1111 11	11	100	010	$A \leftarrow \text{SRAM}$
00001010	0010	*	=	1	1111 11	11	001	101	$MAR \leftarrow \mu\text{ROM}; \text{ADR}+$
00001010	0011	*	=	0	1111 11	11	100	011	$B \leftarrow \text{SRAM}$
00001010	0100	*	=	1	1111 11	11	001	101	$MAR \leftarrow \mu\text{ROM}; \text{ADR}+$
00001010	0101	*	=	0	1001 10	00	010	100	$\text{SRAM} \leftarrow A+B; \text{latch CCs}$
00001010	0110	*	=	1	1111 11	11	001	000	$\text{Opcode} \leftarrow \mu\text{ROM}; \text{ADR}+$

### Nanocode for add ( $x, y, z$ ) microinstruction

קוד זה מממש בשבעה מחזורי שעות את הפקודה add. נשים לב שהקוד מתחיל כאשר  $\text{phase}=0$ , כלומר מיד לאחר המחזור שהסתיים בהעלאת ה-Opcode החדש. הקוד מסתיים בפקודה האומרת לאינטרפרטר להעלות את ה-Opcode הבא מה-Microcode ROM.

כדי לפענח ננוקוד נתון, נעזר בטבלאות הבאות :

Address increment	ALU inputs	N.C.	COND S/L	Drive select	Load select
$ADR +$	$F_3 \ F_2 \ F_1 \ F_0 \ \bar{C} \ M$	$X$	$I \ S$	$D_2 \ D_1 \ D_0$	$L_2 \ L_1 \ L_0$

### Control ROM output word

DRSEL			Source
$D_2$	$D_1$	$D_0$	
0	0	0	Switch Register
0	0	1	Microcode ROM
0	1	0	ALU output
0	1	1	Not connected
1	0	0	Static RAM
1	0	1	Not connected
1	1	0	Dynamic RAM output register
1	1	1	Input/output data

### Drive Select Signals

LDSEL			Destination
$L_2$	$L_1$	$L_0$	
0	0	0	OP (Opcode) register
0	0	1	Microcode ROM ADR
0	1	0	ALU A input and I/O address
0	1	1	ALU B input
1	0	0	Static RAM data
1	0	1	Static RAM address (MAR)
1	1	0	Dynamic RAM
1	1	1	Input/output data

### Load Select Signals

Inputs		Action
$I$	$S$	
0	0	Load condition register
0	1	Shift condition register right
1	0	No change
1	1	No change

### Condition shift register control inputs

נוכל להוסיף ולהשתמש בקבועים כאשר נכתוב מיקרו קוד. המיקרו פקודה cadd מחברת קבוע לכתובת בSRAM. כאשר פקודת cadd צרובה בזיכרון, ראשית צרוב Opcode של הפקודה, לאחריו צרוב הקבוע אותו אנו רוצים לחבר, ולאחריו צרובה כתובת הרגיסטר אליו נחבר את הקבוע. כאשר אנו כותבים  $cadd(cx, y, z)$ , משמעותו של  $cx$  היא שהביטוי שנצרוּב במקום  $cx$  איננו רגיסטר בSRAM, אלא ערך מספרי קבוע.

Opcode	Phase	COND	=	ADR+	ALU	CC	DRSEL	LDSEL	Comments
00001011	0000	*	=	1	1111 11	11	001	010	$A \leftarrow \mu\text{ROM}; \text{ADR}+$
00001011	0001	*	=	1	1111 11	11	001	101	$\text{MAR} \leftarrow \mu\text{ROM}; \text{ADR}+$
00001011	0010	*	=	0	1111 11	11	100	011	$B \leftarrow \text{SRAM}$
00001011	0011	*	=	1	1111 11	11	001	101	$\text{MAR} \leftarrow \mu\text{ROM}; \text{ADR}+$
00001011	0100	*	=	0	1001 10	00	010	100	$\text{SRAM} \leftarrow A+B; \text{latch CCs}$
00001011	0101	*	=	1	1111 11	11	001	000	$\text{Opcode} \leftarrow \mu\text{ROM}; \text{ADR}+$

#### Nanocode for $cadd(cx, y, z)$ microinstruction


מיקרו פקודות שמבצעות פעולות אריתמטיות או לוגיות מקודדות כדי לטעון את הregister conditions בתוצאת הפעולה. פעולות אחרות (למעט פקודות קפיצה) עוזבות את הregister conditions ללא שינוי. המיקרו פקודות מקודדות בצורה הבאה: ראשית מקודד הOpcode של הפקודה. לאחריו מקודדות אופרנדי קלט, ובסוף מקודד אופרנד הפלט. הטבלה הבאה מסכמת מספר פקודות שימושיות בMAYBE.

Symbolic microinstruction	Micro-ROM encoding	Operation performed
move(x, y)	0x05 x y	$y \leftarrow \langle x \rangle$
cmove(cx, y)	0x06 cx y	$y \leftarrow cx$
add(x, y, z)	0x0A x y z	$z \leftarrow \langle x \rangle + \langle y \rangle$
cadd(cx, y, z)	0x0B cx y z	$z \leftarrow cx + \langle y \rangle$
add2(x, y, z)	0x2C x y z x+1, y+1, z+1	$z^2 \leftarrow \langle x \rangle^2 + \langle y \rangle^2$
cadd2(cx, y, z)	0x2D cx%256 y z cx/256 y+1 z+1	$z^2 \leftarrow cx^2 + \langle y \rangle^2$
sub(x, y, z)	0x1C x y z	$z \leftarrow \langle x \rangle - \langle y \rangle$
cmp(x, y)	0x1D x y	$\langle x \rangle - \langle y \rangle$
and(x, y, z)	0x27 x y z	$z \leftarrow \langle x \rangle \text{ AND } \langle y \rangle$
or(x, y, z)	0x28 x y z	$z \leftarrow \langle x \rangle \text{ OR } \langle y \rangle$
xor(x, y, z)	0x29 x y z	$z \leftarrow \langle x \rangle \text{ XOR } \langle y \rangle$
not(x, y)	0x2A x y	$y \leftarrow \text{NOT } \langle x \rangle$ (1's complement)
neg(x,y)	0x2B x y	$y \leftarrow (-\langle x \rangle)$ (2's complement)

מספר סימונים מקובלים, שניתן לראות מהטבלה :  
 סיפרה בודדת אחרי שם הפקודה מתארת את גודל המקור והתוצאה בבתים.  
 פעולות ללא מספר פועלות על בית בודד. למשל,  $add(x, y, z)$  מבצעת חיבור על בית אחד, ואילו  $add2(x, y, z)$  מבצעת חיבור של שני בתים.  
 אם מבוצעת פעולה בה אחד האופרנדים קבוע, נוסף לפני שם הפעולה את התחילית  $c$ , מלשון  $constant$ , למשל, הפקודה  $cadd$  בה אופרנד המקור הראשון הוא קבוע.
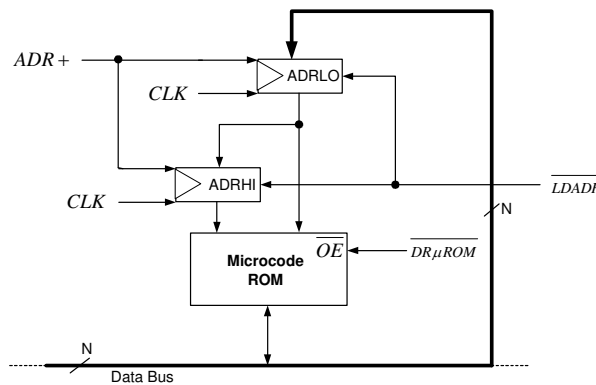
### בקרת זרימה והסתעפויות

שפת המיקרו כוללת מספר פקודות לבקרת הזרימה של התוכנית.  
 הפקודה הבסיסית ביותר היא קפיצה ללא תנאי.  
 פקודה זו טוענת ערך חדש לתוך ה- $microcode\ ROM\ ADR\ register$ . ברוב המקרים, הכתובת החדשה היא קבוע שכלול בתוך המיקרו פקודה.  
 אנו מניחים כי ב- $microcode\ ROM$  מצוי ה- $opcode$  של  $jmp$ , ולאחריו קודם כל הבית הנמוך, ולאחריו הבית הגבוה של הכתובת החדשה.  
 על מנת להבין את ההגיון בדבר, נסתכל על השרטוט הבא, ובנוסף על הננו קוד.



נביט בנו קוד המממש את  $jmp$  :

Opcode	Phase	COND	=	ADR+	ALU	CC	DRSEL	LDSEL	Comments
0001100	0000	*	=	1	1111 11	11	001	010	$A \leftarrow \mu ROM; ADR+$
0001100	0001	*	=	0	1111 11	11	001	001	$ADR \leftarrow \mu ROM$
0001100	0010	*	=	0	1111 11	11	010	001	$ADR \leftarrow A$
0001100	0011	*	=	1	1111 11	11	001	000	$Opcode \leftarrow \mu ROM; ADR+$

### Nanocode for $jmp$ microinstruction

אנו שומרים ברגיסטר A את הבית הראשון (המכיל את הכתובת הנמוכה), אחרי זה הבית השני (המכיל את הבית הגבוה) נכנס אל ADRLO. בשלב הבא אנו מכניסים את התוכן הנוכחי של ה- $\mu ROM$  אל ADR, ולאחריו מכניסים את הבית הנמוך, ששמרנו לפני כן ב-A.

הטבלה הבאה מדגימה ננו קוד אופייני של ננו קוד של פעולת קפיצה מותנית.

Opcode	Phase	COND	=	ADR+	ALU	CC	DRSEL	LDSEL	Comments
00010111	0000	*	=	1	1111 11	11	001	010	$A \leftarrow \mu\text{ROM}; \text{ADR}+$
00010111	0001	*	=	0	1111 11	01	010	010	Shift CCs
00010111	0010	1	=	0	1111 11	11	001	001	$\text{ADR} \leftarrow \mu\text{ROM}$
00010111	0011	1	=	0	1111 11	11	010	001	$\text{ADR} \leftarrow A$
00010111	0100	1	=	1	1111 11	11	001	000	$\text{Opcode} \leftarrow \mu\text{ROM}; \text{ADR}+$
00010111	0010	0	=	1	1111 11	11	001	010	$A \leftarrow \mu\text{ROM}; \text{ADR}+$
00010111	0011	0	=	1	1111 11	11	001	000	$\text{Opcode} \leftarrow \mu\text{ROM}; \text{ADR}+$

#### Nanocode for jnc microinstruction

אנו מביטים בננו קוד של הפקודה jnc, הקופצת אם לא היה carry בתוצאת החישוב האחרון. ביט הcarry הוא הביט השני במילה, ולכן אנו צריכים לעשות shift אחד על מנת לקבל אותו ב phase 1. כמו במיקרו פקודה jmp, אחרי opcode שמור בזיכרון שני בתים, הנמוך והגבוה, של הכתובת אליה קופצים. אנו מקדמים את הADR, כדי בתים אלו לא יפוענחו בהמשך בתור opcodes.

הטבלה הבאה מסכמת את מיקרו הפקודות השונות המשמשות לקפיצה בMAYBE:

Symbolic microinstruction	Control-ROM encoding	Operation performed
jmp( <i>dst</i> )	0x0C <i>dstlo dsthi</i>	Unconditional transfer: $\text{ADR} \leftarrow (\text{dsthi}, \text{dstlo})$
je( <i>dst</i> )	0x19 <i>dstlo dsthi</i>	jmp if ALU output was = 0b11111111
jne( <i>dst</i> )	0x25 <i>dstlo dsthi</i>	jmp if ALU output was $\neq$ 0b11111111
jmi( <i>dst</i> )	0x12 <i>dstlo dsthi</i>	jmp if ALU output was < 0
jc( <i>dst</i> )	0x23 <i>dstlo dsthi</i>	jmp if carry
jnc( <i>dst</i> )	0x17 <i>dstlo dsthi</i>	jmp if no carry
jeven( <i>dst</i> )	0x22 <i>dstlo dsthi</i>	jmp if ALU output was even
jodd( <i>dst</i> )	0x16 <i>dstlo dsthi</i>	jmp if ALU output was odd
jready( <i>dst</i> )	0x14 <i>dstlo dsthi</i>	jmp if I/OFLAG is set
jp0( <i>dst</i> )	0x18 <i>dstlo dsthi</i>	jmp if $P_0$ is pressed
jp1( <i>dst</i> )	0x15 <i>dstlo dsthi</i>	jmp if $P_1$ is pressed
jnp0( <i>dst</i> )	0x24 <i>dstlo dsthi</i>	jmp if $P_0$ is not pressed
jnp1( <i>dst</i> )	0x21 <i>dstlo dsthi</i>	jmp if $P_1$ is not pressed

## dispatch

מיקרו פקודה חשובה נוספת היא dispatch, שזוהי קפיצה לפי ערך מספרי המועבר לפקודה. שימוש לפקודה זו היא העברת בקרה כאשר יש למשל, n פקודות מכונה, שעבור כל אחת מהן אנו רוצים להפעיל רצף שונה של מיקרו פקודות.

Symbolic microinstruction	Control-ROM encoding	Operation performed
dispatch(x, tab)	0x80 x tabhi tablo	tab is taken as the $\mu$ ROM address of a table of 2-byte $\mu$ ROM addresses, each stored (low, high); the SRAM location x contains an index into the table; jumps to the $\mu$ ROM location given in the indexed entry.

tab זו הכתובת הנמוכה של טבלה המכילה 256 כניסות, שכל אחת מהן בגודל שני בתים. לכן, הכתובת של מיקום בזיכרון המזוהה על ידי  $\langle x \rangle$ , הוא  $\langle x \rangle + \langle x \rangle + tab$ . אנו מניחים שבתא זה ישנה כתובת אחרת ב-Microcode ROM אליה ריצת התוכנית תעבור.

## שאלות שונות אודות MAYBE

לפני שנמשיך להכיר את MAYBE, נציג מספר שאלות הקשורות לאספקטים שונים של MAYBE בהם עסקנו עד כה.

1. נניח שנחליף בשוגג בין שני חוטים המחברים את הMAR אל הSRAM. האם פעולת הSRAM תשתנה? ומה יקרה אם נחליף בין החיבורים של הADRHI/ADRLO בMicrocode ROM? אם יש שינוי, מה גורם להבדל בין הSRAM לMicrocode ROM?
2. מה, אם בכלל, מונע משני רכיבים במAYBE לשלוח בו זמנית נתונים על הBUS וליצור התנגשות? האם התנגשויות יתכנו אם ישנן שגיאות תכנות בMicrocode ROM?
3. בהינתן Control ROM גדול מספיק, האם נוכל להיפטר מהLDSEL decoder ומהDRSEL decoder, ולייצר את אותות הבקרה ישירות מיציאות הControl ROM? אם כן, אילו יתרונות נוכל להפיק מכך?
4. האם פקודת ננוקוד יכולה להיות מושפעת מהמידע המצוי בBUS? אם כן, כיצד תוכנית ננוקוד יכולה להחליט החלטות לפי הנתונים שעל הBUS?
5. בהינתן Control ROM גדול מספיק, האם נוכל להיפטר מהcondition shift register, ולחבר את הcondition bits ישירות אל כניסות הControl ROM? אם כן, אילו יתרונות נפיק מכך? כמה כניסות ויציאות נצטרך להוסיף או להוריד לROM? מה יהיה גודל הControl ROM החדש (בביטים)?
6. הנופיקודה הבאה בוחרת את הMicrocode ROM בתור מקור הנתונים, וגם מבצעת ADR+ בו זמנית. מה מתרחש? האם הכתובת המקורית או הכתובת החדשה בADR משמשות כאשר אנו ניגשים לMicrocode ROM?

Opcode	Phase	COND	=	ADR+	ALU	CC	DRSEL	LDSEL	Comments
*****	***	*	==	1	1111 11	11	001	000	Opcode ← μROM; ADR+

1. שינוי הסדר בין החוטים המחברים את MAR אל ה-SRAM לא יגרום שום אפקט שניתן לגלותו, מכיוון שיהיה מיקום ייחודי ב-SRAM עבור כל ערך של MAR. המיקום הממשי בו ישכנו הנתונים ב-SRAM ישתנה, אולם לא ניתן לראות את זה. החלפת ADRHI/ADRLO לעומת זאת תתגלה, מכיוון שכאשר שנגדיר את הרגיסטרים על מנת לקרוא את הפקודה הבאה, נראה כי איננו מקבלים את תוכן העוקבת. אם נשנה גם את תוכן ה-Microcode ROM כדי להתאים לשינוי בכתובות, אשר השינוי לא יתגלה.
2. drivers של ה-BUS נשלטים על ידי 3-to-8 decoder. עבור כל צירוף של 3 ביטים, ההתקן מוציא רק יציאה אחת החוצה, לכן לא יתכנו התנגשויות. שגיאות תכנות עלולות לגרום למידע הלא נכון להיות על ה-BUS, אך לא יכולות לגרום למספר ערכים להיכתב אל ה-BUS בו זמנית.
3. נוכל להיפטר מה-decoders, כל ידי החלפת כל ערך בקרה בן 3 ביטים הנכנס ל-decoder בערך בעל 8 ביטים שיהיה מחובר ישירות אל אותות הבקרה של LDxx, DRxx. כל אות יוכל לעלות באופן עצמי, כאשר יתכן שיעלו אותות נוספים מלבדו. שיפור זה לא יועיל לאותות DRxx, מכיוון שאיננו רוצים לגרום התנגשויות, אולם נוכל לגרום למספר רגיסטרים שונים להיטען עם אותו הנתון בו זמנית, על ידי העלאת ה-LDxx שלהם בו זמנית.
4. הביט הנמוך של כתובת ב-Control ROM מגיע מרגיסטר הזזה שנטען על ידי ה-ALU ב-Condition codes. ניתן לכתוב ננופקודות שלא יתעלמו מביט זה (על ידי כתיבת שתי ננופקודות עבור אותו ה-phase - אחת עבור המקרה שביט זה הוא 0 והשניה עבור המקרה שביט זה הוא 1), וכך ננופקודה תוכל לפעול באופן שונה בהתאם לפלט של ה-shift register. על ידי הזזת ה-shift register לפני הפעלת פקודת ה-nנוקוד המגיבה לביט זה, נוכל לגרום לננו-תוכנית להגיב לכל סיביות הבקרה השונות.
5. נוכל להיפטר מה-shift register condition, ולחבר את ה-condition bits ישירות אל כניסות ה-Control ROM. נחבר את כל 7 קודי הבקרה כאותות כתובת נוספים, וכתוצאה מכך נוכל להריץ בכל phase אחת מ-128 הוראות שונות. עם 7 כניסות כתובת נוספות, ה-Control ROM יגדל מ- $2^{13}$  כתובות ל- $2^{19}$  כתובות. מספר יציאות ה-Control ROM יקטן ב-1, מכיוון שנוכל להקטין ה-CONDCTL משני ביטים לביט בודד.
6. הגדלת ADR מתרחשת בסוף מחזור השעון (כלומר, בעליה הבאה של השעון), לכן עבור מחזור השעון הנוכחי, הכתובת המקורית היא זו שבשימוש.

## microsubroutines

היכולת לייצר שגרות (פונקציות) היא אחד הכלים הבסיסיים והחשובים של קוד מבני.

פונקציה היא קטע קוד אשר ניתן לקרוא לו מכמה חלקים בתוכנית. לאחר ריצת הפונקציה, הריצה ממשיכה מקטע הקוד שקרא לפונקציה.

על מנת שמכונה כלשהי תתמוך בשגרות, היא צריכה לתמוך בשני מנגנונים:

1. מנגנון להעברת בקרה:
  - קריאה לשגרות.
  - חזרה משגרות.
2. מנגנון להעברת פרמטרים.

### העברת בקרה

הפתרון הממומש צריך לכלול פקודות `return` ו `call` עבור השגרות. הבעייתיות העיקרית ביצירת שגרות היא לנהל את כתובת החזרה (הכתובת אליה חוזרים כשפעולת הפונקציה מסתיימת).

פתרון נאיבי יכול להיות שימוש ברגיסטר מיוחד שישמור את כתובת החזרה. פתרון כזה לא טוב כי:

1. השיגרה עלולה לשנות את מצב המכונה. מנגנון הקריאה והחזרה צריך לשמור את ערכי הרגיסטרים ולשחזר אותם.
2. לא ניתן לקנן שגרות (עד אין סוף), מכיוון שיש מספר מוגבל של רגיסטרים.

תמיכה במנגנון תמיכה בשגרות ללא חסם עליון ניתנת על ידי מחסנית.

נכנה את המחסנית במחשב MAYBE בשם "microstack". הבית העליון ב-SRAM יכול את כתובת המחסנית. נכנה אותו בשם  $\mu SP$  (micro stack pointer).

המחסנית נבנית ב-SRAM כלפי מטה. נסכים כי  $\mu SP$  מכיל את הכתובת הבאה בה אנו רוצים לשים מידע. לכן הפקודה `push` תשים את המידע בכתובת  $\langle \mu SP \rangle$  ולאחריה תקטין את  $\mu SP$  ב-1.

באופן דומה, הפקודה `pop` קודם תגדיל את  $\mu SP$  ב-1, ואז תשלוף את המידע מהכתובת החדשה אליה הגענו.

Opcode	Phase	COND	=	ADR+	ALU	CC	DRSEL	LDSEL	Comments
00000011	0000	*	=	0	1100 11	11	010	101	MAR ← 0xFF
00000011	0001	*	=	0	1111 11	01	100	010	A ← SRAM
00000011	0010	*	=	0	111 10	11	010	100	SRAM ← A - 1
00000011	0011	*	=	1	1111 11	11	001	101	MAR ← μROM; ADR+
00000011	0100	*	=	0	1111 11	11	100	011	B ← SRAM
00000011	0101	*	=	0	1111 11	11	010	101	MAR ← A
00000011	0110	*	=	0	1010 11	11	010	100	SRAM ← B
00000011	0111	*	=	1	1111 11	11	001	000	Opcode ← μROM; ADR+

### Nanocode of push microinstruction

אופן מימוש הפקודה :  
ראשית נשים במאר את כתובת מצביע המחסנית (0xFF). לאחר מכן, ניקח את תוכן תא זה, ונשמור אותו ב-A. ערך זה הוא הכתובת של התא הפנוי הבא. במחזור הבא נשמור את A-1 בכתובת 0xFF, כלומר נגרום למצביע המחסנית להצביע לתא הפנוי הבא. ברגיסטר A נשאר המקום הפנוי הקודם. בשני השלבים הבאים נטען מן ה-Microcode ROM את הערך אותו אנו רוצים לדחוף למחסנית, ונשמור אותו זמנית ברגיסטר B. לבסוף, נטען את A, הכתובת הקודמת של מצביע המחסנית, אל ה-MAR, ואז נשים בכתובת זו את B. בזאת סוים המימוש של המיקרו פקודה push.

המיקרו פקודה call דומה מאוד לקפיצה ללא תנאי, למעט העובדה שהיא דוחפת את כתובת החזרה למחסנית. הפקודה return שולפת מהמחסנית את הכתובת אליה חוזרים, ומתקינה אותו על ה-ADR.

נשים לב לעובדה חשובה: בדרך כלל אנו עובדים בשיטת Little Endian, בה הבית הנמוך מכיל את החלק הנמוך של הכתובת, בשמירה במחסנית אנו עובדים בשיטת Big Endian, בה ה-MSB נשמר בבית הנמוך יותר. אנו עושים זאת כי על ידי צורת עבודה זו אנו מסוגלים לחסוך מחזור שעון אחד או שניים במיקרו פקודות של call וreturn.

להלן המימוש של call וrtn :

Opcode	Phase	COND	=	ADR+	ALU	CC	DRSEL	LDSEL	Comments
00000010	0000	*	=	0	1100 11 11	010	101		MAR $\leftarrow$ 0xFF
00000010	0001	*	=	0	1111 11 11	100	010		A $\leftarrow$ SRAM
00000010	0010	*	=	0	0000 00 11	010	010		A $\leftarrow$ A + 1
00000010	0011	*	=	0	1111 11 11	010	101		MAR $\leftarrow$ A
00000010	0100	*	=	0	1111 11 11	100	001		ADR $\leftarrow$ SRAM
00000010	0101	*	=	0	0000 00 11	010	010		A $\leftarrow$ A + 1
00000010	0110	*	=	0	1111 11 11	010	101		MAR $\leftarrow$ A
00000010	0111	*	=	0	1111 11 11	100	001		ADR $\leftarrow$ SRAM
00000010	1000	*	=	0	1100 11 11	010	101		MAR $\leftarrow$ 0xFF
00000010	1001	*	=	0	1111 11 11	010	100		SRAM $\leftarrow$ A
00000010	1010	*	=	1	1111 11 11	001	000		Opcode $\leftarrow$ $\mu$ ROM; ADR+

### Nanocode of rtn microinstruction

Opcode	Phase	COND	=	ADR+	ALU	CC	DRSEL	LDSEL	Comments
00000001	0000	*	=	0	1100 11 11	010	101		MAR $\leftarrow$ 0xFF
00000001	0001	*	=	0	1111 11 11	100	010		A $\leftarrow$ SRAM
00000001	0010	*	=	0	1111 11 11	010	101		MAR $\leftarrow$ A
00000001	0011	*	=	1	1111 11 11	001	100		SRAM $\leftarrow$ $\mu$ ROM; ADR+
00000001	0100	*	=	0	1111 10 11	010	010		A $\leftarrow$ A - 1
00000001	0101	*	=	0	1111 11 11	010	101		MAR $\leftarrow$ A
00000001	0110	*	=	1	1111 11 11	001	100		SRAM $\leftarrow$ $\mu$ ROM; ADR+
00000001	0111	*	=	0	1100 11 11	010	101		MAR $\leftarrow$ 0xFF
00000001	1000	*	=	0	1111 10 11	010	100		SRAM $\leftarrow$ A - 1
00000001	1001	*	=	1	1111 11 11	001	010		A $\leftarrow$ $\mu$ ROM; ADR+
00000001	1010	*	=	0	1111 11 11	001	001		ADR $\leftarrow$ $\mu$ ROM
00000001	1011	*	=	0	1111 11 11	010	001		ADR $\leftarrow$ A
00000001	1100	*	=	1	1111 11 11	001	000		Opcode $\leftarrow$ $\mu$ ROM; ADR+

### Nanocode of call microinstruction

הטבלה הבאה מסכמת את הפקודות הקשורות לפונקציות שראינו :

Symbolic microinstruction	Control-ROM encoding	Operation performed
push(x)	0x03 x	Push SRAM $\langle x \rangle$ onto microstack: $\langle \mu SP \rangle \leftarrow \langle x \rangle; \mu SP \leftarrow \langle \mu SP \rangle - 1$
pop(x)	0x04 x	Pop microstack into SRAM $\langle x \rangle$ : $\mu SP \leftarrow \langle \mu SP \rangle + 1; x \leftarrow \langle \langle \mu SP \rangle \rangle$
call(s)	0x01 rlo rhi slo shi	Microsubroutine call to microcode ROM address s; r is the return location: $\langle \mu SP \rangle \leftarrow rlo; \mu SP \leftarrow \langle \mu SP \rangle - 1;$ $\langle \mu SP \rangle \leftarrow rhi; \mu SP \leftarrow \langle \mu SP \rangle - 1;$ $ADR \leftarrow shi; ADR \leftarrow slo$
rtn()	0x02	Microsubroutine return: $\mu SP \leftarrow \langle \mu SP \rangle + 1; x \leftarrow \langle \langle \mu SP \rangle \rangle;$ $\mu SP \leftarrow \langle \mu SP \rangle + 1; x \leftarrow \langle \langle \mu SP \rangle \rangle$

נסכם את נושא העברת הבקרה השגרות :  
 ביצוע שגרה כולל קפיצה לתחילת השגרה, ביצוע פעולות השגרה וחזרה לתוכנית הקוראת.  
 כדי לדעת את כתובת החזרה נרשום אותה במחסנית בזמן ביצוע הcall ונקרא אותה בזמן ביצוע return.

בחומרת ה-MAYBE אין אפשרות לקרוא את כתובת הADR (הPC) אל ה-bus, ולכן יש לרשום את כתובת החזרה כפרמטר לפקודה call.

## מנגנון להעברת פרמטרים

כאשר אנו מתכנתים את ה-Microcode ROM, יש לנו מספר דרכים להעביר פרמטרים לפונקציה.

נסביר כעת בכלליות את השיטות השונות, ללא דוגמאות. לאחר שנלמד את התחביר של שפת האסמבלי, נשוב ונראה דוגמאות כיצד משתמשים במנגנונים אלו.

הדרך הראשונה להעביר פרמטרים, היא צריבתם אחרי הפקודה. למשל, נניח כי נצרום ל-ROM את הצירוף הבא:

0x0B 10 0 0

0x0B הוא Opcode של cadd. לאחר ה-Opcoden באים שלושה פרמטרים - הקבוע אותו אנו רוצים להוסיף, רגיסטר המקור ורגיסטר התוצאה. פעולת פקודה זו היא להוסיף לרגיסטר 0 את הערך 10. במקרה זה העברנו את הפרמטרים על ידי צריבתם על ה-Microcode ROM.

דרך שניה להעביר פרמטרים לפונקציה על ידי רגיסטר קבוע, למשל, נוכל לכתוב פונקציה ולהניח שהיא תמיד תקבל את הפרמטרים שלה בתא 0 ב-SRAM, למשל, ותחזיר את הפלט שלה בתא 1 ב-SRAM.

הדרך השלישית להעברת פרמטרים היא דרך המחסנית. לפני שנכנס לפונקציה, נדחוף בעזרת push את הפרמטרים הרצויים ל-microstack, והשגרה תיגש למחסנית ותקרא את הפרמטרים. נדגיש כי בהמשך נראה מימוש של מכונת G על מחשב ה-MAYBE. למרות שתיאורטית ניתן להשתמש בדרך זו להעברת פרמטרים, המימוש המוצע איננו עושה שימוש בדרך זו.

### שגרות והמחסנית

כאשר נקרא לשגרה, לא נרצה שהיא תשנה את ערכם של הרגיסטרים השונים במהלך פעולתה. מאידך, נרצה לאפשר לשגרה לבצע חישובים ולשמור תוצאות זמניות. הפתרון: נשמור את הרגיסטרים בהם נשתמש במחסנית בתחילת הפונקציה (על ידי פקודות push), ולפני היציאה מהפונקציה נטען מהמחסנית את ערכי הרגיסטרים המקוריים (על ידי pop). חוק חשוב שהשגרה צריכה לקיים, הוא שמירה על מצב המחסנית. בסוף השגרה על המחסנית להיות באותו מצב בו היא הייתה בתחילת השגרה. הסיבה לכך היא שבסוף השגרה, נשלוף מהמחסנית את כתובת החזרה. אם נזבל את המחסנית, לא נחזור אל המקום ממנו הגענו לפונקציה.

## העברת נתונים בזיכרון הMAYBE

הטבלה הבאה מסכמת פקודות המאפשרות העברת נתונים בין תאים בSRAM.

Symbolic microinstruction	Control-ROM encoding	Operation performed
move(x, y)	0x05 x y	$y \leftarrow \langle x \rangle$
cmove(cx, y)	0x06 cx y	$y \leftarrow cx$
imove(x, y)	0x0D x y	$y \leftarrow \langle \langle x \rangle \rangle$
movei(x, y)	0x0E x y	$\langle y \rangle \leftarrow \langle x \rangle$

הפקודות imove(x,y) ו movei(x,y) שימושיות כדי ליצור מחסנית נוספת בSRAM.

הטבלה הבאה מציגה פקודות שונות אשר מאפשרות לגשת לDRAM בעזרת מיקרו קוד.

Symbolic microinstruction	Control-ROM encoding	Operation performed
l(adrlo, adrhi, where)	0x0F adrlo adrhi where	$where \leftarrow \langle \langle adrlo \rangle, \langle adrhi \rangle \rangle$ ; loads contents of DRAM location whose address is contained in SRAM locations <i>adrlo</i> and <i>adrhi</i> into SRAM location <i>where</i> .
s(where,adrlo,adrhi)	0x10 where adrlo adrhi	Stores contents of SRAM location <i>where</i> into DRAM location whose address is contained in SRAM locations <i>adrlo</i> and <i>adrhi</i> .
refr()	0x11	Refreshes six rows of dynamic RAM

פקודות אלו מכילות פקודות שמירה וטעינה (l, s) שהפרמטרים שלהם הם כתובות בנות 16 ביט בזיכרון הראשי, שמועברים על ידי שני תאים בSRAM.

### פקודת refresh

הפקודה refr מרעננת שש שורות בDRAM. פקודה זו משתמשת בכתובת 0xFE בSRAM בתור refresh counter (RC), שגדל כל פעם ששורה מרועננת. מונה זה שומר את מספר השורה הבאה לה צריך לבצע ריענון. בצורה זו הרצת refr תבטיח שכל 128 השורות רועננו כל 128/6 קריאות לrefr. (למעשה יש 256 שורות, מכיוון שכל שורה נקבעת על ידי כתובת בת 8 ביטים. כל פעולת רענון מרעננת למעשה שתי שורות בו זמנית).

הפקודה עושה שימוש בשיטת RAS only refresh.  $\overline{LDDRAM}$  יורד למחזור אחד. ה-DRAM מתעלם מסיבית הMSB ולכן מבצע רענון ל 2 שורות. ניתן לבצע 6 ירידות

$$\overline{RAS} \text{ במחזור בן } 16 \text{ פאזות, בכל מחזור מרועננות } 2 \text{ שורות, לכן } \frac{256}{2 \cdot 6} = 22$$

הטבלה הבאה מציגה את הננו קוד של הפקודה refr.

Opcode	Phase	COND	= ADR+	ALU	CC	DRSEL	LDSEL	Comments
00010001	0000	*	= 0	1100 11 11	010	010		$A \leftarrow 0xFF$
00010001	0001	*	= 0	1111 10 11	010	101		$MAR \leftarrow A - 1 (= 0xFE)$
00010001	0010	*	= 0	1111 11 11	100	010		$A \leftarrow \text{SRAM}$
00010001	0011	*	= 0	1111 11 11	010	110		$\text{DRAM} \leftarrow A$
00010001	0100	*	= 0	0000 00 11	010	010		$A \leftarrow A + 1$
00010001	0101	*	= 0	1111 11 11	010	110		$\text{DRAM} \leftarrow A$
00010001	0110	*	= 0	0000 00 11	010	010		$A \leftarrow A + 1$
00010001	0111	*	= 0	1111 11 11	010	110		$\text{DRAM} \leftarrow A$
00010001	1000	*	= 0	0000 00 11	010	010		$A \leftarrow A + 1$
00010001	1001	*	= 0	1111 11 11	010	110		$\text{DRAM} \leftarrow A$
00010001	1010	*	= 0	0000 00 11	010	010		$A \leftarrow A + 1$
00010001	1011	*	= 0	1111 11 11	010	110		$\text{DRAM} \leftarrow A$
00010001	1100	*	= 0	0000 00 11	010	010		$A \leftarrow A + 1$
00010001	1101	*	= 0	1111 11 11	010	110		$\text{DRAM} \leftarrow A$
00010001	1110	*	= 0	0000 00 11	010	100		$\text{SRAM} \leftarrow A + 1$
00010001	1111	*	= 1	1111 11 11	001	000		Opcode $\leftarrow \mu\text{ROM}$ ; ADR+

### load פקודת

הפקודה load שולפת מידע מה DRAM ושמה אותו ב SRAM.

$l(\text{adrlo}, \text{adrhi}, \text{where})$

$\text{adrlo}$ ,  $\text{adrhi}$  מכילים מספרי רגיסטרים ב SRAM. הפקודות היחידות שאין להם רגיסטרים ב SRAM הן פקודות עם קבועים כגון  $\text{cadd}$ ,  $\text{move}$ .

- $\text{adrlo}$  - כתובת שורה ב DRAM.
  - $\text{adrhi}$  - כתובת עמודה ב DRAM.
  - $\text{where}$  - רגיסטר התוצאה ב SRAM.
- פקודה זו מבצעת טעינת בית מה DRAM ל SRAM. הבית שכתובתו מצויה ב  $\text{adrlo}$ ,  $\text{adrhi}$  ב DRAM, מועתק לתא  $\text{where}$  ב SRAM.

$\overline{\text{LDDRAM}}$  צריך לרדת 2 מחזורים על מנת לבצע קריאה -  $\text{LDSEL}_{110}$ .

הטבלה הבאה מציגה את הננו קוד של load.

Opcode	Phase	COND	=	ADR+	ALU	CC	DRSEL	LDSEL	Comments
00001111	0000	*	=	1	1111 11 11	001	101	MAR ← μROM; ADR+	
00001111	0001	*	=	0	1111 11 11	100	010	A ← SRAM	
00001111	0010	*	=	1	1111 11 11	001	101	MAR ← μROM; ADR+	
00001111	0011	*	=	0	1111 11 11	010	110	DRAM ← A (RAS)	
00001111	0100	*	=	0	1111 11 11	100	110	DRAM ← SRAM (CAS)	
00001111	0101	*	=	1	1111 11 11	001	101	MAR ← μROM; ADR+	
00001111	0110	*	=	0	1111 11 11	110	100	SRAM ← DRAM	
00001111	0111	*	=	1	1111 11 11	001	000	Opcode ← μROM; ADR+	

**Nanocode for l(adrl, adrho, where) microinstruction**

## שפת האסמבלי (שפה סימבולית)

נרצה להגדיר שפת תכנות סימבולית שנכנה אותה שפת אסמבלי. סימנים בשפה שנגדיר יתורגמו למספרים בינריים שיכנסו אחר כך ל Microcode ROM. האסמבלר היא התוכנה שתבצע את הפעולה של התרגום. האסמבלר יקבל סימנים סימבוליים ויהפוך אותם לרצף מספריים בינריים. מרכיבי השפה:

### 1. מספרים:

כשנכתוב מספר, הכוונה תהיה לקחת את המספר ולהכניס אותו לתא Microcode ROM. נאמר לאסמבלר שאם הוא יתקל במספרים בתוך הסימנים אותם הוא מפענח, הוא יפרש אותם לייצוג הבינרי של אותם המספרים. אם נרצה לציין שמספר מסוים כבר מופיע בבסיס בינרי, נסמן זאת על ידי התחילית 0b, למשל: 0b01011. אם נרצה לציין שמספר מסוים מופיע בבסיס הקסדצימלי, נוסיף לפניו את התחילית 0x, למשל: 0xFF.

### 2. פעולות אריתמטיות או לוגיות:

פעולות כגון חיבור, חיסור, כפל, חילוק, שארית ועוד. נוכל לכתוב בשפה ביטויים מתמטיים שונים, למשל  $3+4$ ,  $2*8$ , וכו'. החישוב יעשה על ידי האסמבלר. Microcode ROM תקודד תוצאת החישוב, ולכן פעולות אריתמטיות שונות לא יאטו את ריצת המיקרו תוכנית.

### 3. סימבולים:

נוכל לתת שמות סימבוליים לקבועים. נוכל למשל לכתוב  $r1=1$ , ולהגיד בכך שבכל מקום בו תופיע המחרוזת r1, יושם הערך 1.

### 4. נקודה:

נקודה מייצגת את הכתובת של התא הבא ב Microcode ROM שימולא בתוכן. למשל, נניח כי בתחילת הקוד שלנו נכתוב את המחרוזת הבאה:  
 $2 - . +3 . .$ , אזי ארבעת הבתים הראשונים ב Microcode ROM ימולאו ב 0, 4, 2, 1, בהתאמה.

### 5. תוויות:

תוויות מזוהות על ידי מילה ונקודותיים אחריה, למשל:

label:

הגדרה זו נותנת את label את הערך של " ". (נקודה). ניתן אחר כך להתייחס לכתובת בה נמצאת התווית באופן סימבולי בעזרת שם התווית.

### 6. הגדרות מאקרו:

אנחנו משתמשים בפקודות מאקרו כדי לתת שם סימבולי לפקודת מיקרו אחת או יותר. הגדרת מקרו מתחילה ב"macro", לאחריה שם המאקרו בצירוף הפרמטרים שלו, ולאחריו גוף המאקרו, שזהו קטע הקוד שיושתל בתוכנית בכל מקום בו יופיע צירוף התווים שמציין את המאקרו. למשל, המאקרו cadd מוגדר כך: "macro cadd(cx,y,z) 0x0B cx y z". מקרו זה יוצר קריאה למיקרו פקודה cadd שתיארנו קודם. לאחר שהגדרנו את המאקרו, המתכנת יוכל לכתוב, למשל, את הפקודה  $cadd(7,R2,R1)$  כאשר הוא ירצה לבצע את הפעולה  $R1 \leftarrow 7 + \langle R2 \rangle$ .

כאשר אנו כותבים תוכנית, נהוג להפריד את הגדרות המאקרו פקודות מהמיקרו תוכנית, לשים אותם בקובץ נפרד ולצרף אותם אל המיקרו פקודות אל ידי הצהרה כגון "include macros". בראש קובץ המיקרו קוד. שורה זאת אומרת לאסמבלר להוסיף בנקודה זו את תוכן הקובץ macros. בצורה כזו, תהליך המרת פקודות המיקרו קוד לערכים הבינריים שלהם שקוף מתכנת המיקרוקוד. ניתן בצורה כזו לשנות את הקודים המייצגים את המיקרו פקודות (למשל בשיפור עתידי של MAYBE), ללא צורך בשינוי המיקרו תוכנית שנכתבה עבור MAYBE.

הטבלה הבאה מדגימה הגדרת של מספר Macros, בהם אנו מגדירים Macros למספר מיקרו פקודות.

נדגיש את המאקרו WORD - מאקרו המקבל ערך ופורס אותו על שני בתים של שש עשרה סיביות. המאקרו לוקח את הערך, מחלק אותו ל MSB ו LSB, ושם אותם ב Microcode ROM.

נשים לב למאקרו פקודה dispatch. בפקודה זו אנו שומרים את הכתובת ה Big Endian ולא ב Little Endian כפי שסיכמנו ששומרים את המספרים ב MAYBE. הסיבה לכך היא מאילוץ מימוש הפקודה - זו הדרך היחידה בה ניתן לעמוד 16 ננו פקודות למימוש הפקודה.

<b>.macro WORD(x)</b>	<b>x %256 x/256</b>
<b>.macro move(x,y)</b>	<b>0x05 x y</b>
<b>.macro cmove(cx,y)</b>	<b>0x06 cx y</b>
<b>.macro call(s)</b>	<b>0x01 (.+4) %256 (.+3)/256 WORD(s)</b>
<b>.macro rtn()</b>	<b>0x02</b>
<b>.macro push(x)</b>	<b>0x03 x</b>
<b>.macro pop(x)</b>	<b>0x04 x</b>
<b>.macro add(x,y,z)</b>	<b>0x0A x y z</b>
<b>.macro sub(x,y,z)</b>	<b>0x1C x y z</b>
<b>.macro cadd(cx,y,z)</b>	<b>0x0B cx y z</b>
<b>.macro addcy(x,y,z)</b>	<b>0x81 x y z</b>
<b>.macro negcy(x, y)</b>	<b>0x32 x y</b>
<b>.macro subcy(x,y,z)</b>	<b>0x33 x y z</b>
<b>.macro caddey(cx,y,z)</b>	<b>0x82 cx y z</b>
<b>.macro cand(cx,y,z)</b>	<b>0x83 cx y z</b>
<b>.macro jmp(adr)</b>	<b>0x0C WORD(adr)</b>
<b>.macro jmi(x)</b>	<b>0x12 WORD(x)</b>
<b>.macro jp1(x)</b>	<b>0x15 WORD(x)</b>
<b>.macro jnc(x)</b>	<b>0x17 WORD(x)</b>
<b>.macro jp0(x)</b>	<b>0x18 WORD(x)</b>
<b>.macro je(x)</b>	<b>0x19 WORD(x)</b>
<b>.macro dispatch(x,adr)</b>	<b>0x80 x adr/256 adr %256</b>
<b>.macro pdisp(x,p00,p01,p10,p11)</b>	<b>0x08 x WORD(p00) WORD(p01) WORD(p10) WORD(p11)</b>

## מיקרו פקודות נוספות במAYBE

swt(x)

מיקרו פקודה זו לוקחת את ערכי הswitches במAYBE ושמה אותם בכתובת x בSRAM.

jp1(adrlo, adrhi), jp0(adrlo, adrhi)

המיקרו פקודה jp0 קופצת לכתובת שמועברת אליה אם הלחצן P0 לחוץ.  
המיקרו פקודה jp1 קופצת לכתובת שמועברת אליה אם הלחצן P1 לחוץ.

הכוונה שלחצן לחוץ היא שערך P0, למשל, הוא 1, אם P0 לחוץ.

jnp1(adrlo, adrhi), jnp0(adrlo, adrhi)

המיקרו פקודה jnp0 קופצת לכתובת שמועברת אליה אם הלחצן P0 איננו לחוץ.  
המיקרו פקודה jnp1 קופצת לכתובת שמועברת אליה אם הלחצן P1 איננו לחוץ.

count(x)

המיקרו פקודה count(x) מקטינה את תוכן הכתובת x בSRAM ב1, ומדליקה את הדגלים בהתאם לתוצאת הפעולה.

cond(x)

המיקרו פקודה cond(x) מעתיקה את תוכן רגיסטר הCC של MAYBE אל הכתובת x בSRAM.

### התחלת התוכנית

תוכנית מיקרו קוד תתחיל בדרך כלל ברצף של הגדרות Macros ומשתנים, בדומה לטבלה הבאה:

#### | Beginning of typical microprogram

```
.include macros  
  
r0=0  
r1=1  
r2=2  
r3=3  
r4=4  
r5=5  
r6=6  
r7=7  
init:  pweup()  
       cmove(SBASE, SP)  
       jmp(top)  
top: ...
```

נוסיף הערות לקוד על ידי | בתחילת הערה. מהרגע שהאסמבלר רואה | עד לתחילת השורה הבאה, הוא מתעלם מהכתוב.

השורה הבאה אומרת לאסמבלר להוסיף את ההגדרות של ה-Macros המתאימים ל-Microinstructions, כפי שהם מוגדרים בקובץ macros.uasm.

```
.include macros | Definitions of microinstructions
```

לאחריה אנו מגדירים משתנים שונים, כמו R1, ומציינים למעשה שאלו הכתובות המתאימות ב-SRAM. בדרך כלל הגדרות אלו, שמופיעות בכל התוכניות, מופיעות בקובץ נפרד אותו אנו מצרפים, כך שלא נצטרך להכניסם בכל מיקרו תוכנית.

בדוגמא שלנו, מוגדרים לאחר ההגדרות הנפוצות, מספר משתנים x, framis, הייחודיים למיקרו תוכנית המסוימת בה אנו מתבוננים.

נזכור כי ב-MAYBE המחסנית גדלה מלמעלה למטה. יש למנוע התנגשות בין המשתנים של התוכנית למחסנית. בדרך כלל נשמור לפחות 40 בתים רק עבור המחסנית, עבור כל כתובות החזרה של הפונקציות בהן התוכנית תשתמש.

השורות הראשונות האמיתיות (אלו שנצטרבות ל-Microcode ROM) של ה-Microcode מבצעת אתחול בסיסי של המערכת. הן נצטרבות ל-Microcode ROM החל מכתובת 0.

כאשר המכונה מופעלת, הרגיסטרים ADDR ו PHASE נקבעים ל 0, ו OPI נטען על ידי התוכן של תא 0 של ה Microcode ROM. קריאה זו (fetch) של המיקרו פקודה היושבת בתא 0 היא לא סטנדרטית, כי ה ADDR לא עולה כאשר קוראים את הפקודה. לכן ב phase=0 של הפקודה, ADDR עדיין מכיל את הכתובת 0. המיקרו פקודה pwrap מתוכננת להתמודד עם מצב זה. זו פקודה שאינה עושה דבר, מלבד אתחול ה ADDR.

הפקודה cmove(SBASE,SP) מאתחלת את רגיסטר ה SP עם כתובת המחסנית של המכונה. לבסוף, אנו קופצים אל התחלת המיקרו תוכנית, המסומנת על ידי התגית top, בעזרת הפקודה jmp(top).

## דוגמא 1

נביט כעת במיקרו תוכנית פשוטה שיכולה להופיע אחרי הקוד ההתחלתי שהצגנו. התוכנית מעלה ב 1 את ערכו של רגיסטר כל פעם ש  $P_1$  נלחץ, ומורידה ב 1 את ערך הרגיסטר בכל פעם ש  $p_0$  נלחץ.

Up/down counter microprogram		
count	= 32	Program variable; current count
top:	cmove(0, count)	Start at zero
loop:	jp0(down)	P0 pressed
	jp1(up)	P1 pressed
	jmp(loop)	Nothing pressed
down:	cadd(-1, count)	Decrement count
wait0:	jp0(wait0)	Wait for P0 release
	jmp(loop)	
up:	cadd(1, count)	Increment count
wait1:	jp1(wait1)	Wait for P1 release
	jmp(loop)	

לתוכנית זו יש שתי בעיות רציניות :

1. היא איננה מוציאה פלט - לכן קשה לדעת אם היא פועלת כראוי או לא.
2. התוכנית מתעלמת מהצורך לרענן את ה DRAM כל תקופת זמן.

כדי להתגבר על הבעיות הנ"ל, נשתמש במיקרו פקודה המיוחדת  $pdisp(x, p_{00}, p_{01}, p_{10}, p_{11})$ .

פקודה זו מבצעת את הפעולות הבאות :

1. טוענת את התא x מתוך ה-SRAM אל הרגיסטר B, המחובר ל-LEDים אשר מציגים את ערכו של x.

2. מבצעת מחזור רענון של ה-DRAM.
3. בודקת את מצב  $P_0$  ו  $P_1$ , וקופצת לאחת מארבע מקומות. נקפוץ אל כתובת ה-Micro ROM, לפי הפרמטר  $p_{ij}$  כאשר  $i$  הוא המצב של  $P_1$  ו  $j$  הוא המצב של  $P_0$ . לכן נקפוץ ל  $p_{00}$  אם לא נלחץ שום כפתור,  $p_{10}$  אם  $P_0$  לחוץ,  $p_{01}$  אם  $P_1$  לחוץ ואל  $p_{11}$  אם שני הכפתורים לחוצים.

נביט בנו קוד המשמש למימוש pdisp:

```

| pdisp(x, p00, p01, p10, p11)
| Displays <x> in the lights. Dispatches to (2-byte) location
| pyz where y is state of P0, z is state of P1.
| Does not put data other than <x> in lights, hence suitable for
| tight "prompt" loop.
00001000 0000 * = 1 1111 11 1 00 001 101 | Latch CCs; MAR <- uROM; ADR+
00001000 0001 * = 0 1111 11 1 01 100 011 | B <- SRAM; Shift CCs
| Following 3 states shift P0 into CCs, and load 0xFE (refresh counter adr)
| into SRAM MAR.
00001000 0010 * = 0 1100 11 1 01 010 010 | Shift CCs; A <- 0xFF
00001000 0011 * = 0 1111 10 1 01 010 101 | Shift CCs; MAR <- A-1 (=0xFE)
00001000 0100 * = 0 1111 11 1 01 010 010 | Shift CCs
| In either P0 case, they refresh one DRAM column.
| If P0=1, uROM adr is incremented 4 times as well to point to p10 in uROM.
00001000 0101 n = n 1111 11 1 11 100 010 | if P0, ADR+; A <- SRAM
00001000 0110 n = n 1111 11 1 11 010 110 | if P0, ADR+; DRAM <- A
00001000 0111 n = n 0000 00 1 11 010 100 | if P0, ADR+; SRAM <- A+1
00001000 1000 n = n 1111 11 1 01 010 010 | if P0, ADR+; Shift CCs

00001000 1001 n = n 1111 11 1 11 010 010 | if P1, ADR+ (else NOP)
00001000 1010 n = n 1111 11 1 11 010 010 | if P1, ADR+ (else NOP)

00001000 1011 * = 1 1111 11 1 11 001 010 | A <- uROM; ADR+
00001000 1100 * = 0 1111 11 1 11 001 001 | ADR <- uROM
00001000 1101 * = 0 1111 11 1 11 010 001 | ADR <- A
00001000 1110 * = 1 1111 11 1 11 001 000 | OPCODE <- uROM; ADR+

```

בעזרת מיקרו פקודה חדשה זו, נוכל לכתוב את התוכנית שלנו בצורה נכונה יותר.  
נביט במימוש המשופר של התוכנית:

Up/down counter microprogram		
count	= 32	Program variable; current count
top:	cmove(0,count)	Start at zero
wait:	pdisp(count,loop,wait,wait,wait,wait)	wait for no buttons pressed
loop:	pdisp(count,loop,up,down,top)	
down:	cadd(-1,count)	Decrement count
	jmp(wait)	Return to wait loop
up:	cadd(1,count)	Increment count
	jmp(wait)	

## דוגמא 2

נרצה לכתוב תוכנית שתחבר מספרים בני 4 בתים.  
נשים לב כי לא ניתן לבצע פעולה כזו על ידי יצירת מיקרו פקודה חדשה, מכיוון שמיקרו פקודה מוגבלת ל 16 צעדים שהיא מסוגלת לבצע.  
לכן נכתוב Microcode שיבצע את הפעולה.  
ראשית נציג מיקרו פקודה חדשה, addcy(x,y,z). פקודה זו זהה ל add(x,y,z), עם שינוי חשוב אחד. addcy(x,y,z) מתייחסת ל  $\bar{C}$  מה Condition Register, כלומר היא מתייחסת לנשא (carry) מתוצאת add או addcy קודמת.

נביט בנו קוד של הפקודה:

addcy(x, y, z)		
Like add(x, y, z), but adds in the incoming carry bit.		
10000001 0000 *	= 1 1111 11 1 01 001 101	MAR <- uROM; ADR+; Shift CCs
10000001 0001 *	= 0 1111 11 1 11 100 010	A <- SRAM
10000001 0010 *	= 1 1111 11 1 11 001 101	MAR <- uROM; ADR+
10000001 0011 *	= 0 1111 11 1 11 100 011	B <- SRAM
10000001 0100 *	= 1 1111 11 1 11 001 101	MAR <- uROM; ADR+
10000001 0101 c	= 0 1001 c0 1 00 010 100	SRAM <- A+B+Carry, Latch CCs
10000001 0110 *	= 1 1111 11 1 11 001 000	OPCODE <- uROM; ADR+

כעת, בעזרת addcy, נוכל לקודד חיבור של מספרים בני n בתים, עי ידי ביצוע n פעולות של חיבור בית בודד. הפעולה הראשונה תהיה פעולת add, ואחריה רצף של n-1 פעולות addcy.

נביט בפונקציה המממשת חיבור של משתנה שלם בן 4 בתים הממוקם ב R0...R3 ביחד עם משתנה שני הממוקם ב R4...R7.

בשיגרה זו העברנו את הפרמטרים דרך הרגיסטרים. ישנן מספר דרכים נוספות להעביר פרמטרים, שלא נציג כעת. אנו מסכימים מראש כי הקלט והפלט יהיו ברגיסטרים קבועים.  
 כמו כן הסכמנו כי הפרמטרים יהיו שמורים בשיטת Little Endian.

```

| 4-byte addition microsubroutine:
| Takes x in R0-3, y in R4-7, and returns their sum in R0-3
| Note: R0 and R4 are the LOW-ORDER ends of the long integers

add4:      add(R0,R4,R0)      | Add low order; cin = 0
           addcy(R1,R5,R1)   | Remaining adds use
           addcy(R2,R6,R2)   |   previous carry.
           addcy(R3,R7,R3)

           rtn()              | Return to the caller
  
```

דוגמא 3

נרצה לכתוב שיגרה אשר תמחק את כל תוכן זיכרון ה-DRAM (תמלא אותו באפסים). מכיוון שלוקח יותר זמן לאפס את כל תאי הזיכרון, מהזמן המקסימלי שיכול לעבור ללא רענון ה-DRAM, נוסיף פקודות `refr` בתור המיקרו קוד, כדי לרענן את ה-DRAM. הערה חשובה לתכנות מיקרוקוד היא לזכור להוסיף מספיק פקודות `refr` בקטעי קוד ארוכים. אם זאת, ידוע כי כאפקט צדדי של כתיבת/קריאת שורה ב-DRAM, אותה שורה מתעדכנת, לכן עם מעט תחכום היינו יכולים לחסוך את הקריאה לפקודת `refr` בצורה מפורשת.

בדוגמא הבאה כן נשתמש בקריאה ל-`refr`, לשם פשטות התוכנית.

```

| Subroutine to clear DRAM to all zeros

clrDRAM:  cmove(0,R2)        | Value to write
           cmove(-1, R0)     | adr lo
           cmove(-1, R1)     | adr hi
           refr()            | For good measure

clr1:     s(R2,R0,R1)        | Store a byte
           cadd(-1,R0,R0)    | Next lower adr
           je(clr2)          | Got back to 0xFF
           refr()            | For good measure
           jmp(clr1)

clr2:     cadd(-1,R1,R1)     | Decrement high byte
           je(clr3)          | If done
           jmp(clr1)

clr3:     rtn()
  
```

דוגמא 4

נרצה לכתוב מיקרו פקודה חדשה, בשם `show(x)`. הפקודה מדליקה (מציגה בצורה בינרית) את המספר הנמצא בכתובת `x` ב-SRAM על הנורות (LEDs) של MAYBE.

ראשית נממש את הפקודה. נניח כי הopcode שלה הוא `0x70`. (opcode זה איננו בשימוש במיקרו קוד שבא עם הMAYBE).

**| show(x) - show x on LEDs**

**01110000 0000 \* = 1 1111 11 1 11 001 101 | MAR <- uROM; ADR+**

**01110000 0001 \* = 0 1111 11 1 11 100 011 | B <- SRAM**

**01110000 0010 \* = 1 1111 11 1 11 001 000 | OPCODE <- uROM; ADR+**

נשים לב לשורה בודדת, למשל השורה הראשונה.

`01110000 0000 * = 1 1111 11 1 11 001 101`

בדוגמאות שראינו עד כה, לא ראינו את הביט המודגש בשורה זו. ביט זה איננו מחובר במחשב הMAYBE, ולכן אנו מתעלמים מתוכנו. הפקודה לא תשתנה אם הביט יהיה 0 או 1, אם כי יתכנו ווריאציות למחשב הMAYBE, בהן כניסה זו כן תהיה מחוברת, ואז לא נוכל להתעלם מתוכנה.

לאחר שכתבנו את הפקודה, נוסיף מאקרו פקודה, על מנת שנוכל להשתמש בה.

**.macro show(x)**

**0x70 x**

אנו מצהירים על המאקרו `show(x)`. בכל מקום שנקרא לו, האסמבלר ישים `0x70` ולאחריו את ערכה של `x` ב-Microcode ROM.

כעת נפנה למימוש תוכנית הדגמה קצרה, שתדגים את השימוש בפקודה החדשה.

```
.include macros  
  
r0=0  
  
    pwrap()  
    cmove(SBASE,uSP)  
  
    cmove(4, r0)  
    show(r0)  
    jmp(end)  
  
end:  
    bpt()
```

אנו שמים את הערך 4 ברגיסטר r0, מציגים אותו על הLEDs ומסיימים את התוכנית.

## דוגמא 5

נדרש להגדיר (במיקרו-קוד של מחשב MAYBE) מאקרו לחיבור שני מספרים באורך 4 בתים כל אחד. כל אחד משני המספרים מאוחסן בארבעה רגיסטרים סמוכים (כלומר ארבעה מענים עוקבים ב-SRAM). רשום מאקרו שייתן את המיקרו-קוד באורך מינימלי (כלומר מינימום בתים).

## פתרון

```
.macro add4(x, y, z) add2(x,y,z) addcy(x+2,y+2,z+2) addcy(x+3,y+3,z+3)
```

ראשית נחבר את שני הבתים הראשונים על ידי המיקרו פקודה add2. לאחר מכן נחבר אחד אחרי השני את שני הבתים האחרים, בעזרת addcy, כדי לא להתעלם מנשא.

נתון קטע המיקרו-קוד הבא :

```

p1:
    call (p2)
    move (R1,R2)
p2:
    pop (R1)
    pop (R2)
    rtn ( )
    
```

כמו כן נתון, שלפני ביצוע p1, תוכן כל תא ב-SRAM (מלבד מען 0xFF) שווה למענו, כלומר  $j < 0xFF$  עבור  $j < 0xFF$ . האם אפשר לדעת על סמך הנתונים היכן תמשיך המיקרו-תוכנית לאחר סיום המיקרו-שגרה p2?

פתרון

לא ניתן על סמך הנתונים לדעת היכן תמשיך המיקרו תוכנית, מכיוון שלא נתון תוכן 0xFF שמכיל את המצביע על המיקרו מחסנית. כאשר אנו קוראים ל-p2, בעזרת הפקודה call(p2), כתובת החזרה נדחפת אל המחסנית (שמיקומה לא ידוע לנו כי לא ידוע תוכנו של 0xFF). p2 שולף את כתובת החזרה מהמחסנית אל R1 ואל R2. כעת תוכנו של 0xFF זהה לתוכנו לפני הקריאה לפונקציה p2. הפקודה rtn מבצעת אף היא שני pop מהמחסנית, על מנת לקבל את כתובת החזרה. נסמן את תוכן 0xFF כ-BASE. מכיוון שכל תא מכיל את תוכנו, הפקודה תגדיר את כתובת החזרה בתור BASE+2: BASE+1. אין לנו מידע על תוכן הכתובת 0xFF ולכן המיקרו תוכנית תמשיך למקום בלתי ידוע.

נתונה תכנית המיקרו-קוד הבאה :

```

                cmp(0x10,0x11)
                cadd(0x03,0x12,0x12)
                je(somewhere)
conti:         cadd(0x04,0x12,0x12)
somewhere:    cadd(0x05,0x12,0x12)
    
```

נתון שתוכן ה-SRAM לפני ביצוע הקוד הנ"ל הינו :

Address:	0x10	0x11	0x12	0x13	0x14	0x15
Value:	0x88	0x33	0xFC	0x14	0x11	0x16

מה יהיה תוכן כתובת 0x12 ב-SRAM לאחר ביצוע הקוד הנ"ל?

פתרון

הפקודה cmp(0x10,0x11) משווה בין שני תאים. היא איננה משנה אף כתובת. הפקודה cadd(0x03,0x12,0x12) מוסיפה את הקבוע 3 לתוכן של תא 0x12 ושומרת את התוצאה בתא 0x12. התוכן של תא 0x12 הוא 0xFC לפני ביצוע החישוב, ולאחרי ביצוע החישוב  $0xFC+3=0xFF$ .

je קופץ אם תוצאת החישוב האחרונה הייתה 0xFF, ולכן אנו קופצים לsomewhere. אנו מוסיפים כעת 0x05 לתא 0x12. תוכנו של התא היה קודם -1, ולכן בסופו של דבר, תוכן כתובת 0x12 ב-SRAM לאחר ביצוע הקוד הנ"ל תהיה 0x04.

הערה: E=1 אם בחישוב האחרון הייתה התוצאה 11111111, ולא משנה מה היתה הסיבה לכך.

## G-Machine

### שפת מכונה


נגדיר מכונה וירטואלית שבה אפשר לבצע פקודות יותר מורכבות מאשר בMAYBE. האינטרפרטר שיפענח פקודות אלו, ייקח אותן ויפרש אותן אחת אחת למיקרו פקודות.

במהלך תכנות בשפה כלשהי, ובפרט בשפת מכונה, מתכנת צריך לעיתים מקום אכסון מהיר, על מנת שיוכל לבצע בו חישובים קריטיים במהירות הגדולה ביותר האפשרית. G-Machine (General Register Machine) היא מכונה המאפשרת למתכנת בשפת המכונה לגשת ולהשתמש ברגיסטרים, שהם התקני זיכרון מהירים. בחלק זה נכיר את ארכיטקטורה זו, ונראה מימוש של G-Machine על ארכיטקטורת Maybe.

נשים לב לעובדה שעל ידי אינטרפרטרים שונים ניתן לממש מכונות שונות על Maybe, ולא רק את G-Machine. כדי להפריד בין שפת ה- $\mu$  של MAYBE לבין שפת המכונה של G-Machine, נוסף g לפני הפקודות של G-Machine.
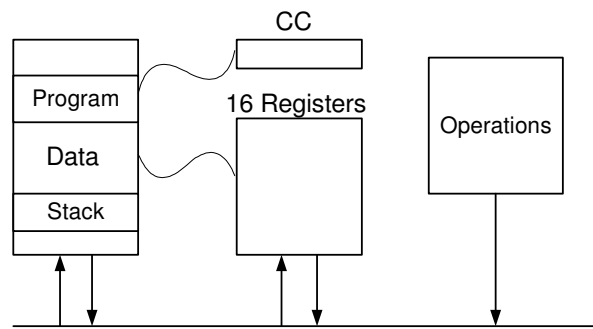
### G-Machine מבנה

- 16 רגיסטרים. גודל כל אחד מהם 32bit, ושמותיהם:  $GR0, 1, 2, \dots, 15$ .
- זיכרון שגודלו  $2^{32}$  בתים. בזיכרון יושבת התוכנית בשפת מכונה, וכן הנתונים שהתוכנה צריכה על מנת לעבוד.
- הפעולות שמבוצעות ברמה זו הן פעולות כבדות והאינטרפרטר יהפוך כל פעולה לשרשרת פעולות מיקרו.
- האופרנדים יכולים להגיע מהרגיסטרים או מהזיכרון בניגוד לMaybe שם כל האופרנדים מגיעים מהרגיסטרים.



## שיטות/אופני מיעון

נרצה לאפשר דרכים שונות לגשת אל האופרנדים בהם אנו משתמשים. למשל, נרצה להיות מסוגלים לקבל את תוכן רגיסטר כאופרנד, נרצה להיות מסוגלים להתייחס לכתובת בזיכרון, וכו'. לפיכך, נגדיר שיטות להעביר אופרנדים לפקודות.

האופרנדים יכולים להיות ברגיסטרים או בזיכרון. גישה לרגיסטרים מצריכה 4 ביטים וגישה לזיכרון מצריכה 32 ביטים (רוחב הזיכרון). יש פערים גדולים בצרכים עבור פקודות שמתייחסות אל הזיכרון לבין פקודות שמתייחסות לרגיסטרים.

דרך אפשרית אחת להתייחס אל האופרנדים באופן שונה הוא להוסיף פקודות שונות למכונה, למשל add memory, שתניח כי האופרנד שהיא מקבלת הוא כתובת בזיכרון, add register שתניח כי האופרנד שהיא מקבלת הוא רגיסטר וכו'. החיסרון של פתרון כזה הוא שנצטרך פקודה נפרדת עבור כל צירוף של אופרנדים.

הפתרון שבו נשתמש, הוא הוספת סיביות (M) שתפקידן להגדיר שיטות מיעון (Addressing Modes).

בגישה זו, במקום להעביר לפונקציות את הכתובות של האופרנדים (או את האופרנדים עצמם), בצורה דומה לזו שאנו משתמשים בה בMAYBE, נעביר כתובת כללית (General Address - GA) מהמבנה הבא:


Mode M	Register R	Additional information X (optional)
4 bits	4 bits	(mode dependent)

מבנה זה מאפשר לנו להשתמש לכל היותר ב16 רגיסטרים ולכל היותר ב16 שיטות מיעון.

פקודה תורכב מOpcode באורך שני בתים, ולאחריו האופרנדים השונים, המועברים על ידי GA.



 במכונת G, Mode 0 פירושו שהאופרנד מצוי ברגיסטר, ואילו Mode 2 פירושו כי האופרנד מצוי בזיכרון. נקודד את ה General Address כך במקרים הנ"ל:



נניח כי נרצה לבצע את החישוב הבא:  $GR4 \leftarrow \langle GR2 \rangle + \langle GR3 \rangle$ .  
 נשתמש בפקודה gadd4, המבצעת פעולת חיבור על 4 בתים.  
 בשפת המכונה, תחביר הפקודה יהיה:

**gadd4 r(2) r(3) r(4)**

$r(X)$  משמעותו שאנו כותבים או קוראים מהרגיסטר X.

הפקודה תקודד בזיכרון באופן הבא:

Byte	Contents	Description
0	00100010	gadd4 opcode
1	00000010	first GA: mode 0 (register), register R2
2	00000011	second GA: mode 0 (register), register R3
3	00000100	third GA: mode 0 (register), register R4


בטבלה הבאה נציג את שיטות מיעון המקובלות במחשבים רבים. לאחר שנסביר שיטות אלו, נציג את קידודן של שיטות המיעון מיעון אלו ב G-Machine, ואת השיטות המיוחדות ל G-Machine.

Addressing mode	Instruction stream	Assembler syntax	Source datum V	Destination address E
Immediate	X	imm(X)	$V=X$	
Direct	X	dir(X)	$V=\langle X \rangle$	$E=X$
Register	R	r(R)	$V=\langle R \rangle$	$E=R$
Indirect	X	I(X)	$V=\langle\langle X \rangle\rangle$	$E=\langle X \rangle$
Indirect register	R	ir(R)	$V=\langle\langle R \rangle\rangle$	$E=\langle R \rangle$
Indexed	R, X	ix(X, R)	$V=\langle\langle R \rangle\rangle + X$	$E=\langle R \rangle + X$
Stack push		push()		$E=SP;$ $SP \leftarrow \langle SP \rangle + \alpha$
Stack pop		pop()	$SP \leftarrow \langle SP \rangle - \alpha;$ $V=\langle\langle SP \rangle\rangle$	
SP-relative	X	ix(X, SP)	$V=\langle\langle SP \rangle\rangle + X$	$E=\langle SP \rangle + X$

הערה


G-Machine המספרים מאוכסנים בזיכרון בשיטת Little-Endian - הביט הLSB מופיע ראשון והMSB אחרון. כמו כן, בG-Machine אנחנו לא מדברים על SRAM וDRAM, אלא רק על זיכרון כללי.

Immediate

 


בשיטה זו מתקיים: האופרנד שווה לX. שיטה זו טובה להגדיר אופרנדים אך לא טובה להגדרת יעד לתוצאת פעולה. עם זאת, אם ננסה לכתוב ליעד המקודד בשיטת מיעון זו, האינטרפרטר יאפשר לנו לעשות זאת. במקרה כזה המידע ייכתב לתוך X. שיטת פעולה זו איננה מקובלת כיום - בשיטה זו התוכנית משנה את עצמה במהלך הריצה. מקובל כיום להפריד בין התוכנית לבין הנתונים, ולכן לא נשתמש בשיטה זו בתור יעד לתוצאת פעולה.

Direct

 

בשיטת מיעון זו, המספר שכתוב בX הוא הEffective Address (EA) של האופרנד - זהו כתובת האופרנד.

Register

 

בשיטה זו האופרנד הוא רגיסטר. בשדה R נמצא מספר הרגיסטר, ממנו אנו קוראים או כותבים. אין נתונים נוספים (X) בשיטת מיעון זו.

Indirect

בשיטה זו X מכיל את הכתובת של הEffective Address. מדוע נרצה להשתמש בשיטת מיעון כזו? שימוש אפשרי הוא כאשר בזמן כתיבת התוכנית לא ניתן לדעת מה תהיה הכתובת של משתנה, ולכן נקצה לכתובת מקום עוד לפני תחילת התוכנית, ונצביע עליו. שיטת מיעון זו היא הגישה הלא ישירה הפשוטה ביותר הקיימת. שיטות מיעון נוספות, כגון indirect register מכילות בתוכן גם רמה של עקיפות, ומוסיפות עליה דברים נוספים.

## Indirect Register

בשיטה זו בתוך הרגיסטר נמצאת הכתובת בזיכרון (EA).

## Indexed Addressing

שיטה זו משלבת רמת עקיפות (בעזרת רגיסטר) עם תוספת של קבוע. הכתובת של האופרנד היא לכן סכום של שני ביטוי: קבוע X השמור עם הפקודה, ומשתנה ברגיסטר R. הכתובת האפקטיבית בשיטה זו היא  $E = \langle R \rangle + X$ , ואילו התחביר באסמבלי של השיטה הוא  $ix(X, R)$ . ישנם שני שימושים עיקריים לשיטה זו:

- פנייה למערכים. במקרה זה אנו מניחים כי המערך מתחיל בכתובת X. ההיסט הרצוי מתחילת המערך מחושב בזמן הריצה ומאוכסן ברגיסטר R. בכל פעם שאנו רוצים לעבור לאיבר הבא, אנו מוסיפים לתוכנו של R את הגודל של איבר בודד, וכך אנו מקבלים בעזרת שיטת מיעון זו את הכתובת של האיבר הבא. הקוד הבא מממש גישה לאיבר J במערך A:

<b>gmove4</b>	<b>dir(J)</b>	<b>r(0)</b>	<b>  R0 ← ⟨J⟩</b>
<b>gmult4</b>	<b>imm(4)</b>	<b>r(0) r(0)</b>	<b>  R0 ← ⟨R0⟩ · 4</b>
<b>gmove4</b>	<b>ix(A, 0)</b>	<b>r(1)</b>	<b>  R1 ← ⟨⟨R0⟩ + A⟩</b>

לא בהכרח נשתמש בשיטת מיעון זו כדי לגשת למערך. הקוד הבא מממש גישה לאיבר J במערך שכתובתו מצויה בR2:

<b>gmove4</b>	<b>dir(J)</b>	<b>r(0)</b>	<b>  R0 ← ⟨J⟩</b>
<b>gmult4</b>	<b>imm(4)</b>	<b>r(0) r(0)</b>	<b>  R0 ← ⟨R0⟩ · 4</b>
<b>gadd4</b>	<b>r(2)</b>	<b>r(0) r(0)</b>	<b>  R0 ← ⟨R2⟩ + ⟨R0⟩</b>
<b>gmove4</b>	<b>ir(0)</b>	<b>r(1)</b>	<b>  R1 ← ⟨⟨R0⟩⟩</b>

- גישה למבנים (structs). מבנה הוא אלמנט המוכר לנו משפות עיליות. זהו מעין משתנה, אשר מכיל מספר שדות אשר כל אחד מהם הוא משתנה בפני עצמו. במקרה זה R יכול את כתובת הבסיס של מבנה כזה, ואילו X יכול את ההיסט מכתובת הבסיס אל השדה המבוקש. נביט למשל בביטוי משפת C:  $p \rightarrow C$ , כאשר p הוא מצביע אל מבנה C הוא שם של אחד מהשדות במבנה. במצב זה נוכל להשתמש בשיטת מיעון Indexed Addressing. בקידוד  $ix(X, R)$  יהיה ההיסט של C מהתחלת המבנה, R יהיה כתובת הרגיסטר שיכיל את התוכן של p.

## הערה

נשים לב כי אם נשתמש בשיטה זו באופן הבא:  $ix(0, R)$ , אזי שיטה זו זהה לחלוטין לשיטת indirect register. ניתן לנצל עובדה זו על מכונה המממשת את שתי שיטות מיעון אלו.

## מחסנית

נוכל להביא אופרנדים מהמחסנים, ולשמור תוצאות במחסנית. בניגוד למחסנית של MAYBE, המחסנית של G-Machine מתחילה מכתובת נמוכה וגדלה אל הכתובות הגבוהות.

### SP-relative addressing


שיטת מיעון זו היא למעשה מקרה מיוחד של indexed addressing, בה הרגיסטר הוא ה stack pointer. אנו משתמשים בשיטה זו כדי לגשת לאיבר במחסנית, אך איננו נמצא בראש המחסנית.

## G-Machine

עד כה דיברנו על שיטות מיעון כלליות, והדגשנו מעט נקודות הקשורות אליהן ואל G-Machine. כעת נתרכז במבנה של G-Machine, ובשיטות המיעון הייחודיות למכונה זו.

G-Machine כוללת מספר תכונות, המאפשרים לה לספק מגוון רחב של מיעונים, בעזרת מספר קטן של מניפולציות:

- ב G-Machine ה Program Counter (PC) וה Stack Pointer (SP) הם רגיסטרים כלליים לכל דבר, ואפשר להשתמש בכל שיטות המיעון עליהם. G-Machine, GR14 משמש כ SP ואילו GR15 משמש כ-PC. (PC - רגיסטר המכיל את כתובת הפקודה הבאה לביצוע).
- המכונה כוללת שיטות מיעון עקיפות, אשר, כאפקט צדדי, משנות את התוכן של רגיסטר ספציפי. למשל, שיטות המיעון Pre ו Post Increment ו Decrement. עובדה זו מאפשרת לנו לסרוק מערך איבר איבר, או ליצור בעזרת רגיסטרים מחסניות נוספות בנוסף למחסנית של המכונה.

 

הטבלה הבאה מציגה את שיטות המיעון הבסיסיות של G-Machine:

Addressing mode	M field	Effective Address	Assembler syntax
Register	0	$E=R_n$	$r(n)$
Indirect register	1	$E=\langle R_n \rangle$	$ir(n)$
Direct	2	$E=X$	$dir(X)$
Indirect	3	$E=\langle X \rangle$	$i(X)$
Indexed	4	$E=X+\langle R_n \rangle$	$ix(X, n)$
Indirect indexed	5	$E=\langle X+\langle R_n \rangle \rangle$	$iix(X, n)$
Postincrement	6	$E=\langle R_n \rangle; R_n \leftarrow \langle R_n \rangle + \alpha$	$posti(n)$
Indirect Postincrement	7	$E=\langle \langle R_n \rangle \rangle; R_n \leftarrow \langle R_n \rangle + \alpha$	$iposti(n)$
Predecrement	8	$R_n \leftarrow \langle R_n \rangle - \alpha; E=\langle R_n \rangle$	$pred(n)$
Indirect Predecrement	9	$R_n \leftarrow \langle R_n \rangle - \alpha; E=\langle \langle R_n \rangle \rangle$	$ipred(n)$

בעזרת שיטות בסיסיות אלו, ובעזרת SP ו-PC, אנו יוצרים את שיטות המיעון הנוספות.

הטבלה הבאה מציגה את שיטות המיעון הנגזרות משיטות המיעון הבסיסיות:

Addressing mode	M field	General register	Effective Address	Assembler syntax
Immediate	6	PC	$E=\langle PC \rangle; PC \leftarrow \langle PC \rangle + \alpha$	$imm\alpha(X)$
SP-relative	4	SP	$E=X+\langle SP \rangle$	$ix(X, SP)$
Indirect SP-relative	5	SP	$E=\langle X+\langle SP \rangle \rangle$	$iix(X, SP)$
Stack (push)	6	SP	$E=\langle SP \rangle; SP \leftarrow \langle SP \rangle + \alpha$	$push()$
Stack (pop)	8	SP	$SP \leftarrow \langle SP \rangle - \alpha; E=\langle SP \rangle$	$pop()$
PC-relative	4	PC	$E=X+\langle PC \rangle$	$rel(X)$

כאשר אנו משתמשים בשיטות המיעון הנגזרות משיטות המיעון הבסיסיות, האסמבלר יקודד אותן למעשה לשיטות הבסיסיות, כשרגיסטר הקישור יהיה ה-PC או ה-SP.

## שיטת המיעון Postincrement

שיטת מיעון זו לא הייתה קיימת בין שיטות המיעון הכלליות שהצגנו. מעצבי ה-G Machine הוסיפו שיטה זו, עבור פישוט מספר פעולות נפוצות, כגון מעבר על מערכים. בשיטה זו תוכן הרגיסטר הוא הכתובת האפקטיבית של האופרנד. לאחר חישוב הכתובת האפקטיבית של האופרנד, מקודם הרגיסטר אל כתובתו של האופרנד הבא. כתובתו של האופרנד הבא נקבעת לפי הפקודה בה אנו משתמשים. אם נשתמש בפקודה gmove1, למשל, עם שיטת מיעון זו, יקודם ערכו של הרגיסטר ב1. אם נשתמש בפקודה gmove4 לעומת זאת, יקודם ערכו של הרגיסטר ב4. מכאן, האופרנד יקודם ב1, 2, 4 או 8, בהתאם לפקודות בהן נשתמש.

## שיטת המיעון Predecrement

שיטה זו היא שיטת המיעון המשלימה ל-Postincrement. בשיטה זו, אנו ראשית מקטינים את ערכו של הרגיסטר, ואז מתייחסים אל תוכן הרגיסטר בתור הכתובת האפקטיבית של האופרנד.

הסיבה ששיטות אלו לא הופיעו ברשימת שיטות המיעון הכלליות, היא שבשיטות אלו אנו מניחים כי לשיטת מיעון יכול להיות Side-effect. כאשר הגדרנו את שיטות המיעון הכלליות, לא הזכרנו את הטענה הזו כלל וכלל, ולכן לא יכולנו לדבר על שיטות אלו.

## הערה

חשוב להדגיש כי אין קשר בין הרגיסטרים הכלליים של ה-G-Machine לבין אלו של ה-R0 Microcode. ה-G-Machine ממוקם במיקום שונה ב-SRAM מזה של ה-R0 Microcode. גם בין המחסנית של ה-R0 Microcode לבין המחסנית של ה-G-Machine אין כל קשר, והן אינן תלויות אחת בשניה. ארבעה בתים ב-SRAM ישמשו כרגיסטר אחד של ה-G-Machine. בנוסף יוגדרו ב-SRAM כמה רגיסטרים מיוחדים לחישובי ביניים של ה-G-Machine.

## הגדרות המאקרו של שיטות המיעון

נציג כעת את הגדרות המאקרו הממשות את שיטות המיעון שהצגנו. נדגיש כי הגדרות אלו מיועדת עבור האסמבלי של ה-G-Machine, ובאסמבלי של ה-R0 Microcode לא נעשה בהן שימוש.

להלן ההגדרות של המיעונים השונים :

**| Addressing-mode macros:**

<b>.marco</b>	<b>r(R)</b>	<b>R</b>	<b>  Register</b>
<b>.marco</b>	<b>ir(R)</b>	<b>0x10+R</b>	<b>  indirect register</b>
<b>.marco</b>	<b>dir(X)</b>	<b>0x20 LONG(X)</b>	<b>  Direct</b>
<b>.marco</b>	<b>i(X)</b>	<b>0x30 LONG(X)</b>	<b>  Indirect</b>
<b>.marco</b>	<b>ix(X, R)</b>	<b>0x40+R LONG(X)</b>	<b>  Indexed</b>
<b>.marco</b>	<b>iix(X, R)</b>	<b>0x50+R LONG(X)</b>	<b>  Indirect indexed</b>
<b>.marco</b>	<b>posti(R)</b>	<b>0x60+R</b>	<b>  Postincrement</b>
<b>.marco</b>	<b>iposti(R)</b>	<b>0x70+R</b>	<b>  Indirect Postincrement</b>
<b>.marco</b>	<b>pred(R)</b>	<b>0x80+R</b>	<b>  Predecrement</b>
<b>.marco</b>	<b>ipred(R)</b>	<b>0x90+R</b>	<b>  Indirect predecrement</b>

**| Special "derived" addressing modes:**

<b>.marco</b>	<b>imm1(X)</b>	<b>posti(PC) X</b>	<b>  Byte immediate</b>
<b>.marco</b>	<b>imm2(X)</b>	<b>posti(PC) WORD(X)</b>	<b>  Word immediate</b>
<b>.marco</b>	<b>imm4(X)</b>	<b>posti(PC) LONG(X)</b>	<b>  Long immediate</b>
<b>.marco</b>	<b>rel(X)</b>	<b>ix(X--1, PC)</b>	<b>  PC-relative</b>
<b>.marco</b>	<b>push()</b>	<b>posti(SP)</b>	<b>  Stack push</b>
<b>.macro</b>	<b>pop()</b>	<b>pred(SP)</b>	<b>  Stack pop</b>

נדגיש מספר נקודות :

- המאקרו WORD(X) מקבל מספר X ופורש אותו על 2 בתים.
- המאקרו LONG(X) מקבל מספר X ופורש אותו על 4 בתים.
- האופרנד שאנו שולחים לפקודות imm1, imm2, imm4 חייב להיות בגודל המצוין בפקודה. אם לא נספק את האופרנד בגודל הדרוש, האסמבלר לא יעיר כלל, אך יקרא את מספר הבתים שמצוין בפקודה. במצב זה התוכנית שנכתוב לא תעבוד. ניתן עקרונית ליצור אסמבלר שיבדוק האם האופרנדים מתאימים לפקודות בצורה אוטומטית, אך האסמבלר אותו אנו לומדים איננו מכיל מנגנון כזה.
- אם שיטת המיעון שהמשתמש נותן איננה קיימת, dispatch תשלח אותנו אל פונקציה לטיפול בשגיאה בשם GAerr.

## פרישת שיטות המיעון בזיכרון הראשי

כל אופרנד מקודד לפחות לבית אחד, המכיל את רגיסטר הקישור ואת שיטת המיעון. בנוסף יכולים להיות, בהתאם לשיטת המיעון, עוד 0, 1, 2 או 4 בתים נוספים לצורך קידוד האופרנד.

מספר בתים נוספים	שיטות המיעון
0	posti(n), ir(n), r(n), ipred(n), pred(n), iposti(n), push(), pop()
4	iix(X, n), ix(X, n), i(X), dir(x), rel(X)
1, 2, 4	imm1, imm2, imm4

## דוגמא

נביט בקידוד הפקודה הבאה בזיכרון :

gmove2 imm2(0x2525), r(4)

### Main Memory

0x06 (Opcode)	
imm	15 (PC)
0x25	
0x25	
.	
.	
.	

## G-Machine המחסנית

- השימושים העיקריים של המחסנית G-Machine הם :
- אכסון משתנים זמניים ותוצאות ביניים של חישובים.
  - שמירת כתובות החזרה מפונקציות.
  - הקצאת משתנים מקומיים לפונקציות.

אנו ניגשים למחסנית של G-Machine על ידי שימוש ב-SP כרגיסטר קישור.

דוגמא קטנה לשימוש במחסנית לצורך אכסון משתנה זמני, היא החלפת תוכנם של שני רגיסטרים. נביט בקוד הבא המחליף בין תוכנם של R0 ו-R1 :

<b>gmove4</b>	<b>r(0)</b>	<b>push()</b>	<b>  Push R0 to the stack</b>
<b>gmove4</b>	<b>r(1)</b>	<b>r(0)</b>	<b>  R0 ← &lt;R1&gt;</b>
<b>gmove4</b>	<b>pop()</b>	<b>r(1)</b>	<b>  pop into &lt;R1&gt;</b>

נשים לב, שבדוגמא זו, אחרי פקודת push או pop, ערך ה-SP משתנה בקפיצות של 4, מכיוון שאנו משתמשים ב-gmove4, פקודה הפועלת על 4 בתים.

נביט בדוגמא נוספת. הדוגמא מחשבת את הממוצע של R0 ו-R1, ומחסרת ממוצע זה מתוכן R0 ומתוכן R1.

<b>gadd4</b>	<b>r(0)</b>	<b>r(1)</b>	<b>push()   Stack push &lt;R0&gt; + &lt;R1&gt;</b>
<b>gash4</b>	<b>pop()</b>	<b>imm1(-1)</b>	<b>push()   Shift right</b>
<b>gsub4</b>	<b>ix(-4, SP)</b>	<b>r(0)</b>	<b>r(0)   Subtract from R0</b>
<b>gsub4</b>	<b>pop()</b>	<b>r(1)</b>	<b>r(1)   Subtract from R1 and pop</b>

איננו רוצים לשנות ערכים של רגיסטרים אחרים פרט ל-R0 ו-R1 במהלך החישוב, ולכן אנו נעזרים במחסנית כדי לבצע אותו. שתי השורות הראשונות מחשבות את הממוצע בעזרת המחסנית. הפקודה gash4 מבצעת הזזה של ביט אחד ימינה, עקב האופרנד הראשון שלה imm1(-1). אופרנד זה חייב להיות בגודל בית אחד, ולא בגודל של הפקודה, לכן אנו משתמשים ב-imm1(-1) ולא ב-imm4(-1). המשמעות של הביטוי ix(-4, SP) היא גישה אל האיבר העליון במחסנית, ללא הוצאת האיבר מהמחסנית. pop() לאחר מכן ניגש אל האיבר העליון במחסנית, אך כ-Side Effect גם שולף אותו מהמחסנית.

## סט הפקודות של ה-G-Machine

הטבלה הבאה מסכמת את פקודות נבחרות הקיימות ב-G-Machine. בטבלה,  $E_A, E_B, E_C$  הם הכתובות האפקטיביות של האופרנדים A, B, C. הסימון  $\alpha$  מסמן כי לפקודה יש מספר צורות, על מנת לטפל באופרנדים בגדלים שונים.

Operation	Operand addresses	Function performed
gmove $\alpha$	A, B	$E_B^\alpha \leftarrow \langle E_A \rangle^\alpha$
gadd $\alpha$	A, B, C	$E_C^\alpha \leftarrow \langle E_A \rangle^\alpha + \langle E_B \rangle^\alpha$
gsub $\alpha$	A, B, C	$E_C^\alpha \leftarrow \langle E_A \rangle^\alpha - \langle E_B \rangle^\alpha$
gmult $\alpha$	A, B, C	$E_C^\alpha \leftarrow \langle E_A \rangle^\alpha \cdot \langle E_B \rangle^\alpha$
gdiv $\alpha$	A, B, C	$E_C^\alpha \leftarrow \langle E_A \rangle^\alpha \div \langle E_B \rangle^\alpha$
grem $\alpha$	A, B, C	$E_C^\alpha \leftarrow \langle E_A \rangle^\alpha \bmod \langle E_B \rangle^\alpha$
gneg $\alpha$	A, B	$E_B^\alpha \leftarrow -\langle E_A \rangle^\alpha$
gand $\alpha$	A, B, C	$E_C^\alpha \leftarrow \langle E_A \rangle^\alpha \text{ AND } \langle E_B \rangle^\alpha$
gor $\alpha$	A, B, C	$E_C^\alpha \leftarrow \langle E_A \rangle^\alpha \text{ OR } \langle E_B \rangle^\alpha$
gxor $\alpha$	A, B, C	$E_C^\alpha \leftarrow \langle E_A \rangle^\alpha \text{ XOR } \langle E_B \rangle^\alpha$
gcom $\alpha$	A, B	$E_B^\alpha \leftarrow \text{NOT } \langle E_A \rangle^\alpha$
gash $\alpha$	A, B, C	Arithmetically shift $\langle E_A \rangle^\alpha$ left (right) $\langle E_B \rangle^1$ (or $-\langle E_B \rangle^1$ ) places. store in $\langle E_C \rangle^\alpha$
glsh $\alpha$	A, B, C	Logically shift $\langle E_A \rangle^\alpha$ left (right) $\langle E_B \rangle^1$ (or $-\langle E_B \rangle^1$ ) places. store in $\langle E_C \rangle^\alpha$
ghalt		Stop the machine

נשים לב שכאשר נשתמש בפקודות המיועדת לבית או שני בתים, ונשים את התוצאה ב-4 בתים (ברגיסטר למשל), התוצאה תושם בLSB של 4 הבתים, ובבתים הנותרים יתבצע sign extension על מנת לייצג את המספר כראוי בארבעת הבתים.

הטבלה הבאה מסכמת את פקודות הקפיצה ובדיקת האופרנדים האפשריות תחת G-Machine.

Operation	Operand addresses	Sets CC?	Function performed
gcmp $\alpha$	A, B	Yes	Set S, Z and C bits in CC according to the result of the operation $\langle E_A \rangle^\alpha - \langle E_B \rangle^\alpha$
gtest $\alpha$	A	Yes	Set S, Z and C bits in CC according to the result of the operation $\langle E_A \rangle^\alpha - 0$
gjmp	A	No	$PC^4 \leftarrow EA^4$
gjcond	A	No	If <i>cond</i> matches $\langle CC \rangle$ then $PC^4 \leftarrow EA^4$

בפקודות קפיצה אנו קופצים אל הכתובת האפקטיבית, ולא אל תוכן האופרנד. למשל, נכתוב "gjmp dir(X)", כאשר נרצה לקפוץ לכתובת X.

לא נוכל להשתמש בכל שיטת מיעון על מנת לבצע קפיצות. אם נשתמש בחלק משיטות המיעון, לא יתקבל ביטוי הגיוני, או שלא יתקבל ביטוי שנוכל להשתמש בו. למשל, נביט בפקודה `gjmp` המשמשת לקפיצה בלתי מותנית.

הסבר	חוקי/לא חוקי	פקודה
קפיצה לכתובת X	חוקי	<code>gjmp dir(X)</code>
אנו קופצים לכתובת האפקטיבית, ובשיטת מיעון זו אין כתובת אפקטיבית.	לא חוקי	<code>gjmp r(2)</code>
נקפוץ אל הכתובת הרשומה בGR2.	חוקי	<code>gjmp ir(2)</code>
המען האפקטיבי הוא התוכן של הPC, והPC באותו רגע בו מפוענחת הפקודה הוא התוכן של הPC, ולכן הוא יוכנס שוב לPC ובמחזור הבא X יבוצע כפקודה.	חוקי, אך בעייתי	<code>gjmp imm4(X)</code>

ל-G-Machine קיים Condition Register (CC) משלה, השונה מזה של MAYBE. CC זה אנו מנצלים רק שלושה ביטים. הפקודות השונות בשפת המכונה של G-Machine אינן משנות רגיסטר זה. ישנן מספר פקודות בודדות המשנות את תוכנו, בהתאם לפעולה שהן מבצעים. פקודות אלו הן `gcmpα` ו-`gtestα`.

גישה זו, איננה מקובלת כיום במחשבים מודרניים. הגישה המקובלת כיום, היא שכל פקודת ALU תשנה Side Effect את תוכנו של הCC, וכך נוכל להימנע מפקודות `gcmpα` ו-`gtestα` בתוך התוכנית שלנו.

הקפיצות המותנות מופעלות לאחר השוואה בין שני אופרנדים, שנסמנם  $a, b$ . הCC מכיל שלושה בתים: Z (zero) - מכיל 1 אם  $a^\alpha = b^\alpha$ . S (signed) מכיל 1 אם מתקיים כי  $a^\alpha < b^\alpha$ , כאשר אנו מתייחסים לאופרנדים כמספרים בעלי סימן בשיטה המשלים ל2. C מכיל 1 אם החיבור  $a^\alpha + (-b^\alpha)$  גורם לcarry מהMSB. מצב זה מתקיים, אם נתייחס ל  $a^\alpha, b^\alpha$  כמספרים ללא סימן, ויתקיים כי  $a^\alpha \geq b^\alpha$ .

קפיצות מותנות נעשות על ידי המשפחה `gjcond`, כאשר `cond` הוא אחד מהתנאים המופיעים בטבלה הבאה:

Mnemonic	Branches on	Description
ne	$\overline{Z}$	Not equal (to zero) test
e	Z	Equal
ge	$\overline{S}$	Signed $\geq$
lt	S	Signed $<$
gt	$\overline{Z \text{ OR } S}$	Signed $>$
le	$Z \text{ OR } S$	Signed $\leq$
hi	$C \text{ AND } \overline{Z}$	Higher (unsigned $>$ )
los	$\overline{C} \text{ OR } Z$	Low or same (unsigned $\leq$ )
his	C	Higher or same (unsigned $\geq$ )
lo	$\overline{C}$	Lower (unsigned $<$ )

## דוגמא

נניח שנרצה לממש את הביטוי הבא בשפת C, על גבי G-Machine:

```
if (a > b) goto here; else goto there;
```

מימוש אפשרי לשורה זו ב-G-Machine הוא כלהלן:

<b>gcmp4</b>	<b>dir(a)</b>	<b>dir(b)</b>	set CC from a - b
<b>gjgt</b>	<b>dir(there)</b>		Go to here if a > b
<b>gjmp</b>	<b>dir(there)</b>		else go to there

## דוגמא

נביט בקוד הבא, המחשב את הביטוי  $A^{16}$ .

<b>gmove4</b>	<b>imm4(1)</b>	<b>dir(i)</b>	Initialize loop counter
<b>LOOP:</b>			
<b>gmult4</b>	<b>dir(A)</b>	<b>dir(A)</b>	<b>dir(A)</b>   Do A = A * A
<b>gadd4</b>	<b>dir(i)</b>	<b>imm4(1)</b>	<b>dir(i)</b>   Increment loop counter
<b>gcmp4</b>	<b>dir(i)</b>	<b>imm4(4)</b>	Done with loop yet?
<b>gjle</b>	<b>dir(LOOP)</b>		If no, go around again

נשים לב שמכיוון שה-counter שלנו נע בין הערכים 1 ל-4, אין הבדל בדוגמא אם נשתמש ב-gjle או ב-gjlos.

תוכנית זו הייתה יכולה להתרגם לשורה הבאה ב-C, למשל:

```
for (i = 1; i <= 4; ++i) A = A * A;
```

מכיוון שבאסמבלר אין לולאת for, נשתמש בהסתעפויות מותנות על מנת ליצור את אותו האפקט.

## הפקודה test and clear - gtc1

פקודה זו פועלת בדומה ל-gtest1. היא קובעת את ערכי S, Z, C של הרגיסטר CC בהתאם לתוכן התא שהיא מקבלת. לאחר מכן, פקודה זו מאפסת את התא. מתי נרצה להשתמש בפקודה כזו? שימוש אפשרי הוא המצב הבא :  
נניח שיש לנו התקן, שהביט B מייצג האם ההתקן המבוקש פנוי או עסוק.

	B
--	---

כמן כן, נניח שאנחנו עובדים במערכת בה מספר תוכנות יכולות לרוץ בו זמנית. בשלב כלשהו במהלך ריצת המערכת, שתי תוכנות רוצות להשתמש בהתקן הנ"ל. התוכנה הראשונה בודקת את הביט, ורואה שההתקן פנוי. באותו רגע, עוד לפני שהתוכנה הראשונה מסמנת בביט זה שההתקן תפוס, התוכנה השניה בודקת אף היא את הביט, ורואה גם שהוא פנוי. מתעוררת בעיה של התנגשות בין שני תוכנות שבו זמנית ניגשות למידע. על מנת לפתור זאת, הוספה פעולה אטומית, שבודקת את המידע, ואם ההתקן פנוי תסמן אותו כתפוס מיד אחרי הבדיקה, ואז הבעיה תמנע.

## הערה

טבלה A5.1, הנמצאת בעמוד 724 בספר הקורס, מכילה רשימה מלאה של הפקודות של ה-G-Machine.

## מימוש G-Machine על הMAYBE

נציג כרגע את עיקרי מימוש G-Machine על מחשב הMAYBE.  
הקוד הבא מגדיר את המוסכמות כיצד נשתמש בSRAM של הMAYBE למימוש ה-G-Machine.

### | 32-bit G-machine architecture: microcode support

#### | Machine-level register definitions:

| Each is 4 bytes long.

GR	= 32	
GR1	= GR0+4	
GR2	= GR1+4	
GR3	= GR2+4	
GR4	= GR3+4	
GR5	= GR4+4	
GR6	= GR5+4	
GR7	= GR6+4	
GR8	= GR7+4	
GR9	= GR8+4	
GR10	= GR9+4	
GR11	= GR10+4	
GR12	= GR11+4	
GR13	= GR12+4	
GR14	= GR13+4	
GR15	= GR14+4	
SP	= GR14	G machine's stack pointer
PC	= GR15	G machine's program counter

#### | Some SRAM registers reserved for particular purposes:

Op1	= 0x60	Temporary results and operands.
Op2	= Op1+4	
Op3	= Op2+4	
Op4	= Op3+4	
Op5	= Op4+4	
Op6	= Op5+4	
MCond	= Op6+4	G machine condition codes
MLen	= MCond+1	Current operand length
MOp	= MCond+2	Current operand
MReg	= MOp+1	Register number of current operand
MMode	= MCond+2	Current addressing mode
mAdrFlag	= MMode+1	Flags whether the eff adr is a DRAM or SRAM adr.
MEAdr	= MMode+2	Effective addresses may be 2 bytes wide
MEAdr2	= MMode+3	(DRAM adrs)

| Fetch a byte from machine's instruction stream into SRAM address x. Increment PC.  
.macro fetch(x) l(PC, PC+1, x) cadd2(1, PC, PC)

## חישוב הכתובת האפקטיבית

על מנת לגשת לאופרנדים השונים של שפת המכונה, נגדיר מספר פוקנציות אשר ישמשו את מפענח ה-G-Machine:

### **Meff**

פונקציה זו שולפת ומחשבת את הכתובת האפקטיבית של האופרנד הבא המצוי בערוץ הפקודות של ה-G-Machine (G-machine instruction stream).

### **LoadGAa, StoreGAa**

פונקציות המנתחות שיטות מיעון עבור רגיסטר המקור ועבור רגיסטר היעד, ושולפות או שמות מידע באופרנדים.

להלן Microcode המממש את Meff.

| Microsubroutines to compute the effective address of an operand  
| specified by the next general address in the G instruction stream.  
| Performs any register modifications implied by the general address  
| encoding (such as postincrement and predecrement).  
| Sets MAdrFlag to "SRAM" if the operand is in SRAM (else sets it  
| to "DRAM"), where "SRAM" and "DRAM" are arbitrarily  
| chosen constants.

SRAM = 0                    | There are defined as constants to be used to "flag" whether  
DRAM = 1                    | the effective address is an SRAM or DRAM adr.

| MEAdr, MEAdr+1 are set to the effective address (for SRAM adrs, MEAdr+1  
| is ignored since there are 1-byte addresses).  
| Clobbers Op3, temporary registers R0-R4  
| Assumes that MLen is preset to the appropriate operand length.

| Extracts the register number and mode specified into MReg and MMode  
| respectively.

MEff: fetch(MOp)	The mode/register byte.
move(MOp, MReg)	Copy, for register number.
cand(0x0F, MReg, MReg)	Mask off register number bits.
rotl2(MReg, MReg)	Multiply by 4   (4-byte-wide registers)
cadd(GR0, MReg, MReg)	Add base address in SRAM where   the registers begin to get   the SRAM adr of specified register.
move(MOp, MMode)	Copy, for adr mode.
rotr4(MMode, MMode)	Extract the mode bits
cand(0x0F, MMode, MMode)	
dispatch(MMode, AdrTab)	

(continued)

### ! 16-entry mode dispatch table

AdrTab:

<b>WORD(hr)</b>	<b>WORD(hir)</b>	<b>WORD(hdir)</b>	<b>WORD(hi)</b>
<b>WORD(hix)</b>	<b>WORD(hiix)</b>	<b>WORD(hposti)</b>	<b>WORD(hipostin)</b>
<b>WORD(hpred)</b>	<b>WORD(hipred)</b>	<b>WORD(GAerr)</b>	<b>WORD(GAerr)</b>
<b>WORD(GAerr)</b>	<b>WORD(GAerr)</b>	<b>WORD(GAerr)</b>	<b>WORD(GAerr)</b>

Meff נקראת ללא פרמטרים. היא שולפת כתובת כללית מערוץ הפקודות, מפענחת אותו (תוך כדי ביצוע ה-Side effects אם קיימים), ומשאירה את הכתובת האפקטיבית בשלוש כתובות ב-SRAM ששמורים למטרה זו. הכתובת האפקטיבית יכולה להיות מיקום ב-SRAM (למשל עבור אחד מהרגיסטרים הכלליים) או ב-DRAM (למשל עבור גישה לזיכרון הראשי של ה-G-Machine). הבית MAdrFlag ב-SRAM מציין לאיזה מהזיכרונות צריך להתייחס. אם אנו קובעים את MAdrFlag להיות SRAM (קבוע שערכו 0), אזי הכתובת האפקטיבית היא רגיסטר ב-SRAM. הרגיסטר MEAdr יכול את הכתובת. אם MAdrFlag שווה ל-DRAM (קבוע שערכו 1), אזי הכתובת האפקטיבית היא מיקום ב-DRAM. הכתובת תישמר ברגיסטרים MEAdr, MEAdr+1. Meff שולפת את הבית Mode and Register מה-DRAM. לאחר מכן היא מפענחת את השדה R בתור אחד מהרגיסטרים הכלליים GRn, ושפה את התוצאה בתוך המשתנה MReg. לאחר מכאן, היא מפענחת את השדה Mode, ובעזרת dispatch קופצת אל הפונקציה המתאימה שתמצא את הכתובת האפקטיבית לפי שיטת המיעון שהתקבלה. טבלת הפונקציות השונות המשמשות את dispatch היא AdrTab. אם שיטת המיעון בה השתמש המשתמש איננה קיימת, אזי תקרא הפונקציה GAerr. פונקציה זו שמה את Op1 בתור הכתובת האפקטיבית.

נציג את הקוד המשמש לפענוח שיטות המיעון Register ו-Indirect register.

**| Register mode handler: all operand sizes**

**hr:**

**move(MReg, MAdr)** | Rn is effective address  
**cmove(SRAM, MAdrFlag)** | (Remember that it is in SRAM)  
**rtn()**

**| Indirect register mode handler: Use 2-byte register contents as DRAM adr**

**hir:**

**move(MReg, R0)** | Low 2 bytes on Rn into MAdr  
**imove(R0, MArr)** | Low adr is <R0> (= <MReg>)  
**cadd(1, R0, R0)** | High adr is <R0>+1 (= <MReg>+1)  
**imove(R0, MArr+1)**  
**cmove(DRAM, MAdrFlag)** | Eff. adr is in DRAM, adr <MAAdr>  
**rtn()**

בשיטת המיעון register הכתובת האפקטיבית היא ב-SRAM, ואנו פשוט מעתיקים את MReg אל MAdr.  
בכל שאר שיטות המיעון, הכתובת האפקטיבית היא ב-DRAM, ואז אנו מרימים את הדגל DAdrFlag.

נציג גם את המימוש של שיטת המיעון indexed :

**| Indexed mode handler**

**hix:**

**move(MReg, R1)** | Fetch low 2 bytes of register  
**imove(R1, R3)** | into R3, R4  
**cadd(1, R1, R1)**  
**imove(R1, R4)**  
  
**FETCH4(Op3)** | Fetch 4-byte offset  
**add2(R3, Op3, MAdr)** | Add in register contents  
**cmove(DRAM, MAdrFlag)** | Eff. adr is in DRAM, adr <MAAdr>  
**rtn()**

אנו משתמשים ב-Op3 כדי לשמור באופן זמני את ההיסט X של שיטת מיעון זו, שאותו אנו קוראים מערוץ הפקודות.  
למרות שאנו קוראים 4 בתים (הגודל של X בזיכרון), אנו משתמשים רק ב-2 מהם לכתובת. זוהי דוגמא למקרה בו למעשה ה-MAYBE מגביל אותנו מעט. אם היינו עובדים מול מכונה עשירה יותר במשאבים, הדרך בה האסמבלר תוכנן הייתה מאפשרת לנו להשתמש בכל ארבעת הבתים עבור הכתובת, ולספק מרחב זיכרון רחב יותר למשתמש.

הקוד הבא הוא הממש את שיטת המיעון Indirect indexed :

#### | Indirect indexed mode handler

hiix:

move(MReg, R1)	Fetch low 2 bytes of register
imove(R1, R3)	into R3, R4
cadd(1, R1, R1)	
imove(R1, R4)	

FETCH4(Op3)	Fetch 4-byte offset
add2(R3, Op3, MEAdr)	Add in register contents

| Following handler executes one level of  
| indirection on MEAdr, MEAdr+1, i.e., implements

|  $MEAdr, MEAdr+1 \leftarrow \langle DRAM[\langle MEAdr \rangle, \langle MEAdr+1 \rangle] \rangle$

hind:

l(MEAdr, MEAdr+1, R0)	The indirection: first adr byte
cadd2(1, MEAdr, MEAdr)	
l(MEAdr, MEAdr+1, MEAdr+1)	second adr byte
move(R0, MEAdr)	
cmove(DRAM, MAdrFlag)	Eff. adr is in DRAM, adr <MEAdr>
rtn()	

hiix מבצעת חישוב זהה לזה של שיטת המיעון indexed, ולאחריה hind מוסיפה את רמת העקיפות של שיטת המיעון Indirect indexed.

מימוש שיטות המיעון postincrement וpredcrement מתבסס על המיקרו שגרות increg וdecreg, אשר מגדילות או מקטינות, בהתאמה, את הרגיסטר שמוגדר על ידי בית הMode+Register, בגודל של MLen. הקוד עבור שיטת המיעון postincrement :

#### | Indirect postincrement handler

hiposti: move(MReg, R0)	Fetch low 2 bytes of register
imove(R0, MEAdr)	into MEAdr
cadd(1, R0, R0)	
imove(R0, MEAdr+1)	

call(increg)	Increment the register
jmp(hind)	Indirect though MEAdr

גישה אל האופרנדים

לאחר שחישבנו את הכתובת האפקטיבית של האופרנד על ידי  $M_{eff}$ , המפענחים (handlers) של הפקודות של ה-G-Machine יצטרכו לשלוף או לשמור מידע בכתובות של האופרנדים. הפקודות  $LEff\alpha$ ,  $SEff\alpha$  מספקות לנו את המנגנון לגישות אלו.

### LoadG $\alpha$ , StoreG $\alpha$

אנחנו מספקים פקודות הבנויות מעל  $LEff\alpha$ ,  $SEff\alpha$ , אשר משלבות את השגת הכתובת האפקטיבית של האופרנד בעזרת  $M_{eff}$ , עם שמירת או טעינת הערכים לזיכרון. פקודות אלו הם  $LoadG\alpha$ ,  $StoreG\alpha$ . כדי לתמוך בפעולות עם מספר אופרנדי מקור,  $LoadG\alpha$  שומרת את Op1 הקודם ב-Op2, לפני שהיא שומרת ב-Op1 את האופרנד החדש. לפיכך, שתי קריאות עוקבות ל- $LoadG\alpha$  משאירות את האופרנד הראשון ב-Op2 ואת האופרנד השני ב-Op1.  $LoadG\alpha$  מאריך כל אחד מהאופרנדים לארבעה בתים (sign extension). חוץ מאשר במקרים מיוחדים, כמו בפקודות קפיצה,  $LoadG\alpha$  ו- $StoreG\alpha$  מספקים את הממשק הסטנדרטי בין שיטות המיעון ל-Microcode.

רוב הפונקציות קוראות פעמיים לפונקציה  $LoadG\alpha$ , על מנת לשלוף את האופרנדים, וכאמור בסוף הקריאה האופרנד הראשון יישב ב-Op2 והשני יישב ב-Op1. משפחת הפקודות  $hglsh\alpha$  הן יוצאות דופן מבחינת זו, בכל שבהן האופרנד הראשון נשמר ב-Op1 והשני ב-Op2.

### תרגיל

במכונת G, היכן ימצא האופרנד הראשון של הפקודה  $glsh1\ r(2)\ r(3)\ r(4)$ ?

- א. האופרנד ימצא ב-Op1 לפני הבאת האופרנד השני וב-Op2 אחרי.
- ב. האופרנד ימצא ב-Op2 לפני הבאת האופרנד השני וב-Op1 אחרי.
- ג. האופרנד ימצא ב-Op2 לפני הבאת האופרנד השני וב-Op1 אחרי.
- ד. האופרנד ימצא ב-Op1 לפני הבאת האופרנד השני וב-Op1 אחרי.

### תשובה

בהסמך על המידע הידוע לנו לגבי  $hglsh\alpha$ , ניתן להבין כי האופרנד ימצא ב-Op1 לפני הבאת האופרנד השני וב-Op1 אחרי ההבאה, ולכן התשובה היא ד'.

נביט כעת בסיכום הפקודות השונות בהן מימוש G-Machine על מחשב ה-Maybe משתמש על מנת לפענח את האופרנדים. נראה את האלגוריתם של הפקודות השונות, וכן את הפעולות השונות המתרחשות.

### LoadG $\alpha$

הפקודה טוענת אופרנד מהכתובת האפקטיבית אל Op1 או Op2.

1. מעתיקה את Op1 לOp2.
2. מכינה פרמטרים לפקודה Meff: מעבירה לרגיסטר Mlen את הגודל  $\alpha$ .
3. קוראת לפקודה Meff - לחישוב הכתובת האפקטיבית. (הפקודה מקדמת את ה-PC).
4. מכינה פרמטרים לפקודה Leff $\alpha$ : מעבירה לרגיסטר R0 את הכתובת Op1.
5. קוראת לפקודת Leff $\alpha$  - המביאה אופרנד מן הכתובת האפקטיבית לOp1.

### Meff

הפקודה מפענחת את הכתובת האפקטיבית של האופרנד הבא בזיכרון הראשי.

1. על ידי fetch, תא ה-MR מעוברת אל Mop וה-PC מקודם.
2. מעבירה לרגיסטר MREG את המיקום האפקטיבי של הרגיסטר, על פי הנוסחה:  $MREG \leftarrow 0x20+4 \cdot R$ , כאשר R הוא מספר הרגיסטר הכללי.
3. מעבירה ל-MMode את שיטת קוד המיעון M.
4. MAdtFlag - דגל המציין האם הכתובת ב-SRAM או ב-DRAM.

### Leff $\alpha$

לאחר שהכתובת האפקטיבית חושבה על ידי Meff והדגלים האחרים חושבו על ידי handlers של שיטות המיעון, נקראת פקודה זו כדי לטעון את האופרנד עצמו.

1. בודקת את MAdrFlag כדי למצוא את מיקום האופרנד.
2. אם מיקום האופרנד ב-DRAM - נשתמש בפקודה get $\alpha$  כדי לקרוא אותו.
3. אם האופרנד ב-SRAM - נשתמש בפקודה imovei4.
4. בסופו של דבר, האופרנד ימצא ה-Op1.

### StoreG $\alpha$

השיגרה מאכסנת את תוצאת החישוב במקום המתאים.

1. מכינה פרמטרים לפקודה Meff וקוראת לה. (PC מקודם).
2. מכינה פרמטרים לפקודה Seff $\alpha$  וקוראת לה.

## Seff $\alpha$

1. בודקת שאין זבל.
2. בודקת את MAdrFlag כדי למצוא את מיקום האופרנד
3. אם מיקום האופרנד ב-DRAM - נשתמש בפקודה  $put\alpha$  כדי לשמור אותו.
4. אם מיקום האופרנד ב-SRAM - נשתמש בפקודה  $imovei4$  כדי לשמור אותו.

## get $\alpha$

מעתיקה  $\alpha$  בתים מכתובת ( $\langle R0 \rangle, \langle R1 \rangle$ ) ב-DRAM, לתוך כתובת ב-SRAM שמתחילה ב- $\langle R2 \rangle$ , ומבצעת הרחבת סימן ל-4 בתים. הפקודה מגדילה את R2 ב-4 ואת ( $\langle R0 \rangle, \langle R1 \rangle$ ) כמספר בן שני בתים ב-4.

## put $\alpha$

מעתיקה  $\alpha$  בתים מה-SRAM מהכתובת שמתחילה ב- $\langle R2 \rangle$  לתוך הכתובת ( $\langle R0 \rangle, \langle R1 \rangle$ ) ב-DRAM. הפקודה איננה מבצעת הרחבת סימן. הפקודה מגדילה את R2 ב- $\alpha$  ואת ( $\langle R0 \rangle, \langle R1 \rangle$ ) כמספר בן שני בתים ב- $\alpha$ .

נראה כעת את ה־Microcode האחראי לפענח ולבצע את הפקודות השונות שמוגדרות עבור ה־G-Machine.

נתחיל מדוגמא, להלן הקוד המממש את הפקודה `gadd4`, המקבלת שלושה אופרנדים, שני אופרנדי מקור ואופרנד תוצאה אחד.

| `gadd4(x, y, z): three-address add, 4 bytes wide`

|  $z \leftarrow \langle x \rangle + \langle y \rangle$

**hgadd4:**

call(LoadGA4)

| Fetch 1<sup>st</sup> operand

call(LoadGA4)

| Fetch 2<sup>nd</sup> operand

add2(Op1, Op2, Op1)

| Add all 4 bytes

addcy(Op1+2, Op2+2, Op1+2)

addcy(Op1+3, Op2+3, Op1+3)

call(StoreGA4)

rtn

פקודות אחרות המקבלות שלושה אופרנדים, ממומשות בצורה דומה. נעשה בכולם שימוש ב־LoadGA על מנת לקרוא את האופרנדים, וב־StoreGA על מנת לשמור את התוצאה.

מלבד פקודות בנות 3 אופרנדים, נוכל לממש גם פקודות המקבלות שני אופרנדים. נוכל למשל להגדיר פקודה `g2addα` שתקבל שני אופרנדים לחבר ביניהם, ותשים את התוצאה בתוך אחד מהם.

נביט במימוש לפקודה זו:

| `g2add4(x, y): two-address add, 4 bytes wide`

|  $y \leftarrow \langle x \rangle + \langle y \rangle$

**hgadd4:**

call(LoadGA4)

| Fetch 1<sup>st</sup> operand

call(LoadGA4)

| Fetch 2<sup>nd</sup> operand

add2(Op1, Op2, Op1)

| Add all 4 bytes

addcy(Op1+2, Op2+2, Op1+2)

addcy(Op1+3, Op2+3, Op1+3)

call(SEff)

| Store, reusing second eff. address

rtn

במקום להשתמש ב־StoreGA, השתמשנו ב־SEff כדי לשמור את התוצאה בכתובת האפקטיבית האחרונה איתה עבדנו, שהיא הכתובת של `y`.

כעת נראה מימוש של פקודת ההסתעפות `gjmp`.  
 נשתמש במימושה ב `Meff` במקום ב `LoadGA`, עקב העובדה שהכתובת האפקטיבית היא יעד הקפיצה, ולא האופרנד עצמו.  
 פקודות הסתעפות מותנית נכתבות באופן דומה ל `gjmp`, אך נזכור, שכאשר אנו בודקים את הדגלים השונים כדי להחליט האם לקפוץ או לא, אנו בודקים את ה `CC` של ה `G-Machine`, ולא את זה של ה `MAYBE`.

| `gjmp x` -- unconditional jump to target address x

**hgjmp:**

`cmove(4, MLen)` | 4-byte jump address  
`call(Meff)` | Compute effective address  
`ccmp(DRAM, MAdrGFlag)` | Had better be a DRAM location...  
`jne(adrerr)` | It is

**jmpx:**

`move(MEAdr, PC)` | Copy effective address into PC  
`rtn()`  
 ...  
 ...

| **ERROR: illegal address in call, jump or handler declaration:**

`adrerr: ...`

## הלולאה הנצחית

הלולאה הנצחית היא למעשה התוכנית הראשית שהמיקרו קוד מבצע.

1. **Minit:**
2.     `cmove4(0,PC)`
3. **Go:**
4.     `refr() refr() refr()`
5.     `refr() refr() refr()`
6.     `refr() refr() refr()`
7.     `call(NextInst)`
8.     `jmp(Go)`
9. **NextInst:**
10.    `l(PC, PC+1, R0)`
11.    `cadd2(1, PC, PC)`
12.    `dispatch(R0, ITab)`

ה-PC הוא בעצם GR15. כמו שהגדרנו בתחילת הדיןון על G-Machine, "PC = GR15", כאשר לפני זה GR15 מוגדר בתור 0x5C.

לאחר הפעלת שורה 2 בקוד הנ"ל, SRAM נראה משהו בסגנון השרטוט הבא:

0x5B	משהו
PC = 0x5C	0x00
PC+1 = 0x5D	0x00
PC+2 = 0x5E	0x00
PC+3 = 0x5F	0x00
0x60	משהו
0x61	משהו

כאשר 0x5C-0x5F הם ה-PC שלנו, לפי שיטת ה- Little Endian (קרי, ה- LSB בכתובת הנמוכה וה- MSB בכתובת הגבוהה).

נביט כעת בלולאה:

בשורה 2 אנו דואגים לאיפוס 4 הכתובות 0x5C-0x5F ב- SRAM בעזרת `cmov4`. בשורות 4-6 אנו דואגים לרענן 108 שורות DRAM, כי ככל הנראה פקודת ה- `G` תהיה ארוכה. אם הפקודה ארוכה מהמצופה, יש לדאוג לשרבב כמה פקודות (`refr()` גם בתוך הקוד (לדוגמא, בפקודות כפל וחילוק). שורה 8 דואגת לחזור לראש הלולאה, ומפה חוזר חלילה.

ועכשיו לבשר – שורה 7. בשורה זו קוראים למיקרו-שגרה המתחילה בשורה 9. בשורה 10 מוציאים בית (Byte) אחד מתוך ה- `Instruction Stream`, כלומר מוציאים בית מתוך הקוד של מכונת ה- `G` שכתבנו ב- DRAM וכותבים אותו לתוך `R0`. מה שחשוב להבין זה למה `I(PC, PC+1, R0)` מוציא את הבית מתוך המקום אליו מצביע ה- `PC`:

`<PC>` ו- `<PC+1>` הם למעשה שני הבתים התחתונים של תוכן רגיסטר GR15. שורה 10 שולפת בית אחד מתוך כתובת `<PC>`, `<PC+1>` ב- DRAM, וזה למעשה הבית הראשון בפקודת ה- `G`. מדוע משתמשים רק בשני הבתים? בגלל המימוש ב- `MAYBE`. כידוע, ה- DRAM של ה- `MAYBE` הוא DRAM בעל כתובת של 2 בתים, ולא של 4 בתים, כפי שזה בזיכרון מכונת ה- `G`. במחשבים ממשיים קיים מנגנון הדואג לטעון לזיכרון הפיזי (מכונת ה- `MAYBE`) את קטעי הזיכרון של המכונה בשפת מכונה (מכונת ה- `G`). במכונה שלנו אין מנגנון כזה, ולכן אפשר לנצל רק את  $2^{16}$  הבתים הראשונים של מכונת ה- `G` (מען של 2 בתים), וכל תוכנם נטען לתוך ה- DRAM.

בשורה 11 מקדמים את `(PC, PC+1)` ב- 1, כך שה- `PC` יצביע כעת לבית הבא בקוד מכונת ה- `G` שלנו (אם יש לפקודת ה- `G` אופרנדים, `(PC, PC+1)` יצביע אליהם). בשורה 12 שולחים את הפקודה להתחיל לעבוד, בצורה שפירטנו בעמודים הקודמים.

## ארכיטקטורות General Registers נוספות

G-Machine זוהי ארכיטקטורה מסודרת בצורה יוצאת מהכלל, ביחס לרוב ארכיטקטורות ה-*General Registers* הקיימות במציאות. רוב ההבדלים מהמבנה הפשוט של ה-*G-Machine*, נובעים מצרכים ספציפיים, ומשפרים את יעילותן של פקודות מסוימות.

ארכיטקטורות *General Registers* אחרות יכולות להיות שונות במספר נושאים מה-*G-Machine*:

- **Short-form address modes** - ארכיטקטורות שונות מאפשרות שיטות מיעון ביניים, מבחינת מספר התאים הדרושים לקודדס. ב-*G-Machine* ישנם שני קידודים אפשריים - קידוד קצר ביותר, במקרה שהאופרנד הוא רגיסטר, או קידוד שלוקח ארבעה בתים, בשיטות מיעון אחרות. שיפור אפשרי הוא למשל לפקודה  $ix(X, R)$ . בהרבה מקרים,  $X$  הוא מספר קטן יחסית, ולכן מוגדרת שיטת מיעון דומה נוספת, בה  $X$  הוא בגודל בית אחד בלבד. דוגמא נוספת היא הפקודה  $imm4(X)$  שבדרך כלל מכילה מספרים קטנים בלבד, ונרצה לא לשמור תאים מבזבזים. כמו כן, ב-*G-Machine* גודל האופרנד צריך להתאים לפקודה. שיפור אפשרי הוא להסיר מגבלה זו.
  - **Short-form instructions** - פעולות שונות נפוצות מעוד בתוכניות. שיפור אפשרי ל-*G-Machine* הוא הוספת פקודות נפוצות אל שפת המכונה, על מנת שיהיה ניתן לבצע אותן ביעילות ובמהירות. דוגמא למשל היא איפוס תוכן רגיסטר, או הגדלת ערך רגיסטר ב1. שיפור נוסף הנכנס לאותה קטגוריה הוא פקודות ההסתעפות. פקודות הסתעפות רבות קופצות למרחקים קצרים בלבד. נוכל להוסיף פקודות קפיצה חדשות, שיקפצו למשל *offset* מה-*PC* הנוכחי, ויתפסו מעט מקום
  - הפחתת הכלליות - *G-Machine* היא מכונה מאוד כללית, במובן שניתן להשתמש בכל שיטת מיעון בכל פקודה. אם נרצה לגרום לפענוח מהיר יותר של פקודות מסוימות, נוכל להחליט ששיטת המיעון עבורן תהיה קבועה, וכך לחסוך את התהליך של פענוח הכתובת האפקטיבית.
- שילוב של אופטימיזציות אלו אל תוך ארכיטקטורות *General Registers* מאפשר להגיע לביצועים גבוהים יותר, אולם אנו משלמים בהוספת סיבוך לארכיטקטורה. בפועל, השיפור בביצועים כתוצאה מאופטימיזציות אלו משתלם, ואופטימיזציות אלו מצויות בארכיטקטורות שונות בעולם.

## פונקציות ב-G-Machine

הפונקציות `gcall` ו-`grtn`, מספקות את המכניזם הנדרש על מנת לנהל פונקציות ב-G-Machine.

הפקודה `gcall` דוחפת את תוכן ה-`Program Counter` (המכיל את כתובת הפקודה שאחרי `gcall`) אל המחסנית, ואז קופצת לכתובת המוגדרת. השליטה מוחזרת לתוכנית הקוראת על ידי הפקודה `grtn`.

Operation	Operand addresses	Function performed
<code>gcall</code>	A	$push4[\langle PC \rangle]$ $PC^4 \leftarrow E_A$
<code>grtn</code>		$PC \leftarrow pop4[ ]$

## העברת פרמטרים לפונקציות

G-Machine מאפשרת לנו להעביר פרמטרים לפונקציות במספר דרכים, בדומה לדרכים שה-`Microcode` נתן לנו.

- נוכל להעביר פרמטרים דרך ערוץ הפקודות. הפרמטרים יוכלו להופיע מיד לאחר הפקודה.
- נוכל להעביר פרמטרים דרך אחד מ-16 הרגיסטרים הכלליים ש-G-Machine מספק לנו.
- נוכל גם כן להעביר פרמטרים דרך המחסנית. לפני הקריאה לפונקציה, נדרוש את הפרמטרים הרצויים למחסנית, והפונקציה תקרא אותם משם. אם נשמור פרמטר במחסנית, נגיע אליו בעזרת שיטת המיעון `(ix(-n, SP))`, כאשר `n` זהו מספר הבתים מראש המחסנית, בו מצוי האופרנד.

## מלכודות

מלכודות הן סוג של שגרות מיוחדות. כאשר אנו קופצים למלכודת, בעזרת `gsvc`, אנו שומרים במחסנית את ה-`PC`, ה-`SP` וה-`PSW`, שזהו רגיסטר המכיל את סיביות ה-`CC`, ומחליפים אותם בערכים חדשים, שנמצאים במקום בזיכרון שמיוחד למלכות. כאשר אנחנו יוצאים מהפסיקה, בעזרת `grtn`, אנו שולפים מהמחסנית את הערכים ששמרנו, ומחזירים אותם לרגיסטרים.

נתונה שגרה בשפה עילית לחישוב  $N!$ :

```

int fact(int N)
{
    int former, Res;
    if (N <= 0)
    {
        Res = 1;
    }
    else
    {
        former = fact(N-1);
        Res = former * N;
    }
    return Res;
}

```

התוכנית הקוראת לשגרה מאחסנת את הערך  $N$  במחסנית לפני הקריאה, והשגרה תאכסן באותו מקום את תוצאת החישוב. לשגרה שני משתנים מקומיים: `former` לאחסון  $(K-1)!$ , כאשר  $K$  משתנה בכל קריאה של השגרה לעצמה.

נרצה לכתוב תוכנית בשפת G-Machine שתממש את השגרה הנ"ל כפי שהיא, כלומר תוך כדי שמירה על האלגוריתם (כל קטע בשפת G יממש שורה מסוימת בשגרה). נדרוש שתוכנית כגון התוכנית הבאה, תוכל לרוץ בעזרת הפונקציה שנממש:

<b>gmove4</b>	<b>imm4(10)</b>	<b>push()</b>	<b>push N = 10</b>
<b>gcall</b>	<b>dir(fact)</b>		<b>fact(10)</b>
<b>gmove4</b>	<b>pop()</b>	<b>r(0)</b>	<b>push 10! into GR0</b>

| offsets from base of frame for 'fact':

N = -12 | N's offset  
 F = 0 | former offset  
 R = 4 | Res offset  
 B = 13 | Register used as base of frame pointer

fact:

gmove4 r(B) push() | Save old GR13 on the stack  
 gmove4 r(SP) r(B) | Use as base of frame pointer  
 gadd4 imm4(8) r(SP) r(SP) | Allocate space for former, Res  
 gtest4 ix(N, B) | Recursion condition  
 gjle dir(base)  
 gsub4 ix(N, B) imm4(1) push() | Prepare for the next

call

gcall dir(fact) | Recursion  
 gmove4 pop() ix(F, B) | Assign recursive result in former  
 gmult4 ix(F, B) ix(N, B) ix(R, B) | Res = former \* N  
 gjmp dir(endfact)

base:

gmove4 imm4(1) ix(R, B)

endfact:

gmove4 ix(R, B) ix(N,B) | Move Res to desired place for  
 | caller  
 gsub4 r(SP) imm4(8) r(SP) | Deallocate local variables  
 gmove4 pop() r(B) | Restore GR13  
 grtn | Exit

## דוגמא

תרגיל זה מתייחס למכונת G, הממומשת על בסיס MAYBE.

עבור הפקודה הבאה:

gsub4 pop() imm4(2) ix(0x4321, 0)

- א. כיצד הפקודה תקודד בזיכרון?  
ב. כמה גישות לזיכרון הראשי דרושות לביצוע הפקודה (כולל קריאת הפקודה עצמה)?

## פתרון

א.

gsub = 0x26  
pop() = pred(SP) = 0x80+0x0E = 0x8E  
imm4(2) = posti(PC) LONG(2) = 0x6F 0x02 0x00 0x00 0x00  
ix(0x4321,0) = 0x40+0x00 LONG(0x4321) = 0x50 0x21 0x43 0x00 0x00

הפקודה תקודד בזיכרון כך:

Address	Contents
$\alpha$	0x26
$\alpha + 1$	0x8E
$\alpha + 2$	0x6F
$\alpha + 3$	0x02
$\alpha + 4$	0x00
$\alpha + 5$	0x00
$\alpha + 6$	0x00
$\alpha + 7$	0x40
$\alpha + 8$	0x21
$\alpha + 9$	0x43
$\alpha + 10$	0x00
$\alpha + 11$	0x00

ב.

מתרחשות 20 גישות לזיכרון הראשי:

אלמנט	מספר גישות	הסבר
Opcode	1	
pop	5	1 לקריאת MR + 4 לקריאת הערך.
imm4	5	1 לקריאת MR + 4 לקריאת הערך.
ix	9	1 לקריאת MR + 4 לקריאת X + 4 לקריאת הערך.

## מחשבים סדרתיים

דיברנו על מספר רמות הפשטה - ננו קוד, אשר ברמה זו דיברנו על חומרה, על הננו קוד המשמש על מנת להפעיל את החומרה, בעזרת הבקר. הזכרנו את רמת ההפשטה של המשטר הדינמי, וטענו שלאחר מעבר השעון, ישתנו ערכי רכיבי המערכת. הזכרנו כמו כן גם רמת הפשטה נוספת - שפת המכונה והדגמנו את G-Machine בשפת מכונה. ה-G-Machine היא שפת מכונה. נתעסק כעת בשפת מכונה כללית, ונפרט מה צריכים להיות הדרישות ממנה, ולמה.

שפת מכונה היא סוג של הפשטה. אולם, יש הבדל בינה לבין רמות ההפשטה האחרות עימן התעסקנו. כל פעם שהצגנו רמה חדשה, היא ישבה מעל הרמות הקודמות שהכרנו, ואז התעסקנו ישירות איתה. האסמבלי, לעומת זאת, היא רמה שתשמש כיעד לפעולות של קומפיילרים. מעל האסמבלי תהיה רמת הפשטה נוספת, שהיא השפה העילית, ויהיה קומפיילר, אשר יתרגם את השפה העילית לאסמבלי. לכן, הדגש העיקרי בשפת האסמבלי לא יהיה הביצועים שנוכל להשיג על ידי תכנות ישירות בשפת האסמבלי, אלא הביצועים שנוכל להשיג כאשר קומפיילר של שפה גבוהה יתרגם אותה לאסמבלי. שפת המכונה צריכה להיות כזו, שיהיה קל לתרגם שפה עילית עליה, מבחינת כמות הפעולות שידרשו כדי לממש את האלמנטים השונים של השפות העיליות. למשל, כאשר דיברנו על ה-G-Machine, הזכרנו את שיטות המיעון השונות המשמשות לגישה לאופרנדים. שיטות מיעון כמו index מאפשרת למכונה לתמוך במבני נתונים שונים, כדוגמת רשימה מקושרת, מערך ועוד.

מטרה נוספת לאסמבלר היא לספק ממשק אל פונקציות של מערכת ההפעלה, כגון הגנה על מידע, או ניהול זיכרון ומשאבים אחרים במחשב. כאשר סקרנו את ה-G-Machine, ראינו למשל פקודה העוזרת בניהול משאבים, (test and clear).

האסמבלר הוא למעשה הגשר בין רמת ההפשטה של החומרה לבין זו של התוכנה. נניח לצורך פשטות שהמכונה שלנו היא מכונת Single Sequence Machine, בה פקודות מתבצעות אחת אחרי השנייה, ולא במקביל.

### מבנה המכונה

המכונה איתה נעסוק, מורכבת משני אלמנטים מרכזיים: מעבד וזיכרון. המעבד הוא מכונת מצבים, אשר ניתן לשמור בה מידע ברגיסטרים המצויים עליה. הזיכרון מכיל רצף של כתובות, שניתן להתייחס אליהם בתור רגיסטרים שכל אחד מהם מכיל כמות מסוימת של ביטים. מספר המילים ב"רגיסטר" כזה נקרא רוחב המילה של המחשב. מספר זה הוא פרמטר חשוב בארכיטקטורה של המחשב. לכל כתובת בזיכרון יש מספר מזהה הייחודי לה הנקרא כתובת. מספר הביטים המשמשים לקידוד הכתובת הוא פרמטר חשוב נוסף בארכיטקטורה. מספר זה קובע לכמה כתובות זיכרון נוכל לגשת. למשל, נניח שבמחשב כלשהו אורך כתובת הוא 16 בתיים, אזי נוכל לגשת ל- $2^{16}$  כתובות. ניתן גם לכתוב וגם לקרוא מהזיכרון, אם כי מחשבים מסוימים מספקים בנוסף לזיכרון לכתובה וקריאה, גם זיכרון לקריאה בלבד.

תוכנות הן רצף של פקודות הנשמרות בזיכרון. המעבד קורא את השורות אחת אחרי השנייה ומבצע אותן אחת אחת. את הכתובת הבאה קובע רגיסטר ה-PC, המכיל את הכתובת הבאה לביצוע.

### גורמים המשפיעים על תכנון שפת המכונה

נציג כעת גורמים שונים, הנלקחים בחשבון ומשפיעים על תכנון שפת המכונה. נשים לב כי הגורם המשפיע ביותר בתכנון שפת המכונה, הוא הצרכים השונים של השפות העיליות.

### סוגי נתונים

כל השפות העיליות מסוגלות להתעסק עם סוגים שונים של מידע. סוגי מידע שונים יכולים להיות, למשל:

- מספרים: שלמים, נקודה צפה וכו'.
- תווים:
- מצביעים: משתנה שמכיל את כתובתו של משתנה אחר

כפי שאנו יודעים, הזיכרון מכיל רק אפסים ואחדות. לא ניתן לדעת מהתבוננות בזיכרון, איזה סוג מידע נמצא מולנו. אולם, בשפות עיליות קיימים סוגי הנתונים שהצגנו ונוספים, ולפיכך אחד מתפקידי הקומפיילר יהיה לתרגם את התוכנית ואת סוגי הנתונים לתוכנית שתרוץ בשפת המכונה. שפת המכונה מתעסקת עם מספרים בינריים בלבד, אולם נוכל לספק עזרה מסוימת לקומפיילר. נוכל להוסיף פקודות למניפולציות על גדלים שונים של בלוקים (בית, שני בתים, ארבעה בתים וכו'), ובכך לפשט לקומפיילר את תהליך תרגום השפה העילית לשפת מכונה. כמו כן, נוכל להוסיף פקודות כגון "חבר מספרים שלמים" או "חבר מספרים ממשיים".

גישה נוספת שניתן למצוא בארכיטקטורות שונות היא הוספת tags אל המידע. tag אלו שדות נוספים לכל אלמנט מידע בזיכרון – תווית האומרת מהו תוכן התא - תו, מספר שלם, מצביע וכו'. בשיטה כזו אנו חוסכים פקודות - המכונה מזהה לבד את הנתונים ויכולה לפעול בהתאם לפעולות שמוגדרות על כל אחד מהנתונים. החסרון: לא נוכל בתוכנה להגדיר סוגי נתונים חדשים. אם נרצה להוסיף סוגי מידע חדשים נצטרך לעדכן את החומרה, את המיקרו קוד ואת שפת המכונה.

### מבני נתונים:

בעזרת סוגי הנתונים הבסיסיים, נוכל ליצור מבני נתונים שונים. מספר דוגמאות למבנים נתונים:

- מערכים: מערך זהו אוסף של אלמנטים מסוג בודד. לכל איבר במערך יש אינדקס אשר מזהה אותו באופן יחיד. למשל, נניח שיש לנו מערך A, אזי A[3] יציין את אחד מאברי המערך, ואילו A[5] יציין איבר אחר.
- מבנים: מבנה הוא אוסף של מספר משתנים בסיסיים מסוגים שונים, המקובצים תחת שם אחד. למשל, נוכל להגדיר מבנה בשם בן אדם, אשר השדות שלו יהיו משתנה מסוג מספר שלם, שייצג גיל, ושדה מסוג מחרוזת, שייצג את שם.
- רשימות מקושרות: רשימה מקושרת היא אוסף של אלמנטים, בדומה למערך, בהבדל שהאלמנטים השונים לא נמצאים רציפים בזיכרון, אלא כל איבר הוא מבנה, אשר אחד משדותיו הוא מצביע אל האיבר הבא ברשימה המקושרת. במקרה זה, הוספת שיטות המיעון העקיפות לאסמבלר יקלו מאוד את מימוש הרשימה המקושרת.

## פונקציות

אחת מהאפשרויות הנפוצות ביותר בשפות התכנות היא שימוש בפונקציות. נרצה ששפת המכונה תספק תמיכה בפונקציות. נצטרך לספק מנגנון נוח לשמירת כתובת החזרה, להעברת פרמטרים לפונקציות, ולשמירת משתנים לוקליים של פונקציות.

## מחסנית

המחסנית היא חלק חשוב ממימוש שפות התכנות העיליות. המימוש המקובל של מחסנית משתמש באיזור ייעודי בזיכרון על מנת לשמור את תוכן המחסנית, וברגיסטר בשם Stack Pointer, שתפקידו לשמור את מספר האיברים במחסנית. נוכל להתייחס למחסנית כמערך, כאשר SP זהו האינדקס של האיבר הפנוי הבא. תהליך הכנסת איבר למחסנית יכלול העתקת האיבר ל-Stack[SP] ואז קידום SP ב-1, על מנת שיצביע למקום הפנוי הבא במחסנית. שליפת איבר מהמחסנית תקטין ראשית את SP, ואז תחזיר לקורא את הערך המצוי ב-Stack[SP].

בכל רגע נתון, נכנה את האיבר שבראש המחסנית top. האיבר הנמצא ב-stack[0] יקרא bottom של המחסנית.

במחשבים מודרניים, מנגנון הפונקציות ממומש על המחסנית. הפקודה call בדרך כלל דוחפת את כתובת החזרה מן הפונקציה על המחסנית, ולאחר מכן מעדכנת את ה-PC. הפקודה return שולפת את כתובת החזרה מראש המחסנית ושמה כתובת זו ב-PC.

ניתן בעזרת מחסנית גם לקנן שגרות, בתנאי שעומדים **במשטר המחסנית**, האומר שכל המידע שפונקציה הקצתה במהלך ריצתה ישוחרר כאשר יוצאים מהפונקציה. משטר המחסנית מאפשר לפונקציה לדחוף במהלך ריצתה אלמנטים נוספים למחסנית, בתנאי שבסוף ריצת הפונקציה משתנים אלו ישוחררו. בדרך זו, נוכל לספק לפונקציות שלנו **משתנים מקומיים**. הפונקציה תוכל לדחוף ערכים למחסנית ולהשתמש בהם כמשתנים. בסוף ריצת הפונקציה, תשלוף הפונקציה ערכים אלו מהמחסנית. משתנים מקומיים קיימים רק במהלך הריצה הנוכחית של הפונקציה. במהלך הריצה הבאה שלה המשתנים המקומיים יכילו ערכים שונים, וסביר להניח גם שימוקמו במיקום אחר במחסנית.

נגדיר את המושג stack frame, כאוסף כל הערכים שפונקציה שומרת במחסנית במהלך פעולה.

stack frame יחיד כולל:

- משתנים מקומיים שנעשה בהם שימוש במהלך הפונקציה.
- פרמטרים המועברים אל הפונקציה.
- מצב המעבד קודם הקריאה לפונקציה, הכולל ערכים כגון כתובת החזרה וערכים נוספים התלויים במכונה.


בכל פעם שקוראים לפונקציה, ייווצר stack frame חדש וידחף אל המחסנית. נוכל לדמיין שהמחסנית בנויה מאוסף של stack frames, היושבים אחד על השני, כאשר בתחתית המחסנית נמצא ה-stack frame של התוכנית הראשית, ומעליו נמצאים ה-stack frames של הפונקציות המקוננות בתוך הפונקציה הראשית.

למשל, נביט בתוכנית הרקורסיבית הבאה בשפת C :

```
int Power(int n)
{
    if (n == 1) return 1;
    return n*power(n-1);
}

int main()
{
    int result = Power(5);
    printf("5! = %d\n", result);
    return 0;
}
```

 תוכנית זו מחשבת את העצרת של 5. התוכנית מתחילה בפונקציה main, ואז אנו קוראים לפונקציה Power, המחשבת את החזקה באופן רקורסיבי. בשלב מסוים בריצת התוכנית, המחסנית תראה כך : (נסמן stack frame על ידי שם הפונקציה בצירוף הפרמטרים המגדירים את אותו stack frame).



### תהליך הקריאה והחזרה מהפונקציות

תהליך הקריאה והחזרה מהפונקציות, יעשה על ידי פרוטוקול שיכלול את המרכיבים הבאים :

- **תהליך קריאה לפונקציה**, שיכלול את דחיפת הפרמטרים למחסנית, שמירת מצב המעבד על המחסנית והעברת הבקרה אל המחסנית.
- **תהליך הכניסה לפונקציה**, שיכלול הקצאת מקום עבור המשתנים המקומיים של הפונקציה ואיתחולים נוספים.
- **תהליך היציאה מהפונקציה**, שיכלול שחרור המשתנים המקומיים ושחזור מצב המעבד.
- **תהליך החזרה לקורא לפונקציה**, שיכלול שליפת כתובת החזרה מהמחסנית, קפיצה אליה, והחזרת ערכים מהפונקציה לקורא.

פעולת אלו אינן קשורות לתהליכים הפנימיים שמתרחשים בstack frames. ללא שום קשר לפקודות מיוחדות נוספות שמכונות יבצעו בקריאה ובחזרה מפונקציות, הנקודות שצוינו חייבות להיות חלק מכל תהליך של קריאה וחזרה מפונקציה. מלכודות

מכונות יכולות לאפשר תמיכה במלכודות. מלכודות הינן פונקציות מיוחדות, המאפשרות למתכנת להרחיב במידה מסוימת את הפקודות ששפת המכונה מכירה. מלכודת דומה לפונקציה רגילה, מלבד העובדה שהיא אטומית - עד שהמלכודת מסיימת את פעולתה, המכונה אינה עושה פעולות אחרות. כדי שנבין את ההבדל בין מלכודת לפונקציה רגילה נסביר כי במערכת בה משתמשים מרובים, למשל, יתכן מצב כי במהלך ביצוע פונקציה, ביצוע הפונקציה ייעצר, המעבד יעבור לכמה מחזורים לבצע פונקציה אחרת שמשתמש אחר ביקש ממנו לבצע, ואז יחזור אל הפונקציה הראשונה. מלכודת לעומת זאת, לא תוכל להיות מופרעת באף מקרה.

הפעולה הבסיסית של מלכודת היא כלהלן: המצב הנוכחי של המעבד נשמר בזיכרון, ומצב חדש נטען לתוך המעבד. לאחר מכן הריצה ממשיכה מהכתובת החדשה של ה-PC. בסוף ביצוע המלכודת, חוזרים אל הקורא למלכודת על ידי פקודת trap-return מיוחדת.

מצב המעבד, אותו אנו שומרים ומחליפים במהלך הקריאה למלכודת כולל לא רק את המידע הנגיש למשתמש, כגון ה-PC, אלא גם מידע נוסף הדרוש כדי להגדיר את הפריבילגיות המיוחדות של המלכודת. בדרך כלל מידע זה שמור בבית מיוחד, הנקרא (PSW) processor status word. בית זה מכיל, בין היתר, ביט האומר האם המעבד כרגע מבצע פונקציה עם פריבילגיות מיוחדות (מלכודת) או פונקציה רגילה. המידע על המלכודת - כתובתה של המלכודת, ומצב המעבד הדרוש למלכודת, נשמר באיזור מיוחד בזיכרון הנקרא וקטור המלכודת (trap vector). האיזור בו נמצאים ווקטורי המלכודת נקבע מראש על ידי מתכנני האסמבלר.

מכיוון שניתן להתייחס למלכודת כסוג של קריאה לפונקציה, נוכל להשתמש במלכודת H בתוך פונקציה רגילה כלשהי P, זאת כמובן בהנחה ש H מקיימת את משטר המחסנית. H תוכל לגשת ללא כל בעיה לערכים ש P שמר במחסנית. לעומת זאת, המצב ההפוך הוא בעייתי יותר. אם נשתמש בפונקציה הרגילה P בתוך המלכודת H, אנו מאפשרים ל P לשנות את תוכן המחסנית של H, ולמעשה לבצע פעולות בעדיפות גבוהה יותר מהעדיפות הרגילה שלה. לפיכך נמנע ממצב זה - מלכודות הרוצות לקרוא לפונקציות, ישתמשו בסט מיוחד משלהן של פונקציות, ולא יסתמכו על פונקציות רגילות.

## Faults

במהלך ביצוע פקודות המכונה, יתכנו תקלות כגון גלישה, ניסיונות לגישה לזיכרון שלא הוקצה, או ניסיונות להריץ פקודות לא חוקיות. faults הן פונקציות הדומות מעט למלכודות, הבאות לטפל בשגיאות השונות שיכולות להתרחש. בדומה למלכודות, גם ל faults יש עדיפות על פונקציות אחרות. לכל fault יש ווקטור משלו (Fault Vector), המכיל את הכתובת של Fault, ואת מצב המכונה הרצוי כאשר מגיעים אל ה-Fault. אנו מסיימים fault בעזרת הפקודה trap-return היתה לפקודה ששימשה אותנו על מנת לצאת מהמלכודות.

בניגוד למלכודות, איננו קוראים ל faults בצורה מפורשת. כאשר מתרחשת שגיאה, Fault המתאים נקרא על מנת לטפל בה. קטע קוד עשוי לרוץ פעמים רבות ללא כל תקלה, עד אשר צירוף קלטים מסוים יגרום לתקלה, ואז ה fault יקרא.

סוג שלישי של פונקציות "מיוחסות", השונה משני הסוגים הקודמים שראינו, הוא פסיקות.

פסיקה היא אות מהתקן חיצוני (למשל מקלדת או מסך) שגורמת למעבד להפסיק לעשות את מה שהוא עושה ולהתחיל לבצע קטע קוד שיטפל בהתקן. המעבד מסיים את ביצוע הפקודה הנוכחית של תוכנית המשתמש, ומיד לאחר כך פונה אל שיגרת הפסיקה.

ההבדל הגדול בין פסיקות למלכודות ו-faults, הוא שפסיקות לא נוצרות עקב קריאה מפורשת לפסיקה, או עקב תקלה כלשהי בקוד שגרמה לפסיקה, ולכן בדרך כלל המידע איזו פקודה בוצעה לפני שהגענו אל הפסיקה יהיה לא כל כך רלוונטי. נשמור עדיין את מצב המעבד הקודם לפני שניגש לביצוע הפסיקה, אך בד"כ לא נתייחס למידע זה.

מבחינת המימוש, פסיקות ממומשות בצורה דומה למלכודות ו-faults. לכל פסיקה קיים ווקטור פסיקה (interrupt vector) אשר מכיל את כתובת הפונקציה המטפלת בפסיקה, ואת מצב המעבד הרצוי.

מכיוון שפסיקות מגיעות ממקור חיצוני ולא מתוזמן, הן יכולות לקרוא בכל רגע, דבר המציב קשיים מסוימים כאשר באים לתכנת אותן. לפעמים יהיו מצבים, שנרצה למנוע מפסיקות להתקבל (למשל בזמן ניתוח פסיקה קודמת, או בזמן ביצוע מלכודת). ניתן לבצע זאת על ידי דגל interrupt-enable, שיהיה פעיל אם אנו מעוניינים לקבל פסיקות באותו רגע, או מכובה אם אנו לא רוצים לקבל פסיקות. גישה נוספת היא יצירת מנגנון עדיפויות, שייתן עדיפות לכל פסיקה, וכן גם עדיפות מיוחדת עבור המעבד, ולפי העדיפויות של כל פסיקה, יקבע האם הפסיקה תתקבל או לא.

## שיקולים הקשורים למימוש שפת המכונה

### שקיפות

דרישה עיקרית בתכנון הארכיטקטורה היא אי תלות של שפת המכונה בפרטי המימוש שלה. אי תלות זאת בעלת ערך רב, במקרים בהם נרצה לשפר את מימוש המעבד כדי להשיג ביצועים טובים יותר, מבלי להפוך תוכנות שנכתבו בשפת המכונה הישנה לחסרות שימוש. שיפורים כאלו אפשריים, רק אם שפת המכונה איננה תלויה כלל בפרטי המימוש שלה.

### היררכיות של זיכרון

במחשב ישנם זיכרונות מסוגים שונים, הנבדלים בביצועים השונים שלהם. בין הזיכרונות השונים ניתן בדרך כלל למצוא:

- מספר רגיסטרים היושבים על המעבד, המשמשים כרכיבי זיכרון מהירים
- זיכרון ראשי, האיטי מהרגיסטרים, ומכיל כמות גדולה של תאים בהם התוכנות יכולות להשתמש.
- זיכרון משני – דיסקים, כוננים קשיחים ועוד. זיכרון זה איטי עוד יותר מהזיכרון הראשי.

בדרך כלל מכונות כוללות שיטות מיעון שונות המשמשות לגשת להתקני הזיכרון השונים.

דוגמא לכך היא למשל ה-G-Machine, המכילה שיטת מיעון מיוחדת המשמשת לגישה לרגיסטרים הכלליים, ושיטות מיעון אחרות המשמשות על מנת לגשת אל ה-DRAM.

גישה זו נותנת לנו מספר יתרונות:

- אנו נותנים למכונה אפשרות לבצע פעולות קריטיות במהירות האפשרית, על ידי שימוש ברגיסטרים במקום בזיכרון הראשי.
- אנו יכולים להקטין את גודל הקוד של התוכנית, מכיוון שפעולות שניגשות רק לרגיסטרים יכולות להיות מקודדות על פחות בתים, ובכל אנו חוסכים מקום בזיכרון.

אם זאת, לגישה יש גם מספר חסרונות:

- הפסדת שקיפות המימוש - מספר הרגיסטרים הממשי בכל חומרה הוא פרט הקשור למימוש האסמבלר, שאותו נרצה להסתיר. ב-G-Machine, מספר הרגיסטרים הוא קבוע, ללא תלות במכונה (16), ולכן נוכל להגיד לכאורה כי G-Machine איננו תלוי במימוש. אולם, אם תהיה לנו חומרה חזקה יותר, בעלת יותר רגיסטרים, נאלץ לשנות את עיצוב ה-G-Machine אם נרצה לנצל את האפשרויות החדשות.
- סיבוך התכנות - מימוש הקומפיילר ייהפך קשה יותר, מכיוון שכעת הקומפיילר יאלץ להכיל מנגנון שיקבע עבור כל פקודה, האם לתת לה להשתמש ברגיסטרים של המכונה או בזיכרון הראשי.

## מעבדים בעלי ביצועים גבוהים

עד כה, הצגנו מספר הצעות כיצד לתכנן את הארכיטקטורה וכיצד לממש אותה, על מנת לשפר את ביצועי המכונה.

כעת נציג הצעות לשיפור ביצועי המעבד עצמו.

השיפור שנעשה יהיה הוספת רעיונות של עבודה במקביל למחשב אותו אנו מתכננים.

נרשה לעצמנו להמשיך להניח כי המכונה היא Single Sequence Machine, וזאת מכיוון, שלמרות שנרשה כי פקודות שונות ינותחו בו זמנית, נדרוש כי תוצאת ביצוע הפקודות במקביל תהיה זהה לתוצאה שהיינו מקבלים, אם היינו מבצעים את הפקודות אחת אחרי השניה.

נשתמש בשני עקרונות כדי לשפר את ביצועי המעבד :

- Pipelining - כל פקודה של התוכנית עוברת דרך מספרים שלבים (phases) במהלך ביצועה : קריאת הפקודה מערוץ הפקודות (fetch), פענוח הפקודה, פענוח האופרנדים, הרצת הפקודה ושמירת תוצאות החישוב. נוכל לשפר את ביצועי המעבד, על ידי כך שבמקום שנבצע את השלבים אחד אחרי השני, נשתמש בpipelining - ננתח מספר פקודות בו זמנית, כאשר כל פקודה תהיה ברגע נתון בשלב אחר של ביצועה.
- מספר יחידות הרצה - בנוסף לpipeline, נוכל לשלב מספר יחידות להרצת הפקודות. במערכות המשתמשות בשיטה זו, נקצה לכל פקודה יחידת הרצה משלה. במערכות כאלו ישנו מנגנון הבודק תוך כדי ריצה, אילו פקודות אפשר לבצע בו זמנית, שביצוען איננו תלוי בתוצאות של הפעולות האחרות, ומבצע אותן.

שיטות אלו גורמות לשיפור רב בביצועים, אם סט הפקודות הוא פשוט - מבני. מבנה פקודות פשוט מקל על ביצוע pipeline יעיל על ידי מזעור כמות העבודה הדרושה לעשות על פקודה לפני שניתן לנתח אותה, ובכך ניצול הpipeline באופן רציף.

### Stored Programs Model

מחשבים מודרניים נקראים בדרך כלל stored programs computers, וזאת במובן שהתוכנות שהם מריצים נשמרות בזיכרון, ליד הנתונים אשר מנותחים על ידי התוכנות. (האלטרנטיבה לשמירת התוכנית בזיכרון, היא שמירתה בROM, או ברכיב אחר המממש אותה).

מכיוון שהתוכנית נשמרת עם הנתונים, אנחנו לכאורה מאפשרים כאן גם תוכנות שהן **Self-modifying programs**. תוכנות כאלו הן תוכנות המתייחסות אל הקידוד שלהן בזיכרון כאל נתונים, ומשנות את עצמן תוך כדי ריצה. כתיבת תוכניות כאלו איננה מומלצת. האפשרות לשנות את הקוד של התוכנית נובע מההיסטוריה, כאשר היה מחסור בזיכרון ומתכנתים ניסו לחסוך כל מקום אפשרי.

## שלבי פענוח שפת המכונה

- שליפת הפקודה מהזיכרון.
- פענוח הפקודה.
- פענוח האופרנדים.
- ביצוע הפקודה.
- החזרת תוצאות הפקודה.

## מבנה פקודה

כאשר אנו באים לקודד את הפקודה בזיכרון, נוכל לקודד אותה בצורות שונות. קידוד כל פקודה במספר רב של בתים יהפוך את מימוש האסמבלר לפשוט ומבני יותר, אך ידרוש יותר זיכרון.

מבנה של 3+1 כתובות:

Opcode	Operand1	Operand2	Result	Next Instruction
--------	----------	----------	--------	------------------

Opcode – הקוד שיזהה את הפעולה הרצויה לביצוע.  
Operand1, Operand2 – אופרנדים – ערכים, כתובות זיכרון בהן הערכים  
Result – תוצאה (כתובת)  
Next Instruction – כתובת הפקודה הבאה

יתרון: כל פקודה מכילה את כל המידע הדרוש.  
חסרון: הפקודה נהיית מאוד רחבה

מבנה פקודה של 3 כתובות (ללא שדה הפקודה הבאה):

OpCode	Operand1	Operand2	Result
--------	----------	----------	--------

יתרון:

1. חיסכון מקום בזיכרון  
חסרונות:
1. לא ניתן לפזר את הפקודות בזיכרון
2. צריך לכתוב מנגנון שקובע מה הפקודה הבאה לביצוע - רגיסטר PC.

מבנה פקודה של 2 כתובות:

OpCode	Operand1	Operand2
--------	----------	----------

אחד האופרנדים ישמש גם לקלט וגם לפלט, וכך נוכל לחסוך את שדה הresult.

## מבנה פקודה של כתובת אחת :

שימוש בצובר – Accumulator  
הצובר הוא רגיסטר, שהוא משתנה של המכונה.  
הרעיון של מבני פקודה של כתובת אחת הוא שישנו Opcode, כתובת אחת שהיא האופרנד, והכתובת השניה נאגרת בצובר, במיקום קבוע.  
היתרון של שיטה כזו הוא פשוט פענוח האופרנדים, מכיוון שהאופרנד השני מצוי בכתובת קבועה, ולכן אין צורך לחשב את הכתובת האפקטיבית שלו.

## RISC/CISC architectures

מכונות מסוג RISC הן מכונות, בהן גודל כל פקודה הוא קבוע, ללא התחשבות בתוכנה. MAYBE היא דוגמא פשוטה לכך. כאשר צרבנו את הControl ROM, כל פקודה היא בגודל קבוע. למשל, נניח נרצה למצוא מה צריך לבצע כאשר אנחנו מבצעים את 0001 phase של פקודה שהopcode שלה הוא 0x74, אנו יודעים בדיוק היכן צריך להסתכל בROM כדי למצוא את ההוראות לביצוע.  
לעומת זאת, במכונות מסוג CISC הפקודות הן באורך משתנה. אורך הפקודה נקבע על פי Opcode והאופרנדים השונים המועברים לפקודה. G-Machine היא דוגמא למכונה מסוג CISC. יש לה שיטות מיעון רבות המשפיעים על גודל האופרנדים ויש לה פקודות באורכים שונים.  
היתרון של RISC הוא אחידות. אחידות עוזרת בכך שמכיוון שאנו יודעים איפה כל פקודה מתחילה ומסתיימת, ואיפה ממוקמים האופרנדים בזיכרון, ניתן לבצע פעולות שונות במקביל.  
החסרון הוא ששפת המכונה של RISC תתפוס מקום רב יותר בזיכרון, כי הרי כל הפקודות יקודדו בצורה כזו שתתאים לפקודה הארוכה ביותר של המכונה.  
ארכיטקטורות CISC חוסכות בזיכרון, אולם ניתוח הפקודה נעשה מסובך יותר, וקשה יותר לבצע פקודות במקביל.



```

00000001 0111 * = 0 1100 11 1 11 010 101 | MAR <- 0xFF
00000001 1000 * = 0 1111 10 1 11 010 100 | SRAM <- A-1
00000001 1001 * = 1 1111 11 1 11 001 010 | A <- uROM; ADR+
00000001 1010 * = 0 1111 11 1 11 001 001 | ADR <- uROM;
00000001 1011 * = 0 1111 11 1 11 010 001 | ADR <- A
00000001 1100 * = 1 1111 11 1 11 001 000 | OPCODE <- uROM; ADR+

| rtn()
| NB: This opcode (2) is built into ctlrom code for urom(), below.
| DO NOT CHANGE IT without modifying urom code.
00000010 0000 * = 0 1100 11 1 11 010 101 | MAR <- 0xFF
00000010 0001 * = 0 1111 11 1 11 100 010 | A <- SRAM
00000010 0010 * = 0 0000 00 1 11 010 010 | A <- A+1
00000010 0011 * = 0 1111 11 1 11 010 101 | MAR <- A
00000010 0100 * = 0 1111 11 1 11 100 001 | ADR <- SRAM
00000010 0101 * = 0 0000 00 1 11 010 010 | A <- A+1
00000010 0110 * = 0 1111 11 1 11 010 101 | MAR <- A
00000010 0111 * = 0 1111 11 1 11 100 001 | ADR <- SRAM
00000010 1000 * = 0 1100 11 1 11 010 101 | MAR <- 0xFF
00000010 1001 * = 0 1111 11 1 11 010 100 | SRAM <- A
00000010 1010 * = 1 1111 11 1 11 001 000 | OPCODE <- uROM; ADR+

| push(x)
00000011 0000 * = 0 1100 11 1 11 010 101 | MAR <- 0xFF
00000011 0001 * = 0 1111 11 1 11 100 010 | A <- SRAM
00000011 0010 * = 0 1111 10 1 11 010 100 | SRAM <- A-1
00000011 0011 * = 1 1111 11 1 11 001 101 | MAR <- uROM; ADR+
00000011 0100 * = 0 1111 11 1 11 100 011 | B <- SRAM
00000011 0101 * = 0 1111 11 1 11 010 101 | MAR <- A
00000011 0110 * = 0 1010 11 1 11 010 100 | SRAM <- B
00000011 0111 * = 1 1111 11 1 11 001 000 | OPCODE <- uROM; ADR+

| pop(x)
00000100 0000 * = 0 1100 11 1 11 010 101 | MAR <- 0xFF
00000100 0001 * = 0 1111 11 1 11 100 010 | A <- SRAM
00000100 0010 * = 0 0000 00 1 11 010 010 | A <- A+1
00000100 0011 * = 0 1111 11 1 11 010 100 | SRAM <- A
00000100 0100 * = 0 1111 11 1 11 010 101 | MAR <- A
00000100 0101 * = 0 1111 11 1 11 100 010 | A <- SRAM
00000100 0110 * = 1 1111 11 1 11 001 101 | MAR <- uROM; ADR+
00000100 0111 * = 0 1111 11 1 11 010 100 | SRAM <- A
00000100 1000 * = 1 1111 11 1 11 001 000 | OPCODE <- uROM; ADR+

| move(x, y) [move value] y <- <x>
00000101 0000 * = 1 1111 11 1 11 001 101 | MAR <- uROM; ADR+
00000101 0001 * = 0 1111 11 1 11 100 010 | A <- SRAM
00000101 0010 * = 1 1111 11 1 11 001 101 | MAR <- uROM; ADR+
00000101 0011 * = 0 1111 11 1 11 010 100 | SRAM <- A
00000101 0100 * = 1 1111 11 1 11 001 000 | OPCODE <- uROM; ADR+

| cmove(cx, y) [move constant] y <- cx
00000110 0000 * = 1 1111 11 1 11 001 010 | A <- uROM; ADR+
00000110 0001 * = 1 1111 11 1 11 001 101 | MAR <- uROM; ADR+
00000110 0010 * = 0 1111 11 1 11 010 100 | SRAM <- A
00000110 0011 * = 1 1111 11 1 11 001 000 | OPCODE <- uROM; ADR+

| swt(x) x <- switches
00000111 0000 * = 1 1111 11 1 11 001 101 | MAR <- uROM; ADR+
00000111 0001 * = 0 1111 11 1 11 000 100 | SRAM <- SWT
00000111 0010 * = 1 1111 11 1 11 001 000 | OPCODE <- uROM; ADR+

| pdisp(x, p00, p01, p10, p11)
| Displays <x> in the lights. Dispatches to (2-byte) location
| pyz where y is state of P0, z is state of P1.
| Does not put data other than <x> in lights, hence suitable for
| tight "prompt" loop.
00001000 0000 * = 1 1111 11 1 00 001 101 | Latch CCs; MAR <- uROM; ADR+
00001000 0001 * = 0 1111 11 1 01 100 011 | B <- SRAM; Shift CCs
| Following 3 states shift P0 into CCs, and load 0xFE (refresh counter adr)
| into SRAM MAR.
00001000 0010 * = 0 1100 11 1 01 010 010 | Shift CCs; A <- 0xFF
00001000 0011 * = 0 1111 10 1 01 010 101 | Shift CCs; MAR <- A-1 (=0xFE)
00001000 0100 * = 0 1111 11 1 01 010 010 | Shift CCs
| In either P0 case, they refresh one DRAM column.
| If P0=1, uROM adr is incremented 4 times as well to point to p10 in uROM.
00001000 0101 n = n 1111 11 1 11 100 010 | if P0, ADR+; A <- SRAM
00001000 0110 n = n 1111 11 1 11 010 110 | if P0, ADR+; DRAM <- A
00001000 0111 n = n 0000 00 1 11 010 100 | if P0, ADR+; SRAM <- A+1
00001000 1000 n = n 1111 11 1 01 010 010 | if P0, ADR+; Shift CCs

00001000 1001 n = n 1111 11 1 11 010 010 | if P1, ADR+ (else NOP)
00001000 1010 n = n 1111 11 1 11 010 010 | if P1, ADR+ (else NOP)

00001000 1011 * = 1 1111 11 1 11 001 010 | A <- uROM; ADR+
00001000 1100 * = 0 1111 11 1 11 001 001 | ADR <- uROM
00001000 1101 * = 0 1111 11 1 11 010 001 | ADR <- A
00001000 1110 * = 1 1111 11 1 11 001 000 | OPCODE <- uROM; ADR+

```

```

| pwrup()
00001001 **** * == 1 1111 11 1 11 001 000 | OPCODE <- uROM; ADR+
00001001 0000 * = 1 1111 11 1 11 010 010 | A <- A; ADR+

| add(x, y, z)
00001010 0000 * = 1 1111 11 1 11 001 101 | MAR <- uROM; ADR+
00001010 0001 * = 0 1111 11 1 11 100 010 | A <- SRAM
00001010 0010 * = 1 1111 11 1 11 001 101 | MAR <- uROM; ADR+
00001010 0011 * = 0 1111 11 1 11 100 011 | B <- SRAM
00001010 0100 * = 1 1111 11 1 11 001 101 | MAR <- uROM; ADR+
00001010 0101 * = 0 1001 10 1 00 010 100 | SRAM <- A+B, Latch CCs
00001010 0110 * = 1 1111 11 1 11 001 000 | OPCODE <- uROM; ADR+

| cadd(cx, y, z)
00001011 0000 * = 1 1111 11 1 11 001 010 | A <- uROM; ADR+
00001011 0001 * = 1 1111 11 1 11 001 101 | MAR <- uROM; ADR+
00001011 0010 * = 0 1111 11 1 11 100 011 | B <- SRAM
00001011 0011 * = 1 1111 11 1 11 001 101 | MAR <- uROM; ADR+
00001011 0100 * = 0 1001 10 1 00 010 100 | SRAM <- A+B, Latch CCs
00001011 0101 * = 1 1111 11 1 11 001 000 | OPCODE <- uROM; ADR+

| jmp(adrlo, adrhi)
00001100 0000 * = 1 1111 11 1 11 001 010 | A <- uROM; ADR+
00001100 0001 * = 0 1111 11 1 11 001 001 | ADR <- uROM
00001100 0010 * = 0 1111 11 1 11 010 001 | ADR <- A
00001100 0011 * = 1 1111 11 1 11 001 000 | OPCODE <- uROM; ADR+

| imove(x, y) [move indir value] y <- <<x>>
00001101 0000 * = 1 1111 11 1 11 001 101 | MAR <- uROM; ADR+
00001101 0001 * = 0 1111 11 1 11 100 101 | MAR <- SRAM
00001101 0010 * = 0 1111 11 1 11 100 010 | A <- SRAM
00001101 0011 * = 1 1111 11 1 11 001 101 | MAR <- uROM; ADR+
00001101 0100 * = 0 1111 11 1 11 010 100 | SRAM <- A
00001101 0101 * = 1 1111 11 1 11 001 000 | OPCODE <- uROM; ADR+

| movei(x, y) [move value indir] <y> <- <x>
00001110 0000 * = 1 1111 11 1 11 001 101 | MAR <- uROM; ADR+
00001110 0001 * = 0 1111 11 1 11 100 010 | A <- SRAM
00001110 0010 * = 1 1111 11 1 11 001 101 | MAR <- uROM; ADR+
00001110 0011 * = 0 1111 11 1 11 100 101 | MAR <- SRAM
00001110 0100 * = 0 1111 11 1 11 010 100 | SRAM <- A
00001110 0101 * = 1 1111 11 1 11 001 000 | OPCODE <- uROM; ADR+

| l(adrlo, adrhi, where) -- DRAM load
00001111 0000 * = 1 1111 11 1 11 001 101 | MAR <- uROM; ADR+
00001111 0001 * = 0 1111 11 1 11 100 010 | A <- SRAM
00001111 0010 * = 1 1111 11 1 11 001 101 | MAR <- uROM; ADR+
00001111 0011 * = 0 1111 11 1 11 010 110 | DRAM <- A (RAS)
00001111 0100 * = 0 1111 11 1 11 100 110 | DRAM <- SRAM (CAS)
00001111 0101 * = 1 1111 11 1 11 001 101 | MAR <- uROM; ADR+
00001111 0110 * = 0 1111 11 1 11 110 100 | SRAM <- DRAM
00001111 0111 * = 1 1111 11 1 11 001 000 | OPCODE <- uROM; ADR+

| s(value, adrlo, adrhi) -- DRAM store
00010000 0000 * = 1 1111 11 1 11 001 101 | MAR <- uROM; ADR+
00010000 0001 * = 0 1111 11 1 11 100 011 | B <- SRAM (value)
00010000 0010 * = 1 1111 11 1 11 001 101 | MAR <- uROM; ADR+
00010000 0011 * = 0 1111 11 1 11 100 010 | A <- SRAM (row)
00010000 0100 * = 1 1111 11 1 11 001 101 | MAR <- uROM; ADR+
00010000 0101 * = 0 1111 11 1 11 010 110 | DRAM <- A (row)
00010000 0110 * = 0 1111 11 1 11 100 110 | DRAM <- SRAM (CAS)
00010000 0111 * = 0 1010 11 1 11 010 110 | DRAM <- B
00010000 1000 * = 1 1111 11 1 11 001 000 | OPCODE <- uROM; ADR+

| refr() - refresh 6 DRAM rows.
00010001 0000 * = 0 1100 11 1 11 010 010 | A <- 0xFF
00010001 0001 * = 0 1111 10 1 11 010 101 | MAR <- A-1 (= 0xFE)
00010001 0010 * = 0 1111 11 1 11 100 010 | A <- SRAM

00010001 0011 * = 0 1111 11 1 11 010 110 | DRAM <- A
00010001 0100 * = 0 0000 00 1 11 010 010 | A <- A+1

00010001 0101 * = 0 1111 11 1 11 010 110 | DRAM <- A
00010001 0110 * = 0 0000 00 1 11 010 010 | A <- A+1

00010001 0111 * = 0 1111 11 1 11 010 110 | DRAM <- A
00010001 1000 * = 0 0000 00 1 11 010 010 | A <- A+1

00010001 1001 * = 0 1111 11 1 11 010 110 | DRAM <- A
00010001 1010 * = 0 0000 00 1 11 010 010 | A <- A+1

00010001 1011 * = 0 1111 11 1 11 010 110 | DRAM <- A
00010001 1100 * = 0 0000 00 1 11 010 010 | A <- A+1

00010001 1101 * = 0 1111 11 1 11 010 110 | DRAM <- A
00010001 1110 * = 0 0000 00 1 11 010 100 | SRAM <- A+1

```

```

00010001 1111 * = 1 1111 11 1 11 001 000 | OPCODE <- uROM; ADR+
| Conditional jumps CLOBBER CCs!
| jmi(adrlo, adrhi) -- jump if N set.
00010010 0000 * = 1 1111 11 1 11 001 010 | A <- uROM; ADR+

00010010 0001 1 = 0 1111 11 1 11 001 001 | ADR <- uROM
00010010 0010 1 = 0 1111 11 1 11 010 001 | ADR <- A
00010010 0011 1 = 1 1111 11 1 11 001 000 | OPCODE <- uROM; ADR+

00010010 0001 0 = 1 1111 11 1 11 001 010 | A <- uROM; ADR+
00010010 0010 0 = 1 1111 11 1 11 001 000 | OPCODE <- uROM; ADR+

| jextra(adrlo, adrhi) -- jump if extra (i.e., undefined) flag set.
00010011 0000 * = 1 1111 11 1 00 001 010 | A <- uROM; ADR+; Latch CCs

00010011 0001 * = 0 1111 11 1 01 010 010 | Shift CCs
00010011 0010 * = 0 1111 11 1 01 010 010 | Shift CCs
00010011 0011 * = 0 1111 11 1 01 010 010 | Shift CCs
00010011 0100 * = 0 1111 11 1 01 010 010 |
00010011 0101 * = 0 1111 11 1 01 010 010 | Shift CCs
00010011 0110 * = 0 1111 11 1 01 010 010 | Shift CCs
00010011 0111 * = 0 1111 11 1 01 010 010 | Shift CCs

00010011 1000 1 = 0 1111 11 1 11 001 001 | ADR <- uROM
00010011 1001 1 = 0 1111 11 1 11 010 001 | ADR <- A
00010011 1010 1 = 1 1111 11 1 11 001 000 | OPCODE <- uROM; ADR+

00010011 1000 0 = 1 1111 11 1 11 001 010 | A <- uROM; ADR+
00010011 1001 0 = 1 1111 11 1 11 001 000 | OPCODE <- uROM; ADR+

| jready(adrlo, adrhi) -- jump if I/O flag set. refresh one row.
00010100 0000 * = 0 1100 11 1 00 010 010 | A <- 0xFF

00010100 0001 * = 0 1111 10 1 01 010 101 | Shift CCs; MAR <- A-1 (=0xFE)
00010100 0010 * = 0 1111 11 1 01 100 010 | Shift CCs; A <- SRAM
00010100 0011 * = 0 1111 11 1 01 010 110 | Shift CCs; DRAM <- A
00010100 0100 * = 0 0000 00 1 01 010 100 | Shift CCs; SRAM <- A+1
00010100 0101 * = 1 1111 11 1 01 001 010 | Shift CCs; A <- uROM; ADR+
00010100 0110 * = 0 1111 11 1 01 010 010 | Shift CCs

00010100 0111 1 = 0 1111 11 1 11 001 001 | ADR <- uROM
00010100 1000 1 = 0 1111 11 1 11 010 001 | ADR <- A
00010100 1001 1 = 1 1111 11 1 11 001 000 | OPCODE <- uROM; ADR+

00010100 0111 0 = 1 1111 11 1 11 001 010 | A <- uROM; ADR+
00010100 1000 0 = 1 1111 11 1 11 001 000 | OPCODE <- uROM; ADR+

| jpl(adrlo, adrhi) -- jump if P1 pressed.
00010101 0000 * = 1 1111 11 1 00 001 010 | A <- uROM; ADR+; Latch CCs

00010101 0001 * = 0 1111 11 1 01 010 010 | Shift CCs
00010101 0010 * = 0 1111 11 1 01 010 010 | Shift CCs
00010101 0011 * = 0 1111 11 1 01 010 010 | Shift CCs
00010101 0100 * = 0 1111 11 1 01 010 010 | Shift CCs
00010101 0101 * = 0 1111 11 1 01 010 010 | Shift CCs

00010101 0110 1 = 0 1111 11 1 11 001 001 | ADR <- uROM
00010101 0111 1 = 0 1111 11 1 11 010 001 | ADR <- A
00010101 1000 1 = 1 1111 11 1 11 001 000 | OPCODE <- uROM; ADR+

00010101 0110 0 = 1 1111 11 1 11 001 010 | A <- uROM; ADR+
00010101 0111 0 = 1 1111 11 1 11 001 000 | OPCODE <- uROM; ADR+

| jodd(adrlo, adrhi) -- jump if low ALU bit set.
00010110 0000 * = 1 1111 11 1 11 001 010 | A <- uROM; ADR+

00010110 0001 * = 0 1111 11 1 01 010 010 | Shift CCs
00010110 0010 * = 0 1111 11 1 01 010 010 | Shift CCs
00010110 0011 * = 0 1111 11 1 01 010 010 | Shift CCs

00010110 0100 1 = 0 1111 11 1 11 001 001 | ADR <- uROM
00010110 0101 1 = 0 1111 11 1 11 010 001 | ADR <- A
00010110 0110 1 = 1 1111 11 1 11 001 000 | OPCODE <- uROM; ADR+

00010110 0100 0 = 1 1111 11 1 11 001 010 | A <- uROM; ADR+
00010110 0101 0 = 1 1111 11 1 11 001 000 | OPCODE <- uROM; ADR+

| jnc(adrlo, adrhi) -- jump if Carry bit not set
00010111 0000 * = 1 1111 11 1 11 001 010 | A <- uROM; ADR+

00010111 0001 * = 0 1111 11 1 01 010 010 | Shift CCs

00010111 0010 1 = 0 1111 11 1 11 001 001 | ADR <- uROM
00010111 0011 1 = 0 1111 11 1 11 010 001 | ADR <- A

```



```

00100000 0000 * = 0 1100 11 1 00 010 010 | A <- 0xFF

00100000 0001 * = 0 1111 10 1 01 010 101 | Shift CCs; MAR <- A-1 (=0xFE)
00100000 0010 * = 0 1111 11 1 01 100 010 | Shift CCs; A <- SRAM
00100000 0011 * = 0 1111 11 1 01 010 110 | Shift CCs; DRAM <- A
00100000 0100 * = 0 0000 00 1 01 010 100 | Shift CCs; SRAM <- A+1
00100000 0101 * = 1 1111 11 1 01 001 010 | Shift CCs; A <- uROM; ADR+
00100000 0110 * = 0 1111 11 1 01 010 010 | Shift CCs

00100000 0111 0 = 0 1111 11 1 11 001 001 | ADR <- uROM
00100000 1000 0 = 0 1111 11 1 11 010 001 | ADR <- A
00100000 1001 0 = 1 1111 11 1 11 001 000 | OPCODE <- uROM; ADR+

00100000 0111 1 = 1 1111 11 1 11 001 010 | A <- uROM; ADR+
00100000 1000 1 = 1 1111 11 1 11 001 000 | OPCODE <- uROM; ADR+

| jnp1(adrlo, adrhi) -- jump if P1 not pressed.
00100001 0000 * = 1 1111 11 1 00 001 010 | A <- uROM; ADR+; Latch CCs

00100001 0001 * = 0 1111 11 1 01 010 010 | Shift CCs
00100001 0010 * = 0 1111 11 1 01 010 010 | Shift CCs
00100001 0011 * = 0 1111 11 1 01 010 010 | Shift CCs
00100001 0100 * = 0 1111 11 1 01 010 010 | Shift CCs
00100001 0101 * = 0 1111 11 1 01 010 010 | Shift CCs

00100001 0110 0 = 0 1111 11 1 11 001 001 | ADR <- uROM
00100001 0111 0 = 0 1111 11 1 11 010 001 | ADR <- A
00100001 1000 0 = 1 1111 11 1 11 001 000 | OPCODE <- uROM; ADR+

00100001 0110 1 = 1 1111 11 1 11 001 010 | A <- uROM; ADR+
00100001 0111 1 = 1 1111 11 1 11 001 000 | OPCODE <- uROM; ADR+

| jeven(adrlo, adrhi) -- jump if low ALU bit not set.
00100010 0000 * = 1 1111 11 1 11 001 010 | A <- uROM; ADR+

00100010 0001 * = 0 1111 11 1 01 010 010 | Shift CCs
00100010 0010 * = 0 1111 11 1 01 010 010 | Shift CCs
00100010 0011 * = 0 1111 11 1 01 010 010 | Shift CCs

00100010 0100 0 = 0 1111 11 1 11 001 001 | ADR <- uROM
00100010 0101 0 = 0 1111 11 1 11 010 001 | ADR <- A
00100010 0110 0 = 1 1111 11 1 11 001 000 | OPCODE <- uROM; ADR+

00100010 0100 1 = 1 1111 11 1 11 001 010 | A <- uROM; ADR+
00100010 0101 1 = 1 1111 11 1 11 001 000 | OPCODE <- uROM; ADR+

| jc(adrlo, adrhi) -- jump if Carry bit set
00100011 0000 * = 1 1111 11 1 11 001 010 | A <- uROM; ADR+

00100011 0001 * = 0 1111 11 1 01 010 010 | Shift CCs

00100011 0010 0 = 0 1111 11 1 11 001 001 | ADR <- uROM
00100011 0011 0 = 0 1111 11 1 11 010 001 | ADR <- A
00100011 0100 0 = 1 1111 11 1 11 001 000 | OPCODE <- uROM; ADR+

00100011 0010 1 = 1 1111 11 1 11 001 010 | A <- uROM; ADR+
00100011 0011 1 = 1 1111 11 1 11 001 000 | OPCODE <- uROM; ADR+

| jnp0(adrlo, adrhi) -- jump if P0 not pressed.
00100100 0000 * = 1 1111 11 1 00 001 010 | A <- uROM; ADR+; Latch CCs

00100100 0001 * = 0 1111 11 1 01 010 010 | Shift CCs
00100100 0010 * = 0 1111 11 1 01 010 010 | Shift CCs
00100100 0011 * = 0 1111 11 1 01 010 010 | Shift CCs
00100100 0100 * = 0 1111 11 1 01 010 010 | Shift CCs

00100100 0101 0 = 0 1111 11 1 11 001 001 | ADR <- uROM
00100100 0110 0 = 0 1111 11 1 11 010 001 | ADR <- A
00100100 0111 0 = 1 1111 11 1 11 001 000 | OPCODE <- uROM; ADR+

00100100 0101 1 = 1 1111 11 1 11 001 010 | A <- uROM; ADR+
00100100 0110 1 = 1 1111 11 1 11 001 000 | OPCODE <- uROM; ADR+

| jne(adrlo, adrhi) -- jump if Not Equal to 11111111 (0xFF)
00100101 0000 * = 1 1111 11 1 11 001 010 | A <- uROM; ADR+

00100101 0001 * = 0 1111 11 1 01 010 010 | Shift CCs
00100101 0010 * = 0 1111 11 1 01 010 010 | Shift CCs

00100101 0011 0 = 0 1111 11 1 11 001 001 | ADR <- uROM
00100101 0100 0 = 0 1111 11 1 11 010 001 | ADR <- A
00100101 0101 0 = 1 1111 11 1 11 001 000 | OPCODE <- uROM; ADR+

00100101 0011 1 = 1 1111 11 1 11 001 010 | A <- uROM; ADR+
00100101 0100 1 = 1 1111 11 1 11 001 000 | OPCODE <- uROM; ADR+

| urom(adrlo, adrhi, x)

```

```

| read ucode uROM[SRAM[adrlo], SRAM[adrhi]] into SRAM[x]; then forces a rtn().
| NB: This code MUST change iff the opcode for RTN changes!
00100110 0000 * = 1 1111 11 1 11 001 101 | MAR <- uROM; ADR+; adrlo
00100110 0001 * = 0 1111 11 1 11 100 010 | A <- SRAM; <adrlo>
00100110 0010 * = 1 1111 11 1 11 001 101 | MAR <- uROM; ADR+; adrhi
00100110 0011 * = 0 1111 11 1 11 100 011 | B <- SRAM; <adrhi>
00100110 0100 * = 1 1111 11 1 11 001 101 | MAR <- uROM; ADR+; x
00100110 0101 * = 0 1010 11 1 11 010 001 | ADR <- B; <adrhi>
00100110 0110 * = 0 1111 11 1 11 010 001 | ADR <- A; <adrlo>
00100110 0111 * = 0 1111 11 1 11 001 100 | SRAM <- uROM; <adrlo,adrhi>
00100110 1000 * = 0 0011 11 1 11 010 010 | A <- 0
00100110 1001 * = 0 0000 00 1 11 010 010 | A <- A+1 (= 1)
00100110 1010 * = 0 0000 00 1 11 010 010 | A <- A+1 (= 2, RTN opcode)
00100110 1011 * = 0 1111 11 1 11 010 000 | OPCODE <- A; force RTN

```

```

| and(x, y, z)
00100111 0000 * = 1 1111 11 1 11 001 101 | MAR <- uROM; ADR+
00100111 0001 * = 0 1111 11 1 11 100 010 | A <- SRAM
00100111 0010 * = 1 1111 11 1 11 001 101 | MAR <- uROM; ADR+
00100111 0011 * = 0 1111 11 1 11 100 011 | B <- SRAM
00100111 0100 * = 1 1111 11 1 11 001 101 | MAR <- uROM; ADR+
00100111 0101 * = 0 1011 11 1 00 010 100 | SRAM <- A&B, Latch CCs
00100111 0110 * = 1 1111 11 1 11 001 000 | OPCODE <- uROM; ADR+

```

```

| or(x, y, z)
00101000 0000 * = 1 1111 11 1 11 001 101 | MAR <- uROM; ADR+
00101000 0001 * = 0 1111 11 1 11 100 010 | A <- SRAM
00101000 0010 * = 1 1111 11 1 11 001 101 | MAR <- uROM; ADR+
00101000 0011 * = 0 1111 11 1 11 100 011 | B <- SRAM
00101000 0100 * = 1 1111 11 1 11 001 101 | MAR <- uROM; ADR+
00101000 0101 * = 0 1110 11 1 00 010 100 | SRAM <- A|B, Latch CCs
00101000 0110 * = 1 1111 11 1 11 001 000 | OPCODE <- uROM; ADR+

```

```

| xor(x, y, z)
00101001 0000 * = 1 1111 11 1 11 001 101 | MAR <- uROM; ADR+
00101001 0001 * = 0 1111 11 1 11 100 010 | A <- SRAM
00101001 0010 * = 1 1111 11 1 11 001 101 | MAR <- uROM; ADR+
00101001 0011 * = 0 1111 11 1 11 100 011 | B <- SRAM
00101001 0100 * = 1 1111 11 1 11 001 101 | MAR <- uROM; ADR+
00101001 0101 * = 0 0110 11 1 00 010 100 | SRAM <- A xor B, Latch CCs
00101001 0110 * = 1 1111 11 1 11 001 000 | OPCODE <- uROM; ADR+

```

```

| not(x, y)
00101010 0000 * = 1 1111 11 1 11 001 101 | MAR <- uROM; ADR+
00101010 0001 * = 0 1111 11 1 11 100 010 | A <- SRAM
00101010 0010 * = 1 1111 11 1 11 001 101 | MAR <- uROM; ADR+
00101010 0011 * = 0 0000 11 1 00 010 100 | SRAM <- not A; Latch CCs
00101010 0100 * = 1 1111 11 1 11 001 000 | OPCODE <- uROM; ADR+

```

```

| neg(x, y)
00101011 0000 * = 1 1111 11 1 11 001 101 | MAR <- uROM; ADR+
00101011 0001 * = 0 1111 11 1 11 100 010 | A <- SRAM
00101011 0010 * = 1 1111 11 1 11 001 101 | MAR <- uROM; ADR+
00101011 0011 * = 0 0000 11 1 00 010 010 | A <- not A
00101011 0100 * = 0 0000 00 1 00 010 100 | SRAM <- A+1; Latch CCs
00101011 0101 * = 1 1111 11 1 11 001 000 | OPCODE <- uROM; ADR+

```

| Following are a few 2-byte operators

```

| add2(xlo, ylo, zlo, xhi, yhi, zhi) -- 16-bit add.
00101100 0000 * = 1 1111 11 1 11 001 101 | MAR <- uROM; ADR+
00101100 0001 * = 0 1111 11 1 11 100 010 | A <- SRAM
00101100 0010 * = 1 1111 11 1 11 001 101 | MAR <- uROM; ADR+
00101100 0011 * = 0 1111 11 1 11 100 011 | B <- SRAM
00101100 0100 * = 1 1111 11 1 11 001 101 | MAR <- uROM; ADR+
00101100 0101 * = 0 1001 10 1 00 010 100 | SRAM <- A+B, Latch CCs
00101100 0110 * = 1 1111 11 1 01 001 101 | MAR <- uROM; ADR+; Shift CCs
00101100 0111 * = 0 1111 11 1 11 100 010 | A <- SRAM
00101100 1000 * = 1 1111 11 1 11 001 101 | MAR <- uROM; ADR+
00101100 1001 * = 0 1111 11 1 11 100 011 | B <- SRAM
00101100 1010 * = 1 1111 11 1 11 001 101 | MAR <- uROM; ADR+
00101100 1011 c = 0 1001 c0 1 00 010 100 | SRAM <- A+B+c, Latch CCs
00101100 1100 * = 1 1111 11 1 11 001 000 | OPCODE <- uROM; ADR+

```

```

| cadd2(cxlo, ylo, zlo, cxhi, yhi, zhi) -- 16-bit add.
00101101 0000 * = 1 1111 11 1 11 001 010 | A <- uROM; ADR+
00101101 0001 * = 1 1111 11 1 11 001 101 | MAR <- uROM; ADR+
00101101 0010 * = 0 1111 11 1 11 100 011 | B <- SRAM
00101101 0011 * = 1 1111 11 1 11 001 101 | MAR <- uROM; ADR+
00101101 0100 * = 0 1001 10 1 00 010 100 | SRAM <- A+B, Latch CCs
00101101 0101 * = 1 1111 11 1 01 001 010 | A <- uROM; ADR+; Shift CCs
00101101 0110 * = 1 1111 11 1 11 001 101 | MAR <- uROM; ADR+
00101101 0111 * = 0 1111 11 1 11 100 011 | B <- SRAM
00101101 1000 * = 1 1111 11 1 11 001 101 | MAR <- uROM; ADR+
00101101 1001 c = 0 1001 c0 1 00 010 100 | SRAM <- A+B+c, Latch CCs
00101101 1010 * = 1 1111 11 1 11 001 000 | OPCODE <- uROM; ADR+

```

```

| sub2(xlo, ylo, zlo, xhi, yhi, zhi) -- 16-bit subtract.
00101110 0000 * = 1 1111 11 1 11 001 101 | MAR <- uROM; ADR+
00101110 0001 * = 0 1111 11 1 11 100 010 | A <- SRAM
00101110 0010 * = 1 1111 11 1 11 001 101 | MAR <- uROM; ADR+
00101110 0011 * = 0 1111 11 1 11 100 011 | B <- SRAM
00101110 0100 * = 1 1111 11 1 11 001 101 | MAR <- uROM; ADR+
00101110 0101 * = 0 0110 00 1 00 010 100 | SRAM <- A-B, Latch CCs
00101110 0110 * = 1 1111 11 1 01 001 101 | MAR <- uROM; ADR+; Shift CCs
00101110 0111 * = 0 1111 11 1 11 100 010 | A <- SRAM
00101110 1000 * = 1 1111 11 1 11 001 101 | MAR <- uROM; ADR+
00101110 1001 * = 0 1111 11 1 11 100 011 | B <- SRAM
00101110 1010 * = 1 1111 11 1 11 001 101 | MAR <- uROM; ADR+
00101110 1011 c = 0 0110 c0 1 00 010 100 | SRAM <- A-B-c, Latch CCs
00101110 1100 * = 1 1111 11 1 11 001 000 | OPCODE <- uROM; ADR+

| cmp2(xlo, ylo, xhi, yhi) -- 16-bit compare.
| This operation produces no result other than in the condition codes.
| After the cmp(x,y) the significance of the condition codes is:
| E: 1 iff <x> = <y>
| -C: 0 iff <x> > <y> (unsigned) ... i.e. is asserted active low
00101111 0000 * = 1 1111 11 1 11 001 101 | MAR <- uROM; ADR+
00101111 0001 * = 0 1111 11 1 11 100 010 | A <- SRAM
00101111 0010 * = 1 1111 11 1 11 001 101 | MAR <- uROM; ADR+
00101111 0011 * = 0 1111 11 1 11 100 011 | B <- SRAM

00101111 0100 * = 0 0110 10 1 00 010 010 | A <- A-B-1, Latch CCs
00101111 0101 * = 1 1111 11 1 01 001 101 | MAR <- uROM; ADR+; Shift CCs
00101111 0110 * = 0 1111 11 1 11 100 010 | A <- SRAM
00101111 0111 * = 1 1111 11 1 11 001 101 | MAR <- uROM; ADR+
00101111 1000 * = 0 1111 11 1 11 100 011 | B <- SRAM

00101111 1001 c = 0 0110 c0 1 00 010 010 | A <- A-B-c, Latch CCs
00101111 1010 * = 1 1111 11 1 11 001 000 | OPCODE <- uROM; ADR+

| count(x) -- counts down <x>, setting flags.
| Doesn't disturb <B>, hence lights.
00110000 0000 * = 1 1111 11 1 11 001 101 | MAR <- ROM; ADR+
00110000 0001 * = 0 1111 11 1 11 100 010 | A <- SRAM
00110000 0010 * = 0 1111 10 1 00 010 100 | SRAM <- A-1; Latch CCs
00110000 0011 * = 1 1111 11 1 11 001 000 | OP <- UROM; ADR+

| cond(x) -- copies condition register into SRAM<x>.
|-----|
| CC Format:  ctl ROM <-  | N | -C | E | D0 | P0 | P1 | I/O | ?? |
|-----|
| <--- Direction of shift <---
00110001 0*** 0 = 0 1100 10 1 01 010 010 | A <- A+A (Shift in 0)
00110001 0*** 1 = 0 1100 00 1 01 010 010 | A <- A+A+1 (Shift in 1)
00110001 1000 * = 1 1111 11 1 11 001 101 | MAR <- ROM; ADR+
00110001 1001 * = 0 1111 11 1 11 010 100 | SRAM<x> <- A
00110001 1010 * = 1 1111 11 1 11 001 000 | OP <- UROM; ADR+

| negcy(x, y) - negate with carry input.
00110010 0000 * = 1 1111 11 1 11 001 101 | MAR <- uROM; ADR+
00110010 0001 * = 0 1111 11 1 11 100 010 | A <- SRAM
00110010 0010 * = 1 1111 11 1 11 001 101 | MAR <- uROM; ADR+
00110010 0011 * = 0 0000 11 1 01 010 100 | A <- not A; shift CCs
00110010 0100 c = 0 0000 c0 1 00 010 100 | SRAM <- A+c; Latch CCs
00110010 0101 * = 1 1111 11 1 11 001 000 | OPCODE <- uROM; ADR+

| subcy(x, y, z) -- z <- x - y with carry input.
00110011 0000 * = 1 1111 11 1 01 001 101 | MAR <- uROM; ADR+; Shift CCs
00110011 0001 * = 0 1111 11 1 11 100 010 | A <- SRAM
00110011 0010 * = 1 1111 11 1 11 001 101 | MAR <- uROM; ADR+
00110011 0011 * = 0 1111 11 1 11 100 011 | B <- SRAM
00110011 0100 * = 1 1111 11 1 11 001 101 | MAR <- uROM; ADR+
00110011 0101 c = 0 0110 c0 1 00 010 100 | SRAM <- A-B-1+C, Latch CCs
00110011 0110 * = 1 1111 11 1 11 001 000 | OPCODE <- uROM; ADR+

| readio(r,y) -- y <- [r] where [N] means "contents of I/O internal reg N"
00110100 0000 * = 1 1111 11 1 11 001 010 | A, I/O ADR <- uROM; ADR+
00110100 0001 * = 1 1111 11 1 11 001 101 | MAR <- uROM; ADR+
00110100 0010 * = 0 1111 11 1 11 111 100 | SRAM <- I/O
00110100 0011 * = 1 1111 11 1 11 001 000 | OPCODE <- uROM; ADR+

| ireadio(x,y) -- y <- [<x>] where [N] means "contents of I/O internal reg N"
00110101 0000 * = 1 1111 11 1 11 001 101 | MAR <- uROM; ADR+
00110101 0001 * = 0 1111 11 1 11 100 010 | A, I/O ADR <- SRAM
00110101 0010 * = 1 1111 11 1 11 001 101 | MAR <- uROM; ADR+
00110101 0011 * = 0 1111 11 1 11 111 100 | SRAM <- I/O
00110101 0100 * = 1 1111 11 1 11 001 000 | OPCODE <- uROM; ADR+

| writeio(x,r) -- io r <- <x> (i.e., <x> into I/O reg referenced by y)
| >>>> NOTE <<<<< ARGUMENTS ARE REVERSED BY MACRO (see macros.uasm)
00110110 0000 * = 1 1111 11 1 11 001 010 | A, I/O ADR <- uROM; ADR+(r)
00110110 0001 * = 1 1111 11 1 11 001 101 | MAR <- uROM; ADR+(x)

```



```

10001010 0001 * = 0 1111 11 1 11 100 010 | A <- SRAM
10001010 0010 * = 1 1111 11 1 00 001 101 | MAR <- uROM; ADR+; Latch CCs

10001010 0011 0 = 0 1100 10 1 00 010 010 | A <- A+A+C; Latch CCs
10001010 0100 0 = 0 1100 10 1 00 010 100 | SRAM <- A+A+C; Latch CCs

10001010 0011 1 = 0 1100 00 1 00 010 010 | A <- A+A+C; Latch CCs
10001010 0100 1 = 0 1100 00 1 00 010 100 | SRAM <- A+A+C; Latch CCs

10001010 0101 * = 1 1111 11 1 11 001 000 | OPCODE <- uROM; ADR+

| rotl3(x, y) -- left rotate x 3 positions.
10001011 0000 * = 1 1111 11 1 11 001 101 | MAR <- uROM; ADR+
10001011 0001 * = 0 1111 11 1 11 100 010 | A <- SRAM
10001011 0010 * = 1 1111 11 1 00 001 101 | MAR <- uROM; ADR+; Latch CCs

10001011 0011 0 = 0 1100 10 1 00 010 010 | A <- A+A+C; Latch CCs
10001011 0100 0 = 0 1100 10 1 00 010 010 | A <- A+A+C; Latch CCs
10001011 0101 0 = 0 1100 10 1 00 010 100 | SRAM <- A+A+C; Latch CCs

10001011 0011 1 = 0 1100 00 1 00 010 010 | A <- A+A+C; Latch CCs
10001011 0100 1 = 0 1100 00 1 00 010 010 | A <- A+A+C; Latch CCs
10001011 0101 1 = 0 1100 00 1 00 010 100 | SRAM <- A+A+C; Latch CCs

10001011 0110 * = 1 1111 11 1 11 001 000 | OPCODE <- uROM; ADR+

| rotl4(x, y) -- left rotate x 4 positions.
10001100 0000 * = 1 1111 11 1 11 001 101 | MAR <- uROM; ADR+
10001100 0001 * = 0 1111 11 1 11 100 010 | A <- SRAM
10001100 0010 * = 1 1111 11 1 00 001 101 | MAR <- uROM; ADR+; Latch CCs

10001100 0011 0 = 0 1100 10 1 00 010 010 | A <- A+A+C; Latch CCs
10001100 0100 0 = 0 1100 10 1 00 010 010 | A <- A+A+C; Latch CCs
10001100 0101 0 = 0 1100 10 1 00 010 010 | A <- A+A+C; Latch CCs
10001100 0110 0 = 0 1100 10 1 00 010 100 | SRAM <- A+A+C; Latch CCs

10001100 0011 1 = 0 1100 00 1 00 010 010 | A <- A+A+C; Latch CCs
10001100 0100 1 = 0 1100 00 1 00 010 010 | A <- A+A+C; Latch CCs
10001100 0101 1 = 0 1100 00 1 00 010 010 | A <- A+A+C; Latch CCs
10001100 0110 1 = 0 1100 00 1 00 010 100 | SRAM <- A+A+C; Latch CCs

10001100 0111 * = 1 1111 11 1 11 001 000 | OPCODE <- uROM; ADR+

| rotl5(x, y) -- left rotate x 5 positions.
10001101 0000 * = 1 1111 11 1 11 001 101 | MAR <- uROM; ADR+
10001101 0001 * = 0 1111 11 1 11 100 010 | A <- SRAM
10001101 0010 * = 1 1111 11 1 00 001 101 | MAR <- uROM; ADR+; Latch CCs

10001101 0011 0 = 0 1100 10 1 00 010 010 | A <- A+A+C; Latch CCs
10001101 0100 0 = 0 1100 10 1 00 010 010 | A <- A+A+C; Latch CCs
10001101 0110 0 = 0 1100 10 1 00 010 010 | A <- A+A+C; Latch CCs
10001101 0101 0 = 0 1100 10 1 00 010 010 | A <- A+A+C; Latch CCs
10001101 0111 0 = 0 1100 10 1 00 010 100 | SRAM <- A+A+C; Latch CCs

10001101 0011 1 = 0 1100 00 1 00 010 010 | A <- A+A+C; Latch CCs
10001101 0100 1 = 0 1100 00 1 00 010 010 | A <- A+A+C; Latch CCs
10001101 0101 1 = 0 1100 00 1 00 010 010 | A <- A+A+C; Latch CCs
10001101 0110 1 = 0 1100 00 1 00 010 010 | A <- A+A+C; Latch CCs
10001101 0111 1 = 0 1100 00 1 00 010 100 | SRAM <- A+A+C; Latch CCs

10001101 1000 * = 1 1111 11 1 11 001 000 | OPCODE <- uROM; ADR+

| rotl6(x, y) -- left rotate x 6 positions.
10001110 0000 * = 1 1111 11 1 11 001 101 | MAR <- uROM; ADR+
10001110 0001 * = 0 1111 11 1 11 100 010 | A <- SRAM
10001110 0010 * = 1 1111 11 1 00 001 101 | MAR <- uROM; ADR+; Latch CCs

10001110 0011 0 = 0 1100 10 1 00 010 010 | A <- A+A+C; Latch CCs
10001110 0100 0 = 0 1100 10 1 00 010 010 | A <- A+A+C; Latch CCs
10001110 0101 0 = 0 1100 10 1 00 010 010 | A <- A+A+C; Latch CCs
10001110 0110 0 = 0 1100 10 1 00 010 010 | A <- A+A+C; Latch CCs
10001110 0111 0 = 0 1100 10 1 00 010 010 | A <- A+A+C; Latch CCs
10001110 1000 0 = 0 1100 10 1 00 010 100 | SRAM <- A+A+C; Latch CCs

10001110 0011 1 = 0 1100 00 1 00 010 010 | A <- A+A+C; Latch CCs
10001110 0100 1 = 0 1100 00 1 00 010 010 | A <- A+A+C; Latch CCs
10001110 0101 1 = 0 1100 00 1 00 010 010 | A <- A+A+C; Latch CCs
10001110 0110 1 = 0 1100 00 1 00 010 010 | A <- A+A+C; Latch CCs
10001110 0111 1 = 0 1100 00 1 00 010 010 | A <- A+A+C; Latch CCs
10001110 1000 1 = 0 1100 00 1 00 010 100 | SRAM <- A+A+C; Latch CCs

10001110 1001 * = 1 1111 11 1 11 001 000 | OPCODE <- uROM; ADR+

| rotl7(x, y) -- left rotate x 7 positions.
10001111 0000 * = 1 1111 11 1 11 001 101 | MAR <- uROM; ADR+
10001111 0001 * = 0 1111 11 1 11 100 010 | A <- SRAM
10001111 0010 * = 1 1111 11 1 00 001 101 | MAR <- uROM; ADR+; Latch CCs

```



## MAYBE Macros - נספח ב'

```
| Definitions of macros corresponding to ctlrom opcodes for MAYBE II.
| Reserved static RAM locations:
uSP      = 0xFF          | Microstack pointer.
uRC      = 0xFE          | Refresh counter.
_DEBUG   = 0xFD          | Nonzero iff debugging under simulator.
_RESERV  = 0xFC          | Reserved for future uses.
| These SRAM locations are reserved for temporary use by microinstruction
| macros:
T3       = 0xFB          | 4 bytes; T0 is lowest address.
T2       = T3-1
T1       = T2-1
T0       = T1-1
SBASE    = T0-1          | Base of microstack (builds down).
.macro WORD(x) x%256 x/256 | Low-byte followed by high-byte.
.macro LONG(x) WORD(x) WORD(x >> 16) | Low-word followed by high-word.
| Opcode 0 not used for now (reserved for an I/O hack opcode later).
.macro call(s)           0x01 (.+)%256 (.+3)/256 WORD(s)
.macro rtn()             0x02
.macro push(x)           0x03 x
.macro pop(x)            0x04 x
.macro move(x,y)         0x05 x y
.macro cmove(cx,y)       0x06 cx y
.macro swt(x)            0x07 x
.macro pdisp(x,p00,p01,p10,p11) 0x08 x WORD(p00) WORD(p01) WORD(p10) WORD(p11)
.macro pwrap()           0x09
.macro add(x,y,z)        0x0A x y z
.macro cadd(cx,y,z)      0x0B cx y z
.macro jmp(adri)         0x0C WORD(adri)
.macro imove(x,y)        0x0D x y
.macro movei(x,y)        0x0E x y
| Copy n-byte SRAM values:
.macro move2(x,y)        move(x,y)   move(x+1,y+1)
.macro move4(x,y)        move2(x,y)  move2(x+2,y+2)
.macro cmove2(cx,y)      cmove((cx)%256,y) cmove((cx)/256,y+1)
.macro cmove4(cx,y)      cmove2(cx,y)  cmove2(cx >> 16,y+2)
.macro l(adri,adrhi,x)   0x0F adri adrhi x
.macro s(x,adri,adrhi)  0x10 x adri adrhi
.macro refr()            0x11
.macro jmi(x)            0x12 WORD(x)
.macro jextra(x)         0x13 WORD(x)
.macro jready(x)         0x14 WORD(x)
.macro jpl(x)            0x15 WORD(x)
.macro jodd(x)           0x16 WORD(x)
.macro jnc(x)            0x17 WORD(x)
.macro jp0(x)            0x18 WORD(x)
.macro je(x)             0x19 WORD(x)
| Opcodes 0x1A and 0x1B are not used.
.macro sub(x,y,z)        0x1C x y z
.macro cmp(x,y)          0x1D x y
| Following macros demonstrate an alternative to composing countless
| nanoinstructions. All could have been written as explicit nanocodes,
| but at the cost of 1 opcode each and much effort in pounding out
| the nanobits. Note, however, that each of these expands into
| 2 nanoinstruction calls. You have to pay for your laziness.
.macro ccmp(cx,y)        cmove(cx,T0)  cmp(T0,y) | Constant compare.
.macro cor(cx,y,z)       cmove(cx,T0)  or(T0,y,z) | Constant OR (inclusive).
.macro cxor(cx,y,z)      cmove(cx,T0)  xor(T0,y,z) | Constant XOR.
.macro csub(x,cy,z)      cmove(cy,T0)  sub(x,T0,z) | Constant subtract.
.macro csubcy(x,cy,z)    cmove(cy,T0)  subcy(x,T0,z) | Constant sub w/borrow.
.macro jpl(a)            0x1E WORD(a)
.macro jnextra(a)        0x1F WORD(a) | Extra condition bit.
.macro jnready(a)        0x20 WORD(a)
```

```

.macro jnp1(a)                0x21 WORD(a)
.macro jeven(a)              0x22 WORD(a)
.macro jc(a)                 0x23 WORD(a)
.macro jnp0(a)              0x24 WORD(a)
.macro jne(a)                0x25 WORD(a)
.macro urom(l,h,dst)        0x26 l h dst
.macro and(x,y,z)           0x27 x y z
.macro or(x,y,z)            0x28 x y z
.macro xor(x,y,z)           0x29 x y z
.macro not(x,y)             0x2A x y
.macro neg(x,y)             0x2B x y

| 16-bit operations. Operands use 2 consecutive SRAM locations.

.macro add2(x,y,z)           0x2C x y z x+1 y+1 z+1
.macro cadd2(cx,y,z)        0x2D cx%256 y z cx/256 y+1 z+1
.macro sub2(x,y,z)          0x2E x y z x+1 y+1 z+1
.macro cmp2(x,y)            0x2F x y x+1 y+1

.macro ccmp2(cx,y) cmove2(cx,T0) cmp2(T0,y)

.macro count(x)             0x30 x
.macro cond(x)              0x31 x

| Opcodes 0x32 & 0x33 are negcy & subcy(x,y,z) below (for no good reason).

| Opcodes 0x34 - 0x39 implement the I/O functions
|.macro iowrite(x)           0x34 x
|.macro ioread(x)            0x35 x
.macro iowrite(x)           writeio(x, 0)
.macro ioread(x)            readio(0, x)
.macro cwriteio(cx, r)      cmove(cx,T0) writeio(T0, r)
.macro readio(r, x)         0x34 r x
.macro ireadio(x, y)        0x35 x y
.macro writeio(x, r)        0x36 r x | NOTE ARG REVERSAL [see ctlrom]
.macro writeioi(x, y)       0x37 y x | NOTE ARG REVERSAL [see ctlrom]

| Opcodes 0x37 - 0x7F not used (for no good reason).

.macro dispatch(x,adr)      0x80 x adr/256 adr%256
.macro addcy(x,y,z)         0x81 x y z
.macro negcy(x, y)          0x32 x y
.macro subcy(x,y,z)         0x33 x y z
.macro caddcy(cx,y,z)       0x82 cx y z
.macro cand(cx,y,z)         0x83 cx y z

| Opcodes 0x84 - 0x88 not used (for no good reason).

.macro rotr7(x,y)           0x89 x y | Right rotations.
.macro rotr6(x,y)           0x8A x y
.macro rotr5(x,y)           0x8B x y
.macro rotr4(x,y)           0x8C x y
.macro rotr3(x,y)           0x8D x y
.macro rotr2(x,y)           0x8E x y
.macro rotr1(x,y)           0x8F x y

.macro rotl7(x,y)           0x8F x y | Left rotations.
.macro rotl6(x,y)           0x8E x y
.macro rotl5(x,y)           0x8D x y
.macro rotl4(x,y)           0x8C x y
.macro rotl3(x,y)           0x8B x y
.macro rotl2(x,y)           0x8A x y
.macro rotl1(x,y)           0x89 x y

| Following added for debugging under the simulator:

.macro bpt() 0xFF | Breakpoint.

```

## נספח ג' - ALU Commands

Control inputs				Function performed if $M = 0$ (arithmetic)	Function performed if $M = 1$ (logical)
$F_3$	$F_2$	$F_1$	$F_0$		
0	0	0	0	$A + 1 - \bar{C}$	$\bar{A}$
0	0	0	1	$(A \text{ OR } B) + 1 - \bar{C}$	$\overline{(A \text{ OR } B)}$
0	0	1	0	$(A \text{ OR } \bar{B}) + 1 - \bar{C}$	$\bar{A} \text{ AND } B$
0	0	1	1	$-\bar{C}$	00000000
0	1	0	0	$A + (A \text{ AND } \bar{B}) + 1 - \bar{C}$	$\overline{(A \text{ AND } B)}$
0	1	0	1	$(A \text{ OR } B) + (A \text{ AND } \bar{B}) + 1 - \bar{C}$	$\bar{B}$
0	1	1	0	$A - B - \bar{C}$	$A \text{ XOR } B$
0	1	1	1	$(A \text{ AND } \bar{B}) - \bar{C}$	$A \text{ AND } \bar{B}$
1	0	0	0	$A + (A \text{ AND } B) + 1 - \bar{C}$	$\bar{A} \text{ OR } B$
1	0	0	1	$A + B + 1 - \bar{C}$	$\overline{(A \text{ XOR } B)}$
1	0	1	0	$(A \text{ OR } B) + (A \text{ AND } B) + 1 - \bar{C}$	$B$
1	0	1	1	$(A \text{ AND } B) - \bar{C}$	$A \text{ AND } B$
1	1	0	0	$A + A + 1 - \bar{C}$	11111111
1	1	0	1	$(A \text{ OR } B) + A + 1 - \bar{C}$	$A \text{ OR } \bar{B}$
1	1	1	0	$(A \text{ OR } \bar{B}) + A + 1 - \bar{C}$	$A \text{ OR } B$
1	1	1	1	$A - \bar{C}$	$A$

Control inputs						Output
$F_3$	$F_2$	$F_1$	$F_0$	$\bar{C}$	$M$	
0	0	1	1	1	1	00000000
1	1	0	0	1	1	11111111
1	1	1	1	1	1	$A$
1	0	1	0	1	1	$B$
1	1	1	1	1	0	$A - 1$
0	0	0	0	0	0	$A + 1$
1	0	0	1	1	0	$A + B$
0	1	1	0	0	0	$A - B$
1	0	1	1	1	1	$A \text{ AND } B$
1	1	1	0	1	1	$A \text{ OR } B$
0	1	1	0	1	1	$A \text{ XOR } B$
0	0	0	0	1	1	$\bar{A}$ (1's complement)

## נספח ד' - פענוח ננוקוד נתון

Address increment	ALU inputs	N.C.	COND S/L	Drive select	Load select
$ADR +$	$F_3 \quad F_2 \quad F_1 \quad F_0 \quad \bar{C} \quad M$	$X$	$I \quad S$	$D_2 \quad D_1 \quad D_0$	$L_2 \quad L_1 \quad L_0$

### Control ROM output word

DRSEL			Source
$D_2$	$D_1$	$D_0$	
0	0	0	Switch Register
0	0	1	Microcode ROM
0	1	0	ALU output
0	1	1	Not connected
1	0	0	Static RAM
1	0	1	Not connected
1	1	0	Dynamic RAM output register
1	1	1	Input/output data

### Drive Select Signals

LDSEL			Destination
$L_2$	$L_1$	$L_0$	
0	0	0	OP (Opcode) register
0	0	1	Microcode ROM ADR
0	1	0	ALU A input and I/O address
0	1	1	ALU B input
1	0	0	Static RAM data
1	0	1	Static RAM address (MAR)
1	1	0	Dynamic RAM
1	1	1	Input/output data

### Load Select Signals

Inputs		Action
$I$	$S$	
0	0	Load condition register
0	1	Shift condition register right
1	0	No change
1	1	No change

### Condition shift register control inputs

	External Communication	Push buttons	ALU output conditions bits
$C_7$	$C_6$	$C_5 \quad C_4$	$C_3 \quad C_2 \quad C_1 \quad C_0$
N.C.	I/OFLAG	$P_1 \quad P_0$	$D_0 \quad E \quad \bar{C} \quad N$

## Condition Register

## נספח ה' - פקודות הMAYBE

### פקודות שימושיות בMAYBE:

Symbolic microinstruction	Micro-ROM encoding	Operation performed
move(x, y)	0x05 x y	$y \leftarrow \langle x \rangle$
cmove(cx, y)	0x06 cx y	$y \leftarrow cx$
add(x, y, z)	0x0A x y z	$z \leftarrow \langle x \rangle + \langle y \rangle$
cadd(cx, y, z)	0x0B cx y z	$z \leftarrow cx + \langle y \rangle$
add2(x, y, z)	0x2C x y z x+1, y+1, z+1	$z^2 \leftarrow \langle x \rangle^2 + \langle y \rangle^2$
cadd2(cx, y, z)	0x2D cx%256 y z cx/256 y+1 z+1	$z^2 \leftarrow cx^2 + \langle y \rangle^2$
sub(x, y, z)	0x1C x y z	$z \leftarrow \langle x \rangle - \langle y \rangle$
cmp(x, y)	0x1D x y	$\langle x \rangle - \langle y \rangle$
and(x, y, z)	0x27 x y z	$z \leftarrow \langle x \rangle \text{ AND } \langle y \rangle$
or(x, y, z)	0x28 x y z	$z \leftarrow \langle x \rangle \text{ OR } \langle y \rangle$
xor(x, y, z)	0x29 x y z	$z \leftarrow \langle x \rangle \text{ XOR } \langle y \rangle$
not(x, y)	0x2A x y	$y \leftarrow \text{NOT } \langle x \rangle$ (1's complement)
neg(x,y)	0x2B x y	$y \leftarrow (-\langle x \rangle)$ (2's complement)

### פקודות קפיצה:

Symbolic microinstruction	Control-ROM encoding	Operation performed
jmp(dst)	0x0C dstlo dsthi	Unconditional transfer: $\text{ADR} \leftarrow (\text{dsthi}, \text{dstlo})$
je(dst)	0x19 dstlo dsthi	jmp if ALU output was = 0b11111111
jne(dst)	0x25 dstlo dsthi	jmp if ALU output was $\neq$ 0b11111111
jmi(dst)	0x12 dstlo dsthi	jmp if ALU output was $< 0$
jc(dst)	0x23 dstlo dsthi	jmp if carry
jnc(dst)	0x17 dstlo dsthi	jmp if no carry
jeven(dst)	0x22 dstlo dsthi	jmp if ALU output was even
jodd(dst)	0x16 dstlo dsthi	jmp if ALU output was odd
jready(dst)	0x14 dstlo dsthi	jmp if I/OFLAG is set
jp0(dst)	0x18 dstlo dsthi	jmp if $P_0$ is pressed
jp1(dst)	0x15 dstlo dsthi	jmp if $P_1$ is pressed
jnp0(dst)	0x24 dstlo dsthi	jmp if $P_0$ is not pressed
jnp1(dst)	0x21 dstlo dsthi	jmp if $P_1$ is not pressed

פקודות הקשורות לעבודה עם פונקציות:

Symbolic microinstruction	Control-ROM encoding	Operation performed
push(x)	0x03 x	Push SRAM $\langle x \rangle$ onto microstack: $\langle \mu SP \rangle \leftarrow \langle x \rangle; \mu SP \leftarrow \langle \mu SP \rangle - 1$
pop(x)	0x04 x	Pop microstack into SRAM $\langle x \rangle$ : $\mu SP \leftarrow \langle \mu SP \rangle + 1; x \leftarrow \langle \langle \mu SP \rangle \rangle$
call(s)	0x01 rlo rhi slo shi	Microsubroutine call to microcode ROM address s; r is the return location: $\langle \mu SP \rangle \leftarrow rlo; \mu SP \leftarrow \langle \mu SP \rangle - 1;$ $\langle \mu SP \rangle \leftarrow rhi; \mu SP \leftarrow \langle \mu SP \rangle - 1;$ $ADR \leftarrow shi; ADR \leftarrow slo$
rtn()	0x02	Microsubroutine return: $\mu SP \leftarrow \langle \mu SP \rangle + 1; x \leftarrow \langle \langle \mu SP \rangle \rangle;$ $\mu SP \leftarrow \langle \mu SP \rangle + 1; x \leftarrow \langle \langle \mu SP \rangle \rangle$

:dispatch

Symbolic microinstruction	Control-ROM encoding	Operation performed
dispatch(x, tab)	0x80 x tabhi tablo	tab is taken as the $\mu$ ROM address of a table of 2-byte $\mu$ ROM addresses, each stored (low, high); the SRAM location x contains an index into the table; jumps to the $\mu$ ROM location given in the indexed entry.

העברת נתונים בין תאים בSRAM

Symbolic microinstruction	Control-ROM encoding	Operation performed
move(x, y)	0x05 x y	$y \leftarrow \langle x \rangle$
cmove(cx, y)	0x06 cx y	$y \leftarrow cx$
imove(x, y)	0x0D x y	$y \leftarrow \langle \langle x \rangle \rangle$
movei(x, y)	0x0E x y	$\langle y \rangle \leftarrow \langle x \rangle$

גישה ל-DRAM:

Symbolic microinstruction	Control-ROM encoding	Operation performed
l(adrlo, adrhi, where)	0x0F adrlo adrhi where	where ← ⟨⟨adrlo⟩,⟨adrhi⟩⟩; loads contents of DRAM location whose address is contained in SRAM locations <i>adrlo</i> and <i>adrhi</i> into SRAM location <i>where</i> .
s(where,adrlo,adrhi)	0x10 where adrlo adrhi	Stores contents of SRAM location <i>where</i> into DRAM location whose address is contained in SRAM locations <i>adrlo</i> and <i>adrhi</i> .
refr()	0x11	Refreshes six rows of dynamic RAM

## נספח ו' - שיטות מיעון

שיטות מיעון כלליות:

Addressing mode	Instruction stream	Assembler syntax	Source datum V	Destination address E
Immediate	X	imm(X)	$V=X$	
Direct	X	dir(X)	$V=\langle X \rangle$	$E=X$
Register	R	r(R)	$V=\langle R \rangle$	$E=R$
Indirect	X	I(X)	$V=\langle\langle X \rangle\rangle$	$E=\langle X \rangle$
Indirect register	R	ir(R)	$V=\langle\langle R \rangle\rangle$	$E=\langle R \rangle$
Indexed	R, X	ix(X, R)	$V=\langle\langle R \rangle + X \rangle$	$E=\langle R \rangle + X$
Stack push		push()		$E=SP;$ $SP \leftarrow \langle SP \rangle + \alpha$
Stack pop		pop()	$SP \leftarrow \langle SP \rangle - \alpha;$ $V=\langle\langle SP \rangle\rangle$	
SP-relative	X	ix(X, SP)	$V=\langle\langle SP \rangle + X \rangle$	$E=\langle SP \rangle + X$

שיטות המיעון הבסיסיות של G-Machine:

Addressing mode	M field	Effective Address	Assembler syntax
Register	0	$E=R_n$	r(n)
Indirect register	1	$E=\langle R_n \rangle$	ir(n)
Direct	2	$E=X$	dir(X)
Indirect	3	$E=\langle X \rangle$	i(X)
Indexed	4	$E=X + \langle R_n \rangle$	ix(X, n)
Indirect indexed	5	$E=\langle X + \langle R_n \rangle \rangle$	iix(X, n)
Postincrement	6	$E=\langle R_n \rangle; R_n \leftarrow \langle R_n \rangle + \alpha$	posti(n)
Indirect Postincrement	7	$E=\langle\langle R_n \rangle\rangle; R_n \leftarrow \langle R_n \rangle + \alpha$	iposti(n)
Predecrement	8	$R_n \leftarrow \langle R_n \rangle - \alpha; E=\langle R_n \rangle$	pred(n)
Indirect Predecrement	9	$R_n \leftarrow \langle R_n \rangle - \alpha; E=\langle\langle R_n \rangle\rangle$	ipred(n)

שיטות המיעון הנגזרות משיטות המיעון הבסיסיות :

Addressing mode	M field	General register	Effective Address	Assembler syntax
Immediate	6	PC	$E = \langle PC \rangle; PC \leftarrow \langle PC \rangle + \alpha$	$\text{imm}\alpha(X)$
SP-relative	4	SP	$E = X + \langle SP \rangle$	$\text{ix}(X, SP)$
Indirect SP-relative	5	SP	$E = \langle X + \langle SP \rangle \rangle$	$\text{iix}(X, SP)$
Stack (push)	6	SP	$E = \langle SP \rangle; SP \leftarrow \langle SP \rangle + \alpha$	$\text{push}()$
Stack (pop)	8	SP	$SP \leftarrow \langle SP \rangle - \alpha; E = \langle SP \rangle$	$\text{pop}()$
PC-relative	4	PC	$E = X + \langle PC \rangle$	$\text{rel}(X)$

## נספח ז' - פקודות G-Machine

פקודות בסיסיות :

Operation	Operand addresses	Function performed
<i>gmove<math>\alpha</math></i>	A, B	$E_B^\alpha \leftarrow \langle E_A \rangle^\alpha$
<i>gadd<math>\alpha</math></i>	A, B, C	$E_C^\alpha \leftarrow \langle E_A \rangle^\alpha + \langle E_B \rangle^\alpha$
<i>gsub<math>\alpha</math></i>	A, B, C	$E_C^\alpha \leftarrow \langle E_A \rangle^\alpha - \langle E_B \rangle^\alpha$
<i>gmult<math>\alpha</math></i>	A, B, C	$E_C^\alpha \leftarrow \langle E_A \rangle^\alpha \cdot \langle E_B \rangle^\alpha$
<i>gdiv<math>\alpha</math></i>	A, B, C	$E_C^\alpha \leftarrow \langle E_A \rangle^\alpha \div \langle E_B \rangle^\alpha$
<i>grem<math>\alpha</math></i>	A, B, C	$E_C^\alpha \leftarrow \langle E_A \rangle^\alpha \bmod \langle E_B \rangle^\alpha$
<i>gneg<math>\alpha</math></i>	A, B	$E_B^\alpha \leftarrow -\langle E_A \rangle^\alpha$
<i>gand<math>\alpha</math></i>	A, B, C	$E_C^\alpha \leftarrow \langle E_A \rangle^\alpha \text{ AND } \langle E_B \rangle^\alpha$
<i>gor<math>\alpha</math></i>	A, B, C	$E_C^\alpha \leftarrow \langle E_A \rangle^\alpha \text{ OR } \langle E_B \rangle^\alpha$
<i>gxor<math>\alpha</math></i>	A, B, C	$E_C^\alpha \leftarrow \langle E_A \rangle^\alpha \text{ XOR } \langle E_B \rangle^\alpha$
<i>gcom<math>\alpha</math></i>	A, B	$E_B^\alpha \leftarrow \text{NOT} \langle E_A \rangle^\alpha$
<i>gash<math>\alpha</math></i>	A, B, C	Arithmetically shift $\langle E_A \rangle^\alpha$ left (right) $\langle E_B \rangle^1$ (or $-\langle E_B \rangle^1$ ) places. store in $\langle E_C \rangle^\alpha$
<i>glsh<math>\alpha</math></i>	A, B, C	Logically shift $\langle E_A \rangle^\alpha$ left (right) $\langle E_B \rangle^1$ (or $-\langle E_B \rangle^1$ ) places. store in $\langle E_C \rangle^\alpha$
<i>ghalt</i>		Stop the machine

פקודות לעבודה עם פונקציות :

Operation	Operand addresses	Function performed
<i>gcall</i>	A	$push4[\langle PC \rangle]$ $PC^4 \leftarrow E_A$
<i>grtn</i>		$PC \leftarrow pop4[ ]$

פקודות קפיצה :

Operation	Operand addresses	Sets CC?	Function performed
$gcmp\alpha$	A, B	Yes	Set S, Z and C bits in CC according to the result of the operation $\langle E_A \rangle^\alpha - \langle E_B \rangle^\alpha$
$gtest\alpha$	A	Yes	Set S, Z and C bits in CC according to the result of the operation $\langle E_A \rangle^\alpha - 0$
$gjmp$	A	No	$PC^4 \leftarrow EA^4$
$gjcond$	A	No	If <i>cond</i> matches $\langle CC \rangle$ then $PC^4 \leftarrow EA^4$

קפיצות מותנות נעשות על ידי המשפחה  $gjcond$ , כאשר *cond* הוא אחד מהתנאים המופיעים בטבלה הבאה :

Mnemonic	Branches on	Description
ne	$\overline{Z}$	Not equal (to zero) test
e	$Z$	Equal
ge	$\overline{S}$	Signed $\geq$
lt	$S$	Signed $<$
gt	$\overline{Z OR S}$	Signed $>$
le	$Z OR S$	Signed $\leq$
hi	$C AND \overline{Z}$	Higher (unsigned $>$ )
los	$\overline{C OR Z}$	Low or same (unsigned $\leq$ )
his	$C$	Higher or same (unsigned $\geq$ )
lo	$\overline{C}$	Lower (unsigned $<$ )